

1과목 : 전자회로

1. 이미터 접지 증폭회로에서 I_B 를 20[uA]에서 300[uA]로 변화 시켰더니 I_C 는 2.5[mA]에서 5[mA]로 변했다면 이 증폭기의 전류 증폭율은 얼마인가?

- ① 10
- ② 25
- ③ 35
- ④ 50


2. 시미트 트리거(schmitt trigger) 발생 회로는?

- ① 클램프 회로
- ② 계단파 발생회로
- ③ 톰니파 발생회로
- ④ 구형파 발생회로

3. 접합형 트랜지스터의 구조를 옳게 설명한 것은?

- ① 베이스 폭은 좁게 하고, 불순물을 적게 넣는다.
- ② 베이스, 이미터 및 컬렉터의 폭을 비슷하게 한다.
- ③ 베이스 폭은 비교적 넓게하고, 불순물을 적게 넣는다.
- ④ 베이스, 이미터 및 컬렉터에 비슷한 정도의 불순물을 첨가한다.

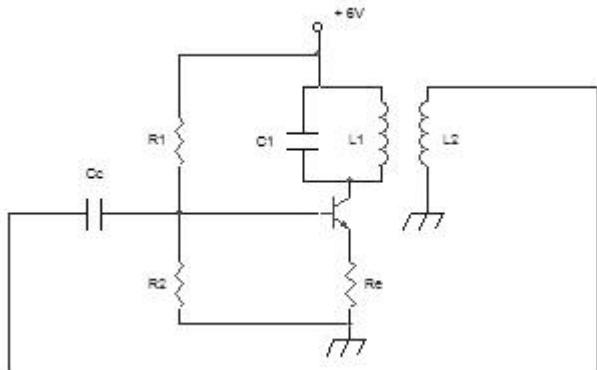4. 다음 회로는 컬렉터 동조 발진기이다. 발진 주파수를 f_0 , 동조 주파수를 f_r 이라 할 때 f_0 와 f_r 이 어떠한 관계에 있을 때 발진하는가? (단, 입력측은 유도성이라 한다.)



- ① $f_0 = f_r$
- ② $f_0 > f_r$
- ③ $f_0 < f_r$
- ④ 아무런 관계도 없다.

5. 공통 컬렉터 증폭기(CC)의 특성 중 옳지 않은 것은?

- ① 이미터 플로어(Emitter Follower)라고도 부른다.
- ② 전압 이득이 매우 크다.
- ③ 버퍼로 많이 사용된다.
- ④ 입력 저항이 크다.


6. RC 결합 증폭회로에서 증폭 대역폭을 4배로 하려면 증폭 이득을 몇 [dB] 감소시켜야 하는가?

- ① 0.5 [dB]
- ② 4 [dB]
- ③ 6 [dB]
- ④ 12 [dB]

7. 정전압 전원장치에서 무부하 때 직류 출력 전압이 150[V], 전 부하 때의 출력전압이 125[V] 이었다. 전압 변동률은?

- ① 13[%]
- ② 15[%]
- ③ 20[%]
- ④ 25[%]

8. 그림과 같은 케豢 증폭기의 특성에 관한 설명 중 옳지 않는 것은?

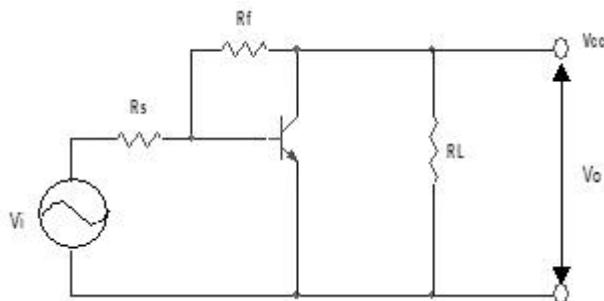

- ① 케豢으로 입력 임피던스가 감소한다.
- ② 케豢으로 출력 임피던스가 감소한다.
- ③ 케豢으로 전류이득이 감소한다.
- ④ R_f 가 작을수록 출력 전압은 커진다.


9. 전력증폭기의 직류공급 전력은 12[V], 400[mA]이고 능률은 60% 일 때, 부하에서의 출력 전력은?

- ① 0.6[W]
- ② 1.44[W]
- ③ 2.88[W]
- ④ 4.8[W]

10. 진폭 변조(AM)에서 반송파 진폭이 20 [V] 이다. 25 [V]의 진폭을 가지는 신호파를 인가한 경우 변조도는?

- ① 0.65
- ② 0.8
- ③ 1.0
- ④ 1.25

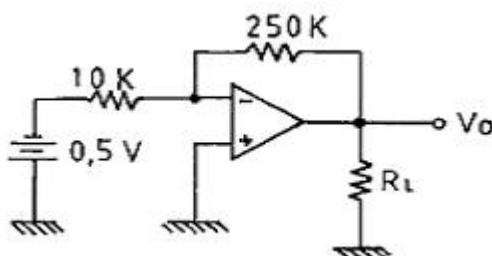11. 그림과 같은 회로에서 R_L 에 2 [mA] 전류를 흘려주려고 한다. R_L 값은?




- ① 4 [KΩ]
- ② 5.25 [KΩ]
- ③ 6.25 [KΩ]
- ④ 7.25 [KΩ]

12. 연산증폭기의 응용 회로에 속하지 않는 것은?


- ① 배율기(multiplier)
- ② 가산기(adder)
- ③ 변환기(converter)
- ④ 적분기(integrator)

13. 다음 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

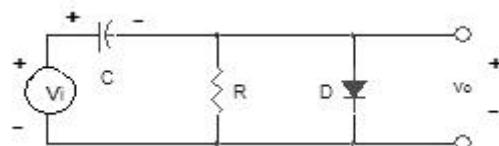

- ① 리미터 회로
- ② 직류재생 회로
- ③ 입력신호의 기준 레벨을 변화시키는 회로
- ④ 클램프 회로


14. 도면과 같은 회로에서 출력 전압 V_o 는?

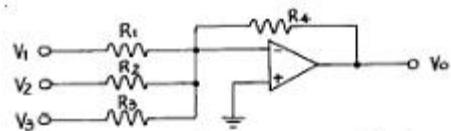

$$V_1 = 0.2[V], V_2 = 0.3[V], V_3 = 0.4[V], R_1 = R_2 = R_3 = 1[K\Omega], R_4 = 5[K\Omega]$$

- ① 3.6V ② -3.6V
③ 4.5V ④ -4.5V

15. 다음 회로의 출력 전압(V_o)은?

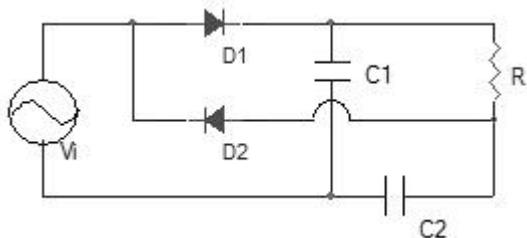

- ① $V_o = Vi$ ② $V_o = 2Vi$
③ $V_o = Vim$ ④ $V_o = 2Vim$

16. 일반 트랜지스터에 비하여 FET의 장점이 아닌 것은?

- ① 잡음이 적다.
② 입력 저항이 크다.
③ 온도 변화에 안정하다.
④ 이득-대역폭의 곱(gain-bandwidth product)이 크다.

17. 다음 중 C급 증폭기의 효율은?

- ① A급 보다 낮다. ② B급 보다 낮다.
③ AB급 보다 낮다. ④ A급, B급, AB급 보다 높다.

18. 부궤환 증폭회로의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 이득이 증가한다. ② 잡음이 감소한다.
③ 대역폭이 넓어진다. ④ 주파수 특성이 좋아진다.

19. 다음 발진기들 중 궤환 회로를 사용하지 않는 발진기는?

- ① LC 동조회로를 사용한 터널 다이오드 발진기
② 컬렉터 동조 발진기
③ CR 이상 발진기
④ X-tal 발진기

20. 이상적인 궤환 증폭기의 기본적 특성을 설명한 것 중 옳지 않은 것은?

- ① 기본 증폭기는 단방향적이어야 한다.
② 궤환 회로도 단방향적이어야 한다.
③ 기본 증폭기에 대한 궤환 회로의 부하 작용은 무시 되어야 한다.
④ 기본 증폭기의 동작은 궤환 회로가 있을 때 이득이 커져야 한다.

2과목 : 전기자기학 및 회로이론

21. 패러데이(Faraday)관의 성질로 틀린 것은?

- ① 패러데이관내의 전속수는 일정하다.

- ② 패러데이관의 양단에는 양, 음의 단위전하가 있다.
③ 진전하가 있는 곳에서는 패러데이관은 연속이다.
④ 패러데이관의 밀도는 전속밀도와 같다.

22. 비투자율 4000 인 철심을 자화하여 자속밀도가 0.1 Wb/m^2 으로 되었을 때 철심의 단위 체적에 저축된 에너지는 약 몇 J/m^3 인가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

23. 정전용량의 역수를 나타내는 것은?

- ① 컨덕턴스 ② 퍼미언스
③ 엘라스턴스 ④ 커패시턴스

24. 전자석에 사용하는 연철(soft iron)의 성질로 옳은 것은?

- ① 잔류자기, 보자력이 모두 크다.
② 보자력이 크고, 잔류자기가 작다.
③ 보자력이 크고, 히스테리시스 곡선의 면적이 작다.
④ 보자력과 히스테리시스 곡선의 면적이 모두 작다.

25. 전기력선의 성질 중 틀린 것은?

- ① 진공 중에서 전기력선은 단위전하에서 $1/\epsilon_0$ 개가 출입한다.
② 전기력선은 도체 내부에서 연속적이다.
③ 전기력선 밀도는 전계의 세기와 같다.
④ 전기력선은 등전위면에 수직이다.

26. 권수 600, 자기인덕턴스 1mH 의 코일에 3A 의 전류가 흐를 때 이 코일면을 지나는 자속은 몇 Wb 인가?

- ① 2×10^{-6} ② 3×10^{-6}
③ 5×10^{-6} ④ 9×10^{-6}

27. 간격 $d[\text{m}]$ 인 두 개의 평행판 전극사이에 유전률 ϵ 의 유전체가 있을 때 전극 사이에 전압 $v = V_m \sin \omega t$ 를 가하면 변위전류밀도는 몇 A/m^2 인가?

- ① $\frac{\epsilon}{d} V_m \cos \omega t$ ② $\frac{\epsilon_w}{d} V_m \cos \omega t$
③ $\frac{\epsilon_w}{d} V_m \sin \omega t$ ④ $-\frac{\epsilon}{d} V_m \cos \omega t$

28. 같은 양, 같은 부호의 전하가 어느 거리만큼 떨어져 있을 때, 전하사이의 중점에 있어서의 전계의 세기는?

- ① 0 이다. ② ∞ 이다.
③ 9×10^9 이 된다. ④ $1/9 \times 10^9$ 이 된다.

29. 질량 $m[\text{Kg}]$ 인 작은 물체가 전하 $Q[\text{C}]$ 을 가지고 중력 방향과 직각인 무한도체평면 아래쪽 $d[\text{m}]$ 의 거리에 놓여있다. 정전력이 중력과 같게 되는데 필요한 $Q[\text{C}]$ 의 크기는?

- ① $\frac{d}{2} \sqrt{\pi \epsilon_0 mg}$ ② $d \sqrt{\pi \epsilon_0 mg}$
③ $2d \sqrt{\pi \epsilon_0 mg}$ ④ $4d \sqrt{\pi \epsilon_0 mg}$

30. 공간 도체 중의 정상 전류밀도가 i , 전하밀도가 e 일 때 키르히호프의 전류법칙과 같은 것은?


① $i=0$

② $i = \frac{\partial e}{\partial t}$

③ $\text{div } i = \frac{\partial e}{\partial t}$

④ $\text{div } i = 0$

31. 다음과 같은 회로의 용량 리액턴스 $X_C [\Omega]$ 는?

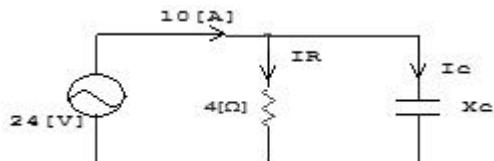

① 3

② 6

③ 8

④ 12

32. R, L, C 직렬 회로에서 공진 주파수 f_0 는?

① LC의 제곱근에 반비례하여 감소

② C에 비례하여 증가

③ L에 비례하여 증가

④ 변화없다.

33. 자기 인덴턴스 L_1, L_2 가 각각 $4[mH], 9[mH]$ 인 두 코일이 이상결합(理想結合)되었다면 상호 인덴턴스 M 은 몇 [mH]가 되는가?

① 6

② 6.5

③ 9

④ 36

34. R-C 직렬 회로에서 시정수 $T[sec]$ 는?


① RC

② $1/RC$

③ \sqrt{RC}

④ $1/\sqrt{RC}$

35. 그림과 같은 회로에서 R의 값은?

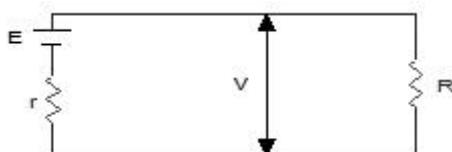

① $\frac{E}{E-V}r$

② $\frac{E-r}{E}V$

③ $\frac{E-r}{V}V$

④ $\frac{V}{E-V}r$

36. Ae^{-at} 의 라플라스 변환은?

① $A/S-\alpha$

② $A(S+\alpha)$

③ $A/S+\alpha$

④ $(S-\alpha)/A$

37. 일정한 정현파 전류가 일정한 용량을 갖는 인덕터의 양단에 인가되고 있다. 만약, 인덕터의 인덴턴스가 증가되었을 경우 이 때의 유도전압은?

① 감소한다.

② 변화가 없다.

③ 증가한다.

④ 차단된다.

38. 4단자 파라미터 ABCD 중에서 단락 역방향 전류 이득을 나타내는 파라미터는?


① A

② B

③ C

④ D

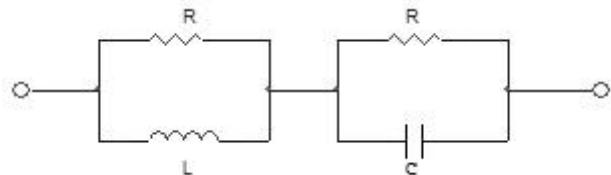39. 그림과 같은 회로가 정저항 회로가 되기 위한 C 값은 몇 [μF]인가? (단, $R=2[K\Omega]$, $L=400 [mH]$ 이다.)



① 0.1

② 0.2

③ 1

④ 2

40. 어떤 4단자망의 입력 단자 1, 1' 사이의 영상 임피던스 Z_{01} 과 출력 단자 2, 2' 사이의 영상 임피던스 Z_{02} 가 같게 되려면 4단자 정수사이에 어떠한 관계가 있어야 하는가?

① $A=D$

② $B=C$

③ $AB=CD$

④ $AD=BC$

3과목 : 전자계산기일반

41. 다음 중 자기 보수성(self complement) 코드가 아닌 것은?


① Gray code

② 2421 code

③ 51111 code

④ Excess-3 code

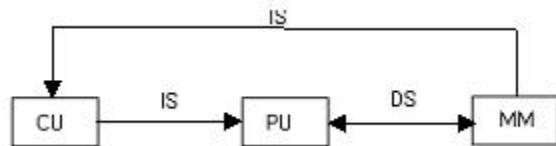42. 다음 그림은 어떤 컴퓨터 구조에 해당하는가? (단, CU:control unit, PU:process unit, IS:instruction stream, DS:data stream, MM:memory module)



① SISD 구조

② SIMD 구조

③ MISD 구조

④ MIMD 구조

43. 마이크로프로세서 구성 요소들을 기능별로 분류한 것 중 옳지 않은 것은?

① 마이크로프로세서 칩은 중앙처리장치와 동등한 역할을 한다.

② ROM, RAM 반드시 별도의 칩으로 구성해야 한다.

③ ROM, RAM 칩은 필요에 따라 적절한 기억장소의 크기를 선택할 수 있다.

④ 인터페이스는 CPU와 많은 종류의 입·출력 장치들과의 접속을 수행한다.

44. 범지 레지스터와 범지 버스가 12 비트인 경우 최대로 지적 할 수 있는 기억 장치의 용량은?

① 4킬로

② 8킬로


③ 12킬로

④ 12메가

45. 어떤 명령(instruction)이 수행되기 위해 가장 우선적으로 이

- 루어져야 하는 마이크로 오퍼레이션은?
 ① PC→MBR ② PC+1→PC
 ③ MBR→IR ④ PC→MAR
46. CPU에서 micro- Operation이 순서적으로 진행되도록 하는 데 필요한 것은?
 ① 프로그램 카운터
 ② 프로그램 상태어(PSW)
 ③ 제어 신호(control signal)
 ④ 어큐му레이터(accumulator)
47. computer를 사용해서 업무를 처리할 때 수작업에 비해 갖게 되는 이점으로 가장 옳지 않은 것은?
 ① 정확성 ② 신속성
 ③ 융통성 ④ 신뢰성
48. 명령어를 구성하는 2부분은?
 ① 명령코드와 레지스터 ② 동작코드와 기억장치
 ③ 동작코드와 데이터주소 ④ 명령형식과 동작
49. 명령(instruction)의 형식에 있어서 연산수(주소의 개수)에 의한 분류시 해당되지 않는 것은?
 ① 1 주소 방식 ② 2 주소 방식
 ③ 3 주소 방식 ④ 4 주소 방식
50. 고정 소수점에서 음수를 표현하는 방식이 아닌 것은?
 ① 부호와 절대값(Signed Magnitude)
 ② 1의 보수(1's Complement)
 ③ 2의 보수(2's Complement)
 ④ 9의 보수(9's Complement)
51. 어떤 컴퓨터의 기억장치 용량이 4096 워드이다. 각 워드가 16비트라고 하면 MAR과 MBR의 각 비트수는?
 ① MAR: 12, MBR: 5 ② MAR: 12, MBR: 16
 ③ MAR: 32, MBR: 24 ④ MAR: 5, MBR: 12
52. 누산기나 레지스터에 있는 내용을 지정된 메모리 주소로 옮기는 명령은?
 ① Transfer 명령 ② Load 명령
 ③ Store 명령 ④ Fetch 명령
53. 주소가 아닌 내용에 의해서 호출되는 방식으로 기억된 정보의 일부분을 이용하여 그 정보가 기억된 위치를 알아낸 후 그 위치에서 나머지 정보에 접근할 수 있는 특수한 기억 장치를 무엇이라고 하는가?
 ① Cache memory ② Virtual memory
 ③ Associative memory ④ Memory interleaving
54. 컴퓨터에서 명령문이 시행될 때 다음에 시행할 명령문의 주소는 어디에 두는가?
 ① Program Counter ② MAR(Memory Address Register)
 ③ Cache ④ Instruction Register
55. 스택 구조에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① CPU가 가지고 있는 활용도가 높은 기법이다.
 ② 지수를 세는 번지 레지스터를 가진 메모리이며, 이 레지
- 스터에 다른 값들도 저장할 수 있다.
 ③ 읽고 쓰는 것이 가능하다.
 ④ 스택에서 꺼내는 동작을 Push라 한다.
56. 입·출력을 수행하는 각 장치의 기능에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① I/O 제어는 프로그램 메모리로부터 명령을 받아 인터페이스를 통하여 주변장치와 대화한다.
 ② 인터페이스 논리는 I/O 버스로부터 받은 명령을 해석하고 주변장치 제어기에 신호를 보낸다.
 ③ 각 주변장치는 특정한 전기 기계적 장치를 동작시키고, 제어하는 자신의 제어기를 갖고 있다.
 ④ I/O 버스는 데이터의 흐름을 동기화하고 주변장치와 컴퓨터 사이의 전달 속도를 관리한다.
57. 순서도를 사용할 때의 특징이 아닌 것은?
 ① 프로그램 코딩의 직접적인 자료가 된다.
 ② 프로그램의 정확성 여부를 판단하는 자료가 된다.
 ③ 프로그램을 다른 사람에게 인수 인계하기가 어렵다.
 ④ 프로그램의 내용과 일 처리 순서를 한눈에 파악할 수 있다.
58. 그레이코드 $(01110)_G$ 2진수로 변환하면?
 ① $(11100)_2$ ② $(11101)_2$
 ③ $(01011)_2$ ④ $(10001)_2$
59. 컴파일러는 고급언어를 다음 중 무엇으로 변역하는가?
 ① 기초언어 ② 문제지향언어
 ③ 대화식언어 ④ 기계어
60. 명령어가 해독되는 곳은?
 ① 주기억장치 ② 연산장치
 ③ 레지스터장치 ④ 제어장치
- 4과목 : 전자계측**
61. 표준신호발생기는 출력단을 개방하였을 때 몇 [V]의 전압을 $0[\text{dB}]$ 로 한 전압 데시벨 눈금으로 표시하는가?
 ① 1 [μV] ② 1 [V]
 ③ 0.775 [V] ④ 7.75 [V]
62. 유도형 계기의 특징이 아닌 것은?
 ① 직류 적산전력계로 사용한다.
 ② 회전력이 크며, 조정이 용이하다.
 ③ 가동부를 전류 제동판으로 쓸 수 있다.
 ④ 공간의 자계가 강하기 때문에 외부자계의 영향이 적다.
63. 음량계(VU) meter에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?
 ① 감시용이며, 시정수는 중요하지 않다.
 ② 눈금은 VU 눈금 이외에 [%] 눈금으로 표시한 것도 있다.
 ③ 방송이나 녹음시 음성 레벨의 크기를 측정하기 위한 계기이다.
 ④ 가변 저항 감쇠기와 연결하여 사용한다.

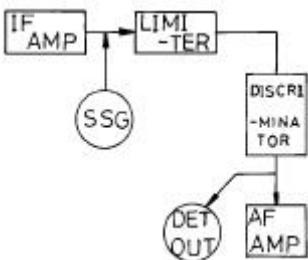64. 다음과 같은 블록도를 갖는 측정은 무슨 특성을 측정하고자 하는 것인가?




- ① 진폭 제한기의 특성 측정
- ② 주파수 변별기의 특성 측정
- ③ 저주파 증폭기의 특성 측정
- ④ 중간주파 증폭기의 특성 측정

65. 셰링브리지(Schering Bridge)는 어떤 측정에 사용되는가?

- ① 동순
- ② 유도 리액턴스
- ③ 철심의 관전류
- ④ 정전용량과 손실각

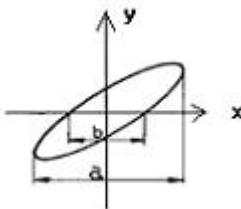66. 그림과 같은 파형이 오실로스코프에 나타났을 때, 두 신호의 위상차는?(단, $a=24[\text{mm}]$, $b=12[\text{mm}]$)



- ① 30°
- ② 40°
- ③ 45°
- ④ 60°

67. 최대눈금 250[V]인 0.5급 전압계로 전압을 측정하였더니 지시가 100[V]였다고 한다. 상대 오차는?

- ① 1[%]
- ② 1.25[%]
- ③ 2[%]
- ④ 2.25[%]

68. 고주파 전류계용으로 일반적으로 많이 사용되는 것은?

- ① 가동찰편형
- ② 전류력계형
- ③ 가동코일형
- ④ 열전대형

69. 열전대형 전류계에서 발생되는 오차가 아닌 것은?

- ① 공진 오차
- ② 배분 오차
- ③ 차폐 오차
- ④ 표피 오차

70. 감도가 높고, 정밀 측정에 적합한 측정 방법은?

- ① 직편법
- ② 반경법
- ③ 편위법
- ④ 영위법


71. 피측정 주파수를 계수형 주파수계로 측정한 결과 1초에 반복한 횟수가 60번 이었다. 피측정 주파수는?

- ① 1 [Hz]
- ② 60 [Hz]
- ③ 1/60 [Hz]
- ④ 360[Hz]

72. 오실로스코프(Oscilloscope)로 파형 관측 시 톱니파를 피측정 전압에 동기시키는 이유는?

- ① 파형을 수직 이동시키기 위하여
- ② 파형을 확대시키기 위하여
- ③ 휘도를 밝게 하기 위하여
- ④ 파형을 정지시키기 위하여

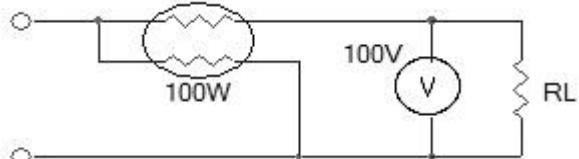73. 그림과 같은 회로에서 전력계 및 직류전압계는 각각 100[W], 100[V]를 지시하였다. 부하 전력은? (단, 전력계의 전류 코일 저항은 무시하며, 전압계의 저항은 $1000[\Omega]$ 이다.)



- ① 40[W]
- ② 60[W]
- ③ 80[W]
- ④ 90[W]

74. 다음 중 동작 원리의 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 가동코일형 - 자계와 전류사이에 작용하는 힘을 이용
- ② 전류력계형 - 두전류간에 작용하는 힘을 이용
- ③ 가동찰편형 - 자계내의 찰편에 작용하는 힘을 이용
- ④ 열전대형 계기 - 충전된 두물체 사이에 작용하는 힘을 이용

75. 파형을 보면서 주파수 펄스 전압을 측정하는데 가장 적당한 계기는?

- ① 전압계
- ② 전위차계
- ③ 전류계
- ④ 오실로스코프

76. 측정값을 M, 참값을 T 라고 할 때 백분율 오차는?

$$\begin{array}{ll} \text{① } \frac{T-M}{M} \times 100\% & \text{② } \frac{M-T}{T} \times 100\% \\ \text{③ } \frac{T}{M-T} \times 100\% & \text{④ } \frac{M}{T-M} \times 100\% \end{array}$$

77. 다음 중 $1[\Omega] \sim 10-5[\Omega]$ 의 아주 적은 저항을 측정할 때 사용하는 것은?

- ① 캘빈더블 브리지(Kelvin double bridge)
- ② 휴스톤브리지(Wheatstone bridge)
- ③ 맥스웰브리지(Maxwell bridge)
- ④ 원 브리지(Wein bridge)

78. 전압계의 배율기 저항 R_m 은? (단, 배율은 M, 전압계 내부 저항은 R_v 이다.)


- ① $R_m=R_v(M+1)$
- ② $R_m=(M-1)R_v$

$$\begin{array}{ll} \text{③ } R_m = \frac{R_v}{M-1} & \text{④ } R_m = \frac{R_v}{M+1} \end{array}$$

79. 가청 주파수 필터로 사용할 수 있는 것은?

- ① 대역소거필터
- ② 대역통과필터
- ③ 고역필터
- ④ 저역필터

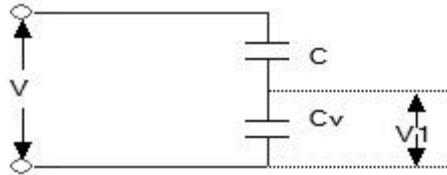80. 정전용량 C_v 인 정전형 전압계에 용량 C 인 콘덴서를 직렬로 연결하고 전압을 측정하여 V_1 의 지시를 읽었다. 입력 전압의 크기 V 는?



- ① $(\frac{1+C_v}{C})V_1$ ② $\frac{C_v}{C}V_1$
 ③ $(\frac{1+C}{C_v})V_1$ ④ $\frac{C}{C_v}V_1$

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	④	①	③	②	④	③	④	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	①	①	④	④	④	④	①	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	①	③	④	②	③	②	①	④	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	①	①	①	④	③	③	④	①	①
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	①	②	①	④	③	③	③	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	③	③	①	④	④	③	③	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
①	①	①	②	④	①	②	④	③	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	④	④	④	④	②	①	②	④	①