
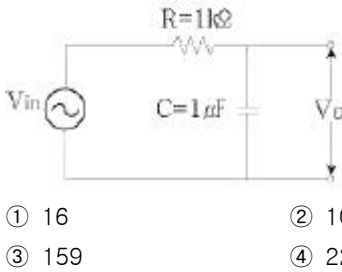


1과목 : 전자회로

1. 다음 RC 저역통과 여파기 회로의 차단 주파수는 약 몇 kHz인가?

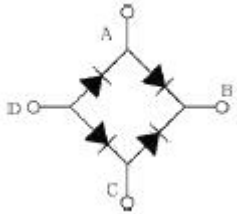


- ① 16 ② 100
③ 159 ④ 223
2. 60Hz, 3상, 전파 정류회로에서 생기는 맥동주파수는 몇 kHz인가?
- ① 60 ② 120
③ 180 ④ 360
3. 다음과 같은 정류기는 어느 점에 교류 입력을 연결하여야 하는가?




- ① B - C 점 ② A - D 점
③ A - C 점 ④ B - D 점
4. 베이스 접지(CB) 증폭회로에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
- ① 입력임피던스가 낮다.
② 높은 주파수를 다루는 응용분야에 주로 사용된다.
③ 입력에 대한 출력의 위상 반전이 없다.
④ 전류이득이 1보다 훨씬 크다.
5. 연산증폭기에서 스루 레이트(slew rate)는 어떤 특성에 크게 영향을 주는가?
- ① 잡음 특성 ② 이득 특성
③ 스위칭 특성 ④ 동상 제거 특성
6. 이미터 접지 증폭기에서 $\beta=100$, $I_{CO}=0.1\text{mA}$, $I_B=0.2\text{mA}$ 일 때 I_C 는 약 몇 mA인가?
- ① 12.2 ② 20
③ 30.1 ④ 45.6
7. N형 반도체를 만들기 위하여 실리콘(Si)나 게르마늄(Ge)에 도핑하는 불순물 원자로 적합한 것은?
- ① Ga(갈륨) ② B(붕소)
③ P(인) ④ In(인듐)
8. 트랜지스터의 전류증폭률인 α 와 β 사이의 관계로서 옳은 것은? (단, α : 베이스 접지 전류 증폭률, β : 이미터 접지 전류 증폭률이다.)

① $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$ ② $\beta = \frac{\alpha}{1+\alpha}$
③ $\beta = \frac{1-\alpha}{\alpha}$ ④ $\beta = \frac{1+\alpha}{\alpha}$


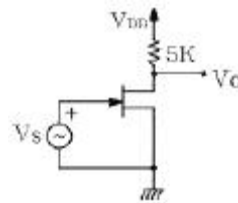
9. 다음 중 전계효과 트랜지스터(FET)에 관한 설명으로 틀린 것은?
- ① BJT 보다 이득대역폭 적($G \cdot B$)이 적다.
② BJT 보다 높은 입력저항을 갖는다.
③ 전류제어형 소자이다.
④ BJT 보다 온도변화에 따른 안정성이 높다.
10. 다음 FET 증폭회로의 전압증폭도는 약 얼마인가?(단, $\mu = 500$, $r_d = 100\text{k}\Omega$ 이다.)



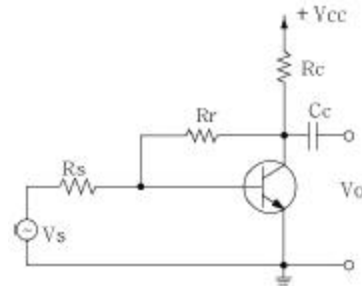
- ① -15 ② -24
③ -32 ④ -45
11. 다음 중 연산증폭기의 응용 예로 적합하지 않은 것은?
- ① 능동여파기 ② RC발진기
③ 디지털계산기 ④ A/D변환기
12. 증폭기의 동조회로가 $250\mu\text{H}$ 의 인덕터와 200pF 의 커패시터로 구성되어 있을 때 동조주파수는 약 몇 kHz인가?
- ① 520 ② 710
③ 840 ④ 1050
13. 다음 그림과 같은 증폭기에 관한 설명으로 틀린 것은?



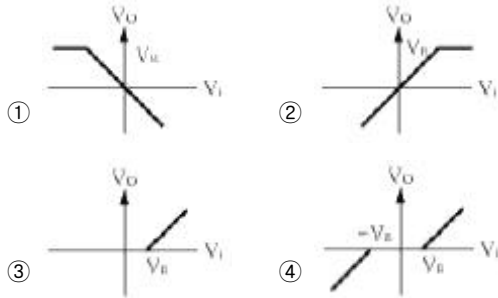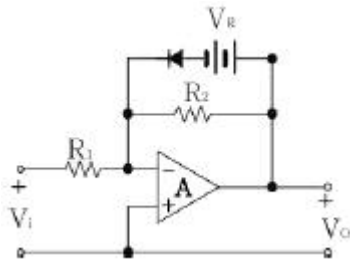- ① 부계환을 걸어줌으로써 출력 임피던스는 감소한다.
② 부계환을 걸어줌으로써 입력 임피던스는 증가한다.
③ 무계환 때에 비해 안정도가 좋아진다.
④ 부계환을 걸어줌으로써 일그러짐은 감소한다.
14. 그림에서 A는 연산증폭기이다. V_i - V_o 관계로 가장 적합한 것은?



15. 다음 연산 회로의 출력 값으로 옳은 것은?

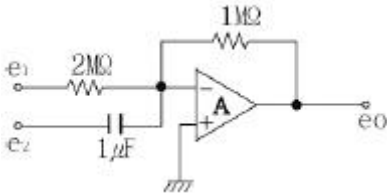

① $e_0 = -(2e_1 + \frac{de_2}{dt})$

② $e_0 = -(\frac{1}{2}e_1 + \frac{de_2}{dt})$


③ $e_0 = -(\frac{1}{2}e_1 + \int e_2 dt)$

④ $e_0 = -(e_1 + 2 \int e_2 dt)$

16. 무변조시에 AM 송신기의 공중선 전력이 10kW 이었다. 신호파로 변조하였더니 이 전력이 15kW 로 증가하였다면 변조도는 얼마인가?

- ① 0.45 ② 0.65
- ③ 0.7 ④ 1

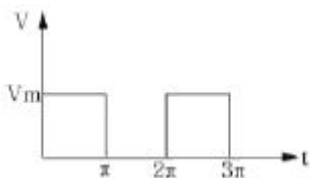17. 주기가 2π 인 그림과 같은 파형의 전압을 직류전압계로 측정하면 그 값은?



- ① 0 ② V_m
- ③ $V_m/2$ ④ $\frac{V_m}{\sqrt{2}}$

18. 변조를 하는 이유에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 잡음과 간섭을 줄이기 위하여
- ② 전파속도를 빠르게 하기 위하여
- ③ 다중화가 가능하도록 하기 위하여
- ④ 회로 소자의 단순화 및 시스템의 소형화를 위하여

19. 다음 중 정궤환을 하는 회로로 묶인 것은?

- ① 시미트 트리거회로, 발진회로
- ② 미분회로, 적분회로
- ③ 시미트 트리거회로, 미분회로
- ④ 발진회로, 적분회로

20. 저주파 전력 증폭회로의 출력측 기본파 전압이 100V이고 제2고조파 전압이 전압이 4V, 제3고조파 전압이 3V 일 때 왜율은 몇 %인가?

- ① 1 ② 2
- ③ 5 ④ 10

2과목 : 전자기학 및 회로이론

21. 평면도체 표면에서 d[m]의 거리에 점전하 Q[C]이 있을 때 이 전하를 무한원까지 운반하는데 요하는 일은 몇 [J]인가?

① $\frac{Q^2}{4\pi\epsilon_0 d}$ ② $\frac{Q^2}{8\pi\epsilon_0 d}$

③ $\frac{Q^2}{16\pi\epsilon_0 d}$ ④ $\frac{Q^2}{32\pi\epsilon_0 d}$

22. 유전체에서 변위전류를 발생시키는 것은?

- ① 분극전하밀도의 시간적 변화
- ② 분극전하밀도의 공간적 변화
- ③ 자속밀도의 시간적 변화
- ④ 전속밀도의 시간적 변화

23. 극판 면적 10cm², 간격 1mm의 평행판콘덴서에 비유전률 3의 유전체를 넣었을 때 전기장의 세기가 100[kV/mm]이었다. 이 때 평행판콘덴서에 저장되는 에너지는 약 몇 [J]인가?

- ① 4.3×10^{-2} ② 7.3×10^{-2}
- ③ 10.3×10^{-2} ④ 13.3×10^{-2}

24. 전류의 세기가 I[A], 반지름 r[m]인 원형 선전류 중심에 m[Wb]인 가상 접지극을 둘 때 원형 선전류가 받는 힘은 몇 [N]인가?

- ① $ml/2r$ ② $ml/2\pi r$
- ③ $ml^2/2\pi r$ ④ $ml/2r^2$

25. 정전차폐와 자기차폐를 비교하였을 때 옳은 것은?

- ① 정전차폐가 자기차폐에 비교하여 완전하다.
- ② 정전차폐가 자기차폐에 비교하여 불완전하다.
- ③ 두 차폐방법은 모두 완전하다.
- ④ 두 차폐방법은 모두 불완전하다.

26. 전류에 의한 자계의 방향을 결정하는 법칙은?

- ① 렌즈의 법칙
- ② 플레밍의 오른손법칙
- ③ 플레밍의 왼손법칙
- ④ 앙페르의 오른나사법칙


27. 패러데이(Faraday)관의 성질 중 옳지 않은 것은?

- ① Faraday관내의 전속수는 대전 도체 표면 전하밀도에 따라 달라진다.
- ② Faraday관 양단에 정, 부의 단위 전하가 있다.
- ③ 진전하가 없는 점에서는 Faraday관은 연속적이다.
- ④ Faraday관의 밀도는 전속 밀도와 같다.

28. 길이 ℓ [m], 한 변이 a [m]인 정방형 단면을 가진 자성체가 길이방향으로 균일하게 자화되어 자화의 세기가 P_m [T]일 때 자성체 양단의 전자극의 세기는 몇 [Wb]인가?

- ① $a^2 P_m$
- ② P_m / a^2
- ③ P_m
- ④ $\pi a^2 P_m$

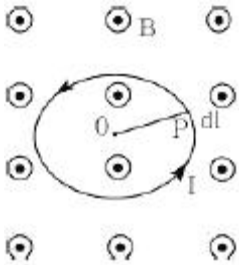29. 그림에서 원형 루프 도선상에 전류 I 가 흐를 때 P 점에서의 미소 길이 dl 에 작용하는 힘은?




- ① \overline{OP} 를 따라 외향 법선방향으로 작용한다.
- ② \overline{OP} 를 따라 내향 법선방향으로 작용한다.
- ③ F자계의 방향으로 향한다.
- ④ P점에서의 루프 도선의 접선방향으로 향한다.

30. 다음 중 맥스웰의 전자 방정식으로 옳지 않은 것은?

- ① $\text{rot } H = J + \frac{\partial D}{\partial t}$
- ② $\text{rot } E = - \frac{\partial B}{\partial t}$
- ③ $\text{div } D = \rho$
- ④ $\text{div } B = 0$

31. 그림과 같은 회로망 가지에서 I_4 의 값은?

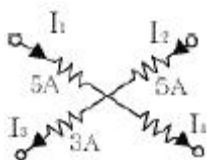

- ① 3A
- ② 5A
- ③ 7A
- ④ 10A

32. 어떤 회로에서 유효 전력이 300W이고, 무효 전력이 400Var이다. 이 회로에 100V의 전압원을 접속하면 회로에 흐르는 전류는 몇 A인가?

- ① 7
- ② 6
- ③ 5
- ④ 4

33. 단위 임펄스 $\delta(t)$ 의 라플라스 변환은?

- ① 1
- ② S
- ③ 1/S
- ④ 0

34. R-L 직렬회로에서 직류 전압 E [V]를 가하기 위하여 스위치 S를 닫고 L/R [sec] 후의 전류는 몇 [A]인가?

- ① E/R
- ② $0.362 \frac{E}{R}$
- ③ $0.632 \frac{E}{R}$
- ④ $0.707 \frac{E}{R}$


35. 진폭이 $400\sqrt{2}$ [V]이고, 주기가 0.01[초]인 정형파 교류의 주파수는 몇 [Hz]인가?

- ① 100
- ② 200
- ③ 400
- ④ 200π

36. 정 K형 여파기에서 공칭 임피던스 K와 2개의 임피던스 Z_1 , Z_2 간에는 어떤 관계가 성립하는가?

- ① $Z_2/Z_1 = K^2$
- ② $Z_1/Z_2 = K$
- ③ $Z_1 Z_2 = K^2$
- ④ $\sqrt{\frac{Z_1}{Z_2}} = K$

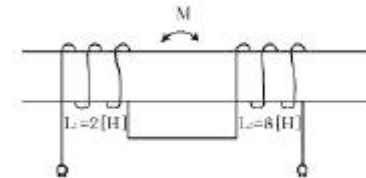37. 그림과 같은 이상 변압기(Ideal transtormer) M의 값은 몇 [H]인가? (단, $L_1 = 2$ [H], $L_2 = 8$ [H]이다.)



- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 16


38. 전압이득 30을 데시벨[dB]로 표시하면 얼마인가? (단 $\log_{10} 3 = 0.477$)

- ① 25.45
- ② 29.54
- ③ 30.12
- ④ 35.33

39. $\frac{S}{S^2 + 9}$ 를 Lapalce 변환을 하면?

- ① $\sin 9t$
- ② $\sin 3t$
- ③ $\cos 3t$
- ④ $\cos 9t$

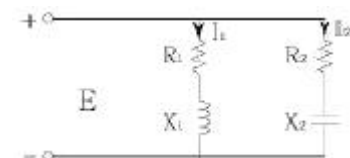40. 그림과 같은 회로에서 I_1 과 I_2 의 위상차는? (단, $R_1 = R_2 = X_1 = X_2 = 1[\Omega]$ 이다.)



- ① 0°
- ② 45°
- ③ 90°
- ④ 105°

3과목 : 전자계산기일반

41. 중앙처리장치의 주 구성 요소가 아닌 것은?

- ① 레지스터 ② 연산장치
③ 제어장치 ④ 보조기억장치

42. $Y = A \cdot B + A \cdot C + A \cdot \overline{B} \cdot \overline{C}$ 를 간단히 하면?

- ① A ② \overline{A}
③ C ④ \overline{B}

43. 다음 메모리 소자 중 휘발성 메모리 소자는?

- ① RAM ② ROM
③ Bubble Memory ④ PLA

44. 스택(stack)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 주기억장치의 일부를 스택 영역으로 할당하여 사용한다.
② 스택은 서브루틴이나 인터럽트 서비스 루틴 사용시 복귀 주소가 지정된다.
③ 스택은 선입선출(first-in, first-out)구조로 되어있다.
④ 현재의 스택 위치는 CPU내의 스택포인터에 의해 지시된다.

45. 컴퓨터 시스템은 보통 0-주소, 1-주소, 2-주소, 3-주소 명령어를 사용하고 있다. 이 때 구분의 기준이 되는 것은?

- ① Register의 수 ② Operation의 수
③ 기억장치의 크기 ④ Operand 부분인 주소 부분

46. 8비트로 부호와 절대값 표현 방법에 의해 25와 -25를 표현한 것은?

- ① 25 : 00011001, -25 : 10011001
② 25 : 11001100, -25 : 10011001
③ 25 : 01100110, -25 : 11100110
④ 25 : 01100110, -25 : 10011011

47. 다음 중 컴퓨터의 출력 장치에 해당하는 것은?

- ① 키보드(Keyboard)
② 광학식마크판독기(OMR)
③ X-Y 플로터(X-Y Plotter)
④ 자기잉크문자판독기(MICR)

48. 사용자의 필요에 따라서 자외선이나 특정한 전압 또는 전류로서 기억된 내용을 지우고 다시 기록할 수 있는 기억 소자는?

- ① RAM ② ROM
③ PROM ④ EPROM

49. 산화철 분말이 포함된 특수한 잉크로 쓰여진 숫자와 기호 등을 마그네틱헤드(magnetic head)로 감지하여 직접 읽어들이는 장치로 주로 은행 업무에 많이 사용되는 것은?

- ① MICR ② OMR
③ OCR ④ COM

50. C 언어에서 포인터(pointer)란?

- ① 메모리 주소를 저장하는 변수이다.
② 번지 값을 저장할 수 있는 상수를 뜻한다.
③ 문자열 상수를 뜻한다.
④ 메모리 구조를 뜻한다.

51. 16 bit 인스트럭션(instruction)으로 구성되어 있는 명령형식에서 OP-code가 6 bit 이면 수행할 수 있는 명령어의 최대 숫자는?

- ① 16 ② 32
③ 64 ④ 128

52. 기억장치의 접근속도가 0.5μs이고, 데이터 워드가 32비트 일 때 대역폭은?

- ① 8M[bit/sec] ② 16M[bit/sec]
③ 32M[bit/sec] ④ 64M[bit/sec]

53. 다음 연산의 종류를 단항(unary)연산과 이항(binary)연산으로 구별할 때 단항 연산을 하는 연산자가 아닌 것은?

- ① Complement ② Move
③ AND ④ Shift

54. 다음 FORTRAN 프로그램의 연산 결과는?

$$M = 27/5 + 3 * 7 - 3/2$$

- ① 24 ② 25
③ 26 ④ 27

55. 디코더(decoder)에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 출력 중 단지 한 개만이 논리적으로 1 이 되고 나머지 출력은 모두 0 이 되는 회로이다.
② n개의 입력변수가 있을 때 최대 2ⁿ개의 출력을 가진다.
③ n×m 디코더란 입력이 n개이고 출력이 m개임을 의미한다.
④ 인코더(incoder)가 항상 같이 사용된다.

56. 다음 중 객체지향언어로 볼 수 없는 것은?

- ① JAVA ② C#
③ C ④ SmallTalk

57. 3-초과 코드(Excess-3 code)에서 10진수 1에 해당하는 것은?

- ① 0011 ② 0100
③ 0101 ④ 0110

58. 인터럽트를 거는 장치가 자신의 인터럽트 벡터를 데이터버스에 실어 보냄으로써 CPU가 장치를 알아낼 수 있도록 하는 방식을 무엇이라고 하는가?

- ① Polling ② Daisy Chain
③ Polled Interrupt ④ Vectored Interrupt

59. 다음 중 인터럽트가 발생할 수 있는 요인이 아닌 것은?

- ① 정전 또는 자료 전달 과정에서의 오류 발생
② 불법적인 인스트럭션의 수행
③ 오퍼레이터에 의한 오동작
④ 시스템 도입에 의한 유지보수

60. 주기억장치와 CPU의 속도 차를 극복하기 위하여 사용되는 기억장치는?

- ① Cache 기억장치 ② Virtual 기억장치
③ Segment 기억장치 ④ Memory 인터리빙

4과목 : 전자계측

61. 소인발진기(sweep oscillator)의 용도가 아닌 것은?

- ① 광대역 증폭기의 조정
② 주파수 변별기의 측정 및 조정
③ 수신기의 중간주파 증폭기의 특성 측정 및 조정
④ 순시 주파수 편이 제어 회로(IDC) 측정 및 조정

62. 다음 중 맥스웰 브리지(Maxwell bridge)로 측정할 수 있는 것은?

- ① 코일의 인덕턴스 ② 정전 용량
③ 역률 ④ 유전체의 손실각

63. 정류형 계기의 눈금은 어떠한 값을 나타내는가?

- ① 실효값 ② 최대값
③ 평균값 ④ 파고값

64. 지시 계기에서 제어 장치에 해당하는 것은?

- ① 스프링 제어 ② 와류 제어
③ 액체 제어 ④ 공기 제어

65. 증폭기의 왜율 측정에 해당하지 않는 것은?

- ① 감쇄기 법 ② 공진 Bridge 법
③ 필터 법 ④ 왜율계


66. 계수형 카운터(counter)로서 초 저주파 측정시 가장 정밀하게 측정할 수 있는 방법은?

- ① 직접 주파수 측정법
② 시간에 따른 주기 측정법
③ 전압에 의한 주파수 측정법
④ 회전수에 따른 주파수 측정법

67. 디지털 볼트 미터(DVM)의 분류 방식 중 옳지 않은 것은?

- ① 부호판 변환방식 ② 추중 비교방식
③ 2중 적분방식 ④ 자동 평형방식

68. 다음 브리지의 평형 조건은?

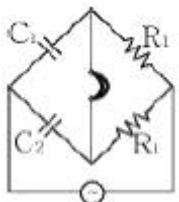

- ① $C_2/C_1 = R_1/R_2$ ② $C_2/C_1 = R_2/R_1$
③ $C_1C_2 = R_1R_2$ ④ $1/C_1C_2 = R_1R_2$

69. 다음 중 진동편형 주파수계의 특징으로 옳지 않은 것은?

- ① 지시의 신뢰성이 높다.

- ② 보통 1000Hz 이상에서 사용된다.
③ 지시가 단계적이고, 연속성이 없다.
④ 구조가 간단하고, 전압의 파형에 영향이 없다.

70. 방송 녹음 시 음성 전류의 크기를 측정하는 일종의 정류형 전압계는?

- ① VU meter ② Watt meter
③ Pulse 시험기 ④ VTVM

71. 열전대형 계기에서 도선의 인덕턴스와 표유용량에 의해 발생하는 오차는?

- ① 공진오차 ② 배분오차
③ 전위오차 ④ 표피효과오차

72. 전류계 내부 저항이 R_A [Ω]이고, 배율이 M일 때 분류기 저항의 크기 R_s 는 몇 [Ω]인가?

- ① $R_s = R_A(M-1)$ ② $R_s = \frac{M-1}{R_A}$
③ $R_s = 1 + \frac{R_A}{M}$ ④ $R_s = \frac{R_A}{M-1}$

73. 다음 중 동조형 주파수계에 속하지 않는 것은?

- ① 헤테로다인 주파수계 ② 공동형 파장계
③ 동축공진형 주파수계 ④ 흡수형 주파수계


74. 오실로스코프의 동기 방법이 아닌 것은?

- ① 전원 동기 ② 내부 동기
③ 외부 동기 ④ 진폭 동기

75. 전압의 참값이 100V 이고, 측정값이 100.2V 이었다면 이 전압계의 오차 백분율은?

- ① 0.1% ② 0.2%
③ 0.3% ④ 0.4%

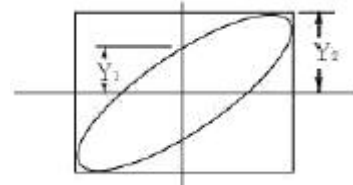76. 오실로스코프(oscilloscope)의 스크린(screen) 상에 그림과 같은 도형이 나타났을 때 $Y_1/Y_2 = 0.5$ 라고 하면 위상차 θ 는 몇 도 인가?



- ① 90° ② 60°
③ 45° ④ 30°

77. 다음 중 스트로보스코프(stroboscope)로 측정할 수 있는 것은?

- ① 전류 ② 조도
③ 전압 ④ 회전수

78. 다음 중 직류미소전력 측정에 가장 적합한 방식은?

- ① 3전압계법 ② 전위차계법
③ 직류 전력계법 ④ 전류력계형 전력계법

79. 스펙트럼 분석기의 특징이 아닌 것은?

- ① 주파수 대역폭이 넓다.
- ② CRT로 적시할 수 있다.
- ③ 다이내믹(dynamic) 레인지가 좋다.
- ④ 고정도(high precision) 측정이 가능하다.

80. 0 meter로 측정할 수 없는 것은?

- ① 공진 주파수 ② 콘덴서의 정전용량
- ③ Coil의 분포용량 ④ Coil의 실효저항

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	④	③	④	③	③	③	①	③	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	②	①	②	④	③	②	①	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
③	④	④	①	①	④	①	①	①	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	①	③	①	③	②	②	③	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	①	③	④	①	③	④	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	④	③	②	④	③	②	④	④	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	①	①	①	①	②	④	①	②	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	④	①	④	②	④	④	②	③	①