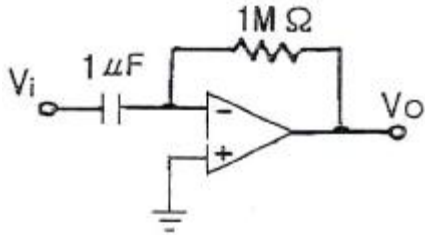


1과목 : 전자회로

1. 궤환증폭기에서 출력전압을 V_o , 출력전류를 I_o , 입력전압을 V_i , 입력전류를 I_i , 궤환 전압을 V_f , 궤환전류를 I_f 라고 할 때 궤환률(β)을 올바르게 표현한 것은?


- ① 직렬-전류 궤환회로의 β 는 V_i/V_o 이다.
 ② 직렬-전압 궤환회로의 β 는 V_o/I_i 이다.
 ③ 병렬-전압 궤환회로의 β 는 V_i/V_o 이다.
 ④ 병렬-전류 궤환회로의 β 는 I_o/I_i 이다.

2. 다음과 같은 연산증폭기 회로의 출력으로 적합한 것은?



- ① $V_o = \frac{dV_i}{dt}$ ② $V_o = -\frac{dV_i}{dt}$
 ③ $V_o = \int V_i dt$ ④ $V_o = -\int V_i dt$

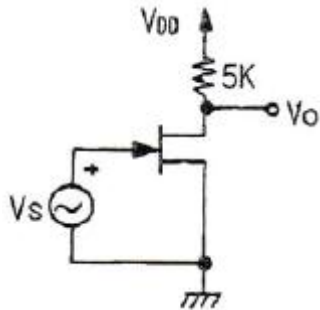3. 다음 FET 증폭회로의 전압증폭도는 약 얼마인가? (단, $\mu = 500$, $r_d = 100[k\Omega]$ 이다.)




- ① -15 ② -24
 ③ -32 ④ -45

4. 교차 일그러짐(crossover distortion) 현상은 어느 증폭기에서 발생하는가?

- ① A급 증폭기
 ② AB급 증폭기
 ③ B급 증폭기
 ④ A, B 및 AB급 증폭기 모두 교차 일그러짐 현상이 발생한다.

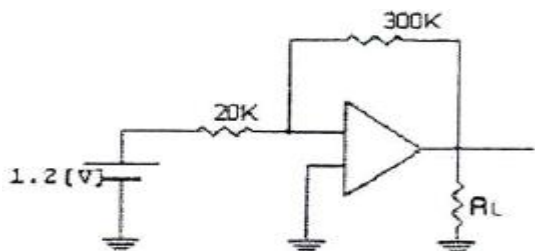5. 그림과 같은 회로에서 R_L 에 4[mA] 전류를 흘려주려고 한다. R_L 값은?



- ① 2.5[kΩ] ② 4.5[kΩ]
 ③ 3.5[kΩ] ④ 5.5[kΩ]

6. 궤환이 걸리지 않을 때의 증폭회로의 전압이득을 A, 궤환율을 β 라 할 때 발진조건은?

- ① $A\beta < 1$ ② $A = -\beta$
 ③ $A\beta \geq 1$ ④ $A = \beta$

7. 다음 중 SSB 검파기로 사용되지 않는 것은?

- ① 비 검파기 ② 링 검파기
 ③ 승적 검파기 ④ 싱크로다인 검파기

8. 펄스 부호 변조 방식에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 샘플-홀드(sample-hole) 회로를 이용한다.
 ② 신호파의 진폭을 양자화하여 2진법으로 표현하는 방식이다.
 ③ 펄스의 주기, 폭은 일정하고 진폭을 입력신호 전압에 따라 변화시키는 방식이다.
 ④ 신호 레벨의 증감을 Δ 만큼 변화되는 계단파에 근사시키고 그것을 음양의 펄스로 변화시킨다.


9. 전류 증폭률 α 와 β 에 대한 관계식으로 옳지 않은 것은?

- ① $\beta = \frac{I_B}{I_C}$ ② $\alpha = \frac{I_C}{I_E}$
 ③ $\alpha = \frac{\beta}{1+\beta}$ ④ $\beta = \frac{\alpha}{1-\alpha}$

10. $\alpha=0.98$, $I_{CB}=20[\mu A]$ 의 값을 가지는 트랜지스터를 이미터 접지로 하면 컬렉터 차단전류 I_{CEO} 는 몇 $[\mu A]$ 로 되는가?


- ① 19.6 $[\mu A]$ ② 20 $[\mu A]$
 ③ 980 $[\mu A]$ ④ 1000 $[\mu A]$

11. 그림과 같은 발진회로에 관한 설명 중 옳은 것은?

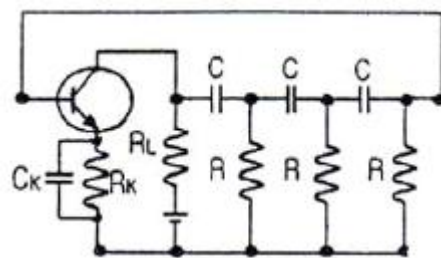

- ① C와 R을 사용하여 부궤환으로 발진시킨 것이다.
 ② 다이내트론에 의한 부성저항과 C로 발진시킨 것이다.
 ③ 발진을 계속하기 위해서는 증폭도가 29 이상이 되어야 한다.
 ④ 컬렉터의 LC 동조회로를 C 및 R로 베이스 결합한 것이다.

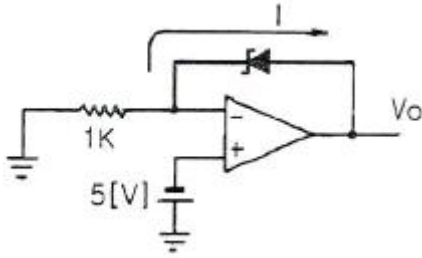12. 다음 회로에서 Zener에 인가되는 전압은 몇 [V]인가? (단, $V_o = -10.3[V]$ 이다.)




- ① -4.3[V] ② -5.3[V]
③ -15.3[V] ④ 9.3[V]

13. 다음 중 상보대칭(complementary symmetry) SEPP 회로의 장점은?

- ① 같은 크기의 부하일 경우 DEPP보다 출력이 크다.
② 단전원 방식일 경우 DEPP보다 컬렉터 공급 전원이 높다.
③ 위상 반전 회로가 불필요하다.
④ 입력 회로가 복잡하지 않다.

14. 다음 회로는 어떤 목적에 이용될 수 있는가?

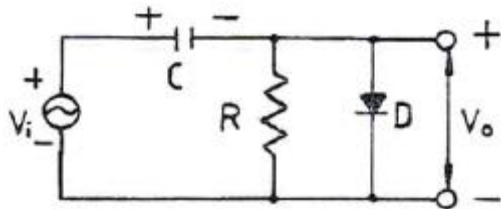

- ① 클램핑(Clamping) ② 클리핑(Clipping)
③ 정류기(Rectifier) ④ 변조(Modulation)

15. 단일 증폭기와 비교한 B급 푸시풀 증폭기의 특징으로 적합하지 않은 것은?

- ① 효율이 더 높다.
② 더 큰 출력을 얻는다.
③ 전원의 맥동에 의한 잡음이 제거된다.
④ 기수 고조파에 의한 일그러짐이 감소된다.

16. 직·병렬저항 RC 이상형 발진회로의 발진주파수로 옳은 것은?

- ① 직렬저항 RC 이상형 발진회로의 발진주파수 :

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} [\text{Hz}]$$

- ② 직렬저항 RC 이상형 발진회로의 발진주파수 :

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} [\text{Hz}]$$



- ③ 병렬저항 RC 이상형 발진회로의 발진주파수 :

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} [\text{Hz}]$$

- ④ 병렬저항 RC 이상형 발진회로의 발진주파수 :

$$f = \frac{1}{2\pi\sqrt{6}RC} [\text{Hz}]$$

17. 다음 회로의 파형으로 옳은 것은?

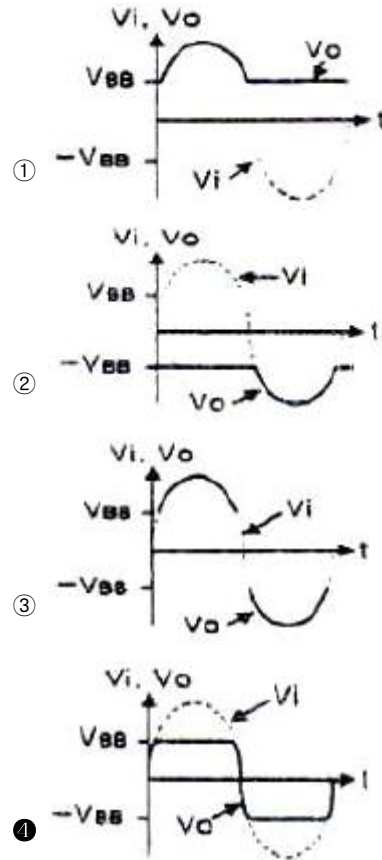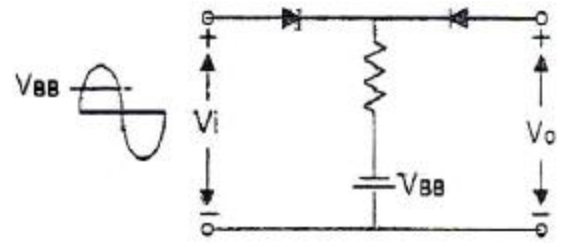

18. 전압이득이 40[dB]인 저주파 증폭기에서 출력신호의 왜율이 10[%]일 때 이를 1[%]로 개선하기 위해서는 부배환율(β)은 얼마로 하여야 하는가?

- ① 0.01 ② 0.03
③ 0.05 ④ 0.09

19. 다음 중 신호의 일그러짐이 가장 적고 안정한 증폭기는?

- ① A급 ② B급
③ C급 ④ AB급

20. 여러 개의 신호들을 조합하여 하나의 신호를 선택하는 것은?

- ① 레지스터 ② 버퍼
③ 라인 트랜시버 ④ 디멀티플렉서

2과목 : 전자기학 및 회로이론

21. 다음 중 도체의 고유저항과 관계없는 것은?

- ① 온도 ② 길이
③ 단면적 ④ 단면적의 모양

22. 맥스웰(Maxwell) 방정식 중 잘못된 것은?

① $\nabla \times E = -\frac{\partial B}{\partial t}$ ② $\nabla \times H = i + \frac{\partial D}{\partial t}$
 ③ $\nabla \cdot D = 0$ ④ $\nabla \cdot B = 0$

23. 분극 P, 전속밀도 D, 전기장 E, 유전율 ϵ 사이의 관계를 옳게 나타낸 식은?

① $P = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)D$ ② $P = \epsilon_s(\epsilon_0 - 1)E$
 ③ $P = \epsilon_0(\epsilon_s - 1)E$ ④ $P = D + \epsilon_0 E$


24. v [m/s]의 속도를 가진 전자가 B [Wb/m²]의 평등자계에 직각으로 들어가면 원운동을 한다. 이때 원운동의 주기는?
 (단, 원의 반지름은 r [m], 전자의 전하를 e [C], 질량을 m [kg]이라 한다.)

① $\frac{mv}{eB}$ [sec] ② $\frac{eB}{m}$ [sec]
 ③ $\frac{eB}{2\pi m}$ [sec] ④ $\frac{2\pi m}{eB}$ [sec]

25. 전기장 E [V/m]내의 한 점에 q [C]의 점전하를 놓을 때, 이 전하에 작용하는 힘은 몇 [N]인가?

① qE ② qE^2
 ③ $\frac{E}{q}$ ④ $\frac{q}{4\pi\epsilon_0 E}$

26. 강자성체의 자화의 세기 J와 자화력 H 사이의 관계는?

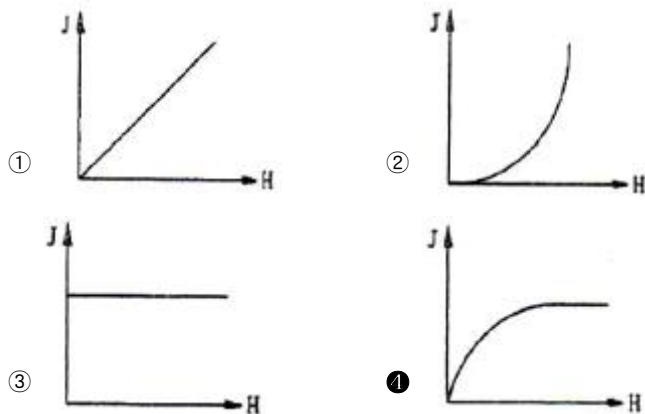

27. 어떤 자기회로에서 자기인덕턴스는 권회수의 몇 승에 비례하는가?

① 1/2 ② 1
 ③ 2 ④ 3

28. 정전용량이 C인 콘덴서에서 극판사이의 비유전율이 2인 유전체를 제거하고 공기로 채운 경우 그 때의 용량을 C_0 라고 하면, C와 C_0 의 관계는?

① $C = 2C_0$ ② $C = 4C_0$
 ③ $C = \frac{C_0}{4}$ ④ $C = \frac{C_0}{2}$

29. 길이 1[cm]마다 권수가 50인 무한장 솔레노이드에 500[mA]의 전류를 흘릴 때 내부의 자계는 몇 [AT/m]인가?

① 1250[AT/m] ② 2500[AT/m]
 ③ 12500[AT/m] ④ 25000[AT/m]

30. 공기 중에서 두 개의 단위 점전하 +1[C]이 1[m]거리에 놓여 있을 때 작용하는 힘의 크기와 작용하는 힘은?

① 9×10^9 [N], 흡인력 ② 9×10^9 [N], 반발력
 ③ 9×10^{-9} [N], 흡인력 ④ 9×10^{-9} [N], 반발력


31. 복소수 전압 $E = -10e^{j\frac{3}{2}\pi}$ [V]를 정현파의 순시식으로 나타내면?

① $10 \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ ② $10 \sqrt{2} \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$
 ③ $10 \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{2})$ ④ $10 \cos(\omega t + \frac{\pi}{2})$

32. 어떤 4단자망의 입력 단자 사이의 영상 임피던스 Z_{01} 과 출력 단자 사이의 영상 임피던스 Z_{02} 가 같게 되려면 4단자 정수 사이에 어떠한 관계가 있어야 하는가?

① $B = C$ ② $A = D$
 ③ $AB = CD$ ④ $AD = BC$

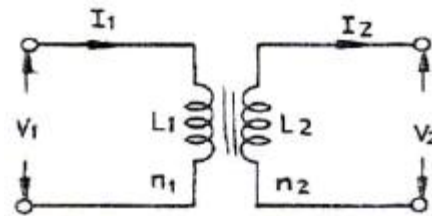33. 그림과 같은 이상 변압기에서 1차 전압 $V_1=100$ [V]일 때, 2차 전압 $V_2=12$ [V]가 되도록 1차 코일 수를 $n_1=200$ 회로 하였다. 2차 코일 수 n_2 는 몇 회로 하면 되는가?




① 10 ② 12
 ③ 20 ④ 24

34. $f(t) = \frac{t}{2w} \sin \omega t$ 의 라플라스 변환은?

① $\frac{S+w}{(S^2+w^2)}$ ② $\frac{S}{(S^2+w^2)^2}$
 ③ $\frac{S^2}{S^2+w^2}$ ④ $\frac{S+w}{(S^2+w^2)^3}$

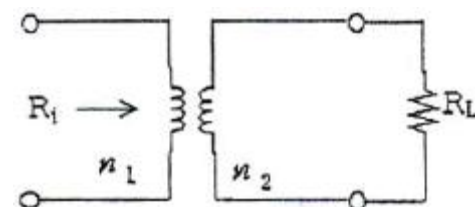35. 그림과 같은 이상 변압기에서 $R_i=100$ [Ω], $R_L=400$ [Ω]일 때 권선비 $n_1:n_2$ 는 얼마인가?



① 1:2 ② 1:4
 ③ 2:1 ④ 4:1


36. ABCD 전송 파라미터에서 단락 역방향 전류이득을 나타내는 파라미터는?

- ① A ② B
③ C ④ D

37. R-L 직렬회로의 시정수는?

- ① RL ② $1/(RL)$
③ R/L ④ L/R

38. 다음 회로에서 $20[\Omega]$ 저항에 흐르는 전류는?

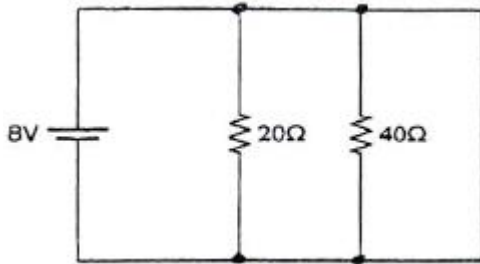

- ① 0[A] ② 0.4[A]
③ 0.6[A] ④ 4[A]

39. $F(s)=1$ 의 역라플라스 변환 $f(t)$ 는?

- ① 1 ② $U(t)$
③ $\delta(t)$ ④ t

40. 콘덴서 양단에 걸리는 전압은 회로에 흐르는 전류를 기준으로 어느 정도의 위상을 갖는가?

- ① 90° ② -90°
③ 180° ④ -180°

3과목 : 전자계산기일반

41. EBCDIC 코드는 16진수 몇 자리로 1문자를 표현할 수 있는가?

- ① 1 ② 2
③ 4 ④ 8

42. 어떤 디스크팩이 8매로 되어 있다. 1면에는 200개의 트랙을 사용할 수 있다고 하면 사용 가능한 실린더는 몇 개가 되는가?

- ① 100 ② 200
③ 1600 ④ 3200

43. 입출력 동작이 시작되어 끝날 때까지의 하나의 입출력 장치가 전용으로 쓸 수 있는 채널로서 고속장치에 주로 쓰이는 채널은?

- ① Selector Channel ② Multiplexer Channel
③ Block Multiplexer Channel ④ DMA

44. 다음 중 설명이 잘못된 것은?

- ① 어셈블러(assembler)는 어셈블리 언어로 된 프로그램을 기계어로 번역한다.
② 컴파일러(compiler)는 저급 언어의 원시 프로그램을 목적 프로그램으로 변환한다.
③ 인터프리터(interpreter)는 고급 언어로 기술된 원시 프로그램의 문장을 하나씩 읽어내어 바로 실행 처리한다.
④ 크로스 컴파일러(cross compiler)는 한 컴퓨터에서 다른 컴퓨터의 목적 프로그램을 만들어내는 번역기이다.

45. 묵시적 주소지정 방식에서 산술 연산을 실행하는데 사용되는 레지스터는?

- ① 누산기 ② 데이터 레지스터
③ 주소 레지스터 ④ 인덱스 레지스터

46. 어셈블리 언어로 프로그램을 작성할 때 절대변지 대신에 간단한 기호 명칭을 사용할 수 있는데 이러한 변지를 무엇이라 하는가?

- ① 자기 변지(self address)
② 기호 변지(symbolic address)
③ 상대 변지(relative address)
④ 기호 상대 변지(symbolic relative address)

47. -25를 2의 보수 형태 2진수로 나타내어 다시 이를 왼쪽으로 1비트만큼 산술 이동했을 때의 값은?

- ① 11100110 ② 11001110
③ 11100111 ④ 11001111

48. 인터럽트(interrupt)에 관한 설명으로 틀린 것은?

- ① 내부 혹은 외부장치로부터 요구되는 우선 서비스 요청이다.
② 주로 소프트웨어, 하드웨어의 원인에 의해서 발생된다.
③ PSW(Program Status Word)와는 관계없다.
④ 고정소수점 연산의 오버플로우(Overflow) 발생 때 발생한다.

49. 컴퓨터 연산에서 보수(Complement)를 사용하는 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 가산기를 이용하여 감산을 하기 위하여
② 연산 속도를 줄이기 위하여
③ 감산 연산을 할 수가 없기 때문에
④ 논리 연산의 게이트 수를 줄이기 위하여

50. 명령어의 변지부가 지정한 기억장소의 내용을 실제 데이터가 들어있는 변지로 하는 주소지정방식은?

- ① 간접 주소지정방식 ② 직접 주소지정방식
③ 상대 주소지정방식 ④ 인덱스 주소지정방식

51. 복잡한 계산이나 수식의 처리에 적합하여 과학 기술 계산용으로 쓰이는 언어는?

- ① BASIC 언어 ② COBOL 언어
③ PASCAL 언어 ④ FORTRAN 언어

52. 프로그램 카운터(program counter)는 다음에 실행해야 할 프로그램 명령의 어떤 것을 유지하는가?

- ① 클럭(Clock) ② 주소(Address)
③ 동작(Operation) ④ 상태(Status)

53. 다음 논리 연산 중 이항(binary) 연산에 해당되는 것은?

- ① Move ② Complement
③ Shift ④ AND

54. 인터럽트 발생 요인이 아닌 것은?

- ① 컴퓨터 조작원의 의도적인 행위
② 프로그램 상의 문제 발생


- ③ 입출력 처리 요청
 ❶ 서브루틴 요청
55. 컴퓨터의 입출력 및 처리 속도를 향상시키기 위한 목적과 관계없는 것은?
 ① DMA(Direct Memory Access)
 ② CAM(Content Addressable Memory)
 ③ Cache Memory
 ❶ PLA(Programmable Logic Array)
56. 마이크로컴퓨터의 기본적 내부 구조를 가장 올바르게 표시한 것은?
 ① 주기억 장치, 연산 장치 ② 연산 장치, 제어 장치
 ③ 제어 장치, 주기억 장치 ❶ 주기억 장치, 중앙처리 장치
57. 마이크로프로세서 구성 요소들을 기능별로 분류한 것 중 옳지 않은 것은?
 ❶ ROM, RAM은 반드시 별도의 칩으로 구성해야 한다.
 ② 마이크로프로세서 칩은 중앙처리장치와 동등한 역할을 한다.
 ③ ROM, RAM 칩은 필요에 따라 적절한 기억장소의 크기를 선택할 수 있다.
 ④ 인터페이스는 CPU와 많은 종류의 입출력 장치들과의 접속을 수행한다.
58. 데이터 전송 명령에 속하지 않는 것은?
 ① LOAD ② STORE
 ③ MOVE ❶ AND
59. 프로그램 언어로 프로그램을 작성하는 것을 무엇이라 하는가?
 ① Debugging ② Flowchart
 ❶ Coding ④ Execute
60. 에러(error)의 발생을 검출하고 교정을 할 수 있는 코드는?
 ① BCD Code ② ASCII Code
 ❶ Hamming Code ④ Excess-3 Code

4과목 : 전자계측

61. 내부저항이 10[kΩ]인 전압계에 측정범위를 5배로 하기 위한 배율저항 R의 값은?
 ① 2.5[kΩ] ② 30[kΩ]
 ❶ 40[kΩ] ④ 50[kΩ]
62. 디지털 전압계의 원리는 다음 중 어느 것과 가장 유사한가?
 ① D/A 변환기 ❶ A/D 변환기
 ③ 클럭 발진기 ④ 계수기
63. 다음 중 오실로스코프로 측정할 수 없는 것은?
 ① 전압 ② 위상
 ③ 주파수 ❶ 코일의 Q
64. 100[Ω] 정도의 중저항 측정에 가장 알맞은 측정 방법은?
 ① 전위차계법 ② 맥스웰 브리지

- ❶ 휘스톤 브리지법 ④ 캘빈더블 브리지법

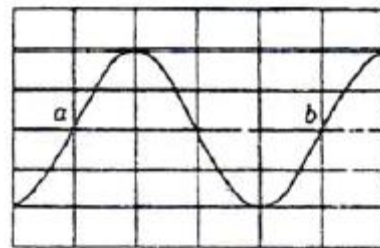65. 펄스 발생기와 구형파 발생기의 근본적인 차이점은 사용률(duty cycle)에 있다. 여기서 사용률을 나타낸 것은?
 ① 사용률=하강시간/상승시간 ❶ 사용률=펄스폭/펄스주기
 ③ 사용률=상승시간/펄스주기 ④ 사용률=하강시간/펄스폭
66. 브라운관상에 나타난 변조파형의 최소치 B를 2[mm]라 하고 변조도를 90[%]로 하기 위해서는 최대치 A를 몇 [mm]로 하면 되는가?
 ① 35[mm] ❶ 38[mm]
 ③ 40[mm] ④ 42[mm]
67. 계수형 주파수계로 피측정 주파수의 주기를 측정한 결과 16.77[ms]이었다면 피측정 주파수는 약 얼마인가?
 ① 20[Hz] ❶ 60[Hz]
 ③ 80[Hz] ④ 100[Hz]
68. 직류전압계를 사용하여 동작중인 회로의 직류전압을 측정하고자 한다. 이때 사용되는 직류전압계는 다음 중 어떠한 조건을 갖고 있으면 좋겠는가?
 ❶ 내부저항이 가급적 클수록 좋다.
 ② 내부저항이 가급적 작을수록 좋다.
 ③ 계기의 측정오차 범위가 지정되어 있으므로 내부저항은 별로 상관없다.
 ④ 직류 전압만 측정하면 되므로 전압계의 내부 정전 용량의 대소에는 상관이 없다.
69. 단상 교류 전력을 측정하기 위한 방법이 아닌 것은?
 ① 3 전류계법 ② 3 전압계법
 ③ 단상 전류계법 ❶ 3 전력계법
70. 균등 눈금을 사용하는 것은?
 ① 전류력계형 전류계 ② 전류력계형 역률계
 ③ 전류력계형 전압계 ❶ 전류력계형 전력계
71. 다음 중 열전형 계기의 표피 오차 방지책은?
 ① 고주파를 사용 ❶ 미세열선 사용
 ③ 미소전류 사용 ④ 초크코일 사용
72. 오실로스코프의 sweep time/cm가 1[ms/cm]이고 그림과 같이 a와 b의 간격이 4[cm]이었다면 주기 T는 몇 [ms]인가?




- ① $T=1/4$ [ms] ② $T=1/2$ [ms]
 ❶ $T=4$ [ms] ④ $T=2$ [ms]

73. 참값을 T, 측정값을 M이라고 할 때 보정(α)을 나타내는 식은?
 ❶ $\alpha=T-M$ ② $\alpha=M-T$

③ $\alpha = (T-M)/M$

④ $\alpha = (T-M)/T$

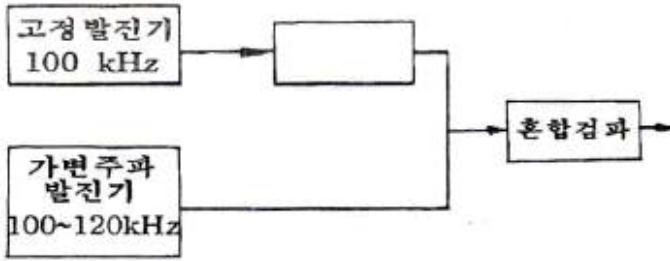74. 비트(beat) 발진기의 계통도에서 고정 발진기의 주파수를 100[kHz]로 선정한다면 빈칸의 회로는?




- ① 저주파 발진기 ② 신호 감쇠기
③ 고역 여파기 ④ 저역 여파기

75. 증폭기의 왜율 측정에 해당되지 않는 것은?

- ① 감쇠기 법 ② 공진 Bridge 법
③ 필터 법 ④ 왜율계

76. 다음 그림과 같은 Bridge의 평형 조건은?

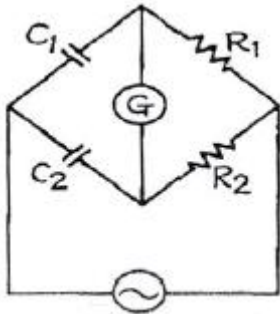

- ① $C_1 R_2 = C_2 R_1$ ② $C_1 C_2 = R_2 R_1$
③ $C_1 R_1 = C_2 R_2$ ④ $C_1 C_2 R_1 R_2 = 1$

77. 열전대형 계기에서 도선의 인덕턴스와 표유용량에 의해 발생하는 오차는?

- ① 공진오차 ② 배분오차
③ 전위오차 ④ 표피효과오차

78. 정전용량이나 유전체 손실각을 측정하는 브리지는?

- ① 원 브리지 ② 공진 브리지
③ 셰링 브리지 ④ 캠벨 브리지

79. 다음 중 지시계기의 구비 조건으로 옳지 않은 것은?

- ① 정확도가 높고, 오차가 적을 것
② 눈금이 균등하거나 대수 눈금일 것
③ 구조가 튼튼하고, 취급하기가 편리할 것
④ 응답도(responsibility)가 낮을 것

80. 마이크로파 측정에서 정재파비가 2일 때 반사계수는?

- ① 1/2 ② 1/3
③ 1/4 ④ 1/5

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com

전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xs

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	②	②	③	②	③	①	②	①	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	①	④	④	④	④	①	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	③	③	④	①	④	③	①	②	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	②	④	②	①	④	④	①	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	②	①	②	①	②	②	③	①	①
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	④	④	④	④	①	④	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	④	③	②	②	②	①	④	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
②	③	①	④	①	③	①	③	④	②