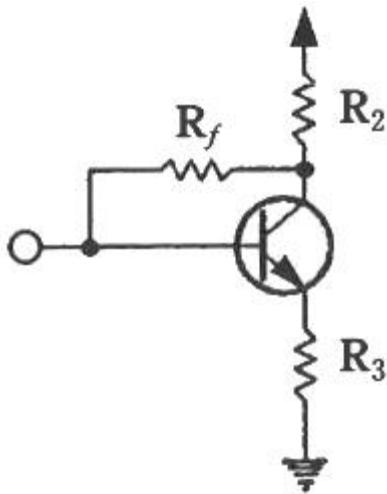


## 1과목 : 전자공학

1. 트랜지스터 증폭회로에서 저항  $R_f$ 의 역할은?



- ① 입력 임피던스 조절
- ② 바이어스 안정화
- ③ 부귀환 작용
- ④ 부하 저항

2. JK 플립플롭의 두 입력 단자를  $V_{CC}$  전원 공급 단자에 접속했을 때와 같은 동작을 하는 플립플롭은?

- ① D 플립플롭
- ② T 플립플롭
- ③ RS 플립플롭
- ④ RS 래치

3. 전압이 변화됨에 따라 저항이 변화되도록 만들어진 소자는?

- ① 가변용량 다이오드
- ② 바리스터(Varistor)
- ③ 터널 다이오드
- ④ 써미스터(Termistor)

4. 베이스 접지일 때의 전류 증폭도는  $a=0.95$ , 이미터 전류( $I_E$ )는  $6mA$ , 컬렉터 역포화 전류( $I_{CO}$ )는  $10\mu A$  일 때 이미터 접지 형의 컬렉터 전류( $I_C$ )는 몇 mA 인가?

- ① 5.71
- ② 6.21
- ③ 6.71
- ④ 7.21


5. 다음 중 가장 낮은 주파수 대역에 적합한 간단한 발진기는?

- ① RC 발진기
- ② LC 동조 발진기
- ③ 수정 발진기
- ④ 하틀리 발진기

6. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 순서로 적합한 것은?

- ① 표본화 → 양자화 → 부호화
- ② 양자화 → 표본화 → 부호화
- ③ 표본화 → 부호화 → 양자화
- ④ 양자화 → 부호화 → 표본화

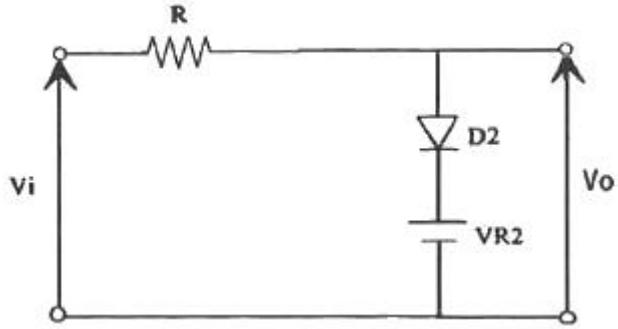7. 다음 회로에서  $Vi$ 가  $VR_2$ 보다 작을 때의 다이오드(D2)의 상태와 출력 전압( $Vo$ )의 상태가 바르게 나열된 것은?



- ① D2 - off,  $Vo=Vi$
- ② D2 - on,  $Vo=Vi$
- ③ D2 - off,  $Vo=VR_2$
- ④ D2 - on,  $Vo=VR_2$

8. 컴퓨터에 들어오는 단자가 0이 1로, 1이 0으로 결과값이 처리되는 회로는?(문제 오류로 가답안 발표시 3번으로 발표되었지만 확정답안 발표시 모두 정답처리 되었습니다. 여기서는 가답안인 3번을 누르면 정답 처리 됩니다.)

- ① AND 회로
- ② OR 회로
- ③ NOT 회로
- ④ XOR 회로

9. 원자에 대한 설명으로 틀린 것은?

- ① 원자핵은 양성자와 중성자로 이루어져 있다.
- ② 원자는 원자핵과 외각 전자로 이루어져 있다.
- ③ 원자핵의 구조나 외각 전자의 수에 따라 다른 원자가 된다.
- ④ 양성자와 중성자의 질량은 다르다.

10. 슈미트 트리거 회로의 특징에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① 쌍안정 멀티바이브레이터의 일종이다.
- ② 입력전압의 크기는 상위임계전압과 하위임계전압에 의해 회로의 포화, 차단 상태를 결정해 준다.
- ③ 적분기와 조합해 구형파의 삼각파 발생에 사용된다.
- ④ 한쪽 트랜지스터의 콜렉터에서 다른 쪽 트랜지스터의 베이스에만 결합 커패시터가 있다.

11. 직렬 제어형 정전압 회로에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 안정화 전원에 주로 사용한다.
- ② 제어용 트랜지스터는 부하와 직렬로 접속되어 있다.
- ③ 출력 전압을 광범위하게 가변할 수 있다.
- ④ 경부하 시 효율이 병렬 제어형보다 작다.

12. 변조파로부터 신호파를 얻어내는 것을 무엇이라 하는가?


- ① 발진
- ② 변조
- ③ 증폭
- ④ 복조

13. 차동증폭기에 대한 정의에서 틀린 것은? (단,  $A_d$ 는 차동모드 이득,  $A_c$ 는 동상모드이득이다.)

$$\frac{|A_d|}{|A_c|} \text{ 이다.}$$

- ② 출력신호  $v_o$ 는  $(A_d v_d) + (A_c v_c)$  이다.
- ③ 동상신호  $v_c$ 는 두 입력신호의 합인  $v_1+v_2$ 이다.
- ④ 차동신호  $v_d$ 는 두 입력신호의 차인  $v_1-v_2$  이다.

14. 전가산기에 입출력 구조로 옳은 것은?

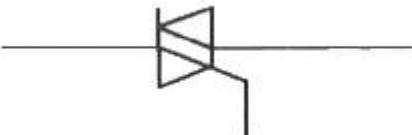- ① 입력 2개, 출력 4개로 구성된다.  
 ② 입력 2개, 출력 3개로 구성된다.  
 ③ 입력 3개, 출력 2개로 구성된다.  
 ④ 입력 3개, 출력 3개로 구성된다.
15. 어떤 종속된 다단 증폭기가 아래와 같은 전압비들을 가질 때, 전체 전압비들을 dB로 표현하면?
- $$A_{v1} = 10, A_{v2} = 15, A_{v3} = 15, A_{v4} = 20$$
- ① 약 60dB      ② 약 78dB  
 ③ 약 93dB      ④ 약 120dB
16. 진폭 변조에서 반송파 주파수가  $f_c$ 이고 신호파 주파수가  $f_s$  일 때 주파수 대역폭 B는 얼마인가?  
 ①  $B = f_c$       ②  $B = 2f_c$   
 ③  $B = f_s$       ④  $B = 2f_s$
17. 연산증폭기의 정확도를 높이기 위한 조건이 아닌 것은?  
 ① 큰 증폭도가 필요하다.  
 ② 큰 안정도가 필요하다.  
 ③ 많은 양의 부귀환을 걸어서는 안 된다.  
 ④ 좋은 차단 특성이 있어야 한다.
18. 트랜지스터가 증폭기로 동작하기 위한 바이어스 방법으로 옳은 것은?  
 ① 베이스와 이미터는 순방향 바이어스, 컬렉터와 베이스는 순방향 바이어스  
 ② 베이스와 이미터는 순방향 바이어스, 컬렉터와 베이스는 역방향 바이어스  
 ③ 베이스와 이미터는 역방향 바이어스, 컬렉터와 베이스는 역방향 바이어스  
 ④ 베이스와 이미터는 역방향 바이어스, 컬렉터와 베이스는 순방향 바이어스
19. 발진회로에 대한 설명으로 틀린 것은?  
 ① 원(Wien) 브리지형 발진회로에서는 증폭기의 전압비들이 2 이상이어야 한다.  
 ② 수정 발진회로는 주파수 안정도가 좋다.  
 ③  $|\beta A|=1$ 의 조건을 바크하우젠의 발진조건이라 한다.  
 ④ 비정현과 발진기에는 멀티바이브레이터, 블로킹 발진기, 톰니파 발생기 등이 있다.
20. 그림과 같은 기호를 갖는 소자는?  

- ① 제너 다이오드      ② 트라이액  
 ③ 다이리스터      ④ 다이액
21. 철도 신호시스템에 사용하는 삽입형 직류 무극 선조 계전기의 접점 수는?
- ① NR4/N4R4      ② NR4/N2R2  
 ③ NR2/N2R2      ④ NR2/N4R4
22. NS형 전기 선로전환기의 설치위치는 기본레일 내측에서부터 선로전환기 중심까지의 거리가 몇 m 이상 되게 설치해야 하는가?  
 ① 1.2      ② 1.4  
 ③ 1.6      ④ 2.1
23. 사용기간이 경과되어 그 기기의 특성이 저하됨으로써 발생된 장애는 다음 중 어느 것에 해당되는가?  
 ① 초기장애      ② 우발장애  
 ③ 마모장애      ④ 제작불량장애
24. 직류전동기에 회전수를 2배로 하려고 할 때 계자자속은 어떻게 하여야 하는가?  
 ① 4배 증가시킨다.      ② 2배 증가시킨다.  
 ③ 1/2로 감소시킨다.      ④ 1/4로 감소시킨다.
25. 건널목 경보장치에서 점퍼선단을 0.06Ω의 단락선으로 단락시켰을 때 어떤 계전기가 낙하되어야 하는가?  
 ① 경보종      ② 경보등  
 ③ 201형(2420형)      ④ 401형(2440형)
26. 철도 건널목 전동차단기의 구조에 해당하지 않는 것은?  
 ① 감속차차부      ② 회로제어기부  
 ③ 저자석 Brake      ④ 단선 제어용 계전기부
27. NS형 전기 선로전환기의 전동기는 어느 것을 사용하는 것이 가장 좋은가?  
 ① 동기모터      ② 직권전동기  
 ③ 비동기모터      ④ 콘덴서 기동형 단상유도전동기
28. 다음 계전기 중 코일에 흐르는 전류의 유무로서 여자 및 무여자의 동작을 하는 계전기끼리 나열된 것은?  
 ① 직류유극계전기, 교류2원형계전기  
 ② 직류무극계전기, 교류1원형계전기  
 ③ 직류유극계전기, 교류1원형계전기  
 ④ 직류무극계전기, 교류2원형계전기
29. 변압기의 권선을 분할하여 조립하는 이유로 가장 옳은 것은?  
 ① 동손을 줄이기 위하여  
 ② 제3고조파를 제거하기 위하여  
 ③ 제5고조파를 제거하기 위하여  
 ④ 누설 리액턴스를 줄이기 위하여
30. SCR의 애노드 전류가 10A로 흐르고 있었을 때, 게이트 전류를 1/2로 줄이면 애노드 전류는 몇 A가 되는가?  
 ① 0      ② 10  
 ③ 20      ④ 30
31. 절격전압 380V, 전부하 슬립 2%인 3상 유도전동기의 공급 전압이 10% 저하했을 때의 전부하 슬립은 약 몇 %인가?  
 ① 2.5      ② 3.8  
 ③ 4.7      ④ 5.2

**2과목 : 신호기기**

21. 철도 신호시스템에 사용하는 삽입형 직류 무극 선조 계전기의 접점 수는?

32. 직류기에서 양호한 정류를 얻기 위한 방법이 아닌 것은?

- ① 정류주기를 길게 한다.
- ② 회전속도를 작게 한다.
- ③ 브러시 접촉저항을 작게 한다.
- ④ 전기자 코일의 인덕턴스를 작게 한다.

33. 철도신호 연동장치의 접근쇄정회로에 사용되는 계전기는?

- ① 직류 단속 계전기
- ② 직류 유극선조 계전기
- ③ 직류 자기유지 계전기
- ④ 삽입형 직류 완방 계전기

34. 여자전류가 흐르고나서부터 N접점이 닫힐(접촉함) 때까지 다소간의 시소를 갖는 계전기는?

- ① 완방계전기
- ② 시소계전기
- ③ 완동계전기
- ④ 자기유지계전기

35. NS형 전기 선로전환기의 회로제어기 역할로 틀린 것은?

- ① 표시회로 구성
- ② 전동기 정지 요청
- ③ 전동기 전원 차단 요청
- ④ 과부하 시 전동기 보호

36. 철도 건널목경보기의 경보 음량 조정값으로 옳은 것은?

- ① 경보기 1m 전방에서 50~150dB
- ② 경보기 1m 전방에서 60~130dB
- ③ 경보기 10m 전방에서 50~150dB
- ④ 경보기 10m 전방에서 60~130dB

37. 변압기 부하가 증가할 때의 현상으로 틀린 것은?

- ① 온도가 상승한다.
- ② 동손이 증가한다.
- ③ 철손이 증가한다.
- ④ 여자전류는 변함없다.

38. 열차가 궤도회로 점유 시 궤도단락으로 인한 레일의 자화전류와 차상 LOOP 코일의 공진작용을 이용하여 열차를 제어하는 방식은?

- ① 제어자식
- ② ATC 방식
- ③ 통표폐색방식
- ④ 지상신호기 방식

39. 단상 변압기의 2차 무부하 전압이 210Vd고 정격 부하 시의 2차 단자전압이 200V이다. 전압변동률은 약 몇 % 인가?

- ① 3
- ② 4
- ③ 5
- ④ 6

40. 3상 유도전동기의 원선도를 그리는 데 필요한 단락전류 크기와 위상각을 얻는 시험은?

- ① 구속시험
- ② 저항측정
- ③ 슬립측정
- ④ 무부하 시험

### 3과목 : 신호공학

41. 단선구간 역간 평균 열차운행시간이 5분이고 폐색취급 시간이 1분 30초일 때 이 역간 1일 최대 선로용량은? (단, 선로 이용률은 0.5 이다.)

- ① 80회
- ② 90회
- ③ 100회
- ④ 110회

42. 진로선별계전기의 설치 위치는?

- ① 정위 대향
- ② 정위 배향
- ③ 반위 대향
- ④ 반위 배향

43. ATS-S형 지상자의 선택도(Q)를 옳게 표현한 것은? (단, R은 회로의 저항, L은 인덕턴스, C는 커패시턴스이다.)

$$\textcircled{1} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{L}{C}} \quad \textcircled{2} \quad Q = R \times L \times C$$

$$\textcircled{3} \quad Q = R \times \frac{C}{L} \quad \textcircled{4} \quad Q = \frac{1}{R} \sqrt{\frac{C}{L}}$$

44. 열차자동제어장치(ATC) 지시속도에서 기지모드(yard mode)에서의 최대 운전속도(km/h)는?

- ① 15
- ② 25
- ③ 40
- ④ 60

45. 경부고속철도 열차제어 설비의 최상위 장치로 진로구성에 관한 명령과 제어, 열차간격을 조정하는 기능, 안전 운행의 확보, 각종 보호 기능 등에 관한 기능을 수행하는 시스템은?

- ① TCS
- ② IXL
- ③ LCP
- ④ TIDS

46. 접근쇄정 3대 요소로 볼 수 없는 것은?

- ① 접근쇄정을 표시하는 조건
- ② 접근쇄정을 거는 조건
- ③ 접근쇄정 조건
- ④ 접근쇄정을 푸는 조건

47. 열차자동운전장치(ATO)구간에서 운행하는 차량과 현장기기 간에 양방향 통신을 하는 것은?

- ① PLC
- ② CTC
- ③ TWC
- ④ TTC

48. 선로전환기가 있는 궤도회로를 열차가 점유하고 있을 때 그 선로전환기를 전환할 수 없도록 하는 쇄정은?

- ① 표시쇄정
- ② 진로쇄정
- ③ 접근쇄정
- ④ 철사쇄정

49. 궤도회로를 구분하는 각 절연 개소에 설치하여 전차선의 귀선전류를 흐르게 하고 인접궤도회로에 신호전류의 흐름을 막는 역할을 하는 장치는?

- ① 한류장치
- ② 임피던스본드
- ③ 레일본드
- ④ 점퍼선

50. 신호기를 혼시별로 분류할 때 신호기의 혼시를 정지, 주의, 진행으로 점등하여 주는 것은?

- ① 1위식 신호기
- ② 2위식 신호기
- ③ 3위식 신호기
- ④ 4위식 신호기


51. 경부고속철도구간에서 정보전송장치로부터 수신된 불연속정보를 루프케이블을 통하여 차상장치로 전송하는 내용이 아닌 것은?

- ① 실제운행속도와 허용속도의 비교검토 내용
- ② 양방향 운전을 허용하기 위한 운행방향 변경

- ③ 터널 진출·입시 차량내 기밀장치 동작  
④ 절대정지구간 제어
52. 폐색구간의 길이 분할 시 균등분할과 4구간분할 원칙에 따른 고려대상이 아닌 것은?  
 ① 열차가 항상 진행신호를 보고 운전하는 조건  
 ② 운전시분  
 ③ 신호기의 투시거리  
 ④ 선로조건
53. MJ81형 선로전환기에서 기본 레일과 텅레일 사이의 밀착 간격은 몇 mm 이하로 유지하여야 하는가?  
 ① 1                          ② 5  
 ③ 10                        ④ 15
54. 궤도회로의 사구간은 부득이한 경우 몇 m 이하로 설비하여야 하는가?  
 ① 7                           ② 8  
 ③ 9                           ④ 10
55. 레일에서의 전류가 한쪽 방향이 525A, 반대쪽이 475A라고 할 때 이 궤도의 불평형률(%)은?  
 ① 4                           ② 5  
 ③ 6                           ④ 7
56. 복선구간 사용 폐색방식이 아닌 것은?  
 ① 지도 통신식              ② 연동 폐색식  
 ③ 자동 폐색식              ④ 차내신호 폐색식
57. CBTC를 이용하여 열차제어 시스템을 구축할 때, 열차위치 검지기술방법으로 틀린 것은?  
 ① Balise                      ② Inductive Loop  
 ③ Track Circuit              ④ Radio Ranging
58. 운전시각의 정의로 옳은 것은?  
 ① 1일 편도 최소열차 운용횟수  
 ② 1일 편도 최대열차 운용횟수  
 ③ 일정지점에서 고속열차와 저속열차간의 상호 운행 선로 용량  
 ④ 일정지점에서 선행열차와 후속열차간의 상호 운행 간격 시간
59. A.T.S 지상자의 표준 설치상태에서 열차등동 최고속도 (km/h)는?  
 ① 250                        ② 200  
 ③ 170                        ④ 120
60. 선로전환기의 정위 결정법으로 틀린 것은?  
 ① 본선과 측선과의 경우에는 본선의 방향  
 ② 단선에 있어서 상·하 본선은 열차의 진출하는 방향  
 ③ 본선과 본선 또는 측선과 측선의 경우는 주요한 방향  
 ④ 본선 또는 측선과 안전측선의 경우에는 안전측선의 방향

## 4과목 : 회로이론

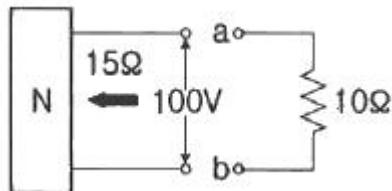
61. 그림에서 a, b 단자의 전압이 100V, a, b에서 본 능동 회로 N의 임피던스가  $15\Omega$ 일 때, a, b 단자에  $10\Omega$ 의 저항을 접속하면 a, b 사이에 흐르는 전류는 몇 A 인가?



- ① 2                            ② 4  
 ③ 6                            ④ 8

62. 대칭 좌표법에서 사용되는 용어 중 각상에 공통인 성분을 표시하는 것은?  
 ① 영상분                    ② 정상분  
 ③ 역상분                    ④ 공통분

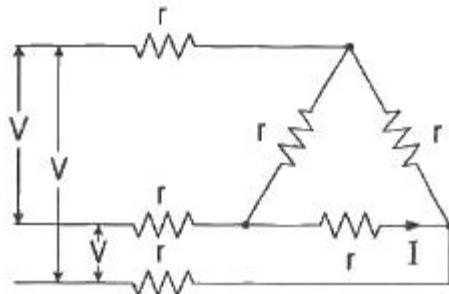
63. 같은 저항  $r(\Omega)$  6개를 사용하여 그림과 같이 결선하고 대칭 3상 전압  $V(V)$ 를 가하였을 때 흐르는 전류  $I$ 는 몇 A 인가?



- ①  $V/2r$                     ②  $V/3r$   
 ③  $V/4r$                     ④  $V/5r$

64. 전원이 Y결선, 부하가 △결선된 3상 대칭회로가 있다. 전원의 상전압이 220V이고 전원의 상전류가 10A일 경우, 부하한 상의 임피던스( $\Omega$ )는?  
 ①  $22\sqrt{3}$                     ② 22  
 ③  $\frac{22}{\sqrt{3}}$                     ④ 66

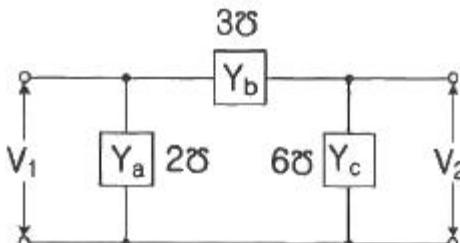65. 그림과 같은 π형 4단자 회로의 어드미턴스 상수 중  $Y_{22}$ 는 몇  $\Omega$  인가?



- ① 5                            ② 6  
 ③ 9                            ④ 11

66. 대칭 3상 전압이 있을 때 한상의 Y 전압 순시값  $e_p=1000\sqrt{2}\sin\omega t + 500\sqrt{2}\sin(3\omega t+20^\circ)+100\sqrt{2}\sin(5\omega t+30^\circ)(V)$ 이면 선간전압  $E_s$ 에 대한 상전압  $E_p$ 의 실효값 비율( $E_p/E_s$ )은 약 몇 % 인가?

- ① 55  
③ 85

- ② 64  
④ 95

67. 어떤 계에 임펄스 함수( $\delta$ 함수)가 입력으로 가해졌을 때 시간함수  $e^{-2t}$ 가 출력으로 나타났다. 이 계의 전달함수는?

$$\begin{array}{ll} \text{① } \frac{1}{s+2} & \text{② } \frac{1}{s-2} \\ \text{③ } \frac{2}{s+2} & \text{④ } \frac{2}{s-2} \end{array}$$

68.  $e = E_m \cos(100\pi t - \frac{\pi}{3})(V)$  와

$i = I_m \sin(100\pi t + \frac{\pi}{4})(A)$  의 위상차를 시간으로 나타내면 약 몇 초인가?

- ①  $3.33 \times 10^{-4}$     ②  $4.33 \times 10^{-4}$   
③  $6.33 \times 10^{-4}$     ④  $8.33 \times 10^{-4}$

69.  $\frac{dx(t)}{dt} + 3x(t) = 5$  의 라플라스 변환  $X(s)$ 는? (단,  $x(0^+) = 0$  이다.)

$$\begin{array}{ll} \text{① } \frac{5}{s+3} & \text{② } \frac{3s}{s+5} \\ \text{③ } \frac{3}{s(s+5)} & \text{④ } \frac{5}{s(s+3)} \end{array}$$

70. 불평형 3상 전류  $I_a = 15+j2(A)$ ,  $I_b = -20-j14(A)$ ,  $I_c = -3+j10(A)$  일 때 영상전류  $I_0$ 는 약 몇 A인가?

- ①  $2.67 + j0.36$     ②  $15.7 - j3.25$   
③  $-1.91 + j6.24$     ④  $-2.67 - j0.67$

71. 대칭 5상 회로의 선간전압과 상전압의 위상차는?

- ①  $27^\circ$     ②  $36^\circ$   
③  $54^\circ$     ④  $72^\circ$

72.  $e^{j\frac{2}{3}\pi}$  와 같은 것은?

$$\begin{array}{ll} \text{① } \frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} & \text{② } -\frac{1}{2} - j\frac{\sqrt{3}}{2} \\ \text{③ } -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2} & \text{④ } \cos\frac{2}{3}\pi + j\sin\frac{2}{3}\pi \end{array}$$

73. 어느 저항에  $v_1 = 220\sqrt{2} \sin(2\pi \cdot 60t - 30^\circ)(V)$  와  $v_2 = 100\sqrt{2} \sin(3 \cdot 2\pi \cdot 60t - 30^\circ)(V)$ 의 전압이 각각 걸릴 때의 설명으로 옳은 것은?

- ①  $v_1$ 이  $v_2$ 보다 위상이  $15^\circ$  앞선다.  
②  $v_1$ 이  $v_2$ 보다 위상이  $15^\circ$  뒤진다.  
③  $v_1$ 이  $v_2$ 보다 위상이  $75^\circ$  앞선다.  
④  $v_1$ 과  $v_2$ 의 위상관계는 의미가 없다.

$$C(s) = \frac{5}{s(s^2 + s + 2)}$$

74. 어떤 제어계의 출력이 어질 때 출력의 시간함수  $c(t)$ 의 최종값은?

- ① 5    ② 2  
③  $2/5$     ④  $5/2$

75. 어떤 교류전동기의 명판에 역률=0.6, 소비전력=120kW로 표기되어 있다. 이 전동기의 무효전력은 몇 kVar인가?

- ① 80    ② 100  
③ 140    ④ 160

76. 0.2H의 인덕터와 150Ω의 저항을 직렬로 접속하고 220V 상용교류를 인가하였다. 1시간 동안 소비된 전력량은 약 몇 Wh인가?

- ① 209.6    ② 226.4  
③ 257.6    ④ 286.9

77. 대칭 3상 전압이  $a$ 상  $V_a(V)$ ,  $b$ 상  $V_b = a^2 V_a(V)$ ,  $c$ 상  $V_c = aV_a(V)$  일 때  $a$ 상을 기준으로 한 대칭분전압 중 정상분  $V_1(V)$ 은 어떨

게 표시되는가? (단,  $a = -\frac{1}{2} + j\frac{\sqrt{3}}{2}$  이다.)

- ① 0    ②  $V_a$   
③  $aV_a$     ④  $a^2V_a$

78. 100V, 800W, 역률 80%인 교류회로의 리액턴스는 몇 Ω인가?

- ① 6    ② 8  
③ 10    ④ 12

79. RLC 병렬 공진회로에 관한 설명 중 틀린 것은?

- ① R의 비중이 작을수록 Q가 높다.  
② 공진 시 입력 어드미턴스는 매우 작아진다.  
③ 공진 주파수 이하에서의 입력전류는 전압보다 위상이 뒤진다.  
④ 공진 시 L 또는 C에 흐르는 전류는 입력전류 크기의 Q 배가 된다.

80.  $\frac{s \sin\theta + \omega \cos\theta}{s^2 + \omega^2}$  의 역라플라스 변환을 구하면 어떨 게 되는가?

- ①  $\sin(\omega t - \theta)$     ②  $\sin(\omega t + \theta)$   
③  $\cos(\omega t - \theta)$     ④  $\cos(\omega t + \theta)$

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(3)	(2)	(2)	(1)	(1)	(1)	(1)	(3)	(4)	(4)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(4)	(4)	(3)	(3)	(3)	(4)	(3)	(2)	(1)	(2)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(1)	(1)	(3)	(3)	(3)	(4)	(4)	(2)	(4)	(2)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(1)	(3)	(4)	(3)	(4)	(2)	(3)	(2)	(3)	(1)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(4)	(2)	(1)	(2)	(1)	(1)	(3)	(4)	(2)	(3)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(1)	(3)	(1)	(1)	(2)	(1)	(3)	(4)	(3)	(2)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(2)	(1)	(3)	(4)	(3)	(2)	(1)	(4)	(4)	(4)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(3)	(3)	(4)	(4)	(4)	(3)	(2)	(1)	(1)	(2)