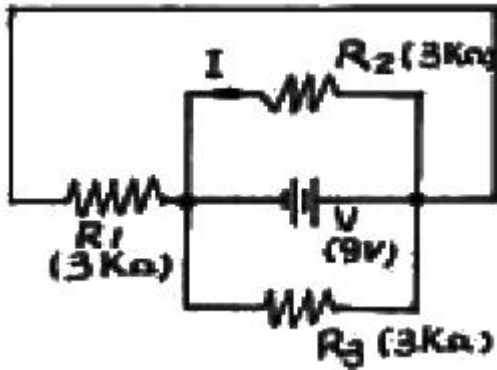


1과목 : 임의 구분

1. $e=141 \sin(120\pi t - \pi/6)$ 인 파형의 주파수는 몇 [Hz]인가?

- ① 120[Hz] ② 60[Hz]
③ 50[Hz] ④ 12.5[Hz]

2. 그림에서 저항 R_2 에 흐르는 전류는?



- ① 1mA ② 2mA
③ 3mA ④ 4mA


3. 무한정인 도선에 10[A]의 전류가 흘렀다. 이 도선에서 50 [cm] 떨어진 점의 자장의 세기 H [AT/m]는 얼마인가?

- ① 약 1.25[AT/m] ② 약 3.18[AT/m]
③ 약 6.36[AT/m] ④ 약 12.72[AT/m]

4. 반송파의 진폭을 신호파에 따라 변화시키는 것은?


- ① 펄스 변조 ② 위상 변조
③ 주파수 변조 ④ 진폭 변조

5. 아래 회로의 명칭은 무엇인가?

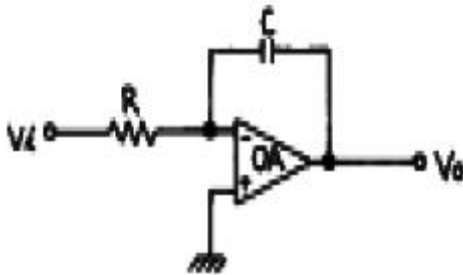

- ① 미분회로 ② 적분회로
③ 가산기회로 ④ 차동증폭기회로

6. 다음과 같은 연산증폭회로의 입 · 출력식은?

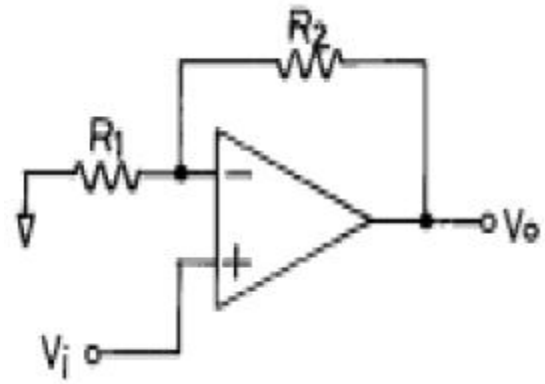

- ① $V_o = -\frac{R_2}{R_1} \times V_i$
② $V_o = -\frac{R_1}{R_2} \times V_i$
③ $V_o = (1 + \frac{R_2}{R_1}) \times V_i$
④ $V_o = (1 - \frac{R_2}{R_1}) \times V_i$

7. 3[Ω]의 저항과 4[Ω]의 유도리액턴스를 직렬로 연결한 회로의 합성 임피던스의 크기는 몇 [Ω]인가?

- ① 3 ② 4
③ 5 ④ 6

8. FET에서 드레인 전류를 제어하는 것은?

- ① 게이트 전압 ② 게이트 전류
③ 소스 전압 ④ 소스 전류

9. 수정 발진기의 특징을 옳게 나타낸 것은?

- ① 수정부분의 발진조건을 만족하는 유도성 주파수 범위가 좁다.
② 수정편의 Q는 대단히 낮기 때문에 진동주파수가 일정하다.
③ 수정편은 기계적으로 불안정한 점을 이용한 것이다.
④ 수정진동자는 온도의 변화에 전혀 영향을 받지 않는다.

10. [AT/Wb]의 단위와 같은 것은?

- ① [H] ② [H^{-1}]
③ [F] ④ [F^{-1}]

11. 다음 회로에서 단자 AB사이의 합성저항값은 얼마인가? (단, $R_1=2[\Omega]$, $R_2=3[\Omega]$, $R_3=2[\Omega]$)



- ① 2.4 [Ω] ② 3.2 [Ω]
 ③ 7 [Ω] ④ 8 [Ω]

12. 다음중 CE증폭기와 CC증폭기의 입출력 전압의 위상관계가 옳은 것은?

- ① CE증폭기 - 역위상, CC증폭기 - 동위상
 ② CE증폭기 - 동위상, CC증폭기 - 동위상
 ③ CE증폭기 - 동위상, CC증폭기 - 역위상
 ④ CE증폭기 - 역위상, CC증폭기 - 역위상

13. 진폭 변조에서 반송파 전력을 P_c , 변조도를 m 이라 할 때 피변조파 전력 P_m 을 나타내는 식은?

- ① $P_m = \frac{1}{2} P_c$
 ② $P_m = P_c (1 + \frac{m}{2})^2$
 ③ $P_m = P_c (1 + \frac{m^2}{2})$
 ④ $P_m = P_c (1 + \frac{m}{4})^2$

14. 플라스틱 필름을 유전체로 한 콘덴서로서 용량의 정밀도가 높고 물의 흡수성이 극히 낮아 주파수 특성이 매우 우수한 것은?

- ① 마일러콘덴서 ② 마이카콘덴서
 ③ 세라믹콘덴서 ④ 전해콘덴서

15. UJT의 단자 구성으로 맞는 것은?

- ① 베이스1, 베이스2, 에미터
 ② 에미터1, 에미터2, 베이스
 ③ 에미터, 베이스, 컬렉터
 ④ 컬렉터, 베이스1, 베이스2

16. FLOW CHART를 작성하는 이유로 적당치 않은 것은?

- ① 처리절차를 일목요연하게 한다.
 ② 프로그램의 인계인수가 용이하다.
 ③ ERROR 수정이 용이하다.
 ④ 대용량 MEMORY를 사용 할 수 있다.

17. 다음 중 주기억장치로 사용되는 것은?

- ① 자기 테이프(magnetic tape)
 ② 자기 디스크(magnetic disk)
 ③ 자기 코어(magnetic core)
 ④ 자기 드럼(magnetic drum)

18. 어셈블리어(Assembly language)를 사용하는 것이 가장 적합한 것은?

- ① 인사 관리 프로그램 ② 수치 계산 프로그램
 ③ 입출력장치 제어 프로그램 ④ 통계처리 프로그램

19. 전자계산기를 세대별로 분류할때 진공관을 사용하던 세대는 몇 세대라 하는가?

- ① 제 1세대 ② 제 2세대
 ③ 제 3세대 ④ 제 4세대

20. 다음 중 배타적 OR (Exclusive - OR) Gate의 표현식이 틀린 것은?

- ① $f = \overline{A}B + A\overline{B}$
 ② $f = (A + B)(\overline{A} + \overline{B})$
 ③ $f = A \times B$
 ④ $f = A \oplus B$

2과목 : 임의 구분

21. 출력장치에 해당되지 않는 것은?

- ① 카드리더 ② 모니터
 ③ 라인 프린터 ④ X×Y 플로터

22. 컴퓨터의 연산장치에서 수행하는 것은?

- ① 사칙연산, 시프트, 논리연산
 ② 시프트, 산술연산, 인터럽트
 ③ 논리연산, 산술연산, 버스제어
 ④ 버스제어, 인터럽트, 산술연산

23. Encoder에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 입력 신호를 2진수로 부호화하는 회로이다.
 ② 출력 단자에 신호를 보내는 회로이다.
 ③ 2진 부호를 10진 부호로 변환하는 회로이다.
 ④ 입력 신호를 해독하는 해독기이다.

24. 2진수 1000110111을 8진수로 고치면?

- ① 4334 ② 1063
 ③ 1067 ④ 4331

25. 컴퓨터를 더욱 효율적으로 사용하기 위하여 작성된 동작프로그램의 집합과 관계 깊은 것은?

- ① 시스템 소프트웨어(system software)
 ② 스프레드 시트(spread sheet)
 ③ 프로그램 언어(program language)
 ④ 전자 우편(electronic mail)

26. 송신기에서 안테나까지 사용되는 전송 선로를 무엇이라 하는가?

- ① 점퍼선 ② 급전선
 ③ 리드선 ④ 전력선

27. 무선수신기에 있어서 전원전압의 변동에 영향이 가장 적은 것은?

- ① 이득 ② 선택도
 ③ 감도 ④ 안정도

28. 수평면내 지향성이 없는 안테나는?

- ① 롬빅 안테나 ② 제펠린 안테나
 ③ 루프 안테나 ④ 브라운 안테나

29. PM파를 FM파로 전환시키기 위해서 사용되는 회로는?
 ① 평활회로 ② 공진회로
 ③ 미분회로 ④ 적분회로
30. 지구에서 바라볼 때 위치가 계속 변화하는 위성을 무엇이라 하는가?
 ① 동기위성 ② 비동기위성
 ③ 정지위성 ④ 고도위성
31. 다음 중 직접 FM 송신기에 사용되지 않는 회로는?
 ① 리액턴스관 ② 프리 엠퍼시스(pre - emphasis)
 ③ IDC ④ 프리 디스토터(pre - distortor)
32. B급 고주파 증폭기에서 직류입력 전력을 200[W], 컬렉터 출력 전력이 180[W]일 때 컬렉터 효율은 몇 [%]인가?
 ① 110 ② 90
 ③ 45 ④ 10
33. FM 수신기에서 스킨치(squelch)회로의 동작은?
 ① 자동 주파수 조정
 ② 자동적으로 주파수 편이를 제어
 ③ 수신주파수의 고역부분 억제
 ④ 수신전파가 미약하거나 없을 때 내부잡음 억제
34. 송신 공중선으로부터 2[km] 지점에서 측정한 전계강도가 100[$\mu\text{V}/\text{m}$]이라 한다. 5[km]의 거리에서 전계강도로 환산하면 몇[$\mu\text{V}/\text{m}$]인가?
 ① 10[$\mu\text{V}/\text{m}$] ② 20[$\mu\text{V}/\text{m}$]
 ③ 30[$\mu\text{V}/\text{m}$] ④ 40[$\mu\text{V}/\text{m}$]
35. 레이더의 최대탐지거리를 크게하는 방법이 아닌 것은?
 ① 송신출력을 크게한다.
 ② 수신기의 감도를 적당히 줄인다.
 ③ 안테나의 높이를 가능한한 높인다.
 ④ 안테나의 개구면적을 크게한다.
36. 정지 궤도 위성통신의 장점이 아닌 것은?
 ① 서비스지역이 넓다.
 ② 광대역 통신이 가능하다.
 ③ 통신망 구축이 용이하다.
 ④ 통신보안 장치가 필요하다.
37. 방향탐지시 선박에서 발사된 전파가 해상에서는 등속도로 전파되나 육상에 가까워 질수록 속도가 늦어 생기는 오차를 무엇이라고 하는가?
 ① 야간 오차 ② 해안선 오차
 ③ 수직 오차 ④ 절대 오차
38. 맥동률(ripple)이 2[%]인 전원설비의 직류분 전압이 100[V]이었다. 이 때 맥동분의 전압실효치는 몇 [V]인가?
 ① 2 ② 5
 ③ 50 ④ 200
39. FM수신기에서 주파수변별회로의 특성을 측정하는 요령은?
 ① 입력전압의 크기에 대한 출력전압의 주파수 변화를 구한

다.

- ② 입력전압의 주파수 변화량에 대한 출력전압의 주파수 크기를 구한다.
 ③ 입력전압의 크기에 대한 출력전압 크기를 구한다.
 ④ 입력전압의 주파수 변화량에 대한 출력전압의 크기를 구한다.

40. 다음 중 극초단파대 이상에서 사용하는 안테나는?

- ① 파라볼라 안테나 ② 빔 안테나
 ③ 반파 다이폴 안테나 ④ 롬빅 안테나

3과목 : 임의 구분

41. 안테나의 복사저항을 R_r , 손실저항을 R_a 라 하면 안테나 효율은?
 ① R_a/R_r ② R_r/R_a
 ③ $R_a/R_a + R_r$ ④ $R_r/R_a + R_r$
42. FM 수신기에 AFC회로가 사용되는 이유는?
 ① 선택도를 높이기 위해
 ② 수신 전파의 감도를 조정하기 위해
 ③ 국부 발진 주파수의 변동을 적게하기 위해
 ④ 수신 감도를 올리기 위해
43. 다음 중 위성의 궤도에 따른 분류가 아닌 것은?
 ① 저궤도(LEO) ② 중궤도(MEO)
 ③ 고궤도(GEO) ④ 중고궤도(HEO)
44. 수신기의 이득 및 내부잡음과 가장 관계 깊은 것은?
 ① 감도 ② 선택도
 ③ 충실도 ④ 안정도
45. 단측대파(SSB) 통신방식의 특징이 아닌 것은?
 ① 신호대 잡음비(S/N)가 향상된다.
 ② 양측대파 방식에 비하여 전력소비가 크다.
 ③ 다중통신에 적합하다.
 ④ 비트방해가 일어나지 않는다.
46. 통신보안이란 무엇인가?
 ① 통신운용을 안전하게 하는 것이다.
 ② 통신의 상호 혼신을 방지하는 것이다.
 ③ 통신사를 안전하게 보호하는 것이다.
 ④ 통신내용을 안전하게 보호하는 것이다.
47. 보안자재의 긴급파기 순서는?
 ① 과거, 미래, 현재 ② 미래, 과거, 현재
 ③ 과거, 현재, 미래 ④ 미래, 현재, 과거
48. 통신보안 방법에 해당되지 않는 것은?
 ① 암호보안 ② 자재보안
 ③ 송신보안 ④ 수신보안
49. 전력선방송설비 및 유도식통신설비에서 발사되는 고조파, 저조파 또는 기생발사강도는 기본파에 대하여 몇 dB이하 인가?

- ① 20dB ② 30dB
③ 40dB ④ 50dB
50. 정보통신부 장관으로부터 무선국의 개설허가를 받고 무선국을 개설한 자는?
① 시설자 ② 무선종사자
③ 무선업무취급자 ④ 무선국을 운영하는 사업자
51. 다음 중 보안성이 우수한 순서대로 된 것은?
① ① 전령통신, ② 우편통신, ③ 음향통신, ④ 시호통신, ⑤ 무선통신
② ① 전령통신, ② 음향통신, ③ 우편통신, ④ 시호통신, ⑤ 무선통신
③ ① 전령통신, ② 우편통신, ③ 시호통신, ④ 음향통신, ⑤ 무선통신
④ ① 전령통신, ② 음향통신, ③ 우편통신, ④ 유선통신, ⑤ 무선통신
52. 전파형식별 공중선전력의 표시와 환산비에서 "d", "da"의 뜻은?
① d : 충격계수, da : 평균 충격계수
② d : 평균 충격계수, da : 충격계수
③ d : 펄스폭, da : 펄스주기
④ d : 펄스주기, da : 펄스폭
53. 무변조상태에서 송신장치로부터 송신공중선계의 급전선에 공급되는 전력으로서 무선주파수 1주기 동안에 걸쳐 평균한 것은?
① 규격전력 ② 평균전력
③ 첨두전력 ④ 반송파전력
54. 다음중 형식검정대상에 포함되지 않는 기기는?
① 네비텍스수신기
② 이동가입무선전화장치
③ 디지털선택호출전용수신기
④ 현대역직접인쇄전신장치의 기기
55. 교신분석을 가장 잘 설명한 것은?
① 통신내용을 분석하는 것이다.
② 통신언어를 분석하는 것이다.
③ 통신운용 자료를 분석하는 것이다.
④ 통신소의 특성을 분석하는 것이다.
56. 주파수허용편차의 표시방법은?
① 퍼센트(%)로 표시한다.
② 헤르츠(Hz)로 표시한다.
③ 백만분을 또는 헤르츠(Hz)로 표시한다.
④ 백만분을 또는 퍼센트(%)로 표시한다.
57. 무선설비의 안전시설기준에서 고압전기는?
① 교류전압 110볼트 초과, 직류전압 600볼트 초과
② 교류전압 220볼트 초과, 직류전압 750볼트 초과
③ 교류전압 600볼트 초과, 직류전압 750볼트 초과
④ 교류전압 750볼트 초과, 직류전압 600볼트 초과

58. 혼신방지를 위하여 고주파전류가 통하는 전력선의 분기점에 설치하는 것은?
① 변압기 ② 태양전지
③ 쇼크코일 ④ 유도식 통신설비
59. 수신 설비의 충족 조건이 아닌 것은?
① 선택도가 클 것
② 감도가 충분할 것
③ 명료도가 충분할 것
④ 수신 주파수의 범위가 클 것
60. 다음 중 필요주파수대폭 바깥쪽의 주파수에서 발생하는 발사를 정의하는 것은?
① 고조파발사 ② 기생발사
③ 스푸리어스발사 ④ 대역외발사

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| ② | ③ | ② | ④ | ② | ③ | ③ | ① | ① | ② |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| ② | ① | ③ | ① | ① | ④ | ③ | ③ | ① | ④ |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| ① | ① | ① | ③ | ① | ② | ② | ④ | ④ | ② |
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
| ④ | ② | ④ | ④ | ② | ④ | ② | ① | ④ | ① |
| 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
| ④ | ③ | ④ | ① | ② | ④ | ① | ④ | ② | ① |
| 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 |
| ③ | ① | ④ | ② | ③ | ③ | ③ | ③ | ④ | ③ |