

## 1과목 : 디지털 전자회로

- 다음 회로에서 점선안의 회로를 부착해서 얻어지는 효과로 적당치 않은 것은?  
 ① 증폭기의 대역폭을 넓힌다.  
 ② 전류이득이 감소된다.  
 ③ 입력 임피던스를 높인다.  
 ④ 출력 임피던스를 높인다.
- 중심 주파수가 455[kHz]이고 대역폭이 8[kHz]가 되는 단동조 회로를 만들려고 한다. 이 때 이 회로의 Q는 얼마가 되는가?  
 ① 2.9                      ② 5.7  
 ③ 29                      ④ 57
- 그림(a) 회로에 그림(b)와 같은 전압을 입력측에 인가할 때 정상상태에서의 출력전압  $V_o$ 는?  
 ① 3[V]의 진폭을 갖는 부(負)의 펄스  
 ② 3[V]의 진폭을 갖는 정(正)의 펄스  
 ③ -6[V]의 직류전압  
 ④ +3[V]의 직류전압
- 다음 회로에 대한 설명중 옳은 것은?  
 ① 출력신호의 상단레벨을 일정하게 유지한다.  
 ② 출력신호의 하단레벨을 일정하게 유지한다.  
 ③ 반파정류 회로이다.  
 ④ 클리퍼이며 일정값 이하로 출력신호의 크기를 제한한다.
- 30:1의 리플계수기를 만들려면 최소한 몇 개의 플립-플롭(flip-flop)이 필요한가?  
 ① 5개                      ② 10개  
 ③ 15개                      ④ 30개
- 그림과 같은 교류적 등가회로로 표시되는 발전회로의 발전주파수는?

$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{1}{L}\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)}}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{1}{2\pi\sqrt{L\left(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2}\right)}}$$


$$\textcircled{3} \quad \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{1}{L}(C_1 + C_2)}}$$

$$\textcircled{4} \quad \frac{1}{2\pi\sqrt{\frac{LC_1C_2}{C_1 + C_2}}}$$

- 그림의 복수 에미터 트랜지스터가 이루는 논리게이트는?  
 ①  $T^2L$                       ② DTL  
 ③ DCTL                      ④ RTL
- 증폭회로에서 증폭 대역폭을 4배로 하려면 증폭 이득을 몇

[dB] 감소시켜야 하는가?

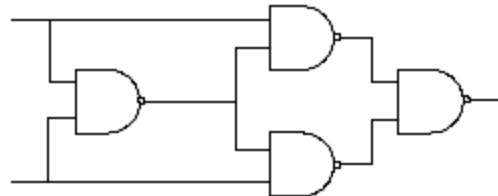- ① 0.25 [dB]                      ② 4 [dB]  
 ③ 6 [dB]                      ④ 12 [dB]
- 다음 회로는 정류회로이다. 단자간에 가장 높은 전압이 나오는 단자는?  
 ① AB                      ② CE  
 ③ BD                      ④ AE
  - 모든 디지털 시스템에 클럭이 거의 필요한데 클럭의 요구조건 중 거리가 먼 것은?  
 ① High 및 Low 레벨 전압이 안정할 것  
 ② 상승 및 지연 시간이 장시간일 것  
 ③ 주파수가 안정할 것  
 ④ 수정발진기는 클럭의 요구조건을 잘 만족할 것
  - 다음 그림의 논리회로와 등가인 회로는?



- ① Half adder                      ② full adder  
 ③ Exclusive OR                      ④ Exclusive NOR
- 주파수 변조(FM)에서 S/N비를 높이기 위한 방법으로 적당치 않은 것은?  
 ① 변조지수 m를 크게 한다.  
 ② 신호파의 진폭을 크게 한다.  
 ③ 주파수 대역폭을 크게 한다.  
 ④ pre-emphasis를 채용한다.
  - 다음 회로에서 콘덴서 C의 역할은?  
 ① 중화용                      ② 기생진동방지용  
 ③ peaking용                      ④ 저주파특성 개선용
  - 그림과 같은 회로의 동작설명중 옳지 않은 말은?  
 ①  $Tr_1$ 과  $Tr_2$ 는 등가 pnp형 트랜지스터이다.  
 ② 입력신호가 +이면  $I_1$ 이 흐른다.  
 ③ 콤프리멘타리 다링톤 회로이다.  
 ④ 입력신호에 따라  $I_1$ 과  $I_2$ 가 교대로 흐른다.
  - 다음 부울대수(Boolean algebra)를 보수를 취하여 간단히 한 것은?

$$y = \overline{X_1} \overline{X_2} X_3 + X_1 (X_2 + \overline{X_3})$$

①  $\bar{y} = \overline{X_1 \cdot X_3}$     ②  $\bar{y} = X_1 \cdot \overline{X_2}$   
 ③  $\bar{y} = X_1 \cdot \overline{X_3}$     ④  $\bar{y} = \overline{X_1 \cdot X_2}$

16. 아래 그림의 회로의 이름은? 문제 오류로 복원중입니다. 정확한 내용을 아시는 분께서는 오류신고를 통하여 내용 작성 부탁드립니다. 정답은 4번입니다.

- ① 동기 카운터(synchronous counter)  
 ② 십진 카운터(binary counter)  
 ③ 업다운 카운터(up/down counter)  
 ④ 리플 카운터(ripple counter)

17. 차동증폭기에서 차동신호에 대한 전압이득은 Ad이고 동상신호에 대한 전압이득은 Ac이다. 이때 동상신호 제거비(CMRR)를 높게 나타낸 식은?

①  $\frac{Ac+Ad}{2}$     ②  $\frac{Ad}{Ac}$   
 ③  $\frac{Ac}{Ad}$     ④  $\frac{Ac-Ad}{2}$

18. 논리함수가 다음과 같은 Karnaugh map으로 주어졌을 때 그 출력식으로 맞는 것은?

AB \ CD	00	01	11	10
00	1		1	1
01		1	1	
11		1	1	
10	1		1	1

①  $Y = AB + \overline{BCD}$   
 ②  $Y = \overline{BC} + AD$   
 ③  $\overline{Y} = \overline{BD} + \overline{ABD}$   
 ④  $\overline{Y} = AB + BD + \overline{ACD}$

19. 비안정 멀티바이브레이터의 발진주기 T는? (단, K = 0.693 이다)

- ①  $K(C_1R_{C1} + C_2R_{C2})$     ②  $K(C_1R_{B2} + C_2R_{B1})$   
 ③  $K(C_1R_{C2} + C_2R_{C1})$     ④  $K(C_1R_{B1} + C_2R_{B2})$

20. 2n개의 입력신호 중 1개를 선택하여 출력하는 기능을 가진 회로는?

- ① Encoder    ② Decoder  
 ③ Mux    ④ Demux

## 2과목 : 무선통신 기기

21. CDMA에 관련된 사항이 아닌 것은?

- ① SCPC(Single Channel Per Carrier)  
 ② 주파수도약(FH)  
 ③ Spread - Spectrum 기술

④ 확산코드(Spreading Code)

22. 인가전압에 따라 용량이 변화하는 성질을 갖는 반도체는?

- ① 쇼트키 다이오드    ② 포토 다이오드  
 ③ 터널 다이오드    ④ 바랙터 다이오드

23. 전계강도 측정기로 전계강도를 측정할 경우에 발생하기 쉬운 오차에 해당되지 않는 것은?

- ① 수직 안테나에 의한 오차  
 ② 외부 잡음에 의한 오차  
 ③ 증폭기의 비직선성에 의한 오차  
 ④ 국부발진기의 주파수 변동에 의한 오차

24. 디지털 무선통신방식에서 클럭추출의 간이화 및 스펙트럼의 평활화를 위해 필요한 기능은?

- ① 스크램블, 디스크램블(Scramble, Descramble)  
 ② 패턴지터(Systematic Jitter)  
 ③ 에러정정기(FEC)  
 ④ 위상동기 발진기(PLO)

25. 스푸리어스(Spurious) 복사의 방지방법이 아닌 것은?

- ① 전력 증폭단의 여진전압을 높인다.  
 ② 국부발진기의 출력에 포함된 고조파를 적게 한다.  
 ③ 동조회로의 Q를 높게 한다.  
 ④ 급전선에 트랩을 설치한다.

26. 대역폭인 10[kHz]인 슈퍼헤테로다인 수신기에서 1200[kHz]로 방송을 수신하고 있을 때 영상혼신 주파수는? (단, 중간주파수는 455[kHz] 이다.)

- ① 1210[kHz]    ② 1655[kHz]  
 ③ 2110[kHz]    ④ 2855[kHz]

27. 마이크로웨이브(M/W)통신에서 수신한 M/W를 증폭하기 쉬운 주파수로 변환하여 충분한 증폭을 행한 후 다시 M/W로 변환하여 증폭하는 방식은?

- ① 무급전 증계방식    ② 검파 증계방식  
 ③ 직접 증계방식    ④ 헤테로다인 증계방식

28. 다음중 위성통신 수신 증폭계에서 대표적인 저잡음 증폭기로 현재 많이 이용되고 있는 것은?

- ① GaAs FET    ② Cascode  
 ③ Maser    ④ Magnetron

29. 무선 송신기의 송신 주파수 변동을 줄이기 위한 대책이 아닌 것은?

- ① 전원의 안정도를 높인다.  
 ② 발진기와 출력 단 사이에 완충 증폭기를 넣는다.  
 ③ 발진기의 동조회로 Q가 낮은 부품을 사용한다.  
 ④ 발진기의 코일과 콘덴서의 온도계수를 상쇄하도록 부품을 선택한다.

30. AM 수신기에서 중간 주파수의 선정시 고려하여 결정해야 할 사항과 관계 적은 것은?

- ① 이득 및 안정도    ② 지연특성  
 ③ 인입현상    ④ 초고주파의 방해

31. 초단파대 범위의 FM 송신기 전력측정에 가장 적당한 것은?

- ① CM형 방향성 결합기에 의한 방법
- ② 수부하에 의한 방법
- ③ 열방사계에 의한 방법
- ④ 전구의 조도에 의한 방법

32. 잡음지수에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 무잡음 이상증폭기의 잡음지수는 1이다.
- ② 실제 증폭기의 잡음지수는 1보다 크다.

- ③ 증폭기의 입.출력단에서의 잡음지수 =  $\frac{\text{입력 } S/N}{\text{출력 } S/N}$  이다.
- ④ 다단 증폭기의 종합 잡음지수는 각단 잡음지수의 합이다.

33. 다음 중 무선 수신기의 전기적 측정시험이 아닌 것은?

- ① 안정도의 측정
- ② 충실도의 측정
- ③ 변조도의 측정
- ④ 감도의 측정

34. 어떤 직렬 공진 회로에서 가변 용량 C를 조정하여  $L=400[\mu H]$ ,  $R=20[\Omega]$ 일 때  $800[kHz]$ 의 주파수에서 공진되었다고 한다. 이 회로의 Q는 약 얼마인가?

- ① 100
- ② 150
- ③ 200
- ④ 250

35. 린콕팩스(LINCOMPLEX, linked compressor and expander) 통신방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 음성신호가 주파수변화 정보만으로 변환되어 전송되기 때문에 페이딩 영향이 적다.
- ② 압축기와 신장기를 이용하기 때문에 S/N이 향상된다.
- ③ 음성신호를 압축하여 변조를 행하기 때문에 종합변조가 향상된다.
- ④ 진폭변화 성분과 주파수성분은 페이딩 영향을 거의 받지 않기 때문에 다른 변환과정을 행할 필요가 없다.

36. SSB 송신기에서 상. 하측파대중 희망하는 측파대를 얻기 위해 사용하는 여파기는?

- ① 저역여파기
- ② 대역여파기
- ③ 고역여파기
- ④ 대역소거여파기

37. 송수신기의 발진방식으로 널리 사용되고 있는 방식중 PLL(Phase Locked Loop)은 외부로부터 입력되는 신호의 위상을 추적하여 안정된 위상관계를 유지하는 신호를 얻는 회로이다. 다음 중 PLL 회로구성에 필요한 회로는 어느 것인가?

- ① 전압제어발진회로
- ② 샘플링회로
- ③ 주파수채배회로
- ④ 적분회로

38.  $282 \sin 377t[V]$ 로 표현되는 식에서 전압의 실효값과 주파수를 구하라.

- ① 전압실효값 220[V], 주파수 50[Hz]
- ② 전압실효값 110[V], 주파수 50[Hz]
- ③ 전압실효값 200[V], 주파수 60[Hz]
- ④ 전압실효값 100[V], 주파수 60[Hz]

39. 전계강도 측정에 관한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 전계강도 측정기는 내부 잡음에 의한 오차가 생길 수 있다.
- ② 전계강도는 송신기 출력의 제곱에 비례한다.
- ③ 전계강도 측정시 주위에 전화선이나 배전선등이 있을 때는 정확한 측정이 곤란하다.
- ④ 전계강도는  $uV/m$ 로 표시된다.

40. 저궤도 위성과 정지궤도 위성을 비교할 때 저궤도 위성의 장점에 해당하지 않는 것은?

- ① 안테나의 크기 감소
- ② 측위용 도플러 효과의 이용력
- ③ 짧은 전파지연 시간
- ④ 위성의 전력증가

### 3과목 : 안테나 공학

41. 다음 중 루프(Loop) 안테나의 수평면내의 지향특성은? 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다. 정답은 1번입니다.)

- ① 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다. 정답은 1번입니다.)
- ② 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다. 정답은 1번입니다.)
- ③ 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다. 정답은 1번입니다.)
- ④ 복원중 (정확한 보기 내용을 아시는분께서는 오류 신고를 통하여 내용 작성부탁 드립니다. 정답은 1번입니다.)

42. 다음중 진행파와 반사파가 있는 급전선은?

- ① 무한장 급전선
- ②  $SWR = 1$  인 급전선
- ③ 정규화 부하 임피던스가 1인 급전선
- ④ 반사계수가 1인 급전선

43. Beam antenna는 수개의 반파장 안테나를 동일 평면내에 규칙적으로 배치하는데 일반적인 배열 간격은?

- ①  $\lambda$
- ②  $\frac{1}{2} \lambda$
- ③  $\frac{3}{4} \lambda$
- ④  $\frac{1}{4} \lambda$

44. 다음 중 정재파(Standing wave) 안테나에 해당되는 것은?

- ① 롬빅(Rhombic) 안테나
- ② V형(Progressive wave V-type) 안테나
- ③ 비버리지(Beverage) 안테나
- ④ 야기(Yagi) 안테나

45. 주파수가 다른 2개의 전파가 같은 전리층의 1점을 두 전파가 지나갈 때 복사전력이 강한쪽의 전파에 의하여 다른 쪽의 전파가 변조되어 강한쪽의 전파가 혼입되는 현상을 무엇이라 하는가?

- ① luxemburg effect
- ② control point
- ③ antipode effect
- ④ magnetic storm

46. 다음 중 고조파 안테나에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 고조파의 차수가 커질수록 부엽이 적어진다.

- ② 고조파의 차수가 작을수록 복사임피던스는 증가한다.  
 ③ 단파용의 진행파 안테나이다.  
 ④ 정재파 V형 안테나를 구성할 수 있다.
47. 다음 중 라디오 덕트에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 고정통신에 사용할 수 없다.  
 ② 도파관과 같이 차단주파수 이하의 전파만을 통과시킨다.  
 ③ 일반적으로 큰 감쇠없이 원거리 통신도 가능하므로 안정성이 있다.  
 ④ 기상상태의 변화에 기인하지 않고 자주 발생한다.
48. 전파투시도(profile map)에 관한 설명으로 적합하지 않은 것은?  
 ① 전파통로상에서 수평방향의 장애물을 탐색할 때  
 ② 전파통로는 직선으로 계산한다.  
 ③ 등가지구 반영계수를 고려해서 그린다.  
 ④ 송수신점을 포함한 대지에 수직인 지형 단면도이다.
49. 역 L형 안테나의 수평부분의 기능 중 틀린 것은?  
 ① top loading의 일종이다.  
 ② 수신전압을 최대로 유기시킨다.  
 ③ 안테나의 대지용량을 증가시킨다.  
 ④ 안테나의 실효고를 크게 한다.
50. 복사 저항이 50[Ω]이고, 손실 저항이 10[Ω]인 안테나에 200[W]의 전력이 공급되고 있다면 이 안테나의 복사 전력은 몇[W]인가?  
 ① 66.67 [W]                      ② 96.67 [W]  
 ③ 166.67 [W]                      ④ 196.67 [W]
51. 안테나의 급전선(도파관)에 스텐브(stub)를 다는 이유는?  
 ① 복사전력을 증폭시키기 위하여  
 ② 안테나의 지향성을 높이기 위하여  
 ③ 안테나의 리액턴스 성분을 제거하여 임피던스를 정합시키기 위하여  
 ④ 안테나의 서셉턴스 성분을 제거하여 대역폭을 증가시키기 위하여
52. 다음중 지표파의 진행에 가장 손실이 적은 지역은?  
 ① 해면이나 수면                      ② 시가지  
 ③ 산악지역                              ④ 사막지대
53. 미소 다이폴의 수평면내 지향성 계수는 얼마인가?  
 ① 1    ② 0  
 ③ 2    ④ 0.5
54. 주파수 30[MHz]의 전파에 대한 1/4파장은 몇[m]인가?  
 ① 1.5[m]                                  ② 2.5[m]  
 ③ 3.5[m]                                  ④ 4.5[m]
55. 위성 통신용으로 사용하는 마이크로파용 안테나로 적당하지 않은 것은?  
 ① horn reflector antenna                      ② slot antenna  
 ③ carabola antenna                      ④ cassegrain antenna

56. 중위도 지방(한국)에서는 태양폭발이 관측된 후 얼마후에 자기암이 발생되는가?

- ① 수분후                                  ② 수십분후  
 ③ 수시간~수십시간후                      ④ 수일후

57. 파라보라 안테나(Parabola antenna)의 특성중 옳지 않은 것은?

- ① 이득은 안테나의 개구면적에 비례한다.  
 ② 같은 크기에서는 파장이 많을수록 이득은 크다.  
 ③ 지향성은 예민하나 방향조정은 잘 안된다.  
 ④ 반사면을 망으로 하거나 도전도료를 칠하여도 특성에는 커다란 변동은 없다.

58. 대수주기 안테나의 가장 큰 특징은?

- ① 구조가 간단하다.  
 ② 적은 소자로 큰 이득을 얻을수 있다.  
 ③ 주파수 대역이 아주 넓다.  
 ④ 지향성을 전자적으로 가변할 수 있다.

59. 대기의 작은 기단군(氣團群), 난류 등에 의해 초가시거리 전파에서 가장 심하게 수반하는 페이딩(fading)은?

- ① 감쇠형                                  ② K형  
 ③ 신틸레이션형                      ④ 산란파형

60. 반파장 다이폴 안테나에서 100[W]가 복사될 때 100[km] 떨어진 점에서의 전기장도는?

- ①  $0.7 \times 10^{-3} [V/m]$                       ②  $15 \times 10^{-3} [V/m]$   
 ③  $0.15 \times 10^{-3} [V/m]$                       ④  $0.07 \times 10^{-3} [V/m]$

#### 4과목 : 무선통신 시스템

61. 마이크로 웨이브 기계시설 설계시 작성해야할 도면에 해당되지 않는 것은?

- ① 케이블 포설도                      ② 철탑 시설도  
 ③ 접지선 포설도                      ④ 공조시설 배치도

62. 2단 증폭기에서 초단의 잡음지수  $F_1=10$ , 이득  $G_1=100$ 이고, 다음 단의 잡음지수  $F_2=11$  일 때 이 증폭기의 종합잡음지수는 얼마인가?

- ① 10    ② 11  
 ③ 15    ④ 21

63. 지구국에서 위성에 전파를 발사한 후 되돌아오는 반사파로부터 지연(delay)을 계산해 sync를 거는 망동기방식은?

- ① open loop control 방식                      ② close loop control 방식  
 ③ local loop control 방식                      ④ remote loop control 방식

64. SSB 통신방식은 DSB 통신방식에 비교하여 많은 장점이 있다. 다음에서 SSB 방식의 장점이 아닌것은?

- ① 회로가 간단하여 유지보수가 간편하다.  
 ② 신호대 잡음비가 좋아진다.  
 ③ 증폭기의 출력을 감소시킬 수 있다.  
 ④ 비화성을 갖는다.

65. 중단 전력 증폭기에서 자기 발진을 할 때, 이것을 제거하기

위해 필요한 조치는?

- ① 변조 입력을 적게 한다.
- ② 중화회로를 사용한다.
- ③ 부동조 회로를 약간 이조한다.
- ④ 증폭기의 바이어스 전압을 변경시킨다.

66. 정지위성을 중계국으로 하는 지구국의 설비는 안테나와 통신장치가 필요하다. 이때 이들 기기들을 배치하는 방식은 신호의 전송형식으로부터 분류되는데 다음 중 틀린 것은?

- ① 베이스밴드 전송방식                      ② 간접 결합방식
- ③ 마이크로파 전송방식                      ④ IF 전송방식

67. 진폭 10[V], 주파수 1000[kHz]의 반송파를 진폭 5[V], 주파수 5[kHz]인 변조신호로 최대주파수 편이 12[kHz]를 갖게 FM 변조한 피변조파가 있다. 이 피변조파에 포함된 제3측파대의 진폭과 주파수는 얼마인가? (단, 제3측파대의 Bessel 함수의 계수는 0.3이다.)

- ① 1.0,  $5000 \pm 12$  [kHz]      ② 1.5,  $1000 \pm 15$  [kHz]
- ③ 2,  $5000 \pm 12$  [kHz]      ④ 3,  $1000 \pm 15$  [kHz]

68. 주파수 공유통신(TRS) 특징중 틀린 것은?

- ① 원하는 시간에 항상 통화가 가능하다.
- ② 통화 누설이 있어 통신비밀 유지에 적합치 않다.
- ③ 넓은 지역까지 통화가 가능하다.
- ④ 잡음과 혼신이 없는 양호한 통화품질을 유지한다.

69. 마이크로파 통신방식의 일반적인 특징이 아닌 것은?

- ① 대기중 전파손실이 적다.
- ② 전리층 반사파를 이용한다.
- ③ 가시거리내 전파에 한한다.
- ④ 신호대 잡음비(S/N)가 개선된다.

70. 공중 이동통신에서 일반적으로 이동무선구간을 고정전화망과 접속하여 여러 가지의 유형으로 사용하는데 이 중 해당되지 않는 방법은?

- ① 가입자 회선의 로켓 단자에 직접 접속하는 것으로 코드 없는 전화기와 같은 유형임.
- ② 고정 전화망의 시외 교환기와 이동통신 제어국을 연결하는 방안
- ③ 고정 전화망의 중계 교환기와 이동 통신 제어국을 연결하는 방안
- ④ PBX와 유사한 형태로 PBX에 상당하는 이동통신 제어국을 가입자선 교환기에 접속하는 방안

71. 디지털 셀룰러시스템의 다중화방식에 속하지 않는 것은?

- ① NTACS                      ② ETDMA
- ③ TDMA                      ④ CDMA

72. 주파수공유방식(trunked radio system)과 일반전화망과의 차이점이 아닌 것은?

- ① 주로 어떤 집단에 소속된 여러 가입자가 함께 통화하는 그룹 호출(call)형태이다.
- ② 통화시간이 보통 짧다. (1분 통화로 제한)
- ③ 서비스구역은 cellular 방식의 소구역화로 한다.
- ④ press to talk 방식에 의한 상호통신이다.

73. 위성통신 업무에 속하지 않는 것은?

- ① 고정위성업무                      ② 이동위성업무
- ③ 방송위성업무                      ④ 영상위성업무

74. AM 수신기에서 1000[kHz]의 방송을 수신하는데 1,010[kHz]의 방해신호가 혼신하고 있다면 이조도는?

- ① 1 [%]                      ② 10[%]
- ③ 50[%]                      ④ 100[%]

75. 위성통신을 하기 위해서는 여러 가지 방식이 있는데 다음 중 제안된 방식에 해당하지 않는 것은?

- ① 이동위성방식                      ② 랜덤위성방식
- ③ 위상위성방식                      ④ 정지위성방식

76. SSB 통신 방식에 대한 설명으로 관계가 없는 것은?

- ① 선택성 페이딩의 영향이 적다.
- ② 링변조로 반송파를 제거한다.
- ③ 링변조기를 역으로 사용하면 복조기로 사용할 수 있다.

④ 송신 발사전파는 상, 하측파대를 모두 내포하고 있다.

77. FM 방식을 AM 방식에 비교할 경우 틀리는 것은?

- ① 레벨변동이 없다.
- ② S/N비가 개선된다.
- ③ 미약한 신호의 수신에 적합하다.
- ④ 초단파대 통신에 적합하다.

78. 위성통신 서비스와 위성중계기의 다원접속(Multiple Access)이 가장 이상적으로 짝을 이룬 것은?

- ① VSAT - ALOHA(RMA)                      ② DBS - CDMA
- ③ PCN - TWTA                      ④ IBS - SCPC

79. 자유공간의 고유 임피던스 값 중에 잘못된 것은?

- ①  $377[\Omega]$                       ②  $120\pi[\Omega]$
- ③  $\frac{\epsilon}{\mu}[\Omega]$                       ④  $\sqrt{\frac{\mu_0}{\epsilon_0}}[\Omega]$

80. 송신기에서 발사되는 고조파의 방사를 적게 하기 위해서는 어떤 방법을 강구해야 하는가?

- ① 송신기 중단동조회로의 Q를 될 수 있는 대로 낮게 한다.
- ② 송신기 중단과 공중선 사이에 결합회로를 설치한다.
- ③ 송신기 중단과 공중선 사이에 저조파 여파기를 삽입한다.
- ④ 저조파에 대한 트랩을 급전선에 설치한다.

5과목 : 전자계산기 일반 및 무선설비기준

81. 데이터의 표현단위를 비트 수의 크기의 순서로 나열한 것은?

- ① 비트 - 니블 - 바이트 - 워드 - 필드 - 레코드 - 파일
- ② 비트 - 니블 - 바이트 - 워드 - 레코드 - 필드 - 파일
- ③ 비트 - 니블 - 바이트 - 워드 - 레코드 - 파일 - 필드
- ④ 비트 - 니블 - 바이트 - 레코드 - 워드 - 필드 - 파일

82. 제어장치를 구성하는 요소가 아닌 것은?

- ① 제어 신호 발생기    ② 명령 레지스터  
 ③ 명령 계수기    ④ 누산기

83. 4개의 비트(bit)에서 MSB로부터 차례로 3,4,2,1 웨이트(weight)를 갖는 코드는?

- ① BCD 코드    ② ACCESS 3 코드  
 ③ ASCII 코드    ④ Hamming 코드

84. 다음은 중앙처리장치 내의 하드웨어요소와 그 기능을 짝지은 것이다. 서로 맞지 않는 것은?

- ① Register - 기억장치    ② Accumulator - 제어기능  
 ③ ALU - 연산기능    ④ Internal bus - 전달기능

85. 형식검정을 하고자 할 때에 다음중 누구에게 신청서를 제출하여야 하는가?

- ① 전파연구소장    ② 지방자치단체장  
 ③ 체신청장    ④ 정보통신부장관

86. 포인터에 대한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 포인터는 간결하게 프로그래밍을 할 수 있다.  
 ② 액세스(access)하기 전에 포인터의 값이 주어져야 한다.  
 ③ 포인터는 연산속도를 빠르게 해준다.  
 ④ Call by Name은 포인터에 의해서 처리된다.

87. 형식검정을 받고자 하는 기기와 합격기준에 적합하다고 인정하는 때는 '인증서'를 신청인에게 교부하고 관보에 고시하여야 한다. 고시내용이 아닌 것은?

- ① 형식기호    ② 기기의 명칭, 모델명  
 ③ 인증년월일    ④ 형식검정 확인자 성명

88. 일정한 시간 간격으로 발생한 신호에 따라 각 부분의 동작을 규칙적으로 제어하는 방식은?

- ① 비 주기식 제어 방식    ② 비 동기식 제어 방식  
 ③ 동기식 제어 방식    ④ 랜덤 제어 방식

89. 수신설비의 성능을 위한 충족 조건과 관계가 적은 것은?

- ① 선택도가 클 것    ② 명료도가 충분할 것  
 ③ 정합이 적정할 것    ④ 내부잡음이 적을 것

90. 다음 1/0 맵 입출력에 대해 가장 잘 설명한 것은?

- ① 입출력 포트를 다루기 위한 주소가 따로 있다.  
 ② 입출력 포트는 기억장소와 똑같은 메모리이다.  
 ③ 메모리의 데이터에 대한 명령과 같은 명령을 입출력 포트에 대해서 실행할 수 있다.  
 ④ 입출력 포트를 다루기 위한 명령어가 따로 없다.

91. 전파연구소장은 특별한 사유가 없는 한 전자파 적합등록 신청서를 받은 날로부터 며칠 이내에 처리하여 하는가?

- ① 3일    ② 5일  
 ③ 10일    ④ 25일

92. 기본주파수 17.7[MHz]를 초과하는 무선설비의 스퓨리어스 발사의 허용값은?

- ① 기본주파수의 평균전력보다 20[dB] 낮은 값

- ② 기본주파수의 평균전력보다 40[dB] 낮은 값  
 ③ 기본주파수의 평균전력보다 60[dB] 낮은 값  
 ④ 기본주파수의 평균전력보다 80[dB] 낮은 값

93. 주 반송파를 변조시키는 신호의 특성표시 중 아날로그 정보를 포함하는 2이상의 채널을 나타내는 것은?

- ① 2    ② 5  
 ③ 7    ④ 8

94. CPU와 주변장치의 인터페이스에서 읽기, 쓰기, 인터럽트 요청 등에 사용하는 버스는?

- ① 입출력 버스    ② 주소 버스  
 ③ 데이터 버스    ④ 제어 버스

95. 허가 유효기간이 1년인 무선국의 재허가 신청은 허가 유효기간 만료 얼마전에 해야 하는가?

- ① 1월    ② 2월  
 ③ 3월    ④ 4월

96. 부동소수점 연산에서 정규화(normalize) 시키는 이유는?

- ① 숫자표시를 간결하게 하기 위하여  
 ② 연산속도를 증가시키기 위하여  
 ③ 유효숫자를 늘리기 위하여  
 ④ 수치계산을 편리하게 하기 위하여

97. 지정된 공중선 전력을 500[W]로 하고 허용편차를 상한 5%, 하한 10%라 할 때 공중선 전력의 허용 편차의 값은?

- ① 하한 450[W]에서 상한 525[W] 까지  
 ② 하한 475[W]에서 상한 525[W] 까지  
 ③ 하한 475[W]에서 상한 550[W] 까지  
 ④ 하한 450[W]에서 상한 550[W] 까지

98. 컴퓨터의 자원을 효율적으로 관리하고 운영하는 일련의 소프트웨어의 총합을 무엇이라 하나?

- ① 운영체제    ② 모니터  
 ③ 기계어    ④ 컴파일러

99. 수신설비로부터 부차적으로 발사되는 전파의 세기는 수신 공중선과 전기적상수가 같은 의사공중선 회로를 사용하여 측정한 경우 몇 데시벨 밀리와트(dBmW) 이하이어야 하는가?

- ① 10    ② 34  
 ③ -27    ④ -54

100. 다음 전파형식의 표시중 기호가 맞지 않는 것은?

- ① 주파수 변조 : F  
 ② 진폭변조된 양측파대 : A  
 ③ 진폭변조된 잔류측파대 : B  
 ④ 진폭변조된 단측파대의 억압반송파 : J



전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xs](http://www.comcbt.com/xs)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
④	④	③	②	①	④	①	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	②	①	④	②	③	④	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	④	②	③	①	③	④	①	③	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
①	④	③	①	④	②	①	③	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	④	②	④	①	④	①	①	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	①	②	②	③	③	③	③	①
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	②	②	①	②	②	②	②	②	②
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	③	④	①	①	④	③	②	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	①	②	①	③	④	③	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	②	④	④	②	③	①	①	④	③