
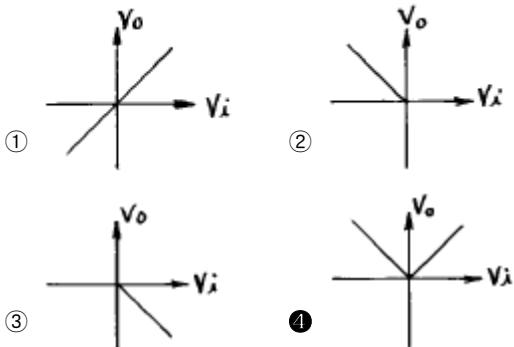


1과목 : 디지털 전자회로

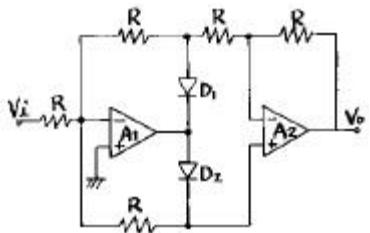1. 다음 연산증폭기 회로에서 입출력 특성은? (단, 연산증폭기 A₁, A₂와 다이오우드 D₁, D₂는 이상적이다.)



2. 전원의 평활회로에서 쿨크코일입력형에 비해 컨덴서입력형의 장점은?

- ① 출력직류전압이 크다
 - ② 첨두역전압이 높다
 - ③ 대전류에 적합하다
 - ④ 전압변동율이 양호하다

3. 1[MHz]을 입력으로 하는 분주 회로에서 출력이 250[KHz]을 가지려면 T Flip-Flop 몇 개가 필요한가?

- ① 1 ② 2
③ 3 ④ 4

4. 다음 중 발진주파수가 가장 안정적인 발진기는?

- ① 수정발진기
 - ② 원브리지발진기
 - ③ 이상형발진기
 - ④ 음향발진기

- 5 $\overline{AB} + \overline{AB}$ 의 놀리식을 가량화 하면?

- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \ AB + \overline{AB} & \textcircled{2} \ AB + \overline{A} \overline{B} \\ \textcircled{3} \ AB + A \overline{B} & \textcircled{4} \ A \overline{B} + \overline{A} B \end{array}$$

6. 다음 중 데이터 선택회로라고도 불리우며 여러개의 입력 신호선(채널)중에서 하나를 선택하여 출력선(1개)과 연결하여주는 조합논리회로는 어느 것인가?

- ① Multiplexer
 - ② Demultiplexer
 - ③ Encoder
 - ④ Decoder

7. 다음 Karnaugh도를 간략화 한 결과는?

		CD	00	01	11	10
		AB	00	01	11	10
AB	00	0	1	1	1	
	01	0	0	0	1	
	11	1	1	0	1	
	10	1	1	0	1	

- ① $\overline{A}\overline{B}D + AC + C\overline{D}$
 ② $\overline{A}\overline{B}D + A\overline{C} + CD$
 ③ $\overline{A}\overline{B}D + A\overline{C} + C\overline{D}$
 ④ $\overline{A}\overline{B}D + AC + CD$

8. 출력전력 100[W]의 반송파를 50[%]변조 하였을 때의 양측 파대의 전력은 몇 [W]인가?

- ① 7.5[W] ② 3.5[W]
 ③ 12.5[W] ④ 4.5[W]

9. 차동증폭기에서 차동신호에 대한 전압이득은 A_d 이고 동상 신호에 대한 전압이득은 A_c 이다. 이 때 동상신호 제거비(CMRR)를 옮기게 나타낸 식은?


$$\textcircled{1} \quad \frac{Ac + Ad}{2}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{A_d}{A_c}$$

③ $\frac{Ac}{Ad}$

$$\textcircled{4} \quad \frac{A_c - A_d}{2}$$

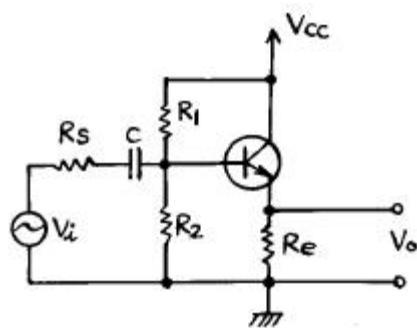10. 그림과 같은 RC결합 CC증폭기 회로에서 전압이득은 약 몇 마인가? (단. 일렬저항 $R_1 = 205\text{[k}\Omega\text{]}$, $h_{ie} = 1.1\text{[k}\Omega\text{]}$)



- ① 51 ② 1.3
③ 0.995 ④ 0.699





11. 두 개의 2진수를 더하기 위한 반가산기(HA)회로는 1개의 X-OR와 1 개의 AND 게이트로 구성된다. 그러면 자리올림이 있는 덧셈에 사용하기 위한 전가산기(FA)의 회로구성은 다음 중 어느 것으로 구성하여야 하는가?

- ① 2개의 X-OR, 3개의 AND
 - ② 2개의 X-OR, 2개의 AND, 1개의 OR
 - ③ 2개의 X-OR, 2개의 OR, 1개의 AND
 - ④ 1개의 X-OR, 2개의 AND, 2개의 OR

12. Base 변조회로(제곱 변조)의 특징이 아닌 것은?

- ① Base에 반송파와 신호파를 중첩시키는 방식이다.
 ② 변조 신호 전력이 적다.
 ③ 변조도를 높이면 일그러짐이 크다.
 ④ 피변조파 출력이 크다.

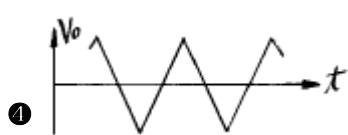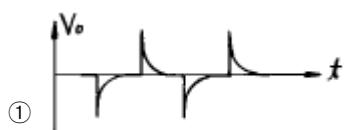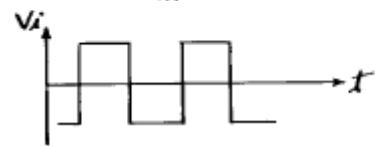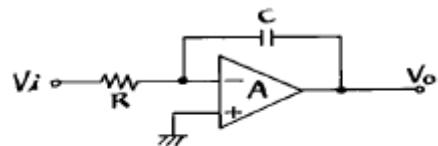
13. 다음과 같은 회로에 구형파 입력 V_i 를 인가 하였을 때 출력 파형으로서 타당한 것은? (단, A는 이상적인 연산증폭기임)



14. 논리회로를 구성하고자 할 때 IC에 내장되어 있는 AND, OR, NAND, NOR, NOT, X-OR, F/F 등의 논리소자 중에서 선택적으로 퓨즈를 절단하는 방법으로 사용자가 직접 기록(write)할 수 있는 PAL 또는 PLA와 같은 IC는 다음 중 어디에 속하는가?

- ① PLC ② PLD
 ③ PLL ④ RAM

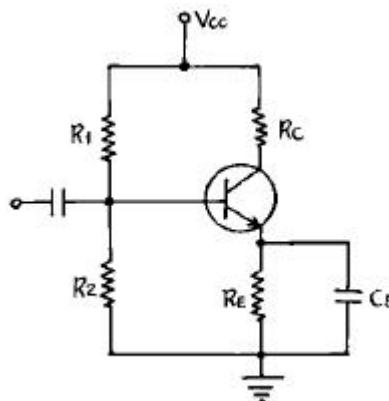15. 다음의 자기 바이어스회로(self-bias)에서 I_c 의 I_{CO} 에 대한 안정계수 S 의 이론적 최소치는 어느 때인가? (단, $1+\beta >> R_B/R_E$, $R_B = R_1//R_2$ 이다.)



- ① $R_B/R_E \rightarrow 100$ 일 때
 ② $R_B/R_E \rightarrow 0$ 일 때
 ③ $R_B/R_E \rightarrow \infty$ 일 때
 ④ $R_B/R_E \rightarrow 1+\beta$ 일 때

16. MOS 논리회로의 특징이 아닌 것은?

- ① 높은 입력 임피던스이다.
 ② 소비전력이 작다.
 ③ 잡음여유도가 크다.
 ④ TTL과의 혼용이 매우 용이하다.


17. AM 변조 방식중 가장 효율이 좋은 방식은?

- ① 에미터 변조 ② 베이스 변조
 ③ 평형변조 ④ 콜렉터 변조

18. B급 SEPP 출력회로에서 10[V]의 출력으로 16[Ω]의 스피커를 동작시키고자 한다. 여기에 같은 전원을 2개 사용코자 할 때, 각 1개의 전원 전압은 얼마로 하여야 하는가? (단, 출력의 여유는 25[%]가 있어야 한다.)


- ① 10[V] ② 20[V]
 ③ 40[V] ④ 60[V]

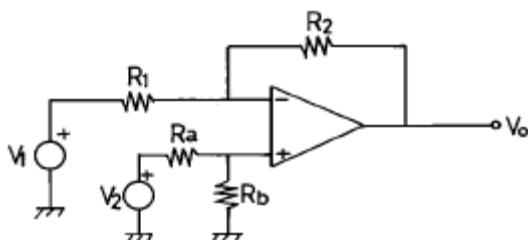19. 그림의 회로에서 V_o 을 옮겨 표현한 것은? (단, $K = R_2/R_1 = R_b/R_a$)



- ① $K(V_1 + V_2)$ ② $-K(V_1 + V_2)$
 ③ $K(V_1 - V_2)$ ④ $-K(V_1 - V_2)$

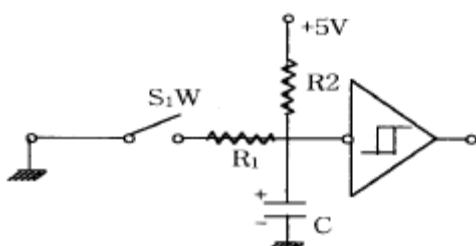20. 그림과 같은 스위칭용 슈미트트리거 회로에서 S/W를 OFF 시키면 +5[V]로 충전하기 시작할 때의 시정수는? (단, $R_1=100[\Omega]$, $R_2=10[k\Omega]$, $C=3.3[\mu F]$)



- ① 0.33 [ms] ② 3.3 [ms]
 ③ 33 [ms] ④ 330 [ms]

2과목 : 무선통신 기기

21. 병렬공진 회로에서 코일의 인덕턴스 $100[\mu\text{H}]$, 콘덴서의 용량 $400[\text{pF}]$, 공진 주파수에서 Q가 50일 때 코일의 저항 R은 얼마인가?

- ① $0.1[\Omega]$ ② $1[\Omega]$
 ③ $10[\Omega]$ ④ $100[\Omega]$

22. 전파 정류회로에서 정류 효율은 반파 정류 회로의 몇 배까지 얻어질 수 있는가?

- ① 2배 ② 4배
 ③ 6배 ④ 8배

23. 위성통신 지구국의 기본적인 구성이 아닌 것은?

- ① 안테나계 ② 송수신계
 ③ 자세제어계 ④ 인터페이스계

24. 다음 중 공진현상을 이용한 주파수 측정법이 아닌 것은?

- ① 동축형 파장계
 ② 레헤르(Lecher)선 주파수계
 ③ 헤테로다인 주파수계
 ④ 공동형 파장계

25. 우리나라에서 사용되고 있는 디지털 M/W 통신의 동일채널(Co-Channel) 주파수 배치를 가장 잘 설명한 것은?

- ① 수직, 수평 편파를 동시에 1채널의 주파수로 사용
 ② 수직 편파만을 사용
 ③ 수평 편파만을 사용
 ④ 송신을 수직편파, 수신을 수평편파를 사용

26. 발진 주파수를 안정시키는 방법이 아닌 것은?

- ① 항온조 시설을 한다.
 ② 체배 증폭단을 둔다.
 ③ 완충 증폭단을 둔다.
 ④ 정전압 안정회로를 설치한다.

27. 다음 중 무선 수신기의 전기적 측정시험이 아닌 것은?

- ① 안정도의 측정 ② 충실도의 측정
 ③ 변조도의 측정 ④ 감도의 측정

28. 송신 공중선으로부터 $1[\text{km}]$ 떨어진 지점이 4개 방향에서 각각 $95, 100, 100, 105[\mu\text{V}/\text{m}]$ 의 스프리어스 발사의 전계 강도가 있고, 그 지점에서 기본파의 강도는 $50[\text{mV}/\text{m}]$ 이라 한다. 감쇄비는 몇[dB]이며, 또 $5[\text{km}]$ 떨어진 지점에서의 스프리어스 강도는 몇 [$\mu\text{V}/\text{m}$]인가?

- ① $37[\text{dB}], 20[\mu\text{V}/\text{m}]$ ② $37[\text{dB}], 40[\mu\text{V}/\text{m}]$
 ③ $54[\text{dB}], 20[\mu\text{V}/\text{m}]$ ④ $74[\text{dB}], 20[\mu\text{V}/\text{m}]$

29. 부동 충전 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 전압 변동률이 감소한다.
 ② 맥동률이 증가한다.
 ③ 효율이 증가한다.
 ④ 전지의 수명이 연장된다.


30. Push - pull 전력증폭기에서 출력파형의 찌그러짐이 작아지는 이유는 무엇인가?

- ① 직류성분이 없어지기 때문
 ② 기수차 및 우수차 고조파가 상쇄되기 때문
 ③ 우수차 고조파가 상쇄되기 때문
 ④ 기수차 고조파가 상쇄되기 때문

31. 자동잡음 억제회로(ANL)는 다음 중 어느 잡음에 대하여 억제 효과가 있는가?

- ① 백색 잡음 ② 필터 잡음
 ③ 충격성 잡음 ④ Gauss 잡음

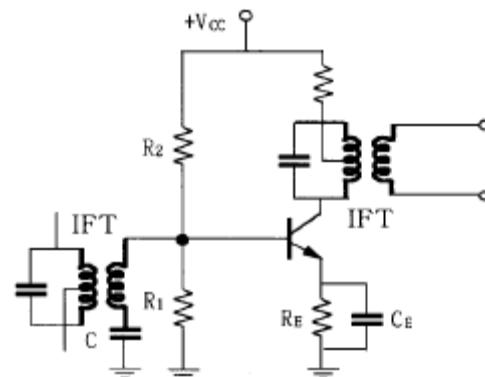32. 다음 회로는 트랜지스터를 이용한 리미터(Limiter)회로이다. 회로에 관한 다음 설명 중 틀린 것은?



- ① 컬렉터의 바이어스 전압을 가능한 낮게 설정해야 출력포화로 인한 진폭 제한의 기능을 잘 수행한다.
 ② R1을 크게하면 우수한 진폭제한기의 기능을 수행한다.
 ③ 콘덴서 C는 IF 이외의 높은 주파수의 잡음 신호를 제거하는 기능을 한다.
 ④ RE 값을 적게하면 출력신호의 포화가 빨리 일어나 진폭 제한기의 기능을 한다.

33. 동일한 단일 동조 증폭단을 n단 접속한 다단증폭기의 대역폭 B_n 은 얼마인가? (단, 각 증폭단의 대역폭은 B 이다.)

- ① $B / \sqrt{2^{1/n} - 1}$ ② $\sqrt{2^{1/n} - 1} \cdot B$
 ③ $\sqrt{2^n - 1} \cdot B$ ④ $B / \sqrt{2^n - 1}$

34. 수신 주파수와 국부발진 주파수를 동시에 변동시켜 일정한 중간주파수를 얻도록 조정하는 방식이 Tracking인데, 만일 Tracking이 정확하지 않으면 어떤 현상이 초래되는가?

- ① 이득 증가
 ② 충실도 저하
 ③ 신호대 잡음비 개선
 ④ 간섭과 방해 신호의 감소


35. PLL 주파수 합성기의 기본구성 요소와 거리가 먼것은?

- ① 전압제어발진기
- ② 주파수 변별기
- ③ 저역통과 필터
- ④ 위상검출기

36. 200[MHz] FM송신기의 5[MHz]발진기에서 4000[Hz]의 변조 신호로 200[Hz]의 주파수 편이를 걸때 송신기의 변조지수는 얼마인가?

- ① 2
- ② 4
- ③ 8
- ④ 0.05

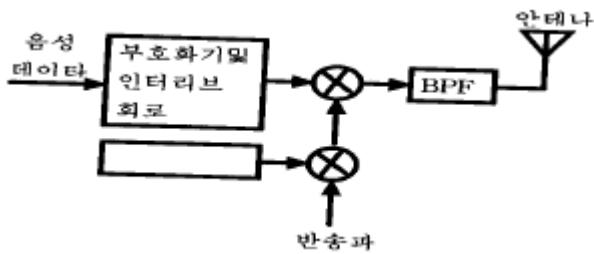37. 아래 그림은 CDMA 송신 시스템의 개략도이다. 빈칸에 들어갈 내용 중 적당한 것은?



- ① 디지털 필터(Digital Filter)
- ② 주 발진기(Master OSC)
- ③ 음성 부호화기(VOCODER)
- ④ 의사잡음(PN) 부호 발생기

38. FM수신기의 특징과 관계 적은 것은?

- ① 수신 주파수대역이 넓다.
- ② 진폭제한회로가 필요하다.
- ③ 주파수 변별회로가 있다.
- ④ ANL회로를 사용한다.

39. 저잡음증폭기와 관계없는 것은?

- ① Magnetron 증폭기
- ② 파라메트릭 증폭기
- ③ GaAs MESFET 증폭기
- ④ 터널다이오드 증폭기

40. 샤논(C. E. Shannon)의 전송로 용량식은? (단, C 용량, W 대역폭, N 잡음전력, S 신호전력)

- ① $C = W \log_2 (1 + S/N)$
- ② $C = W \log_{10} (1 + S/N)$
- ③ $C = 1.44 \log_e (1 + S/N)$
- ④ $C = 1.44 S/N$

3과목 : 안테나 공학

41. 야기 안테나의 소자중 가장 긴 소자의 역활과 리액턴스 성분은 무엇인가?

- ① 도파기, 용량성
- ② 반사기, 유도성
- ③ 지향기, 유도성
- ④ 복사기, 용량성

42. 수직접지 안테나에 정관부하(top loading)를 설치할 경우 맞는 효과는 어느 것인가?

- ① 고유 주파수 증대
- ② 실효고의 감소
- ③ 복사저항의 감소
- ④ 고각도 방사의 감소

43. 쌍 loop 안테나에 대한 설명 중 틀린 것은?

2
① 2개의 원형구조의 1파장형 loop 안테나를 약 $\frac{\lambda}{2}$ 의 평형형 급전선으로 직렬 접속하고 그 중앙에서 여진한 안테나이다.

- ② 장중파용으로 수직편파 지향성 안테나로 동작한다.
- ③ loop 상하 부분으로 흐르는 전류는 동일한 방향이고, UHF대에서 사용된다.
- ④ 무지향성을 얻기 위해 4각 철탑의 각 면에 안테나를 배치하여 사용한다.

44. 다음중 전자 혼(horn)의 특징과 다른 것은?

- ① 지향성이 예리하다.
- ② 개구면적이 클수록 이득이 커진다.
- ③ 이득측정의 표준안테나로 사용할 수 있다.
- ④ 이득은 파장에 비례한다.

45. 급전선을 통과하여 부하에 공급되는 전력은 파동 임피던스 Z_0 , 선로의 정재파비 S, 정재파의 루우프 (loop)점의 전류를 사용하면 어떻게 표시할 수 있는가?

- ① $I^2 \cdot Z_0$
- ② $I^2 \cdot Z_0 \cdot S$
- ③ $I^2 / (Z_0 \cdot S)$
- ④ $I^2 \cdot Z_0 / S$

46. 초단파가 가시거리를 넘어서 이례적으로 멀리 전파하는 일이 있는데 그 원인이 아닌것은?

- ① 초굴절 또는 라디오 덕트에 의한 전파
- ② 대류권 산란에 의한 전파
- ③ 산악회절파에 의한 전파
- ④ F층의 반사에 의한 전파

47. 제 1 Fresnel Zone의 반경과 파장과의 관계는?

- ① 파장의 평방근에 반비례한다.
- ② 파장의 평방근에 비례한다.
- ③ 파장의 자승에 반비례한다.
- ④ 파장의 자승에 비례한다.

48. 안테나의 급전선(도파관)에 스터브(stub)를 달는 이유는?

- ① 복사전력을 증폭시키기 위하여
- ② 안테나의 지향성을 높이기 위하여
- ③ 안테나의 리액턴스 성분을 제거하여 임피던스를 정합시키기 위하여
- ④ 안테나의 서셉턴스 성분을 제거하여 대역폭을 증가시키기 위하여

49. 복사전력밀도가 최대복사 방향의 1/2로 감소되는 값을 갖는 각도로 지향특성의 첨예도를 표시하는 것은?

- ① 전후방비
- ② 주엽(main lobe)
- ③ 부엽(side lobe)
- ④ 빙폭

50. 주파수 100[MHz], 전계강도 40[dB]의 전파를 수신하였더니 수신 안테나에 유기된 전압이 300 [μ V]이었다. 이 안테나의 실효길이는?

- ① 1[m]
- ② 3[m]
- ③ 5[m]
- ④ 7[m]

51. 비동조 급전선의 급전점에 정합회로를 설정하는 이유는?

- ① 급전선의 특성임피던스를 감소시키기 위해서
- ② 급전선의 특성임피던스를 일정하게 하기 위해서
- ③ 안테나의 고유파장을 조절하기 위해서
- ④ 급전선에 정재파를 실리지 않기 위해서

52. 복사저항이 100[Ω]이고, 손실저항이 25[Ω]이라고 할 때 안테나의 복사효율은 몇[%]가 되는가?

- ① 60%
- ② 70%
- ③ 80%
- ④ 90%

53. 다음 중 전자파의 특성에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 자유공간에서는 전계와 자계의 진동방향과 직각으로 진행한다.
- ② 주파수가 높을수록 직진성이 약하다.
- ③ 균일한 매질 중을 진행하는 파는 굴절성이 강하다.
- ④ 전자파는 종파이다.

54. 제펠린 안테나는 어떤 경우에 많이 사용하는가?

- ① 급전선의 영향을 적게 할 때
- ② 임피던스 정합회로가 필요 할 때
- ③ 전류급전을 할 때
- ④ 공간적으로 반파장 더블렛을 설치하기 곤란할 때

55. 파라볼라 반사기의 역할로 맞는 것은?

- ① 전자 나팔에서 나온 구면파를 평면파로 변환한다.
- ② 카세그레인 안테나에서 부반사로 사용한다.
- ③ 원편파만 사용할 수 있다.
- ④ 광대역 특성을 갖도록 만들어 준다.

56. 송신 안테나의 높이가 30.25[m]이고, 수신 안테나의 높이가 20.25[m]일 때 초단파의 직접파 최대 가시거리는 얼마인가?

- ① 20.5[m]
- ② 32.2[m]
- ③ 41.1[m]
- ④ 53.4[m]

57. 어떤 시각에서 F_1 층의 임계주파수가 6.5[MHz]이고 송수신 점간의 거리 500[km] 일 때 F_1 층의 반사를 이용하여 전파 되는 MUF는? (단 F_1 층의 걸보기 높이는 100[km]이다.)

- ① 13.5 [MHz]
- ② 15.5 [MHz]
- ③ 17.5 [MHz]
- ④ 19.5 [MHz]

58. 다음 중 동축급전선의 특징으로 옳은 것은?

- ① 외부도체가 차폐역할을 하므로 복사손실은 없으나 외부 전파의 영향은 막을 수 없다.
- ② 외부도체 내경과 내부도체 직경의 비를 2.6으로 하면 전송손실을 최소화할 수 있다.
- ③ 극초단파 이하에서 주로 사용한다.
- ④ 적어도 두 개의 도체로 구성되어 있으므로 TEM모드의 전송이 불가능하다.

59. 선박용 레이다 송신기에 가장 많이 사용되는 안테나에 해당되는 것은?

- ① 루프(loop) 안테나
- ② 애드콕(adcock) 안테나

③ 헤리컬(helical) 안테나

- ④ 슬롯 어레이(Slot array) 안테나

60. 전리층에서의 자이로 주파수 f_G (Gyro - frequency)에 대한 설명 중 옳은 것은? (단, 전자의 운동 평면과 자계 B 는 수직 이라고 전자의 질량은 m 이고, 전하량은 q 로 주어진다고 가정한다.)

$$\text{① } f_G = \frac{qB}{2\pi m} \text{이며, 지역에 따라 다르다.}$$

$$\text{② } f_G = \frac{qB}{2\pi m} \text{이며, 지역에 관계없이 일정하다.}$$

$$\text{③ } f_G = \frac{qB}{\pi m} \text{이며, 지역에 따라 다르다.}$$

$$\text{④ } f_G = \frac{qB}{\pi m} \text{이며, 지역에 관계없이 일정하다.}$$

4과목 : 무선통신 시스템

61. VHF대역의 전파가 가시거리 이외의 지역에서도 수신전계 강도가 크게 나타나는 이유로 적절한 것은?

- ① 다중경로에 의한 페이딩 현상
- ② 전파의 회절현상
- ③ 전파의 장애물 투과현상
- ④ 전파의 굴절현상

62. 위성 Digital 회선설비 특징이 아닌 것은?

- ① 고속 디지털 회선(데이터통신회선)을 구성할 수 있다.
- ② 전국 대도시에 설치된 위성지국 구간에서 서비스를 제공 한다.
- ③ 위성 지국에서 이용자까지는 지상회선으로 연결한다.
- ④ 점대점(point to point)의 단방향 서비스이다.

63. LNB(Low Noise Block-down convertor)의 구성 요소가 아닌 것은?

- ① LNA(Low Noise Amplifier)
- ② Mixer
- ③ MODEM
- ④ LO (Local OSC.)

64. 한 전송선로의 데이터 전송시간을 일정한 시간 구간으로 나누어 각부채널에 차례로 분배함으로써 몇 개의 저속부 채널이 한개의 고속 전송선을 나누어 이용하는 다중화방식은?

- ① TDM
- ② FDM
- ③ PDM
- ④ SDM

65. FM 통신방식이 AM 방식에 비해 S/N 비가 좋은 이유는?

- ① 깊은 변조를 할 수 있다.
- ② 점유주파수대 폭이 좁다.
- ③ 클래리파이어(clarifier)를 사용한다.
- ④ 수신측에 리미터(limiter)를 사용한다.

66. 현재 국내에서 상용화되어 사용되고 있는 디지털 이동통신 시스템에서는 CDMA 방식을 사용하고 있다. 여기에는 PN 코드를 사용하고 있는데 다음 설명 중 옳은 것은

- ① N을 쉬프트레지스터의 단수라할 때 주기는 $2^{**}N$ 이다.

- ② PN코드는 상호상관특성이 우수하여 동기목적으로 사용하기에 적합하다.
 ③ PN코드는 자기상관특성이 우수하여 동기목적으로 사용하기에 적합하다.
 ④ maximum length sequence는 PN코드가 아니다.

67. ITU-R에서 권고하는 FDM 방식의 분류 단계가 아닌 것은?

- ① 60CH ② 300CH
 ③ 1200CH ④ 3600CH

68. 다음 중 정지위성통신의 장점이 아닌 것은?

- ① 장거리통신 ② 안정한 대용량 통신
 ③ 다원접속 ④ 0.6초 정도의 지연시간

69. 이동전화 가입자가 서비스 대상이외의 지역을 여행할 때 여행중인 해당지역 시스템을 이용하여 서비스를 받을 수 있도록 무선접속이 가능하게 하는 것은?

- ① 상호접속 ② 로밍(Roaming)
 ③ Hand - off ④ 주파수 재사용

70. 위성통신의 장점이 아닌 것은?

- ① 많은 통신용량 ② 향상된 error rate
 ③ 통신의 비밀보장 ④ 통신비용의 감소

71. 무선통신 시스템 계획시 종합신뢰도의 설계에서 고려할 사항이 아닌 것은?

- ① MTBF(평균동작시간) ② MTTR(평균고장시간)
 ③ TWTA(진행파증폭기) ④ REDUNDANCY(병렬예비장치)

72. 첨두(peak)전력 350[kw], 평균전력 280[w]의 레이다에서 필스 반복주파수가 1[kHz]일 때 필스폭[μs]은?

- ① 0.4[μs] ② 0.5[μs]
 ③ 0.8[μs] ④ 1.0[μs]

73. 종단 전력증폭기에서 자기발진을 할때 이것을 제거하기 위해서는 어떠한 조치가 필요한가?

- ① 변조입력을 적게 한다.
 ② 중화회로를 설치한다.
 ③ 부하동조회로를 약간 이조시킨다.
 ④ 증폭기의 바이어스 전압을 변경시킨다.

74. 통신위성의 종류로서 위성통신업무에 따른 구분이 아닌 것은?

- ① 방송위성 ② 기상위성
 ③ 해사위성 ④ 위상위성

75. 정지위성은 적도상공의 궤도에 어떻게 쏘아올리면 양극 지방을 제외한 전세계를 커버하는 통신망이 가능한가?

- ① 2개의 위성을 180도 간격으로 쏘아올린다.
 ② 3개의 위성을 120도 간격으로 쏘아올린다.
 ③ 4개의 위성을 90도 간격으로 쏘아올린다.
 ④ 5개의 위성을 74도 간격으로 쏘아올린다.

76. 모든 통신에 있어서 구성되는 통신회선의 신뢰도는 통신망을 구성하는 가장 중요한 요소로서 특히 무선통신에서 발생하기 쉬운 페이딩(fading)현상은 신뢰도를 저하시키는 원인

이 되는데 이러한 페이딩 대책기술이 아닌 것은?

- ① 공간 다이버시티 ② 주파수 다이버시티
 ③ 각도 다이버시티 ④ 송신 다이버시티

77. 위성회선의 다중접속방법이 아닌 것은?

- ① CSMA ② SDMA
 ③ FDMA ④ TDMA

78. 단축파대 통신방식의 이점으로 틀리는 것은?

- ① 점유 주파수대폭이 좁다.
 ② S/N비를 개선할 수 있다.
 ③ 점유대역폭을 증가시킬 수 있다.
 ④ 혼변조를 없앨 수 있다.

79. IMT-2000이 제공하게 되는 이동성이 아닌 것은?

- ① 단말기 이동성 ② 개인 이동성
 ③ 사용자 이동성 ④ 집단 이동성

80. 주파수가 4[GHz], 송수신 안테나의 이득이 각각 40[dB], 송수신점 사이의 거리가 48[Km], 수신기 출력력이 10[mW] 일 때 송신기의 출력전력은 몇 [dBm]인가?

- ① 38.11 ② 48.11
 ③ 58.11 ④ 68.11

5과목 : 전자계산기 일반 및 무선설비기준

81. 시스템 동작개시후 최초로 주기억장치에 프로그램을 load하는 것은?

- ① operating system ② bootstrap loader
 ③ loader ④ editor

82. 다음 중에서 코드의 역할이라고 할 수 없는 것은?

- ① 자료에 대한 분류, 조합
 ② 실행시간의 단축
 ③ 개개의 데이터를 구분하기가 용이하다.
 ④ 자료처리를 표준화, 단순화하는데 기여한다.

83. 운영체계의 처리방식중 온라인개념으로 데이터의 처리요구가 오면 즉시처리하는 방식은?

- ① Batch processing ② Time sharing
 ③ spooling ④ Real time processing

84. 수신설비의 충족조건과 관계 적은 것은?

- ① 명료도가 충분할 것 ② 내부잡음이 적을 것
 ③ 정합이 충분할 것 ④ 선택도가 클 것

85. 지정된 공중선 전력을 500W로 하고 허용편차를 상한 5%, 하한 10%라 할 때 공중선 전력의 허용 편차의 값은?

- ① 하한 450W에서 상한 525W 까지
 ② 하한 475W에서 상한 525W 까지
 ③ 하한 475W에서 상한 550W 까지
 ④ 하한 450W에서 상한 550W 까지

86. 전자파 적합등록 대상기기에서 제외될 수 있는 것은?

- ① 방송수신기기 ② 조명기기

- ③ 고전압설비 ④ 전시용 수입기기
87. 기억장치에 기억되어 있는 정보의 내용 또는 그의 일부에 의해서 기억되어 있는 위치에 접근하여 정보를 읽어내는 장치는?
 ① 연상기억장치(Associative Memory)
 ② 가상기억장치(Virtual Memory)
 ③ 캐쉬 메모리(Cache Memory)
 ④ 보조기억장치(Auxiliary Memory)
88. 전자계산기의 성능을 표시하는 단위는?
 ① BPS ② MIS
 ③ MIPS ④ TPS
89. 수치 자료 표현 방법에서 부동 소수점 표현(Floating point representation)을 가장 적절하게 설명한 것은?
 ① 부동 소수점 표현 방법에는 부호부, 가수부로 구분할 수 있다.
 ② 정밀도가 요구되는 과학 및 공학 또는 수학적인 응용에 주로 사용된다.
 ③ 수를 표현하는 자리수는 고정 소수점에 비하여 적게 든다.
 ④ 수 표현 방법이 고정 소수점에 비하여 간단하다.
90. 데이터의 표현단위를 비트 수의 크기의 순서로 나열한 것은?
 ① 비트-니블-바이트-워드-필드-레코드-파일
 ② 비트-니블-바이트-워드-레코드-필드-파일
 ③ 비트-니블-바이트-워드-레코드-파일-필드
 ④ 비트-니블-바이트-레코드-워드-필드-파일
91. 4096×8 비트의 ROM이 있을 때, 필요한 어드레스(address)핀은 몇 개가 필요한가?
 ① 10 개 ② 11 개
 ③ 12 개 ④ 13 개
92. 무선설비의 운용을 위한 전원은 전압변동률이 정격전압의 몇 % 이내로 유지할 수 있어야 하는가?
 ① ± 10 ② ± 20
 ③ ± 30 ④ ± 40
93. 다음 중에서 정보통신기기 인증신청서에 첨부하여야 할 서류가 아닌 것은?
 ① 기기의 개요, 사양, 구성, 조작방법 등이 포함된 설명서
 ② 기기의 제작공정
 ③ 종합계통도
 ④ 외관도 및 부품의 배치표시도
94. 전파형식 J3E의 공중선전력 표시방법으로 맞은 것은?
 ① 규격전력 ② 첨두포락선전력
 ③ 평균전력 ④ 반송파전력
95. 기억장치로부터 명령이나 데이터를 읽을 때 다음 중 제일 먼저 하는 일은?
 ① OPERAND 지정 ② OPERAND 인출
 ③ 어드레스 지정 ④ 어드레스 인출
96. 다음 중 주파수대, 무선국 종별, 허용편차의 관계가 서로 틀린 것은? (단, Hz이외는 백만분율임)
 ① 9kHz 초과 535kHz 이하, 무선측위국, 100
 ② 1606.5kHz 초과 4,000kHz 이하, 아마추어국, 500
 ③ 4MHz 초과 29.7MHz 이하, 지구국, 50Hz
 ④ 29.7MHz 초과 100MHz 이하, 육상국, 20
97. 형식검정을 받고자 하는 기기가 합격기준에 적합하다고 인정하는 때는 "인증서"를 신청인에게 교부하고 관보에 고시하여야 한다. 고시내용이 아닌 것은?
 ① 형식기호 ② 기기의 명칭, 모델명
 ③ 인증연월일 ④ 형식검정 확인자 성명
98. 다음 중 MPU (마이크로 프로세서)에서 명령(instruction) 해독을 수행하는 것은?
 ① 프로그램 카운터(PC)
 ② 디코더(decoder)
 ③ 엔코더(encoder)
 ④ 명령 레지스터(instruction register)
99. 160KG3EJN의 전파형식 표시종에 주반송파의 변조형식을 표시하는 문자는?
 ① K ② G
 ③ E ④ J
100. 전파자원의 공평하고 효율적인 이용을 촉진하기 위한 필요한 조치사항이 아닌 것은?
 ① 주파수 분배의 변경
 ② 새로운 기술방식으로의 전환
 ③ 주파수의 사용억제
 ④ 이용 실적이 저조한 주파수의 회수 또는 재 배치

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(4)	(1)	(2)	(1)	(2)	(1)	(3)	(3)	(2)	(3)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(2)	(4)	(4)	(2)	(2)	(4)	(4)	(2)	(4)	(3)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(1)	(1)	(3)	(3)	(1)	(2)	(3)	(3)	(2)	(3)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(3)	(2)	(2)	(2)	(2)	(1)	(4)	(4)	(1)	(1)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(2)	(4)	(2)	(4)	(4)	(4)	(2)	(3)	(4)	(2)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(4)	(3)	(1)	(4)	(1)	(3)	(3)	(3)	(4)	(1)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(2)	(4)	(3)	(1)	(4)	(3)	(1)	(4)	(2)	(3)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(3)	(3)	(2)	(4)	(2)	(4)	(1)	(3)	(4)	(4)
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
(2)	(2)	(4)	(3)	(1)	(4)	(1)	(3)	(2)	(1)
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
(3)	(1)	(2)	(2)	(3)	(3)	(4)	(2)	(2)	(3)