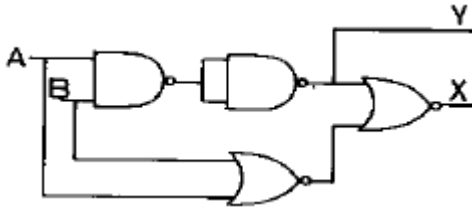


## 1과목 : 디지털 전자회로


1. 그림의 논리회로에서 입력 A=1(high), B=0 (low)일 때 출력 X와 Y의 값은?



- ① X=1, Y=1                      ② X=1, Y=0  
③ X=0, Y=0                      ④ X=0, Y=1
2. 카운터(counter)를 이용하여 컨베어 벨트를 통과하는 생산품의 갯수를 파악하려고 한다. 최대 500개의 생산품을 카운트하기 위한 카운터를 플립-플롭(flip-flop)을 이용하여 제작할 때 최소한 몇 개의 플립-플롭이 필요한가?
- ① 5                                  ② 7  
③ 9                                  ④ 11
3. 중심 주파수가 455[KHz]이고 대역폭이 8[KHz]가 되는 단동조 회로를 만들려고 한다. 이때 이 회로의 Q는 약 얼마가 되는가?
- ① 2.9                                ② 5.7  
③ 29                                ④ 57
4. 다음 중 모든 디지털 시스템을 설계할 수 있는 범용게이트(universal gate)는?
- ① AND 게이트                      ② OR 게이트  
③ NOR 게이트                      ④ Exclusive OR 게이트
5. 4변수들에 대한 카르노도(Karnaugh map)가 그림과 같이 주어졌을 경우 이를 부울식으로 표현하면?

AB \ CD				
	00	01	11	10
00		1		1
01	1		1	
11		1		1
10	1		1	

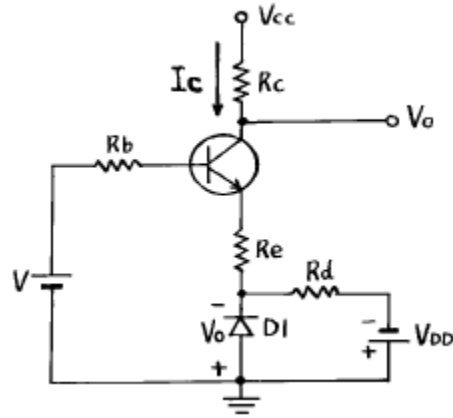- ①  $A \oplus B \oplus C \oplus D$   
②  $(A + B) \oplus (C + D)$   
③  $(A \oplus B) + (C \oplus D)$   
④  $A B \oplus C D$
6. 다음의 회로는  $I_c$ 를 안정하게 하기 위한 회로이다. 무슨 보상방법인가?



- ① 전류보상법                      ② 온도보상법  
③ 전압보상법                      ④ 케환보상법
7. ECL(Emitter Coupled Logic)회로를 TTL회로와 비교 설명한 것 중 맞는 것은?
- ① 에미터 폴로워이므로 안정된 동작을 한다.  
② 스위칭 속도가 빠르다.  
③ 전력소모가 극히 적다.  
④ 회로가 간단하지만 공급전압이 높아야 한다.
8. 트랜지스터에서 베이스폭변조(Base width modulation)에 관한 설명으로 가장 적합한 것은?
- ① 트랜지스터를 제조할 때 베이스 두께를 조정해주는 것을 말한다.  
② 트랜지스터의 베이스에 변조전압을 걸어서 동작시키는 것을 말한다.  
③ 트랜지스터의 접합에 가해지는 바이어스에 의해 베이스 두께가 변하는 것을 이용한 변조를 말한다.  
④ 트랜지스터의 포장에 의해 베이스가 영향을 받는 것을 말한다.
9. 이상적인 연산 증폭기의 특성(조건)으로 틀린 것은?
- 반전 입력단자
- 
- 비반전 입력단자
- ① 입력 임피던스  $R_i = \infty$   
② 출력 임피던스  $R_o = 0$   
③ 전압이득  $A_v = -\infty$  (개방회로 전압이득)  
④ 온도에 의한 드리프트 현상이 있음
10. 트랜지스터 B급 증폭회로에서 실효부하저항이  $R_L$ 이고 전원전압이  $V_{cc}$ 이면 최대출력( $P_{omax}$ )은?

①  $\frac{V_{cc}^2}{R_L}$                       ②  $\frac{V_{cc}}{R_L}$

$$\textcircled{3} \frac{V_{CC}^2}{2R_L'} \quad \textcircled{4} \frac{V_{CC}}{2R_L'}$$


11. 출력 4[V]를 얻는데 궤환이 없을 때는 0.2[V]의 입력이 필요하고 부궤환이 있을 때는 2[V]의 입력이 필요하다고 한다. 궤환율  $\beta$  는 얼마인가?

- ① 0.25                      ② 0.30  
③ 0.40                      ④ 0.45

12. 슈미트 트리거의 특징으로 옳지 않은 것은?


- ① 쌍안정 멀티 바이브레이터의 일종이다.  
② 입력 전압의 크기가 회로의 포화, 차단 상태를 결정해 준다.  
③ 구형파와 삼각파 발생에 사용한다.  
④ 한쪽 트랜지스터의 콜렉터에서 다른쪽 트랜지스터의 베이스로만 결합용 커패시터가 있다.

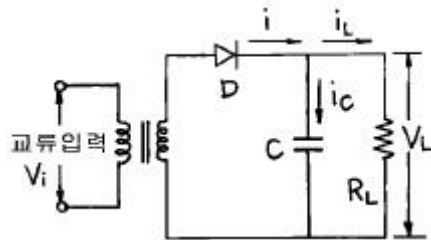13. 그림의 캐패시터 입력형 정류회로의 특성을 설명한 것이다. 잘못된 것은?



- ① 캐패시터의 정전용량 C가 클수록 다이오드 D에 전류가 흐르는 시간이 짧아진다.  
② 캐패시터의 정전용량 C가 클수록 다이오드 D에 흐르는 전류가 감소한다.  
③ 캐패시터의 정전용량 C가 클수록 출력 전압의 맥동률은 적어진다.  
④ 다이오드에 흐르는 전류는 펄스(Pulse)파 형태이다.

14. 그림과 같은 위인 브릿지 발진회로의 발진주파수를 구하는 식은?

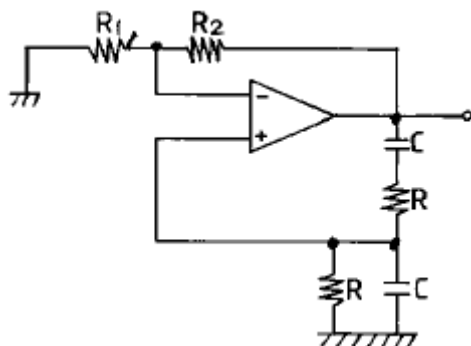


$$\textcircled{1} \frac{1}{2\pi R_1 C} \quad \textcircled{2} \frac{1}{RC} \\ \textcircled{3} \frac{1}{2\pi RC} \quad \textcircled{4} \frac{1}{2\pi R_2 C}$$

15. 부울 대수식  $\overline{\overline{AB}} \cdot \overline{\overline{AB}}$  를 간단히 한 결과는?


$$\textcircled{1} \overline{AB} + AB \quad \textcircled{2} 1 \\ \textcircled{3} \overline{AB} + \overline{AB} \quad \textcircled{4} \overline{AB} + \overline{AB}$$

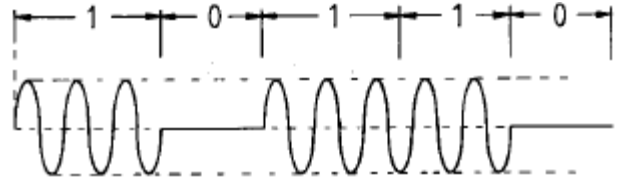16. 디지털 변조(digital modulation)에서 그림과 같은 변조 방식은?



- ① ASK                      ② PCM  
③ PSK                      ④ PNM

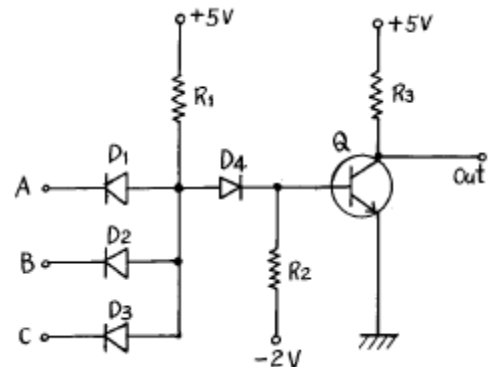17. 다음 회로에서 트랜지스터의 콜렉터 이미터간 포화전압을 0[V]라 할 때 ① A=B=C=0 인 때와 ② A=B=C=5[V] 일 때의 출력은?




- ① ①0[V], ②0[V]                      ② ①0[V], ②5[V]  
③ ①5[V], ②0[V]                      ④ ①5[V], ②5[V]

18. 대수증폭기의 동작은 무엇에 기인하는가?


- ① 연산증폭기의 비선형 동작  
② pn 접합의 대수 특성  
③ pn 접합의 역방향 브레이크다운 특성  
④ RC 회로의 대수적인 충방전

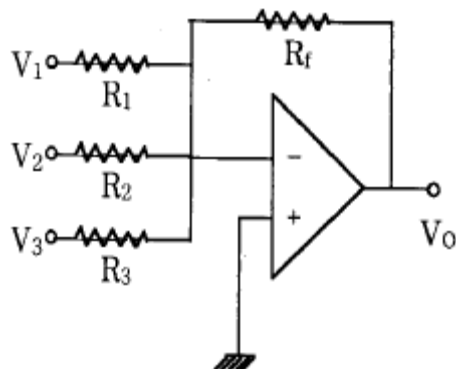19. 그림과 같은 가산 증폭회로의 출력 전압  $V_o$ 는? (단,  $R_f=360\text{k}\Omega$ ,  $R_1=120\text{k}\Omega$ ,  $R_2=180\text{k}\Omega$ ,  $R_3=360\text{k}\Omega$ ,  $V_1=-6\text{V}$ ,  $V_2=4\text{V}$ ,  $V_3=2\text{V}$ 임)



- ① 4 [V]                      ② 8 [V]  
③ 10 [V]                      ④ 12 [V]


20. 다음 그림의 논리회로와 등가인 회로는?

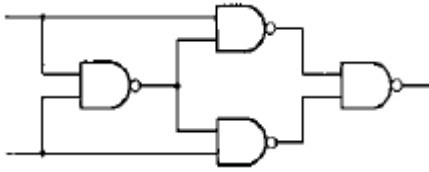

- ① Half adder                      ② Full adder  
③ Exclusive OR                  ④ Exclusive NOR

## 2과목 : 무선통신 기기

21. 단상 반파 정류기에서 출력 전력은?

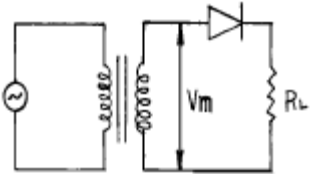

- ① 입력 전압의 자승에 비례  
② 부하 임피던스의 자승에 비례  
③ 다이오드 내부저항의 자승에 비례  
④ 입력 전압의 자승에 반비례

22. 아래 그림은 이동전화용 단말기의 일반적 구조이다. 빈칸 A에 알맞는 기능은?



- ① 변,복조기(Mod/Demodulation)  
② 주파수 합성기(Synthesizer)  
③ 전원부(Power Supply)  
④ IF 증폭기(IF Amplifier)

23. 레이더의 수신부의 구성과 관계 없는 것은?

- ① 클라이스트론(건다이오드)      ② 음극선관(CRT)  
③ 마그네트론                          ④ 중간주파증폭기

24. 메카니컬 필터(Mechanical filter)에 관한 설명이다. 설명이 적절하지 않은 것은?

- ① 주파수의 미세 조정이 비교적 어렵다.  
② 금속편의 기계적인 공진현상을 이용한다.  
③ 사용 주파수대가 비교적 낮다.  
④ LPF의 기능을 한다.

25. 급전선의 종단 개방시 입력임피던스를  $Z_f$ , 종단 단락시 입력 임피던스를  $Z_s$  라고하면, 이 급전선의 특성(파동) 임피던스는

- ①  $Z_0 = \sqrt{Z_f \cdot Z_s}$                   ②  $Z_0 = \sqrt{Z_f^2 \cdot Z_s^2}$   
③  $Z_0 = \frac{Z_f - Z_s}{Z_f + Z_s}$               ④  $Z_0 = \frac{Z_s - Z_f}{Z_f + Z_s}$

26. 다원접속방식 중 대역확산기술을 적용하기 때문에 잡음 및 에러에 강한 특징을 갖는 방식은?

- ① CDMA                              ② PA-TDMA  
③ FDMA                              ④ TDMA

27. 이득 대역적(Gain Bandwidth Product)이 갖는 의미로서 가장 적절한 것은?

- ① 증폭기의 증폭 성능을 나타내며 어느정도 넓은 대역에 걸쳐 안정된 증폭을 수행하는가를 의미  
② 증폭기의 증폭성능을 나타내며 다음 단과 어느정도 양호한 증폭이 이루어지는가를 의미  
③ 발진기의 발진 성능을 나타내며 어느정도 넓은 대역에 걸쳐 안정된 발진이 가능한가를 의미  
④ 발진기의 발진 성능을 나타내며 어느정도 양호한 증폭특성으로 발진을 수행하는가를 의미

28. 무선 송신기에서 사용되는 완충 증폭기에 대한 설명이 맞지 않는 것은?

- ① 증폭방식은 주로 A급이다.  
② 발진회로와 부하간을 격리하기 위하여 사용되는 증폭기다.  
③ 발진기의 안정도를 높이기 위하여 사용된다.  
④ 주파수 대역폭을 높이기 위하여 사용된다.

29. FM변조 방식중 간접 FM변조 방식이 아닌 것은?

- ① 이상법에 의한 변조 방법  
② 벡터 합성법에 의한 변조방법  
③ 반사형 크라이스트론을 이용한 변조방법  
④ 펄스 위치변조를 이용한 변조방법

30. 이동통신 시스템에서 캐리어주파수가 850MHz, 차량속도가 80km/h라 할때 최대 Doppler Spread는 얼마인가?

- ① 63Hz                              ② 65Hz  
③ 67Hz                              ④ 69Hz


31. 수신기의 종합특성중 희망신호 이외의 신호를 어느정도 분리할 수 있는지의 분리능력을 나타내는 것은?

- ① 감도 (Sensitivity)              ② 선택도 (Selectivity)  
③ 충실도 (Fidelity)              ④ 안정도 (Stability)

32. 점유주파수 대역폭을 바르게 설명한 것은?

- ① 송신기에서 방출되는 전체 에너지의 99[%]를 차지하는 대역폭  
② 송신기에서 방출되는 전체 에너지의 100[%]를 차지하는 대역폭  
③ 송신기에서 방출되는 전체 에너지의 0.5[%]를 차지하는 대역폭  
④ 송신기에서 방출되는 전체 에너지의 50[%]를 차지하는 대역폭

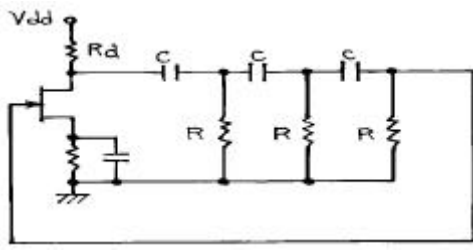33. 그림과 같은 이상형 CR발진기에서  $C=0.05[\mu F]$ ,  $R=1[k\Omega]$  일때 발진주파수는 얼마인가?



- ① 약 130[Hz]                      ② 약 318.5[Hz]  
 ③ 약 1300[Hz]                    ④ 약 3185[Hz]

34. 진폭변조 송신기의 출력이 100(%)변조시에 100[W]이다. 50[%]변조시의 출력은 약 몇[W]인가?

- ① 66.7[W]                      ② 75[W]  
 ③ 100[W]                      ④ 112.5[W]

35. FM 수신기에서 스캐치 회로가 사용되는 이유는?

- ① 수신기 감도를 향상시키기 위해서  
 ② 선택도를 높이기 위해서  
 ③ 자동 주파수를 조정하기 위해서  
 ④ 수신 신호가 없을 때 내부 잡음을 억제하기 위해서

36. Micro파 통신의 특징을 설명한 것 중 틀린 것은?

- ① 안테나의 이득을 크게 할 수 있다.  
 ② 안정한 전파전파 특성을 나타낸다.  
 ③ 광대역성이 가능하다.  
 ④ 외부의 잡음에 매우 약하다.

37. 레이더에서 발사된 펄스 전파가 20[μs]후에 목표물에 반사되어 되돌아 왔다. 목표물까지의 거리는 얼마인가?

- ① 1.5[km]                      ② 3[km]  
 ③ 4.5[km]                      ④ 6[km]

38. 스펙트럼 분석기(spectrum analyzer)의 용도로서 맞지 않는 것은?

- ① 펄스폭 및 반복율 측정                      ② 변조의 직선성 측정  
 ③ FM 편차 측정                      ④ RF 간섭시험

39. 납축 전지의 충전 화학반응은?

- ①  $\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{PbSO}_4 \rightarrow \text{PbO}_2 + \text{Pb} + 2\text{H}_2\text{SO}_4$   
 ②  $\text{PbSO}_4 + \text{Pb} + 2\text{H}_2\text{SO}_4 \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{PbSO}_4$   
 ③  $\text{PbSO}_4 + \text{Pb} + \text{PbSO}_4 \rightarrow \text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + 2\text{H}_2\text{SO}_4$   
 ④  $\text{PbSO}_4 + 2\text{H}_2\text{O} + \text{PbSO}_4 \rightarrow \text{PbSO}_4 + \text{Pb} + 2\text{PbSO}_4$

40. FM 송신기의 반송파와 최대주파수 편이를 측정하였더니 각각 80MHz 와 50KHz 이었다. 이 송신기에 10KHz 의 신호 파로 변조한다면 점유 주파수 대역폭(B)과 변조지수(mf)는 얼마인가?

- ①  $B=110[\text{KHz}]$ ,  $m_f=5$                       ②  $B=110[\text{KHz}]$ ,  $m_f=6$   
 ③  $B=120[\text{KHz}]$ ,  $m_f=5$                       ④  $B=120[\text{KHz}]$ ,  $m_f=6$

### 3과목 : 안테나 공학

41. 주파수 10[MHz]에 대한 전기적 미소다이폴의 복사전계가 그 정전계보다 이론상 커지는 것은 송신 안테나에서 대략 얼마만큼 떨어진 곳에서 부터인가?

- ① 5[m]                      ② 10[m]  
 ③ 15[m]                      ④ 30[m]

42. 대수주기형 안테나(Log periodic antenna)에 대한 기술로서 옳지 않는 것은?

- ① 안테나의 크기와 모양이 비례적으로 커지는 여러개의 안테나 소자로 되어 있다.  
 ② 주파수의 대수값이 일정한 값만큼씩 달라지는 주파수 때마다 동일한 복사특성을 나타낸다.  
 ③ 무지향성의 안테나로 이득이 매우 높다.  
 ④ 매우 넓은 주파수 대역을 갖는다.

43. 다음 중 차단파장이 가장 긴 모드는?

- ①  $\text{TE}_{01}$  모드                      ②  $\text{TE}_{11}$  모드  
 ③  $\text{TM}_{11}$  모드                      ④  $\text{TM}_{01}$  모드

44. 특성 임피던스 300[Ω]인 무손실 선로가 있다. 75[Ω]의 부하를 접속하였을때 선로의 정재파비는 얼마인가?

- ① 1                      ② 2  
 ③ 3                      ④ 4

45. VHF대에서 송수신 공중선의 높이가 다같이 1[m]라면 직접 파에 의한 전파 가시거리는?

- ① 약 7.14[km]                      ② 약 8.22[km]  
 ③ 약 10.15[km]                      ④ 약 12.4[km]

46. 5[MHz]용  $\lambda/4$ 의 수직접지안테나에 입력전압의 최대값이 12[V]이었다면, 급전점으로 부터 5[m]인 지점에서의 전압은 얼마인가?

- ① 6[V]                      ② 10[V]  
 ③ 12[V]                      ④ 18[V]

47. 루우프 안테나를 방향 탐지용으로 사용하려고 할때는 수직 안테나의 출력과 루우프 안테나의 출력을 합산한 것을 동시에 받아들이고 있는 이유로서 가장 타당한 것은?

- ① 측정 정밀도를 향상시키기 위한 것이다.  
 ② 도래 방향과 수직 안테나에 의한 실효고를 높이기 위함이다.  
 ③ 루우프 안테나의 실효고는 수직부보다 길어야 하므로 이를 수직부와 비교하기 위함이다.  
 ④ 전파의 도래 방향 중 루우프 안테나만으로는 전후 방향의 식별이 안되기 때문이다.

48. 장중파용 안테나의 특징 중 옳지 못한 것은?

- ① 설치가 저렴하고 광대역성이다.  
 ② 안테나의 이득이 낮다.  
 ③ 고유파장의 안테나를 얻기 어렵다.  
 ④ 주로 수직편파에 의한 지표파를 이용하므로 접지가 필요하다.

49. 다음 중 초단파 통신의 특징이 아닌 것은? (단, 중파 통신과 비교)

- ① 라디오덕트에 의한 원거리 전파가 될 수 있다.  
 ② 광대역 전송이 가능하다.  
 ③ 기생 진동의 발생이 적다.  
 ④ 가시거리 내에서 전파 손실이 크다.

50. 초단파가 가시거리를 넘어서 이례적으로 멀리 전파하는 일이 있는데 그 원인이 아닌 것은?

- ① 초굴절 또는 라디오 닥트에 의한 전파
- ② 대류권 산란에 의한 전파
- ③ 산악회절파에 의한 전파
- ④ F 층의 반사에 의한 전파

51. 아래 안테나 중에서 직선 편파나 원형 편파가 가능하며 진행파 안테나로 되는 것은?

- ① 야기(Yagi) 안테나
- ② 나선(Helical) 안테나
- ③ 루 - 프(Loop) 안테나
- ④ 폴디드 다이폴(Folded dipole) 안테나

52. 다음의 동조급전 방식에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 송신기와 안테나 사이의 거리가 멀수록 많이 사용한다.
- ② 전압급전일 때 직렬공진의 급전회로를 사용하려면 급전선의 길이를  $\lambda/4$ 의 기수배로 사용한다.
- ③ 전류급전일 때 병렬공진의 급전회로를 사용하려면 급전선의 길이를  $\lambda/4$ 의 우수배로 사용한다.
- ④ 임피던스 정합회로를 사용하므로 진행파가 급전된다.

53. 개구면 안테나에 해당되지 않는 것은?

- ① 렌즈 안테나
- ② 곡면 반사경 안테나
- ③ 슬롯(slot) 안테나
- ④ 유전체봉 안테나

54. 다음 중 집파다이폴(collector)을 여러 개 설치하여 전파를 모으고 그 기전력을 급전선에 결합시키는 원리를 사용한 단파대의 수신용 안테나는?

- ① 어골형 안테나
- ② 롬빅(rhombic) 안테나
- ③ 고조파 안테나
- ④ 벤트(bent) 안테나

55. 다음은 지표파에 대한 설명이다. 잘못된 것은?

- ① 전파는 평지에서 가장 잘 전파한다.
- ② 유전율이 작을수록 감쇠가 적어진다.
- ③ 수평편파는 큰 감쇠를 받는다.
- ④ 장·중파대에서 감쇠가 적다.

56. 도파관창의 용도로서 맞지 않은 것은?

- ① 임피던스 정합용 소자로서 사용한다.
- ② 도파관용 필터로 사용한다.
- ③ 공동공진기에서 출력을 얻는데 사용한다.
- ④ 도파관의 여진용으로 사용한다.

57. 안테나의 지향성을 나타내는 식은? (여기서  $P_{av}$  : 평균 복사전력 밀도,  $P_{max}$  : 최대 복사전력 밀도,  $W_r$  : 총 복사전력)

- ①  $D = \frac{P_{av}}{P_{max}}$
- ②  $D = \frac{P_{max}}{W_r/4\pi}$
- ③  $D = \frac{P_{max}}{W_r/(4\pi)^2}$
- ④  $D = \frac{P_{av}}{W_r/2\pi}$

58. 델린저(Dellinger)현상의 특징이 아닌 것은?

- ① 야간에만 나타난다.
- ② 태양면의 폭발에 기인한다.
- ③ 단파통신에 주로 영향을 준다.
- ④ 주파수를 높게 선정하여 극복한다.

59.  $\lambda/4$ 수직 접지 안테나의 상대 이득은 같은 전력의 반파장 안테나의 상대이득에 비하여 몇배가 되는가?

- ① 2배
- ②  $\frac{1}{2}$ 배
- ③  $\sqrt{2}$ 배
- ④  $\frac{1}{\sqrt{2}}$ 배

60. 임피던스 정합회로를 쓰지 않고도 평행2선식 급전선과 직접 연결 가능한 안테나는?

- ① 반파장 안테나
- ② 폴디드 안테나
- ③ 빔안테나
- ④ 야기 안테나

#### 4과목 : 무선통신 시스템

61. 무선통신시스템 우리나라 통신위성인 무궁화 1호에 관한 설명으로 틀린것은?

- ① 방송과 통신겸용의 하이브리드 위성이다.
- ② 위성으로 부터의 DBS 전파송신빔의 중심은 서울상공이 된다.
- ③ 사용주파수 대역은 Ku대역이다.
- ④ 위성은 정지궤도로써 적도상에 위치한다.

62. 대역폭이 6[kHz]인 슈퍼헤테로다인 수신기가 470[kHz]를 수신하고 있을 때 영상 혼신 주파수는? (단, 중간 주파수는 400[kHz]임)

- ① 870[kHz]
- ② 1,110[kHz]
- ③ 1,270[kHz]
- ④ 1,750[kHz]

63. 다음 중 위성 통신의 장점이 아닌 것은?

- ① 회선 구성의 유연성
- ② 내재해성
- ③ 광역성, 다원 접속성
- ④ 근거리통신에 대한 경제성

64. 이동통신 시스템에서 이동전화교환국에 관한 설명으로 적하지 않은 것은?

- ① 일반전화망과 이동통신망을 접속하여 주는 업무를 수행한다.
- ② 교환국에서 운용하고 있는 이동전화교환기는 자동화와 축적프로그램제어(SPC) 방식으로 되어있다.
- ③ 통화절체기능(Hand-off), 위치검출 및 등록기능이 있어야 한다.
- ④ 송수신기, 안테나, 제어부분 등으로 구성되어 있다.

65. INTELSAT 지구국의 설비에 대한 양호지수(G/T) 값에 따라 표준등급이 결정된다. 다음의 G/T에 대한 설명 중 맞는 것은?

- ① G는 안테나 직경(m)이다.
- ② T는 안테나 무게(ton)이다.
- ③ G/T는 증폭능력을 평가한다.
- ④ G/T는 안테나의 성능을 평가한다.

66. 셀룰라 이동전화 시스템에서 셀룰라 방식의 특징이 아닌 것은?

- ① 스펙트럼의 효율적 이용
- ② 주파수 재사용의 효율성
- ③ 통화량 밀집에 대한 적응성
- ④ 각 기지국 서비스 영역의 광역화

67. 셀룰라 통신에서 널리 사용되는 로밍(ROAMING)에 대한 설명 중 가장 알맞은 것은?

- ① 이동중 RF접속이 한 셀기지역으로 부터 다른 셀기지역으로 변경되는 것을 말한다.
- ② 외국인이 한국을 방문하여 셀룰라 전화를 임대하여 사용하는 서비스다.
- ③ 사용자가 가입된 사업권 영역을 벗어나는 지역에서 이동 전화를 사용하고자 할때 타 사업권 영역에서 서비스를 받도록 하는 방식이다.
- ④ 인공위성을 이용한 세계 전체의 이동전화 서비스를 말한다.

68. 다음 중 무선통신에 이용되는 디지털 변조방식이라고 볼 수 없는 것은?

- ① DSK                      ② ASK
- ③ PSK                      ④ FSK

69. 통신위성체의 통신부는 안테나계와 중계기계로 구성된다. 직접중계방식의 위성중계기는 주로 어떤 부분으로 구성되는가?

- ① 수신부, 신호증폭부, 주파수변환부, 송신부
- ② 수신부, 발진부, 변조부, 송신부
- ③ 수신부, 변조부, 증폭부, 송신부
- ④ 수신부, 검파부, 증폭재생부, 송신부

70. 디지털 변조형식에서  $M = 32$ (Phase) 변조시 동일 조건에서 신호 에러 확률이 가장 양호한 것은?

- ① FSK 변조                      ② PSK 변조
- ③ ASK 변조                      ④ QAM 변조

71. 무선수신기의 특성중 변조내용을 수신기의 출력측에서 어느 정도 재현할 수 있는가의 능력을 나타내는 것은?

- ① 감도(Sensitivity)              ② 선택도(Selectivity)
- ③ 충실도(Fidelity)              ④ 안정도(Stability)

72. 우리나라의 Cellular 통신(차량 및 휴대용)과 관계 없는 것은?

- ① CDMA방식                      ② 대역확산통신방식
- ③ TDMA방식                      ④ PN코드

73. 다음 중 INMARSAT 위성에 대한 설명으로 맞는 것은?

- ① 국제 공중 통신 역무를 주목표로 한다.
- ② 해상에서의 조난 및 인명의 안전에 관한 통신을 목적으로 한다.
- ③ 지구관측을 통해서 지상의 자원 조사, 감시 및 탐사 등을 목적으로 한다.
- ④ 일기예보를 정확히 하기 위한 기상관측이 목적이다.

74. 다음 중 UHF대의 주파수 대역폭은?

- ① 3 ~ 30 MHz                      ② 30 ~ 300MHz
- ③ 300 ~ 3000MHz              ④ 300 ~ 30GHz

75. CDMA 방식에서 역방향 채널인 것은?

- ① 액세스채널                      ② 동기채널
- ③ pilot채널                      ④ 호출채널

76. 마이크로통신 시스템의 중계방식에서 수신한 마이크로파를 중간주파수로 변환하고 다시 검파하여 영상 또는 음성으로 변환한 후 증폭하여 다시 송신기에서 마이크로파로 변조하여 송신하는 방식은?

- ① 헤테로다인 중계방식              ② 검파 중계방식
- ③ 직접 중계방식                      ④ 중간주파수 중계방식

77. 송신기에서 방사되는 고조파의 방사를 적게 하기 위해서는 어떤 방법을 강구해야 하는가?

- ① 송신기 종단 동조회로의 Q를 될 수 있는 대로 낮게 한다.
- ② 송신기 종단과 공중선 사이에 결합회로를 설치한다.
- ③ 송신기 종단과 공중선 사이에 저조파 여파기를 삽입 한다.
- ④ 저조파에 대한 트랩을 급전선에 설치한다.

78. 이득이 8[dB]이고, 잡음지수가 8[dB]인 증폭기 후단에 잡음지수가 9[dB]인 증폭기가 연결되어 있다면 종합잡음지수는 몇 [dB]인가?

- ① 8.5                                  ② 9.0
- ③ 9.5                                  ④ 10.0

79. 마이크로파 통신에서 주파수 체배용으로 사용되는 다이오드는?

- ① 터널 다이오드(Tunnel Diode)
- ② 실리콘 접합다이오드(Silicon Junction Diode)
- ③ 바랙터 다이오드(Varactor Diode)
- ④ 실리콘 포인트 콘택 다이오드(Silicon Point Contact Diode)

80. 잡음의 성질에 따른 분류 중에서 종류가 다른 것은?

- ① 열잡음                              ② 동기성 잡음
- ③ 우주 잡음                              ④ 충격성 잡음

#### 5과목 : 전자계산기 일반 및 무선설비기준

81. 제 5과목: 전자계산기일반 및 무선설비기준 무변조상태에서 송신장치로부터 송신공중선계의 급전선에 공급되는 전력으로서 무선주파수의 1주기동안에 걸쳐 평균한 것은?

- ① 평균전력                              ② 침투포락선전력
- ③ 반송파전력                              ④ 규격전력

82. 중앙처리 장치를 하나의 칩으로 집적해서 만들고 메모리와 입출력 장치를 접속시킨 것은?

- ① 전원회로                              ② 마이크로컴퓨터
- ③ 터미널                                  ④ 데이터 시스템

83. 점유주파수대폭의 허용치가 260kHz인 초단파 방송국의 무선설비의 전파형식이 아닌 것은?

- ① F7W                                  ② F8E

③ F9W

④ F9E

84. 전자파적합등록표장의 형태와 가장 가까운 것은?

① 사각형

② 삼각형

③ 원형

④ 타원형

85. 다음 중 무선설비의 위탁운용 및 공동사용할 수 있는 무선설비에 해당하지 않는 것은?

① 송신설비

② 수신설비

③ 무선국의 공중선

④ 시설자가 동일한 무선국의 무선설비

86. 언팩 10진법 형식에 의한 값이 "F1F4F7F5"이다. 이 값을 16진수로 변환하면?

① 5C3

② 5D2

③ 4C3

④ 4D2

87. C언어의 특징을 잘못 설명한 것은?

① C언어 자체에는 입출력 기능이 없다.

② C는 포인터와 주소를 계산할 수 있다.

③ 연산자가 풍부하지 못하다.

④ 데이터에는 반드시 형(type) 선언을 해야 한다.

88. 8진수 277.24를 10진수로 변환하면 어느 것인가?

① 191.3125

② 191.25

③ 292.3125

④ 292.0625

89. 전파형식 중 진폭변조 전파의 단축파대 역압반송파를 바르게 표시한 것은?

① A3E

② R3E

③ J3E

④ B3E

90. 필요주파수대폭의 표시중 25.5Hz를 옳게 나타낸 것은?

① H255

② 2H55

③ 25H5

④ 25Hø

91. 다음 중 공중선계에서 접지시설을 생략할 수 있는 것은?

① 표준방송국의 송신기

② 육상이동국의 휴대용 송신기

③ 선박국의 중단파 송신기

④ 아마추어국의 단파 송신기

92. 다음 주소 지정 방식 중 기억 장치를 가장 많이 액세스(access)해야 하는 방식은?

① 직접 주소 지정 방식

② 상대 주소 지정 방식

③ 간접 주소 지정 방식

④ 인덱스 주소 지정 방식?

93. 무선국의 허가 신청에 관한 설명중 맞는 것은?

① 방송국의 허가 신청은 방송별로 하거나 주파수 별로 할 수 있다.

② 하나의 주파수로 다수의 방송을 할 경우 별도의 허가가 필요 없다.

③ 이동하는 무선국(개인이 개설하는 무선국)은 단일 송신장치로만 허가를 받아야 한다.

④ 통신망이나 무선국 설치 장소는 허가사항이 아니다.

94. 캐시 메모리의 적중률은 프로그램과 데이터의 지역성에 크게 의존하는데, 지역성의 특성이 아닌 것은?

① 시간적 지역성

② 공간적 지역성

③ 순차적 지역성

④ 비순차적 지역성

95. 전파연구소장은 정보통신기기인증신청서를 접수한 날부터 몇 일 이내에 처리하여야 하는가?

① 1일

② 3일

③ 5일

④ 7일

96. 다음 보기와 같이 3가지의 연산자가 있다. 연산순서가 빠른 것부터 순서적으로 옳게 나열한 것은?

① 관계 연산자(Relative operator)

② 논리 연산자(Logical operator)

③ 산술 연산자(Arithmetic operator)

① ① → ② → ③

② ① → ③ → ②

③ ③ → ② → ①

④ ③ → ① → ②

97. 다음 중 언어를 번역하는 번역기가 아닌 것은?

① Assembler

② Interpreter

③ Compiler

④ Linkage Editor

98. 중앙 연산 처리 장치의 하드웨어(hardware)적 요소가 아닌 것은?

① IR(Instruction Register)

② MAR(Memory Address Register)

③ LAN(Local Area Network)

④ PC(Program Counter)

99. 방송국 (초단파 방송, TV 방송은 제외) 송신설비의 공중선 전력의 허용편차 하한치는?

① 5[%]

② 10[%]

③ 20[%]

④ 60[%]

100. 산술 및 논리연산의 결과를 일시 보존하는 레지스터는?

① Accumulator

② Storage 레지스터

③ Arithmetic 레지스터

④ Instruction 레지스터



전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

#### 전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며  
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프  
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합  
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

**오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT  
에서 확인하세요.**

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	④	③	①	②	②	③	④	③
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
④	③	②	③	④	①	③	②	②	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
①	②	③	④	①	①	①	④	③	①
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	①	③	②	④	④	②	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
①	③	②	④	②	①	④	①	④	④
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
②	②	③	①	①	④	②	①	①	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
②	③	④	④	④	④	③	①	①	④
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	③	②	③	①	②	②	②	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	①	④	③	①	③	①	③	③
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
②	③	①	④	③	④	④	③	②	①