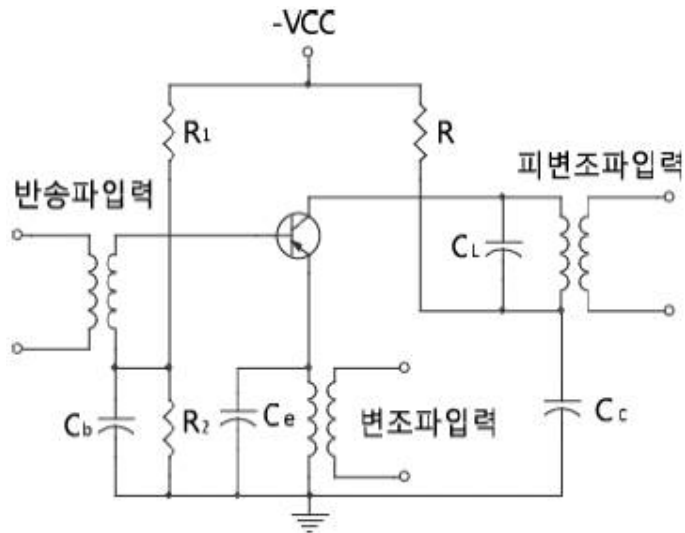



1과목 : 디지털 전자회로

1. 그림과 같은 AM 변조회로는 어떤 변조방식인가?




- ① 에미터 변조 ② 베이스 변조
③ 콜렉터 변조 ④ 에미터-베이스 변조

2. 다음 병렬공진회로에서 공진 주파수 f_0 의 관계식으로 옳은 것은?

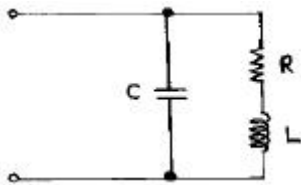


- $$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \quad 2\pi f_o = \frac{1}{LC} & \textcircled{2} \quad 2\pi f_o = \sqrt{\frac{1}{LC}} \\ \textcircled{3} \quad 2\pi f_o = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{L}\right)^2} & \textcircled{4} \quad 2\pi f_o = \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{C}\right)^2} \end{array}$$

3. 다음 회로의 발진기는?

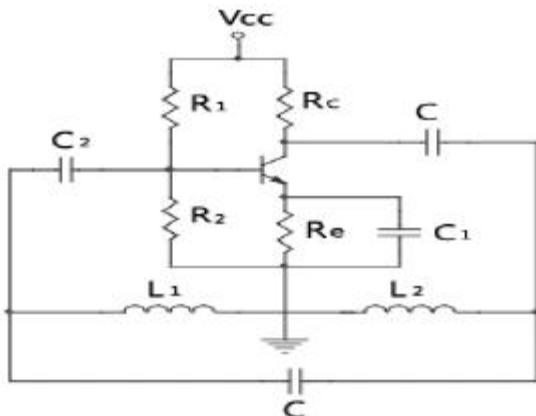

- ① Colpitts ② Hartley
③ Wien-Bridge ④ Crystal

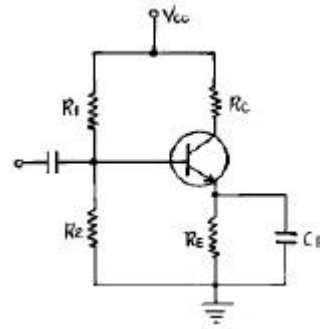4. 다음 중 그림의 바이어스 회로에서 안정도(Stability)를 좋게 하려면 어떻게 하여야 하는가?



- ① R_E 를 적게하고 R_1 을 크게한다.
- ② R_C 를 크게 하고 V_{CC} 를 높게 한다.
- ③ R_1 과 R_2 를 크게 하고 R_E 를 적게 한다.
- ④ R_E 를 크게 하고 R_1 과 R_2 를 적게 한다.


5. 다음 중 환형 계수기(ring counter)와 같은 기능을 갖는 것은?

- ① BCD 계수기 ② 가역 계수기
③ 시프트 레지스터 ④ 순환 시프트 레지스터

6. 2^n 개의 입력신호 중 1개를 선택하여 출력하는 기능을 갖는 것은?

- ① Encoder ② Decoder
③ Mux ④ Latch

7. 다음 그림의 회로는?

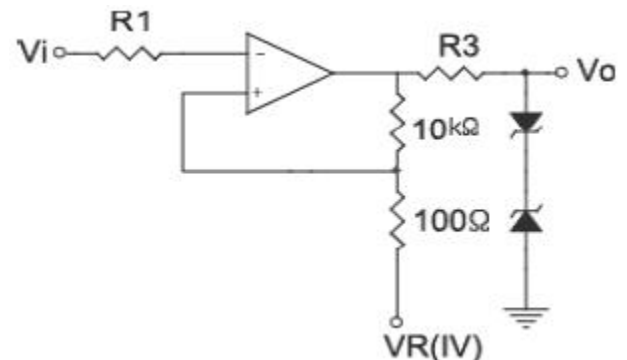

- ① 클램프 회로 ② 차동증폭 회로
③ 슬라이서 회로 ④ 시미트트리거 회로


8. 부채환회로 사용시 얻을 수 있는 내용이 아닌 것은?

- ① 임.출력 임피던스를 변화 시킬 수 있다.
- ② 증폭기의 전달이득(A_{vf})이 h정수의 변화에 민감하다.
- ③ 주파수 특성이 좋아진다.
- ④ 동작에 있어서 선형성이 좋아진다.

9. 다음 중 두 입력이 같을 때에만 1을 출력하는 게이트는?

- ① AND 게이트 ② OR 게이트
③ Exclusive OR 게이트 ④ Exclusive NOR 게이트

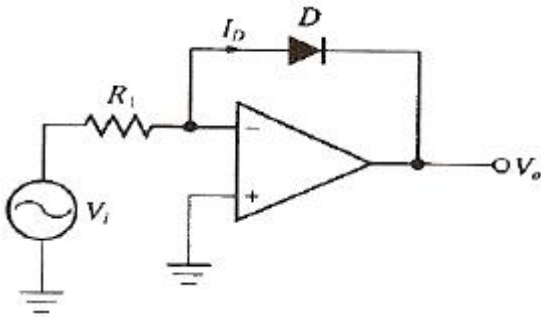10. 그림에 표시한 회로에서 출력전압 V_O 는 입력전압 V_S 와 어떤 관계가 있는가?



- ① V_o 는 V_i 의 R 배로 증폭된다.
 ② V_o 는 V_i 의 지수로 나타난다.
 ③ V_o 는 V_i 의 역수에 비례한다.
 ④ V_o 는 V_i 의 자연대수에 비례한다.

11. 다음 카르노(Karnaugh)도의 논리식은?(오류 신고가 접수된 문제입니다. 반드시 정답과 해설을 확인하시기 바랍니다.)

CD \ AB	00	01	11	10
00	0	1	1	1
01	0	0	0	1
11	1	1	0	1
10	1	1	0	1

- ① $\bar{A}\bar{B}D + AC + \bar{C}\bar{D}$ ② $\bar{A}\bar{B}D + A\bar{C} + CD$
 ③ $\bar{A}\bar{B}D + A\bar{C} + \bar{C}\bar{D}$ ④ $A\bar{D}\bar{D} + A\bar{C} + CD$

12. 저주파 증폭기의 출력에서 기본파 전압 성분이 50[V], 제 2고조파 전압 성분이 4[V], 제3고조파 전압 성분이 3[V]일 경우 이 증폭기의 왜율은?

- ① 50[%] ② 10[%]
 ③ 15[%] ④ 20[%]


13. 다음 중 평형변조 회로를 사용하는 주 목적은?

- ① 변조도를 크게 하기 위해서
 ② 직선성을 개선하고 변조 일그러짐을 없애기 위해서
 ③ SSB파를 얻기 위해서
 ④ 변조 전력을 줄이기 위해서

14. 개루프 전압이득이 40[dB]인 저주파 증폭기에서 비직선 일그러짐이 10[%]일 때, 이것을 1[%]로 개선하기 위한 전압 게인을 β 는?


- ① 1/40 ② 9/100
 ③ 9/1000 ④ 11/1000

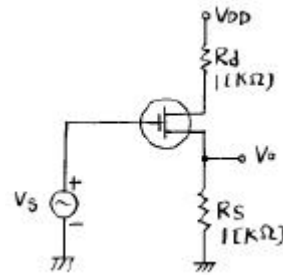15. 다음과 같은 회로의 출력 임피던스는 약 얼마인가?(단, $r_d=10[k\Omega]$, $\mu=50$, $R_d=R_s=1[k\Omega]$)




- ① 370 [Ω] ② 216 [Ω]
 ③ 75 [Ω] ④ 50 [Ω]

16. 다음 논리회로의 논리식이 옳은 것은?(단, 정논리이다.)

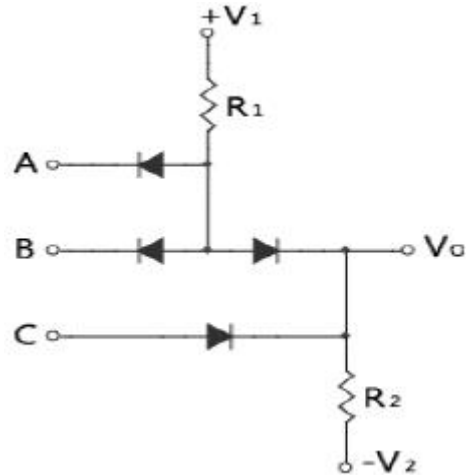


- ① $V_o = (A + B)C$ ② $V_o = AB + C$
 ③ $V_o = A + B + C$ ④ $V_o = A + BC$

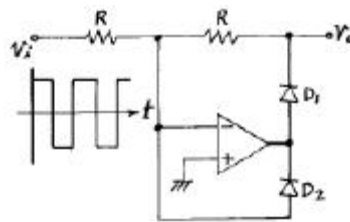17. 다음 회로에서 그림과 같은 입력에 대해 출력파형은? (단, 다이오드 D_1 , D_2 와 연산증폭기는 이상적이다.)



- ① ② ③ ④

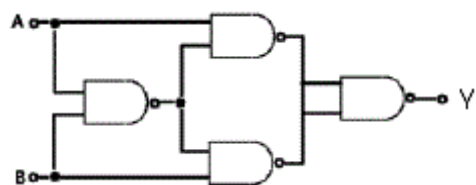18. 다음 NAND 게이트로 구성된 논리회로의 입력(A, B)에 대한 출력(Y)은?




- ① $(A+B)(\bar{A}+\bar{B})$ ② $AB\bar{A}\bar{B}$

- ③ $\overline{A}\overline{B}(A+B)$ ④ AB

19. A급 증폭기에서 입력신호전압이 정현파일 때 출력전력은?

- ① 입력 신호전압의 크기에 비례한다.
 ② 입력 신호전압의 제곱에 비례한다.
 ③ 입력 신호전압의 주파수에 비례한다.
 ④ 입력 신호전압의 주파수에 반비례한다.

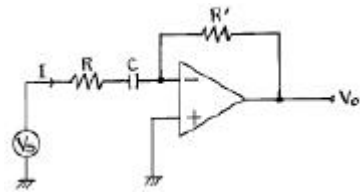20. 그림의 연산증폭기의 전달함수 $G(s) = \left(\frac{V_2(s)}{V_1(s)} \right)$ 는?



- ① $\frac{-1}{1+RCS}$ ② $\frac{-RCS}{1+RCS}$
 ③ $\frac{RC}{1+RCS}$ ④ $\frac{S}{1+RCS}$

2과목 : 무선통신 기기

21. PLL(Phase Locked Loop)에 대한 설명 중 적합하지 않은 것은?

- ① 주파수 신세사이저, 검파기 등에 활용된다.
 ② Loop Filter는 대역 차단(band reject) 특성을 갖는다.
 ③ VCO는 Voltage controlled oscillator의 약자로 전압제어 발진기 이다
 ④ PLL을 구성하는 요소는 phase detector, loop filter, VCO 등 이다

22. 선박용 무선송신기의 안테나 결합회로는 주로 π 형 결합회로를 쓴다. 이의 설치 목적으로 가장 적합한 것은?

- ① 송신기 출력의 안정을 유지하기 위하여
 ② 송신주파수의 안정을 유지하기 위하여
 ③ 송신기와 안테나의 간섭을 피하기 위하여
 ④ 송신기의 출력을 안테나에 최대로 공급하기 위하여

23. GPS에 대한 설명 중 가장 적합하지 않은 것은?

- ① GPS 시스템의 구성은 크게 관제부문, 위성부문, 사용자 부문으로 이루어진다.
 ② GPS 위성은 약 20200[Km] 상공에서 12시간을 주기로 지구 주위를 돌며, 궤도면은 지구의 적도면과 약 65도의 각도를 이루고 있다.
 ③ GPS 수신기는 위성으로부터 수신받은 신호를 처리하여 수신기의 위치와 속도, 시간을 계산하는데 4개 이상 위성의 동시 관측을 필요로 한다
 ④ GPS 위치 측정의 오차 인자 중 전리층 및 대류층의 굴절에 의한 것이 가장 영향력(오차범위)이 크다.

24. FM 수신기의 진폭제한 방법으로 적합하지 않은 것은?

- ① 다이오드를 이용하는 방법

- ② 차동증폭기를 이용하는 방법
 ③ 수정 등의 필터를 이용하는 방법
 ④ 트랜지스터의 포화특성을 이용하는 방법

25. 음성의 기저대역 4[KHz]를 16[KHz]로 표본화하고 8비트로 부호화 해서 16진 QAM으로 전송하는 시스템에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 전송속도는 128[Kbit/s] 이다.
 ② 변조속도는 32000[baud] 이다.
 ③ 앨리어싱 현상이 발생하지 않는다.
 ④ 16진 P나 변조방식보다 동일한 전송에너지에 대해 오류 확률이 높다.

26. M진 PSK에서 반송파 위상간의 위상차는? (단, 위상 간격은 등간격이다)

- ① $\frac{\pi}{M}$ ② $\frac{2\pi}{M}$
 ③ $\frac{3\pi}{M}$ ④ $\frac{4\pi}{M}$

27. 무선 수신기에서 잡음을 줄이는 방법에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?

- ① 수신기 동조회로의 Q를 가능한 높인다.
 ② 초단의 증폭기에 고주파용 FET를 사용한다.

- ③ 다단 증폭기의 전체 잡음지수 F는 $F_1 + \frac{F_2 - 1}{G_1} + \dots$ 로 주어짐으로 초단에 저잡음 증폭기를 사용한다.
 ④ 초단증폭기의 이득을 최대로 크게 한다.

28. 무선송신 시스템에서 변조를 하는 이유로 적합하지 않은 것은?

- ① 주파수를 높이기 위해서
 ② 복사를 용이하게 하기 위해서
 ③ 잡음과 간섭을 줄이기 위해서
 ④ 주파수 할당과 다중화를 하기 위해서

29. 다음 중 정류회로에서 출력 전압의 변동 원인이 아닌 것은?

- ① 리플 전압 ② 부하 전류
 ③ 주위 온도 ④ 신호원 전압

30. 발진기의 주파수 안정도에 영향을 미치는 원인과 가장 거리가 먼 것은?

- ① 기계적인 진동
 ② 전원 전압의 변동
 ③ 증폭기 및 변조기의 비선형성
 ④ 외부 환경에 의한 회로소자 수치의 변화

31. QPSK 변조방식의 대역폭 효율은 몇 [bps/Hz] 인가?

- ① 1[bps/Hz] ② 2[bps/Hz]
 ③ 4[bps/Hz] ④ 8[bps/Hz]

32. 펄스폭이 2[μs] 인 레이더의 최소탐지거리는 몇 [m] 인가?

- ① 150[m] ② 300[m]

- ③ 450[m] ④ 600[m]
33. 3단으로 구성된 회로에서 첫째 단은 -4[dB] 감쇠, 둘째 단은 8[dB] 이득, 셋째 단은 6[dB] 이득이 있을 때, 이 회로의 출력전력은 입력전력에 비해 몇 배 증가하는가?
 ① 2배 ② 3배
 ③ 4배 ④ 8배
34. 슈퍼헤테로다인 수신기에서 중간주파수를 높게 할수록 특성이 나빠지는 것은?
 ① 인입현상 ② 지연 특성
 ③ 감도 및 안정도 ④ 영상주파수 선택도
35. 전계강도 측정기로 전계강도를 측정할 경우에 발생하기 쉬운 오차에 해당하지 않는 것은?
 ① 수직 보조 안테나에 의한 오차
 ② 외부 잡음에 의한 오차
 ③ 수신기 증폭부의 비직선성에 의한 오차
 ④ 국부발진기의 주파수 변동에 의한 오차
36. 레이더용 전파로 펄스파를 사용하는 목적으로 적합하지 않은 것은?
 ① 파장이 짧다. ② 회절이 크다.
 ③ 직진성이 좋다. ④ 반사가 잘 된다.
37. 주로 동조회로의 동조특성과 증폭회로의 주파수 특성에 의해서 결정되는 수신기의 성능은?
 ① 감도 ② 선택도
 ③ 안정도 ④ 충실도
38. 주파수 체배에 대한 설명 중 가장 적합하지 않은 것은?
 ① 주파수 체배회로는 비선형 회로이다.
 ② FM 파의 주파수 편이를 정수(체배수)배로 증가시킨다.
 ③ 주파수 체배기로 사용되는 증폭기는 주로 B급으로 동작시킨다.
 ④ 마이크로파대 주파수 체배에는 일반적으로 바랙터 다이오드가 사용된다.
39. 수신기에서 통과대역 외에 있는 강력한 방해파가 도래할 때 희망파가 방해파의 신호에 의하여 변조방해를 받는 현상은?
 ① spurious ② cross modulation
 ③ inter - modulation ④ harmonics distortion
40. 다음 중 SSB용 BPF가 갖추어야 하는 조건으로 적합하지 않은 것은?
 ① 소형, 경량이어야 한다.
 ② 삽입손실이 작아야 한다.
 ③ 중심주파수가 낮아야 한다.
 ④ 온도변화에 의한 중심주파수의 변화가 작아야 한다.

3과목 : 안테나 공학

41. 다음 중 단파통신에서 나타나는 Dead Zone에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
 ① 전리층 산란파도 전혀 수신되지 않는 지역
 ② 지표파 및 전리층 반사파가 수신 되지 않는 지역
 ③ 전리층 반사파는 수신되나 지표파가 수신되지 않는 지역
 ④ 지표파는 수신되나 전리층 반사파가 수신되지 않는 지역
42. TV 송신 안테나로 많이 사용하는 슈퍼텐스타일 안테나의 이득을 높이는 방법으로 가장 적합한 것은?
 ① 반사기를 여러 단 설치한다.
 ② 박쥐날개형(batwing)의 크기를 작게 한다
 ③ 박쥐날개형 다이폴의 표면적이 넓은 것을 사용한다.
 ④ 박쥐날개형을 수직으로 여러 단 적립하여 사용한다.
43. 다음 중 MUF(최고사용주파수)를 결정하는 요소에 해당하지 않는 것은?
 ① 입사각 ② 송신전력
 ③ 전리층의 높이 ④ 송 · 수신점간의 거리
44. 반파장 다이폴 안테나와 비교한 폴디드 안테나에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 이득, 지향성은 반파장 다이폴 안테나와 동일하다.
 ② 반파장 다이폴 안테나에 비하여 도체의 유효면적이 크고 방사 저항이 크다.
 ③ 급전점 임피던스는 약 150[Ω]으로 반파장 다이폴 안테나의 2배이다.
 ④ 반파장 다이폴 안테나보다 광대역성이 되고 실효고는 2배이다.
45. 다음 중 도파관의 임피던스 정합 방법으로 적합하지 않은 것은?
 ① 반사파를 흡수하는 방법(무반사 중단기)
 ② 비가역 회로를 이용한 방법(아이솔레이터)
 ③ 전자파 전력 분배회로에 의한 방법(매직 T)
 ④ 도파관의 축과 직각으로 공극이 얇은 도체판을 삽입하는 방법(도파관창)
46. 다음 중 전리층 전파에서 생기는 현상과 가장 관련이 적은 것은?
 ① Poiar effect ② Echo 현상
 ③ Antipode effect ④ 록셈부르그 현상
47. 주파수 1500[KHz]에 사용할 수 있는 $\frac{\lambda}{4}$ 수 직접지 안테나의 실효높이는 약 몇 [m] 인가?
 ① 26.4[m] ② 31.8[m]
 ③ 47.7[m] ④ 65.3[m]
48. 다음 중 Radio window의 범위를 결정하는 주요 요소에 해당하지 않는 것은?
 ① 잡음의 영향 ② 대류권의 영향
 ③ 전리층의 영향 ④ 도플러 효과의 영향
49. 구형 도파관의 가로가 4[cm], 세로가 2.5[cm]일 때 TM₁₁ 모드의 전자파에 대한 차단 파장은 약 몇 [cm] 인가?
 ① 3[cm] ② 3.6[cm]
 ③ 4.3[cm] ④ 4.8[cm]
50. 특성 임피던스가 75[Ω]인 급전선에 복사 임피던스가 105 + j45[Ω] 인 안테나를 연결하였다. 급전선 상의 전압 정재파비의 크기는 약 얼마인가?

- ① 1.4 ② 1.5
③ 1.8 ④ 2.1
51. 모든 방향으로 균일하게 전파를 복사하는 안테나는?
① 등방성 안테나 ② 광대역 안테나
③ 파라볼라 안테나 ④ 전방향성 안테나
52. 안테나가 광대역성을 갖도록 하는 일반적인 방법으로 적합하지 않은 것은?
① 안테나의 Q를 낮추는 방법
② 보상회로를 사용하는 방법
③ 자기 상사형으로 하는 방법
④ 급전 여진형의 소자를 이용하는 방법
53. 극초단파 이상에서 사용되는 파라볼라 안테나에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
① 부엽이 비교적 적다.
② 경량이며, 제작이 용이하다.
③ 비교적 소형이고, 구조가 간단하다.
④ 지향성이 예민하며 이득이 크다.
54. 다음 중 전파의 손실을 예측하는 것과 가장 관계가 적은 것은?
① 전파의 형식 ② 전파통로의 거리
③ 송수신 안테나의 높이 ④ 전파통로의 지형조건
55. Corner reflector 안테나에 대한 설명으로 가장 적합하지 않은 것은?
① 지향성은 반사기 면적, 다이폴의 위치에 따라 다르다.
② 각도 θ 와 영상수 $N = \frac{360}{\theta}$ 가 되고, 반치각은 약 60도이다.
③ 구조가 간단하고 이득이 높아 전후방비가 좋으며, 병렬 접속이 용이하다.
④ 100[MHz] ~ 1000[MHz]대의 고정통신용으로 주로 사용된다.
56. 다음 중 안테나의 등가잡음온도에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
① 안테나의 등가잡음온도는 안테나의 양각에 따라 달라진다.
② 안테나의 등가잡음온도는 수신기의 대역폭에 직접적으로 영향을 받는다.
③ 안테나의 등가잡음온도는 복사저항, 주파수, 이득 등에 따라 달라지게 된다.
④ 1[GHz] 이하의 낮은 주파수에서는 우주잡음이 주잡음이고, 10[GHz] 이상의 주파수에서는 대류권잡음이 주잡음이다.
57. 수평 반파장 다이폴 안테나를 만들어 20[MHz]인 전파를 발사하고자 할 때 안테나의 한쪽(급전점을 중심으로 좌측 또는 우측) 길이는 약 몇 [m]로 하면 좋겠는가? (단, 단축률은 5[%]로 한다.)
① 3.6[m] ② 3.8[m]
③ 7.1[m] ④ 7.5[m]

58. 반치각이란 주엽의 최대 복사 강도(방향)에 대해 몇 [db]가 되는 두 방향 사이의 각을 말하는가?
① 0[db] ② -3[db]
③ -6[db] ④ -12[db]

59. 마크로스트립 안테나의 장·단점에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
① 효율이 낮다.
② Low profile 방사체이다.
③ 대역폭이 비교적 넓다.
④ 제작형태의 융통성이 높다.

60. 안테나의 실효정수가 R_e , L_e , C_e 라 할 때 안테나의 Q에 해당하지 않는 것은? (단, R_e : 실효저항, L_e : 실효인덕턴스, C_e : 실효용량)
① $Q = \frac{\omega L_e}{R_e}$ ② $Q = \frac{1}{\omega C_e R_e}$
③ $Q = R_e \omega L_e$ ④ $Q = \frac{1}{R_e} \sqrt{\frac{L_e}{C_e}}$

4과목 : 무선통신 시스템

61. 무선 근거리통신망의 ISM 대역에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
① 이 대역은 ITU에서 국제적으로 지정하였다.
② 산업·과학·의료 대역이라 불리우는 주파수 대역이다.
③ 이 대역을 사용하기 위해서는 별도의 무선국 허가절차가 필요하다.
④ 우리나라가 해당하는 제 3지역에서는 2.4 ~ 2.5 GHz 등 10여개 대역이 지정되어 있다.
62. 마이크로파 통신계에서 송신출력이 30[dbm], 송·수신 공중선 이득이 각각 32[dB], 수신기 입력레벨이 -21[dBm]일 때 자유공간 손실은 몇 [dB] 인가?
① 53[dB] ② 73[dB]
③ 94[dB] ④ 115[dB]
63. CDMA 방식의 이동통신시스템에서 발생하는 Near/Far 문제를 해결하기 위한 방법으로 가장 적합한 것은?
① 이득이 큰 안테나를 사용한다.
② 강력한 에러정정부호를 사용한다.
③ 페이딩을 방지할 수 있는 회로를 사용한다.
④ 무선단말기의 송신출력을 기지국에서 수신 가능한 최소 전력이 되도록 제어한다.
64. 이동전화시스템 수신기에서 다음 중 성능이 가장 우수한 방식은?
① 선택 합성법 ② 동 이득 합성법
③ 최대비 합성법 ④ 의사잡음 합성법
65. 이동통신시스템의 디지털화의 목적으로 가장 중요한 것은?
① 통신 보안 ② 통신 방송 융합
③ 무선 인터넷접속 ④ 주파수의 효율적 이용


66. 마이크로파 통신망 치국계획을 수립할 때 고려사항으로 가장 거리가 먼 것은?
 ① 총 경로손실 ② 통신망의 성능
 ③ 전력 소모율 ④ 총 장비이득
67. 다음 중 공전잡음을 경감시키기 위한 대책으로 가장 적합하지 않은 것은?
 ① 주파수 다이버시티를 이용한다.
 ② 수신기의 선택도를 높이도록 한다.
 ③ 지향성이 예민한 안테나를 사용한다.
 ④ 수신기에 잡음 억제회로(Limiter)를 사용한다.
68. 다음 중 차세대 이동통신과 관련된 주요 기술과 가장 관련이 적은 것은?
 ① OFDM ② MIMO
 ③ SDR ④ DQDB
69. 마이크로파 중계 방식 중 각 중계소에서 회선의 일부를 떼내어서 구간통화를 해야 하는 경우에 편리한 방식은?
 ① 무급전 중계 방식 ② 직접 중계 방식
 ③ 복조 중계 방식 ④ 헤테로다인 중계 방식
70. CDMA 방식의 이동시스템에서 사용되는 PN 코드가 만족해야 하는 기본조건으로 적합하지 않은 것은?
 ① 런(RUN) 특성
 ② 코드 발생의 용이성
 ③ 높은 상호 상관 특성
 ④ 예리한 자기 상관 특성
71. 위성통신의 궤도 중 적도면과 궤도 경사각이 90도를 넘는 궤도는?
 ① 극궤도 ② 타원궤도
 ③ 정지궤도 ④ 태양동기궤도
72. 이동통신 시스템에서 기지국 커버리지(셀반경)를 확대하기 위한 방안으로 적당한 것은?
 ① 기지국의 주파수를 추가 배정한다.
 ② 안테나의 높이 및 이득을 조정한다.
 ③ 기지국의 셀 분할 또는 기지국 채널을 증설한다.
 ④ 기지국의 안테나를 옴니(전방향성) 안테나로 교체한다.
73. 이동전화시스템의 기본구성 중 가입자의 이동전화 서비스를 제공하기 위하여 가입자의 위치 정보 등 필요한 정보를 저장하고 있는 것은?
 ① BS ② MSC
 ③ HLR ④ VLR
74. 이동통신에서 차량속도를 v , 파장을 λ , 수신기 이동방향기준 전파입사각을 θ 라 할 때, 도플러 주파수(f_d)는?

$$\begin{aligned} & \text{① } \frac{\lambda}{v} \cdot \cos\theta & \text{② } \frac{v}{\lambda} \cdot \cos\theta \\ & \text{③ } \frac{\lambda}{v} \cdot (1 + \cos\theta) & \text{④ } \frac{v}{\lambda} \cdot (1 + \cos\theta) \end{aligned}$$

75. 무선랜 단말기 상호간 무선 구간에서의 충돌 방지를 위해 사용하는 IEEE 802.11의 방식은?
 ① CSMA/CD ② CSMA/CA
 ③ TDMA/TDD ④ Token passing
76. 다음 중 LNB의 구성 요소가 아닌 것은?
 ① Mixer ② LNA
 ③ TWTA ④ 국부 발진기
77. 마이크로파 통신링크에서 BER의 열화 원인과 거리가 먼 것은?
 ① 열잡음 및 간섭
 ② 증폭기의 선형성
 ③ 강우로 인한 신호 감쇠
 ④ 대역폭 제한에 의한 Inner Symbol Interence
78. 이동전화시스템(CDMA)에서 전력제어 목적으로 적합하지 않은 것은?
 ① 수신기 열잡음 개선
 ② 균일한 통화 품질 유지
 ③ 이동국 배터리 수명 연장
 ④ 인접 기지국 통화 용량의 최대화
79. 다음 중 통신망 설계시 상세설계서에 작성하여야 할 항목이 아닌 것은?
 ① 예산서 ② 공사기간
 ③ 예정공정표 ④ 자재명세서
80. 멀티빔(Multi Beam) 위성통신방식에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 ① 전송용량을 증대할 수 있다.
 ② 주파수를 유효하게 이용할 수 있다.
 ③ 지구국 수신 안테나를 소형으로 할 수 있다.
 ④ 싱글빔 방식에 비해 위성 안테나의 제어가 용이하다.

5과목 : 전자계산기 일반 및 무선설비기준

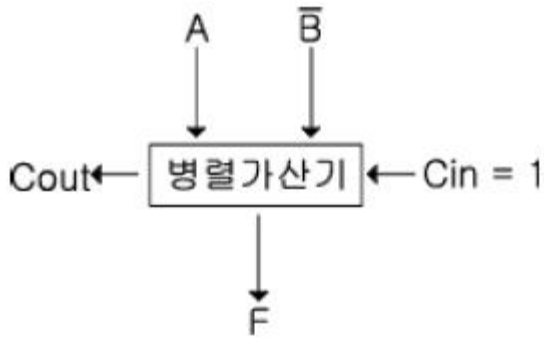81. 컴퓨터 메모리에 저장된 바이트들의 순서를 설명하는 용어로 바이트 열에서 가장 큰 값이 먼저 저장되는 것은?
 ① Large-endian ② Small-endian
 ③ big-endian ④ little-endian
82. 2진수 1001에 대한 해밍 코드로 옳은 것은?(단, 짝수 패리티 체크를 사용한다.)
 ① 0011001 ② 1000011
 ③ 0100101 ④ 0110010
83. 마이크로프로세서의 전송명령 없이 데이터를 입.출력장치에서 메모리로 전송할 수 있는 것은?
 ① DMA ② Interrupt
 ③ FIFO ④ SCAN
84. 그림과 같이 병렬가산기의 입력에 데이터를 인가하였을 때 이 회로의 출력 F에 대한 설명으로 옳은 것은?



- ① 가산 ② 감산
③ A를 전송 ④ A를 1증가
85. 기억장치에 기억되어 있는 정보의 내용 또는 그의 일부에 의해서 기억되어 있는 위치에 접근하여 정보를 읽어내는 장치는?
① 연관기억장치(Associative) ② 가상기억장치(Virtual Memory)
③ 캐시기억장치(Cache Memory) ④ 보조기억장치(Auxiliary Memory)
86. 다음 중 센서 네트워크를 위한 운영체제는?
① bluetooth ② IEEE802.3
③ tinyOS ④ palmOS
87. 다음 중 ALU에서 처리되지 않는 것은?
① 가산 ② 증가
③ 자리이동 ④ 점프
88. 컴퓨터에서 인터럽트(interrupt) 발생시 return address를 기억시키는 장소는?
① stack ② program counter
③ accumulator ④ data bus
89. 다음 중 16bit Micro processor의 내부 신호 중 버스 아비트레이션 제어 신호에 해당하지 않는 신호명은?
① 버스 레어(Bus Error) ② 버스 리퀘스트(Bus Request)
③ 버스 그랜트(Bus Grant) ④ 버스 그랜트 Ack(Bus Grant Acknowledge)
90. 주기억장치의 용량이 1024KB인 컴퓨터에서 32비트의 가상 주소를 사용하는데, 페이지의 크기가 1K워드이고 1워드가 4바이트 라면 실제 페이지 주소와 가상 페이지 주소는 몇 비트씩 구성되는가?
① 실제 페이지 주소 = 7, 가상 페이지 주소 = 12
② 실제 페이지 주소 = 7, 가상 페이지 주소 = 20
③ 실제 페이지 주소 = 8, 가상 페이지 주소 = 12
④ 실제 페이지 주소 = 8, 가상 페이지 주소 = 20
91. 전파자원의 공평하고 효율적인 이용을 촉진하기 위하여 필요한 경우에 시행하여야 하는 사항이 아닌 것은?
① 주파수 회수 ② 주파수 분배의 변경
③ 새로운 기술 방식으로의 전환 ④ 이용중인 주파수의 이용효율 향상

92. 긴급통신, 안전통신 또는 비상통신에 관한 의무를 이행하지 아니한 자에 대한 벌칙으로 가장 적합한 것은?
① 200만원 이하의 과태료 ② 300만원 이하의 과태료
③ 1년 이하의 징역 또는 500만원 이하의 벌금 ④ 3년 이하의 징역 또는 2000만원 이하의 벌금
93. 전파정책심의위원회의 위원의 임기는 몇 년 인가?
① 1년 ② 2년
③ 3년 ④ 5년
94. 유도식 통신설비에서 발사되는 기생발사강도는 기본파에 대하여 몇 데시벨 이하이어야 하는가?
① 10 데시벨 ② 30 데시벨
③ 50 데시벨 ④ 60 데시벨
95. 무선방위측정장치의 설치장소로부터 0.7킬로미터의 지역에 건설하려는 것 중 방송통신위원회의 승인을 얻지 않아도 되는 것은?
① 가공선 ② 고가 케이블
③ 철도·계도 및 석도 ④ 매설하는 통신용 케이블
96. 다음 중 무선국이 갖추어야 할 개설효율에 속하지 않는 것은?
① 통신사항이 개선효율에 적합할 것 ② 개선효율의 달성에 필요한 최소한의 공중전력응 사용할 것
③ 무선설비는 선박의 항행에 지장을 주지 아니하는 장소에 설치할 것 ④ 이미 개선효율에 있는 다른 무선국의 운용에 지장을 주지 아니할 것
97. 다음 중 주파수 이용실적의 판단기준에 속하지 않는 것은?
① 전파 관련산업의 동향 ② 전파이용기술의 발전추세
③ 국제적인 주파수의 사용동향 ④ 인명안전 등의 공익적 필요성
98. “특정한 주파수의 용도를 정하는 것”으로 정의되는 것은?
① 주파수할당 ② 주파수분배
③ 주파수지정 ④ 주파수재배치
99. 다음 ()안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?
무선설비(방송수신만을 목적으로 하는 것은 제외한다.)는 () 고시로 정하는 기술기준에 적합하여야 한다.
① 체신청장 ② 전파연구소장
③ 방송통신위원회 ④ 지식경제부장관
100. 다음 ()안에 들어갈 내용으로 가장 적합한 것은?
아마추어국이 통신을 하는 때에는 ()를 사용하여서는 아니 된다.

- ① 암어
- ② 약어
- ③ 음어
- ④ 약호

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며
모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프
로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합
니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT
에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	②	④	④	③	④	②	④	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	②	③	②	②	②	④	①	②	②
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	③	④	②	④	①	①	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
②	②	④	③	②	②	②	③	②	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	③	③	①	②	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	④	①	①	②	③	①	②	③	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	④	④	③	④	③	①	④	③	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	②	③	②	②	③	②	①	②	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	①	②	①	③	④	①	①	④
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	①	①	②	④	③	①	②	③	①