
1과목: 전기전자공학

- 다음 중 연산증폭기의 특징에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 - ① 전압 이득이 매우 크다.
 - ② 출력 저항이 매우 작다.
 - **3** 주파수 대역폭이 매우 작다.
 - ④ 동상신호제거비(CMRR)가 매우 크다.
- 실생활 중에서 정전기의 원리를 응용하는 것과 거리가 먼 것 은?
 - ① 전자복사기
- ② 공기청정기
- ❸ 전기도금
- ④ 차량도장
- 저주파 회로에서 직류 신호를 차단하고 교류 신호를 잘 통과 시키는 소자로 가장 적합한 것은?
 - ① 커패시터(capacitor)
- ② 코일(coil)

③ 저항(R)

- ④ 다이오드(diode)
- 4. 다음 중 차동증폭기에 대한 설명으로 옳은 것은?
 - ① 공통성분제거비(CMRR)가 작을수록 잡음출력이 작다.
 - ② 교류증폭에서는 사용하지 않으며 직류증폭에만 사용한다.
 - ③ 두 입력의 차에 의한 출력과 합에 의한 출력을 동시에 얻는 방식이다.
 - 차동 이득이 크고 동상 이득이 작을수록 공통성분 제거비 (CMRR)가 크다.
- 5. 이상적인 연산증폭기의 두 입력전압이 같을 때 출력 전압은?
 - ① 1[V]이다.
- ② 입력의 2배이다.
- ③ 입력과 같다.
- **4** 이 이 이다.
- 6. 다음과 같은 회로는 무슨 회로인가? (단, CR> $^{\mathcal{T}_{\omega}}$ 이고, 는 $^{\mathcal{T}_{\omega}}$ 는 입력신호의 펄스폭이다.)

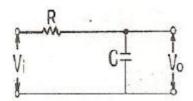

- ① 미분회로
- 2 적분회로
- ③ RC발진회로
- ④ 분주회로
- 7. 평활회로의 출력 전압을 일정하게 유지시키는데 필요한 회로 는?
 - 1 안정화(정전압) 회로
- ② 정류회로
- ③ 전파정류회로
- ④ 브리지정류회로
- 8. 스위프(sweep)발진기를 옳게 설명한 것은?
 - ① RC발진기의 일종이다.
 - ② 2차 전자방사를 이용한 것이다.
 - ❸ 발진주파수가 주기적으로 어느 비율로 변화하는 것이다.
 - ④ 인입현상을 이용한 것이다.
- 9. 2[µF] 콘덴서에 60[V]를 인가할 때 저장되는 에너지[J]는?

- \bullet 3.6× 10⁻³[J]
- $24.0 \times 10^{-3} [J]$
- (3) 3.5× 10⁻⁴[J]
- (4) 6.5× 10⁻⁴[J]
- 10. 10분 동안에 600[C]의 전기량이 이동했다고 하면 이 때 전 류의 크기는?
 - ① 0.1[A]
- **2** 1[A]
- 3 6[A]
- 4 60[A]
- 11. RC직렬 회로에서 R=30[kΩ], C=1[μF]인 회로에 직류 전압 10[V]를 가했을 때의 시상수(time constant)는?
 - ① 3[ms]
- **2** 30[ms]
- ③ 60[ms]
- 4 90[ms]
- 12. 전원주파수 60[Hz]를 사용하는 정류회로에서 120[Hz]의 맥동주파수를 나타내는 것은?
 - ① 단상반파정류
- ② 단상전파정류
- ③ 3상반파정류
- ④ 3상전파정류
- 13. 비검파기가 리미터 역할을 하는 이유는?
 - ① 잡음제한기가 설치되기 때문에
 - ② 단 동조회로를 이용하여 위상검파를 하기 때문에
 - ③ 디엠파시스회로의 동작으로 잡음제한을 하기 때문에
 - ① 출력단 대용량의 콘덴서 작용으로 펄스성 잡음을 흡수하 기 때문에
- 14. 플립플롭(FF)회로의 설명으로 옳지 않은 것은?
 - 1 비안정 멀티바이브레이터회로이다.
 - ② 구형파 출력을 낸다.
 - ③ 직류 결합으로 되어 있다.
 - ④ 계수기회로에 쓰인다.
- 15. 다음 중 RC 결합 증폭회로에 대한 설명으로 적합하지 않은 것은?
 - ① 주파수 특성이 좋다.
 - ② 회로가 복잡하고 경제적이다.
 - ③ 입력 임피던스가 낮고 출력 임피던스가 높으므로 임피던 스 정합이 어렵다.
 - ④ 전원 이용률이 나쁘다.

2과목: 전자계산기일반

- 16. 다음 중 옴의 법칙으로 가장 적합한 것은?
 - (1) $V=I^2R$
- ② W=IQt
- V=IR
- 4 W=IQ
- 17. 특정한 비트 또는 문자를 삭제 하는데 가장 적합한 연산은?
 - 1 AND
- ② OR
- ③ MOVE
- 4 COMPLEMENT
- 18. 다음은 데이터의 크기를 나타내는 단위들이다. 데이터의 크 기순으로 옳게 나열된 것은?
 - 1 byte <word <record <bit
 - 2 bit <byte <field <record <file
 - 3 file <field <record <bit <byte
 - (4) field <record <file <byte


- 19. 순서도의 기본 유형에 속하지 않는 것은?
 - ① 직선형 순서도
- ② 회전형 순서도
- ③ 분기형 순서도
- ④ 반복형 순서도
- 20. 4개의 입력과 2개의 출력으로 구성된 회로에서 4개의 입력 중 하나가 선택되면 그에 해당하는 2진수가 출력되는 논리 회로는?
 - ① 디코더
- 2 인코더
- ③ 반가산기
- ④ 플립플롭
- 21. 컴퓨터에서 제어장치의 일부로, 컴퓨터가 다음에 실행할 명령의 로케이션이 기억되어 있는 레지스터는?
 - ① 스택 포인터
- ② 명령 해독기
- ③ 상태 레지스터
- 4 프로그램 카운터
- 22. 컴퓨터의 행동을 지시하는 일련의 순차적으로 작성된 명령 어 모음을 무엇이라고 하는가?
 - ① 하드웨어
- ② 플립플롭
- 3 프로그램
- ④ 정보
- 23. D형 플립플롭을 사용하여 토글(toggle)작용이 일어나도록 하려 한다. 어떻게 결선하면 좋은가?
 - ① D단 입력에 인버터를 연결한다.
 - ② 클록펄스 입력단에 인버터를 연결한다.
 - $oldsymbol{3}$ D단 입력과 출력단 Q 를 외부 결선한다.
 - ④ 클록펄스 입력단과 출력단 Q를 외부 결선한다.
- 24. dynamic RAM에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - 1 static RAM보다 속도가 빠르다.
 - ② static RAM보다 용량이 크다.
 - ③ 주기적으로 재충전(refresh)을 해주어야 한다.
 - ④ MOS RAM 동작방식에 속한다.
- 25. 마이크로프로세서에서 누산기의 용도는?
 - ① 명령의 해독
 - ② 명령의 저장
 - ❸ 연산 결과의 일시 저장
 - ④ 다음 명령의 주소 저장
- 26. 지정 어드레스로 분기하고 후에 그 명령으로 되돌아오는 명 령은?
 - ① 강제 인터럽트 명령
- ② 조건부 분기 명령
- **3** 서브루틴 분기 명령
- ④ 분기 명령
- 27. 2진수(11001)2 에서 1의 보수는?
 - **1** 00110
- 2 11001
- ③ 10110
- 4 11110
- 28. 컴퓨터에서 각 구성 요소 간의 데이터 전송에 사용되는 공 통의 전송로를 무엇이라 하는가?
 - 1 버스(bus)
- ② 포트(port)
- ③ 채널(channel)
- ④ 인터페이스(interface)
- 29. 지시계기는 고정 부분과 가동 부분으로 구성되어 있는데 기

능상 지시계기의 3대 요소에 속하지 않는 것은?

- ① 구동장치
- 2 가동장치
- ③ 제어장치
- ④ 제동장치
- 30. 다음 중 볼로미터(bolometer)전력계의 저항 소자는?
 - 1 서미스터
- ② 터널 다이오드
- ③ 바리스터
- 4 FET

3과목 : 전자측정

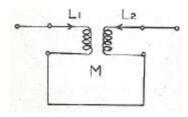- 31. 수신기 내부 잡음 측정에서 잡음이 없는 경우 잡음지수는?
 - 1 0
- **2** 1
- ③ 10
- ④ 무한대
- 32. 1차 코일의 인덕턴스 4[mH], 2차 코일의 인덕턴스 10[mH]를 직렬로 연결했을 때 합성 인덕턴스는 24[mH]이 었다. 이들 사이의 상호 인덕턴스는?




- ① 2[mH]
- **2** 5[mH]
- ③ 10[mH]
- 4 19[mH]
- 33. 다음과 같은 특징을 가지는 측정계기는?
 - 직렬 공진회로의 주파수 특성을 이용
 - RLC로 구성된 회로의 공진 주파수를 개략적 으로 측정
 - 대체로 100[MHz]미하의 고주파 측정에 사용
 - ① 동축 주파수계
- ② 공동 주파수계
- ③ 계수형 주파수계
- 4 흡수형 주파수계
- 34. 증폭회로에서 전압 증폭도가 100이면 데시벨 이득 G는?
 - ① 5[dB]
- 2 10[dB]
- 3 20[dB]
- **4**0[dB]
- 35. 디지털 전압계에서 계기의 심장부이며, 아날로그 양을 디지 털 양으로 변환시키는 부분은?
 - ① 측정량 입력부
- ② 입력 전환부
- ❸ A/D 변환기부
- ④ D/A 변환기부
- 36. 측정하고자 하는 양과 일정한 관계가 있는 다른 종류의 양을 각각 직접 측정으로 구하여 그 결과로부터 계산에 의하여 측정량의 값을 결정하는 측정을 무엇이라 하는가?
 - ① 직접측정(비교측정)
- ② 간접측정(절대측정)

③ 편위법

- ④ 영위법
- 37. 전류형 계기의 정류기 접속방식으로 옳은 것은?



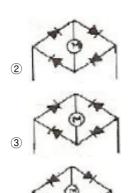

- 38. 정재파비(VSWR)가 2일 때 반사 계수는?
 - $\bigcirc 1/2$

2 1/3

3 1/4

4 1/5

- 39. 주파수 안정도와 파형이 좋기 때문에 저주파대의 기본 발진 기로 사용되는 발진기는?
 - ❶ 음차 발진기
- ② RC발진기
- ③ 비트 발진기
- ④ 수정 발진기
- 40. 오실로스코프로 직류에 포함된 리플(ripple)만을 측정하고자할 때 INPUT MODE로 옳은 것은?
 - 1 DC

2 AC

3 GND

4 DAUL

- 41. 제어량의 변화를 일으킬 수 있는 신호 중에서 기준 입력신 호 이외의 것은?
 - ① 제어동작 신호

2 외란

③ 주되먹임 신호

④ 제어 편차

- 42. 2종류의 금속으로 구성되는 회로에 전류를 흘렸을 때, 그 접합점에 열의 흡수 발생이 일어나는 현상은?
 - 1 펠티어 효과

② 톰슨 효과

③ 지벡 효과

④ 줄 효과

- 43. 다음 중 레이더의 초단파 발진관으로 사용되는 것은?
 - ① 전자 혼(horn)
 - ② 자전관(magnetron)
 - ③ TR 관(transmit-receive tube)
 - ④ ATR 관(anti-transmit-receive tube)
- 44. 수신기의 성능을 표시하는 요소 중 옳지 않은 것은?
 - ① 선택도

② 충실도

병조도

④ 안정도

- 45. FM 수신기에 필요한 요소가 아닌 것은?
 - ① 저주파증폭회로
- ② 주파수판별회로
- 생 변조회로
- ④ 주파수혼합회로

4과목 : 전자기기 및 음향영상기기

- 46. 다음 각 항법장치의 설명 중 옳은 것은?
 - ① TACAN : 전파의 도래 방향을 자동적으로 측정한다.

- ② ADF: 두국 A, B의 전파의 도래 시간차를 측정한다.
- ❸ VOR : 사용주파수는 108[MHz]~118[MHz]의 초단파를 사용하다
- ④ 로란(Loran) : 지상국으로부터 방위와 거리를 측정하는 시스템이다.
- 47. VTR의 기록방식에서 기록헤드와 재생헤드의 갭을 Ø도 만큼 기울여 재생할 때의 장점은?
 - 회 취도신호의 크로스 토크가 제거된다.
 - ② 테이프 속도가 증가한다.
 - ③ 장시간 기록 재생된다.
 - ④ 테이프를 좁게 사용할 수 있다.
- 48. 다음 중 음압의 단위는?

① [N/C]

② [dB]

[ubar]

4 [Neper]

- 49. VHS 방식 VTR의 설명으로 옳은 것은?
 - ① 병렬(parallel) 로딩 기구에 의한 M자형 로딩
 - ② 큰 헤드 드럼에 낮은 테이프 속도
 - ③ 리드 테이프에 의한 종단 검출 방식
 - ④ 1모터에 의한 안정된 구동 방식
- 50. 슈퍼헤테로다인 수신기에서 영상주파수는?
 - ① 중간주파수와 같다.
 - ② 국부발진주파수와 같다.
 - ③ (국부발진주파수 중간주파수)와 같다.
 - 4 (국부발진주파수 + 중간주파수)와 같다.
- 51. 채널을 선택하고 수신된 고주파를 증폭, 주파수를 변환하여 중간 주파수를 얻는 회로는?

① 편향 회로

② 튜너 회로

③ 음성신호 회로

④ 동기분리 회로

- 52. 전자냉동의 원리에 대한 설명으로 틀린 것은?
 - ① 펠티어 효과를 이용한 것이다.
 - ② 펠티어 효과는 물질에 따라 다르다.
 - ③ 펠티어 효과는 접점을 통과하는 전류에 반비례한다.
 - ④ 펠티어 효과가 클수록 효과적인 냉각기를 얻을 수 있다.
- 53. 광학 현미경과 전자현미경의 차이점에 대한 설명으로 가장 옳은 것은?
 - ① 광학 현미경에서는 시료 위의 정보를 전하는 매개체로 빛과 전자를 동시에 사용한다.
 - ② 광학 현미경은 매개체로 빛과 광학렌즈를, 전자 현미경 은 매개체로 전자 빔과 전자렌즈를 사용한다.
 - ③ 전자 현미경은 전자선을 오목렌즈에 이용하고, 광학 현 미경은 볼록렌즈을 사용한다.
 - ④ 전자 현미경은 볼록렌즈에 전자선을 사용하고, 광학 현 미경은 오목렌즈에 전자선을 이용한다.
- 54. 수면에서 수직으로 초음파를 방사하여 수신되기까지의 시간 이 3초 소요되었다면 물의 깊이는? (단, 이 물속에서 초음 파의 속도는 1530[m/s]이다.)

① 1530[m]

② 3060[m]

③ 4590[m]

4 2295[m]

55. 텔레비전의 고압 전원은 어떻게 얻어 내는가?

- ① 부스터 회로에서 얻어낸다.
- ② B전원을 3배 전압 하여 얻어낸다.
- ③ 전원 트랜스를 승압하여 얻어낸다.
- ♪ 수평귀선 기간에 일어나는 펄스를 승압하여 얻어낸다.

56. 유전가열의 공업상의 응용에 있어서 옳지 않은 것은?

- ① 고무의 가황
- ② 섬유류의 염색
- ③ 목재의 건조
- ④ 섬유류의 건조

57. 서보 기구에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 추종속도가 빨라야 한다.
- ② 서보 모터의 관성은 작아야 한다.
- 3 일반적으로 조작력이 약해야 한다.
- ④ 제어계 전체의 관성이 클 경우에는 관성의 비가 적을지 라도 토크가 큰 편이 좋다.

58. 다음 중 전기식 조절계에서 가장 많이 사용되는 방식은?

- ① 비례동작
- ② 온·오프동작
- ③ 비례적분동작
- ④ 비례적분미분동작

59. 오디오의 재생 주파수 대역을 몇 개의 대역으로 나누어 각 각의 대역내의 주파수 특성을 자유자재로 바꿀 수 있는 기 능은?

- ① 믹싱 앰프
- ② 채널 디바이더
- ③ 그래픽 이퀄라이저 ④ 라우드니스 컨트롤

60. 녹음기에서 테이프를 일정한 속도로 움직이게 하는 것은?

- 1 핀치롤러와 캡스턴
- ② 핀치롤러와 텐션암
- ③ 캡스턴과 테이프 가이드
- ④ 테이프 가이드와 테이프 패드

전자문제집 CBT PC 버전: www.comcbt.com 전자문제집 CBT 모바일 버전: m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

- 1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(3)	(3)	(1)	<u>(4)</u>	(4)	2	(1)	3	(1)	2
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2	4	1	2	3	1	2	2	2
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
4	3	3	1	3	3	1	1	2	1
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
2	2	4	4	3	2	1	2	1	2
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
2	1	2	3	3	3	1	3	1	4
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
2	3	2	4	4	2	3	2	3	1