

1과목: 전기전자공학

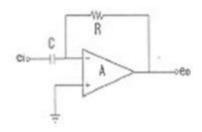
- 1. 정류회로의 종류로 옳지 않은 것은?
 - ❶ 대파 정류 회로
- ② 반파 정류 회로
- ③ 전파 정류 회로
- ④ 브리지 정류 회로
- 2. 다음 중 입력신호의 정(+), 무(-)의 피크(peak)를 어느 기준 레벨로 바꾸어 고정시키는 회로는?
 - ① 클리핑회로(clipping circuit)
 - ② 비교회로(comparison circuit)
 - ③ 클램핑회로(clampping circuit)
 - ④ 선택회로(selection circuit)
- 3. 진성반도체에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?
 - ① 진도전자의 다수캐리어가 정공인 반도체
 - ② 진도전자의 다수캐리어가 전자인 반도체
 - ③ 안티온(Sb), 인(P) 등이 포함된 반도체
 - 4 불순물이 첨가되지 않은 순수한 반도체
- 4. 다음과 같은 회로의 명칭은?



- ① 부호 변환기
- ② 신호 검파기
- ③ 적분기
- ₫ 미분기
- 5. 잡음 특성에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 진공관 잡음에는 산탄 효과와 플리커 잡음이 있다.
 - ② 트랜지스터 잡음은 진공관 잡음보다는 대체로 작다.
 - ③ 트랜지스터 잡음은 주파수가 높아지면 감소하는 경향이 있다.
 - ④ 이상적 잡음 지수 F=1 이다.
- 6. 트랜지스터 증폭기의 바이어스를 안정화하기 위하여 사용되는 소자가 아닌 것은?
 - ① 트랜지스터
- 2 SCR
- ③ 서미스터
- ④ 다이오드
- 7. 저항 $4[\Omega]$, 유도 리액턴스 $3[\Omega]$ 을 병렬로 연결하면 합성 임 피던스는 몇 $[\Omega]$ 이 되는가?
 - **1** 2.4
- (2) 5
- 3 7.5
- **4** 10
- 8. 전파 정류기의 입력 주파수가 60[Hz]일 경우 출력 리플 주파 수는 몇 [Hz]인가?
 - ① 60
- **2** 120
- ③ 180
- **4** 240
- 9. 그림과 같은 정전압회로의 설명으로 옳지 않은 것은?

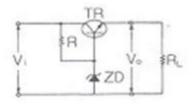

- ① ZD는 기준전압을 얻기 위한 제너 다이오드이다.
- ② 부하전류가 증가하여 V₀가 저하될 때에는 TR의 BE간 순 방향 전압이 낮아진다.
- ③ 직렬제어형 정전압회로이다.
- ④ TR은 제어석이고, R은 ZD와 함께 제어석의 베이스에 일 정한 전압을 공급하기 위한 것이다.
- 10. 실리콘 트랜지스터와 관련된 파라미터 중 온도에 따른 변동 이 가장 적은 것은?
 - ① β
- 2 I_{co}
- 6 hie
- 4 V_{BE}
- 11. FET를 사용한 이상 발진기에서 발진을 지속하기 위한 FET 의 증폭도는 최소 얼마 이상인가?
 - ① 10
- (2) 20
- **3** 29
- **4** 59
- 12. 트랜지스터(TR)가 정상적으로 증폭작용을 하는 영역은?
 - ❶ 활성영역
- ② 포화영역
- ③ 차단영역
- ④ 항복영역
- 13. 다음 연산증폭기 회로에서 Z=50[kΩ], Z₁=500[kΩ]일 때 전 압증폭도(A∨₁)는?

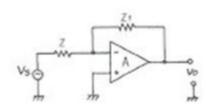


- ① 0.1
- ② -0.1
- 3 10
- **4** -10
- 14. 100[V], 500[W]의 진열기를 90[V]에서 사용했을 때 소비 전력은 몇 [W]인가?
 - ① 300[W]
- **2** 405[W]
- ③ 450[W]
- 4 715[W]
- 15. 직류 안정화 회로에서 출력석의 역할은?
 - 1 가변저항기의 역할
- ② 증폭역할

③ 발진역할

④ 정류역할

2과목: 전자계산기일반

16. 그림과 같은 연산증폭기의 출력전압 Ⅴ₀는?

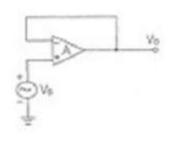

① 0

③ -vs

2 1

4 vs

17. 자기 보수화 코드(Self Complement Code)가 아닌 것은?

- ① Excess-3 Code
- 2 2421 Code
- ③ 51111 Code
- 4 Gray Code

18. 객체저항 언어이고 웹상의 응용 프로그램에 알맞게 만들어 진 언어는?

- ① 포트란(FORTRAN)
- 2 C
- ③ 자바(java)
- (4) SCL

19. 다음 기억장치 중 접근 시간이 빠른 것부터 순서대로 나열 된 것은?

- ① 레지스터-캐시메모리-보조기억장치-주기억장치
- ② 캐시메모리-레지스터-주기억장치-보조기억장치
- ❸ 레지스터-캐시메모리-주기억장치-보조기억장치
- ④ 캐시메모리-주기억장치-레지스터-보조기억장치

20. 8진수 2374를 16진수로 변환한 값은?

- ① 3A2
- ② 3C2
- ③ 4D2
- **4** 4FC

21. 8비트로 부호와 절대치 표현 방법에 의해 27과 -27을 표현 하면?

① 27: 00011011, -27: 10011011 ② 27: 10011011, -27: 00011011 ③ 27: 00011011, -27: 00011011

④ 27 : 10011011. -27 : 10011011

22. 다음 중 범용레지스터에서 이용하며, 가장 일반적인 주소지 정방식은?

- ① 0 주소지정방식
- ② 1 주소지정방식
- 3 2 주소지정방식
- ④ 3 주소지정방식

23. 다음 중 데이터 전송 명령어에 해당하는 것은?

- 1 MOV
- 2 ADD
- 3 CLR
- 4 JMP

24. 연산 장치에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① 계산기에 필요한 명령을 기억한다.
- 2 연산 작용은 주로 가산기에서 한다.
- ③ 연산은 주로 10진법으로 한다.
- ④ 연산 명령을 해석한다.

25. 컴퓨터의 중앙처리장치에서 제어장치에 해당하는 것은?

- 1 기억 레지스터
- ② 누산기

- ③ 상태 레지스터
- ④ 데이터 레지스터

26. 다음 중 순서도(flowchart)의 특징이 아닌 것은?

- ① 프로그램 코딩(coding)의 기초 자료가 된다.
- ② 프로그램 보관시 자료가 된다.
- ③ 오류 수정(debugging)이 용이하다.
- 4 사용하는 언어에 따라 기호, 형태도 달라진다.

27. 다음 논리회로 중 Fan-out 수가 가장 많은 회로는?

- 1 TTL
- ② RTL
- 3 DTL
- 4 CMOS

28. 연산결과가 양수(0) 또는 음수(1), 자리올림(carry), 넘침 (overflow)이 발생했는가를 표시하는 레지스터는?

- ❶ 상태 레지스터
- ② 누산기
- ③ 가산기
- ④ 데이터 레지스터

29. 회로 내부 검류계 전류가 0이 되도록 평형시키는 영위법을 이용해서 미지 저항을 구하는 방법으로 주로 중저항 측정에 사용되는 브리지는?

- ① 캠벌(Cambell)브리지
- ② 맥스웰(Maxwell)브리지
- ③ 휘스톤(Wheatstone)브리지
- ④ 코올라우시(Kohiraush)브리지

30. 다음 중 흡수형 주파수계의 설명으로 옳지 않은 것은?

① 100[씨] 이하의 고주파 측정에 사용된다.

1

- ② 직렬광진 회로의 공진주파수는 $\overline{2\pi\,\sqrt{LC}}$ 이다.
- 공진회로의 Q가 크지 않을 때에는 공진점을 찾기가 쉬워 정밀한 측정이 가능하다.
- ④ 저항, 인덕턴스, 커패시턴스 등을 직렬로 연결시킨 직렬 공진회로의 주파수특성을 이용한 것이다.

3과목 : 전자측정

31. 증폭기의 주파수 특성을 오실로스코프로 측정하고자 할 때 입력 신호 파형은 어느 것이 이상적인가?

- 구형파
- ② 정현파
- ③ 삼각파
- ④ 음성파

32. 수신기에 관한 측정 중 주파수 특성 및 파형의 일그러짐률 에 관계되는 것은?

- ① 강도 측정
- ② 선택도의 측정
- 3 충실도의 측정
- ④ 잡음 지수의 측정

33. 대전류로 서미스터 내부에서 소비되는 전력이 증가하면 온 도 및 저항 값은?

- ① 온도는 높아지고, 저항 값은 증가한다.
- 2 온도는 높아지고, 저항 값은 감소한다.
- ③ 온도는 낮아지고, 저항 값은 감소한다.
- ④ 온도는 낮아지고, 저항 값은 증가한다.


34. 표준 신호발생기의 출력을 개방했을 때 데시멜 눈금이 100 [dB]이면 출력 전압은?

- ① 1[V]
- **2** 0.1[V]
- ③ 0.01[V]
- (4) 1 [mV]
- 35. 아날로그 신호를 디지털 신호로 변환하는 과정으로 옳은 것 은?
 - ❶ 표본화 → 양자화 → 부호화
 - ② 부호화 → 양자화 → 표본화
 - ③ 부호화 → 표본화 → 양자화
 - ④ 양자화 → 부호화 → 표본화
- 36. 300[Ω]의 TV 급전선에 75[Ω]의 공중선을 접속하면 반사계 수 m은?
 - 1 +0.25
- 2 0.6
- (3) +1.7
- (4) -1.7
- 37. 다음 설명에 가장 알맞은 계기의 명칭은?

회전 자장이 금속원통과 쇄교하면 맴돌이 전류가 흐른다. 이 맴돌이 전류와 회전 자장 사이의 전자력에 의하여 알루미늄 원통에 구동 토크가 생기게 된다.

- ① 가동코일형 계기
- ② 전류력계형 계기
- ③ 가동철편형 계기
- 4 유도형 계기
- 38. 다음 중 진폭 변조 신호의 변조도, 주파수 변조 신호의 편 차, 잡음 등의 신호로부터 여러가지 정보를 얻는데 사용하 는 계측기는?
 - ① 오실로스코프
- ② 주파수 계수기
- ③ 함수 발생기
- 4 스펙트럼 분석기
- 39. 어느 측정량을 그것과 같은 종류의 기준량과 비교하여 똑같이 되도록 기준량을 조정한 후 기준량의 크기로부터 측정량을 구하는 방법으로 다음 측정법 중에서 강도가 높고 정밀측정에 적합한 측정법은?
 - ❶ 영위법
- ② 직편법
- ③ 편위법
- ④ 반경법
- 40. AC/DC 전력 측정용 디지털 멀티미터 계측기로 측정할 수 없는 것은?
 - ① 직류 및 교류전력
- ② 유효 및 피상전력
- ③ 전압 및 전류
- 4 주기와 주파수
- 41. 다음 텔레비전 수상기의 신호 처리 과정으로 순서가 옳은 것은?
 - 1. 튜너에서 원하는 채널을 선택한다.
 - 2. 영상신호에서 동기신호를 분리한다.
 - 3. 영상신호와 음성신호를 분리한다.
 - 4. 안테나로 전파를 받는다.
- $(2) (4) \rightarrow (2) \rightarrow (3) \rightarrow (1)$
- (4) (2) \rightarrow (3) \rightarrow (4) \rightarrow (1)
- 42. 일반적으로 프로세스 제어계의 주요 구성부가 아닌 것은?
 - ❶ 서보 모터
- ② 제어대상
- ③ 검출장치
- ④ 조절부 및 조작부
- 43. 중간주파수가 455[灺]이고 수신주파수가 900[灺]일 때 영

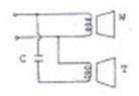
- 상 주파수는 몇 [妣]인가?
- ① 1355
- 2 1610
- **8** 1810
- (4) 1955
- 44. 다음 그림은 저음 전용 스피커(W)와 고음전용 스피커(T)를 연결한 것이다. 이에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?



- ❶ 콘덴서는 저음안 T로 들어가도록 해준다.
- ② T의 구경은 W의 구경보다 보통 작게 한다.
- ③ 두 스피커의 위상은 같이 해주어야 한다.
- ④ 콘덴서 용량은 보통 2~6[#] 정도이다.
- 45. 송신기에서 신호파는 주파수대의 어느 부분이 타부분에 비해 특히 강조되는데 이 회로의 명칭은?
 - ① 디엠퍼시스 회로
- ② 프리엠퍼시스 회로
- ③ 스켈치 회로
- ④ 주파수 변별기 회로

4과목 : 전자기기 및 음향영상기기

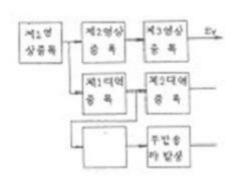- 46. 주파수 특성이 평탄하고 음질이 좋아서 현재 주로 사용되고 있는 동전형 스피커의 동작 원리로 가장 적절한 것은?
 - ① 자기의 쿨롱력
 - ② 압진역 효과
 - ③ 쿨롱력
 - ◑ 전류와 자계에서 생기는 힘
- 47. 다음 중 영상기기에서 색의 3속성이 아닌 것은?
 - ① 채도(saturation)
- ② 색상(hue)
- 3 명암(contrast)
- ④ 명도(luminosity)
- 48. 펠티어 효과는 어떤 장치에 이용되는가?
 - ① 자동제어
- ② 온도제어
- 3 전자냉동기
- ④ 태양전지
- 49. 초음파의 감쇠율에 관한 일반적인 설명 중 옳지 않은 것은?
 - ① 감쇠율은 물질에 따라 다르다.
 - ② 초음파의 진동수가 클수록 강쇠율이 크다.
 - ③ 초음파의 세기는 진폭의 제곱에 비례한다.
 - ₫ 고체가 가장 크고, 액체, 기체의 순서로 작아진다.
- 50. 다음 컬러 수상기의 협대역 방식 구성도에서 빈칸의 네모 부분에 들어갈 내용은?



- ① 영상 출력
- 2 버스트 증폭
- ③ x축 복조
- ④ 수정 필터
- 51. 강한 직류 자장을 테이프에 가하여 녹음에 의한 잔류 자기 를 자화시켜 소거하는 방법은?
 - ① 교류 소거법
- ② 소거 헤드법
- ③ 직류 소거법
- ④ 테이프 소자기 사용법
- 52. 디지털 텔레비전의 A/D 변환기에 입력되는 디지털 영상 데 이터를 수평 동기신호와 수직 동기신호로 분리하여 수평 및 수직 출력단에 출력시키는 기능을 하는 것은?
 - 1 편항 처리 회로부
 - ② 음성 처리 회로부
 - ③ 디지털 영상 처리 회로부
 - ④ RGB 매트릭스와 D/A 변환기
- 53. 목표값이 변화하지만 그 변화가 알려진 값이며, 예정된 스 케줄에 따라 변화할 경우의 제어는?
 - ① 프로그램 제어
- ② 추치 제어
- ③ 비율 제어
- ④ 정치 제어
- 54. 서보 기구라 함은 어느 자동제어 장치를 나타내는 것인가?
 - ① 속도나 전압
- 2 위치나 각도
- ③ 온도나 압력
- ④ 원격조정
- 55. 자기녹음기의 주파수 보상법으로 옳은 것은?
 - ① 녹음 때에나 재생 때에 모두 고역을 보상한다.
 - ② 녹음 때에나 재생 때에 모두 저역을 보상한다.
 - ③ 녹음 때에는 저역을, 재생 때에는 고역을 보상한다.
 - 4 녹음 때에는 고역을, 재생 때에는 저역을 보상한다.
- 56. 제어계의 출력신호와 입력신호와의 비를 무엇이라 하는가?
 - ❶ 전달함수
- ② 제어함수
- ③ 적분함수
- ④ 미분함수
- 57. VTR의 기록방식에서 기록 헤드와 재생 헤드의 갭을 Φ도만 큼 기울여 재생할 때의 장점은?
 - ① 장시간 기록, 재생된다.
 - ② 테이프 속도가 증가한다.
 - ③ 테이프를 좁게 사용할 수 있다.
 - 4 휘도 신호의 크로스토크가 제거된다.
- 58. 다음 중 항공기의 착륙보조장치는?
 - ① VOR
- 2 ILS
- ③ ADF
- 4 TACAN

- 59. 유전가열은 어떤 원리를 이용하여 가열하는 방식인가?
 - ❶ 유전체손
- ② 표피작용에 의한 손실
- ③ 히스테리시스손
- ④ 맴돌이 전류손
- 60. 선박에 이용되며 방향 탐지기가 없이 보통 라디오 수신기를 이용하여 방위를 측정할 수 있는 것은?
 - ① AN 레인지 비컨
 - ② 무지항성 비컨
 - ③ 회전 비컨
 - ④ 초고주파 전방향성 비컨

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com

기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프 로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합 니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT 에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3	4	4	2	2	1	2	2	3
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	1	4	2	1	4	4	3	3	4
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
1	3	1	2	1	4	4	1	3	3
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
1	3	2	2	1	2	4	4	1	4
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
3	1	3	1	2	4	3	3	4	2
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
3	1	1	2	4	1	4	2	1	3