

1과목 : 전기자기학

1. 미분방정식 형태로 나타낸 맥스웰의 전자계 기초 방정식은?

$$\textcircled{1} \text{ rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{ rot } H = \frac{\partial D}{\partial t}, \text{ div } D = 0, \text{ div } B = 0$$

$$\textcircled{2} \text{ rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{ rot } H = i + \frac{\partial D}{\partial t}, \text{ div } D = \rho, \text{ div } B = H$$

$$\textcircled{3} \text{ rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{ rot } H = i + \frac{\partial D}{\partial t}, \text{ div } D = \rho, \text{ div } B = 0$$

$$\textcircled{4} \text{ rot } E = -\frac{\partial B}{\partial t}, \text{ rot } H = i, \text{ div } D = 0, \text{ div } B = 0$$

2. 액체 유전체를 포함한 콘덴서 용량이 $C[F]$ 인 것에 $V[V]$ 의 전압을 가했을 경우에 흐르는 누설전류는 몇 A인가? (단, 유전체의 비유전률은 ϵ_s 이며, 고유저항은 $\rho[\Omega \cdot m]$ 라 한다.)

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \frac{CV}{\rho \epsilon} & \textcircled{2} \frac{CV^2}{\rho \epsilon} \\ \textcircled{3} \frac{\rho \epsilon_s V}{C} & \textcircled{4} \frac{\rho \epsilon_s V^2}{C} \end{array}$$

3. 무한장 솔레노이드에 전류가 흐를 때 발생되는 자장에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① 내부 자장은 평등자장이다.
- ② 외부와 내부의 자장의 세기는 같다.
- ③ 외부 자장은 평등자장이다.
- ④ 내부 자장의 세기는 0이다.

4. 자속밀도가 0.3 Wb/m^2 인 평등자계내에 5A의 전류가 흐르고 있는 길이 2m인 직선도체를 자계의 방향에 대하여 60도의 각도로 놓았을 때 이 도체가 받는 힘은 약 몇 N인가?

- ① 1.3
- ② 2.6
- ③ 4.7
- ④ 5.2

5. 비투자율이 500인 철심을 이용한 환상 솔레노이드에서 철심 속의 자계의 세기가 200 A/m 일 때 철심속의 자속밀도 $B[T]$ 와 자화율 $X[H/m]$ 는 약 얼마인가?


- ① $B = \pi \times 10^{-2}, X = 3.2 \times 10^{-4}$
- ② $B = \pi \times 10^{-2}, X = 6.3 \times 10^{-4}$
- ③ $B = 4\pi \times 10^{-2}, X = 6.3 \times 10^{-4}$
- ④ $B = 4\pi \times 10^{-2}, X = 12.6 \times 10^{-4}$

6. 정전계내에 있는 도체 표면에서의 전계의 방향은 어떻게 되는가?

- ① 임의의 방향
- ② 표면과 접선방향


- ③ 표면과 45도 방향
- ④ 표면과 수직방향

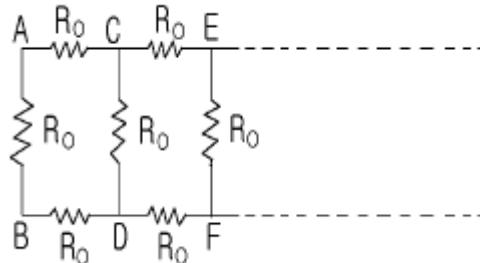7. 한변의 저항이 R_0 인 그림과 같은 무한히 긴 회로에서 AB간의 합성저항은 어떻게 되는가?



- ① $(\sqrt{2}-1)R_0$
- ② $(\sqrt{3}-1)R_0$
- ③ $\frac{2}{3}R_0$
- ④ $\frac{3}{4}R_0$

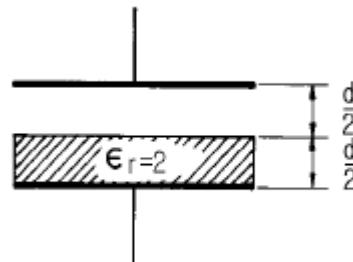8. 정전용량이 $1\mu\text{F}$ 인 공기콘덴서가 있다. 이 콘덴서 판간의 $1/2$ 인 두께를 갖고 비유전률 $\epsilon_r=2$ 인 유전체를 그 콘덴서의 한 전극면에 접촉하여 넣었을 때 전체의 정전용량은 몇 μF 가 되는가?



- ① 2
- ② 1/2
- ③ 4/3
- ④ 5/3

9. 균일한 자속 밀도 B 중에 자기 모멘트 m 의 자석(관성 모멘트 I)이 있다. 이 자석을 미소 진동 시켰을 때의 주기는 얼마인가?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{I}{mB}} & \textcircled{2} 2\pi \sqrt{\frac{I}{mB}} \\ \textcircled{3} \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{mB}{I}} & \textcircled{4} 2\pi \sqrt{\frac{mB}{I}} \end{array}$$

10. 임의의 단면을 가진 2개의 원주상의 무한히 긴 평행도체가 있다. 지금 도체의 도전률을 무한대라고 하면 C , L , ϵ 및 μ 사이의 관계는? (단, C 는 두 도체간의 단위길이당 정전용량, L 는 두 도체를 한개의 왕복회로로 한 경우의 단위길이당 자기인덕턴스, ϵ 는 두 도체사이에 있는 매질의 유전률, μ 는 두 도체사이에 있는 매질의 투자율이다.)

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} C\epsilon = L\mu & \textcircled{2} \frac{C}{\epsilon} = \frac{L}{\mu} \\ \textcircled{3} \frac{1}{LC} = \epsilon \mu & \textcircled{4} LC = \epsilon \mu \end{array}$$

11. $30V/m$ 의 전계내 $50V$ 되는 점에서 $1C$ 의 전하를 전계 방향으로 $70cm$ 이동한 경우, 그 점의 전위는 몇 V인가?

- ① 21 ② 29
③ 35 ④ 65

12. 환상 철심에 권수 N_A 인 A코일과 권수 N_B 인 B코일이 있을 때 코일 A의 자기인덕턴스가 $L_A[H]$ 라면 두 코일간의 상호인덕턴스는 몇 H인가? (단, A코일과 B코일간의 누설자속은 없는 것으로 한다.)

$\frac{N_A L_A}{N_B}$	$\frac{N_B L_A}{N_A}$
① $\frac{N_A^2 L_A}{N_B}$	② $\frac{N_B^2 L_B}{N_A}$
③ $\frac{N_A^2 L_A}{N_B}$	④ $\frac{N_B^2 L_B}{N_A}$

13. $\Omega \cdot \text{sec}$ 와 같은 단위는?

- ① H ② H/m
③ F ④ F/m


14. 자계분포 $H = xy j - xz k [A/m]$ 를 발생시키는 점(1,1,1)[m]에서의 전류밀도는 몇 A/m^2 인가?

- ① 2 ② 3
③ $\sqrt{2}$ ④ $\sqrt{3}$

15. 전력용 유인 커패시터가 있다. 유(기름)의 비유전률이 2이고 인가된 전계 $E = 200\sin\omega t a_x [V/m]$ 일 때 커패시터 내부에서의 변위 전류밀도는 몇 A/m^2 인가?

- ① $400\omega \cos\omega t a_x$ ② $400 \sin\omega t a_x$
③ $200\omega \cos\omega t a_x$ ④ $400\omega \sin\omega t a_x$

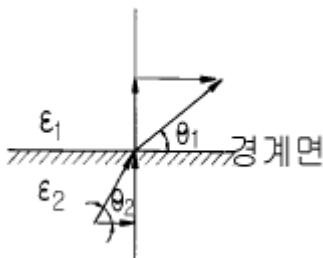16. 매질 1이 나일론 (비유전률 $\epsilon_s = 4$)이고, 매질 2가 진공일 때 전속밀도 D가 경계면에서 각각 θ_1, θ_2 의 각을 이룰 때 $\theta_2=30^\circ$ 라 하면 θ_1 의 값은?



- ① $\tan^{-1} \frac{4}{\sqrt{3}}$ ② $\tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{4}$
③ $\tan^{-1} \frac{\sqrt{3}}{2}$ ④ $\tan^{-1} \frac{2}{\sqrt{3}}$

17. 다음 중 옳은 것은?

- ① grad V는 전계방향으로 향하는 전위의 변화율이다.
② curl curl H = grad div H - $\nabla^2 H$ 의 벡터 항등식은 멕스웰 전자 방정식을 이용하여 전신 방정식(telegraphic

equation)을 유도하는데 필요하다.

- ③ div E는 폐곡면의 단위 면적당의 전기력선의 발산량이다.
④ curl H ($= \nabla \times H$)는 rot H와 같은 것이며 자계내의 1Wb가 이동하여 만든 폐로면내 단위 길이당의 선적 분이다.

18. 전류가 흐르는 도선을 자계안에 놓으면, 이 도선에 힘이 작용한다. 평등자계의 진공 중에 놓여 있는 직선 전류 도선이 받는 힘에 대하여 옳은 것은?

- ① 전류의 세기에 반비례한다.
② 도선의 길이에 비례한다.
③ 자계의 세기에 반비례한다.
④ 전류와 자계의 방향이 이루는 각의 탄젠트 각에 비례한다.

19. 패러데이 관(Faraday 管)에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 패러데이관내의 전속선 수는 일정하다.
② 진전하가 없는 점에서는 패러데이관은 불연속적이다.
③ 패러데이관의 밀도는 전속밀도와 같다.
④ 패러데이관 양단에 정(正), 부(負)의 단위 전하가 있다.

20. 유전율이 다른 두 유전체의 경계면에 작용하는 힘은? (단, 유전체의 경계면과 전계방향은 수직이다.)


- ① 유전율의 차이에 비례
② 유전율의 차이에 반비례
③ 경계면의 전계의 세기의 제곱에 비례
④ 경계면의 전하밀도의 제곱에 비례

2과목 : 회로이론

21. te^{-at} 에 대한 라플라스 변환을 구하면?

- | | |
|-------------------------|-------------------------|
| ① $\frac{1}{s^2 + a^2}$ | ② $\frac{1}{s + a}$ |
| ③ $\frac{1}{s^2 + a}$ | ④ $\frac{1}{(s + a)^2}$ |

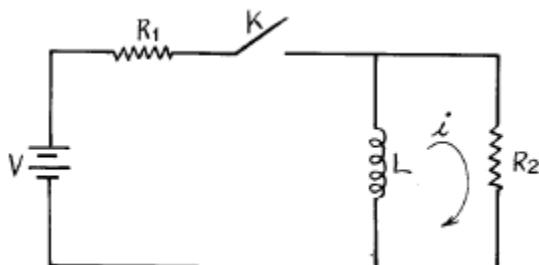22. 그림과 같은 회로에서 스위치 K가 닫혀진 상태에 있다가 $t = 0$ 일 때 K가 열렸다. 이 때 R_2 를 흐르는 전류 i는?




- ① $-\frac{V}{R_1} e^{-R_2 t / L}$ ② $-\frac{V}{R_1} e^{-Lt/R_2}$

$$\textcircled{3} \quad -\frac{V}{R_2} e^{-R_1 t/L}$$

$$\textcircled{4} \quad -\frac{V}{R_2} e^{-Lt/R_1}$$

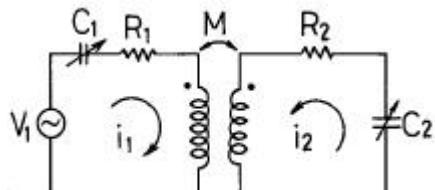23. 그림과 같은 결합 공진회로에 있어서 C_1 과 C_2 를 조정하여 두 페회로가 모두 공진 상태에 있을 때 결합계수를 변화 시킨다면 i_2 가 최대로 되는 상태는 언제인가?



- ① 밀결합될 때 ② 소결합될 때
③ 임계결합될 때 ④ 같은 방향으로 결합될 때

24. R-L-C 직렬회로에서 자유 진동 주파수는?


$$\textcircled{1} \quad \frac{1}{2\pi \sqrt{LC}}$$

$$\textcircled{2} \quad \frac{2\pi}{\sqrt{LC}}$$

$$\textcircled{3} \quad 2\pi \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$


$$\textcircled{4} \quad \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{1}{LC} - \left(\frac{R}{2L}\right)^2}$$

25. 그림과 같은 회로에서 단자 1, 2간의 인덕턴스 L 은?

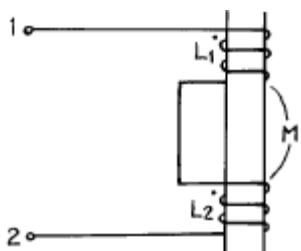

- ① $L_1 + L_2$ ② $L_1 + L_2 - 2M$
③ $L_1 + L_2 + 2M$ ④ $L_1 + L_2 \pm \sqrt{L_1 L_2}$

26. 그림과 같은 단일 구형파의 라플라스 변환은?

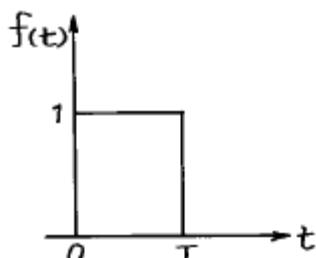


$$\textcircled{1} \quad F(s) = \frac{1}{s} (1 - e^{-Ts})$$

$$\textcircled{2} \quad F(s) = s(1 - e^{-Ts})$$

$$\textcircled{3} \quad F(s) = \frac{1}{s} (1 + e^{-Ts})$$




$$\textcircled{4} \quad F(s) = \frac{1}{s(1 - e^{-Ts})}$$

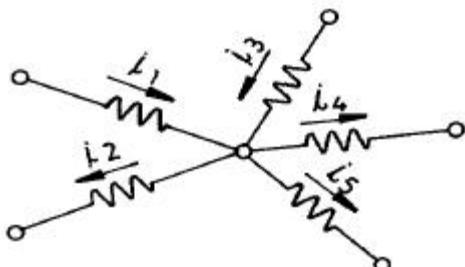27. 다음 그림에서 $i_1=16[A]$, $i_2=22[A]$, $i_3=18[A]$, $i_4=27[A]$ 일 때 i_5 는?



- ① -7 [A] ② -15 [A]
③ 3 [A] ④ 7 [A]

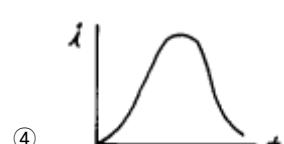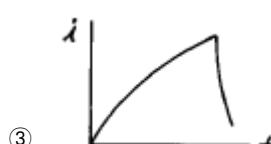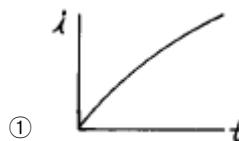
28. R - L직렬회로에 단위 임펄스를 가할 때 흐르는 전류 즉, 임펄스 응답을 가장 잘 나타낸 파형은?



29. 임의의 회로의 실효 전력이 30W이고, 무효전력이 40VAR 일 때 역률은?

- ① 0.6 ② 0.8
③ 1.0 ④ 1.2

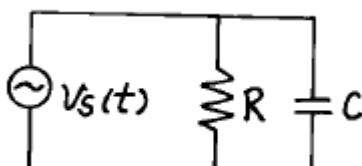30. 그림의 회로에서 $R=2[\Omega]$, $C=0.5[F]$, $V_s(t)=6e^{-2t}$ 인 경우 회로의 임피던스 $[Ω]$ 는?



- ① 2/4.5 ② -2
③ $2\omega/(4 + 0.5\omega)$ ④ 2

31. 어떤 회로에서 콘덴서의 캐파시턴스가 $2.12[\mu F]$ 일 때, 주파수가 $100[Hz]$, 전압 $200[V]$ 을 인가 했다면, 이 때 콘덴서


의 용량성 리액턴스 X_L 의 값은?

- ① 320 ② 750
③ 830 ④ 910

32. R-L 직렬회로에 $v(t)=100\sin(10^4t+Q_1)[V]$ 의 전압을 가할 때 $i(t)=20\sin(10^4t+Q_2)[A]$ 의 전류가 흐렸다. $R=30[\Omega]$ 일 때 인덕턴스 L 의 값은?

- ① $L=4[mH]$ ② $L=40[mH]$
③ $L=0.4[mH]$ ④ $L=0.04[mH]$

33. 다음 회로에서 특성 임피던스 Z_o 는?

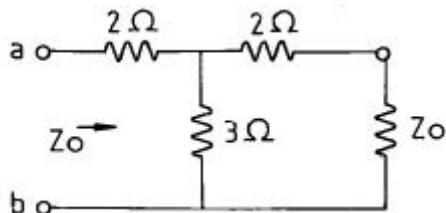


- ① 2 Ω ② 3 Ω
③ 4 Ω ④ 5 Ω

34. 콘덴서 C 에 단위 임펄스의 전류원을 접속하여 동작시키면 콘덴서의 전압 $V_c(t)$ 는?


- ① $V_c(t)=\frac{1}{C}$ ② $V_c(t)=C$
③ $V_c(t)=\frac{1}{C}u(t)$ ④ $V_c(t)=Cu(t)$

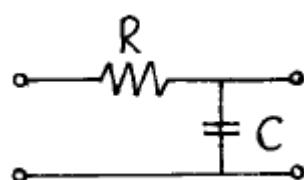35. RC 저역 필터회로에서 $\omega = \frac{1}{RC}$ 일 때 위상각은?



- ① 0° ② +45°
③ -45° ④ +90°

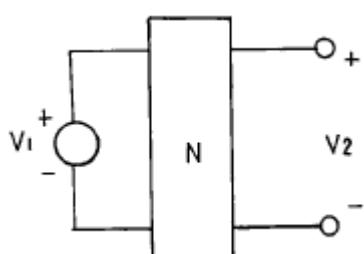36. 그림과 같은 회로망 N에서 포트 2를 개방했을 때의 전압이 득 G_{12} 를 임피던스 파라미터로 나타내면?




- ① $\frac{Z_{12}}{Z_{11}}$ ② $\frac{Z_{22}}{Z_{12}}$

$$\begin{array}{ll} \text{③ } \frac{Z_{12}}{Z_{22}} & \text{④ } \frac{Z_{11}}{Z_{21}} \end{array}$$

37. RLC 직렬회로에 대하여, 임의 주파수를 인가 하였을 때 회로의 특성이 공진 회로의 특성으로 나타났다. 동일한 이 회로에 대하여 주파수를 증가시켰을 때, 주파수에 따른 회로의 특성은?

- ① 유도성 회로의 특성으로 나타난다.
② 용량성 회로의 특성으로 나타난다.
③ 저항성 회로의 특성으로 나타난다.
④ 공진 회로의 특성으로 나타난다.

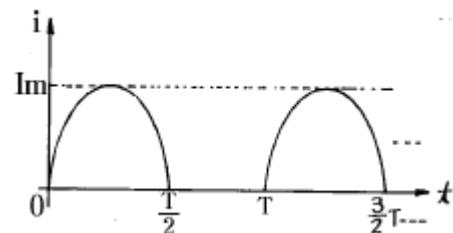38. 그림은 반파정류에서 얻은 파형이다. 이 전류의 실효치 (rms)는?




- ① $\frac{Im}{2}$ ② $\frac{Im}{\sqrt{2}}$
③ 2 Im ④ $\sqrt{2}$ Im

39. 2개의 4단자망을 직렬로 접속했을 때 성립하는 식은?

- ① $Z=Z_1+Z_2$ ② $Z=Z_1Z_2$
③ $Y=Y_1+Y_2$ ④ $Z=Y_1+Y_2$

40. 그림과 같은 그래프에서 컷셋(cut-set)을 나타내는 것은?

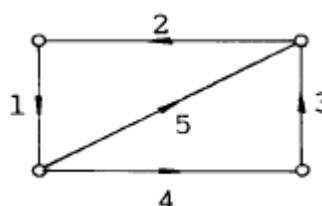

- ① {1,2,3} ② {1,4,5}
③ {1,3,4} ④ {1,2,3,4}

3과목 : 전자회로

41. Negative feedback 회로에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 이득 감소 ② sensitivity 감소
③ 대역폭 감소 ④ 잡음 감소

42. 궤환증폭회로에서 전압증폭도 $A_{Vf} = \frac{A}{1-\beta A}$ 라 할 때 부궤환의 조건은?(단, A는 부궤환시의 증폭도이다.)

- ① $|1 - A\beta| < 1$ ② $A\beta = \infty$
③ $A\beta = 1$ ④ $|1 - A\beta| > 1$


43. α 차단주파수에 관한 사항으로 옳지 않은 것은?

- ① α 가 원래값의 0.7배가 되는 곳의 주파수이다.
- ② Base 주행 시간에 반비례한다.
- ③ Base 폭의 자승에 반비례한다.
- ④ 확산 정수에 반비례한다.

44. 증폭 회로의 고주파 응답을 결정하는 요소는?


- ① 이득-대역폭적
- ② 롤-오프(Roll-Off)
- ③ 바이패스 커패시턴스
- ④ 트랜ジ스터의 내부 커패시턴스

45. 다음 회로는 무엇인가?

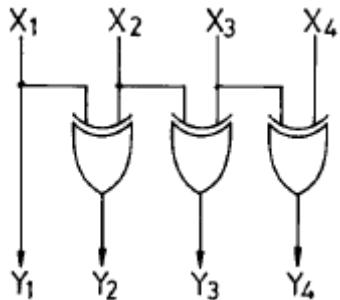

- ① 2진수를 그레이코드로 변환하는 회로
- ② 2진수를 3초과 코드로 변환하는 회로
- ③ 그레이코드를 2진수로 변환하는 회로
- ④ 3초과 코드를 2진수로 변환하는 회로

46. 다음 그림은 무엇을 위한 회로인가?

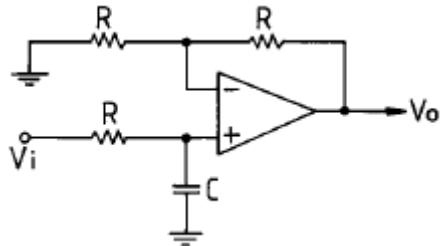


- ① 저역통과 여파기
- ② 고역통과 여파기
- ③ AC - DC 변환기
- ④ 시미트 트리거

47. 저주파 증폭기의 직류 입력은 2[kV], 400[mA]이고 효율은 80[%]로 보면 부하에서 나타나는 전력은?

- ① 640[W]
- ② 600[W]
- ③ 480[W]
- ④ 320[W]

48. 논리 회로의 출력 X는?

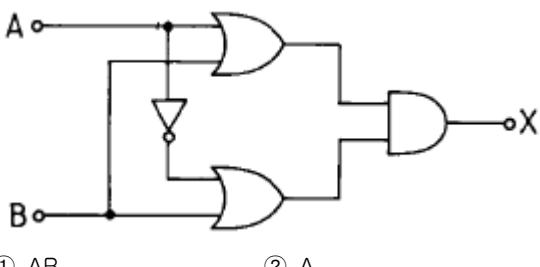

- ① AB
- ② A

③ B

④ \overline{AB}


49. 음귀환에 의한 입~~曹~~ 출력 임피던스 변화의 설명 중 옳은 것은?

- ① 직렬-전압 귀환 회로의 출력 임피던스는 증가한다.
- ② 직렬-전류 귀환 회로의 입력 임피던스는 감소한다.
- ③ 병렬-전압 귀환 회로의 출력 임피던스는 증가한다.
- ④ 병렬-전류 귀환 회로의 입력 임피던스는 감소한다.

50. 0 바이어스(zero bias)로 된 B급 푸시풀 증폭기에서 일어나기 쉬운 종력 파형의 일그러짐 현상을 무엇이라고 하는가?

- ① 주파수 일그러짐
- ② 진폭 일그러짐
- ③ 교차 일그러짐
- ④ 위상 일그러짐

51. 그림과 같은 논리회로의 출력은?

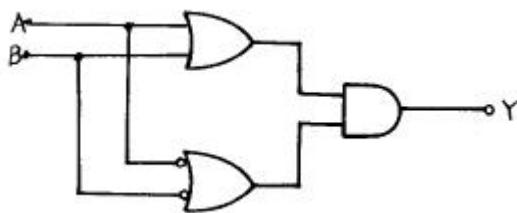

① $Y = AB$

② $Y = \overline{AB} + AB$


③ $Y = AB + A\overline{B}$

④ $Y = A\overline{B} + B\overline{A}$

52. 부궤환 증폭기의 특징 중 옳지 않은 것은?

- ① 증폭도가 증가한다.
- ② 주파수 특성이 좋다.
- ③ 일그러짐과 잡음이 감소한다.
- ④ 부하 변동에 의한 이득 변동이 감소한다.

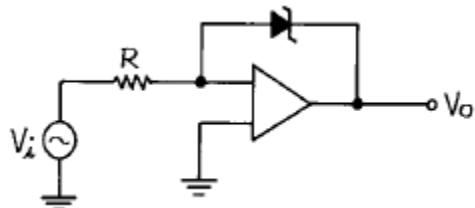53. 다음과 같은 comparator 회로에서 입력에 정현파를 인가하면 출력파형은?



① 구형파형

② 정현파형

③ 톱니파형

④ ramp 파형

54. 턴-오프 시간(turn-off time)은?

- ① 축적시간과 하강시간의 합이다.
- ② 상승시간과 지연시간의 합이다.
- ③ 상승시간과 축적시간의 합이다.
- ④ 상승시간과 하강시간의 합이다.

55. 반파 정류된 파형의 평균 값은? (단, 입력 전압은 $V_P \sin \theta$ 이다.)

① $\frac{V_P}{\pi}$

② $\frac{V_P}{2\pi}$


③ $\frac{2V_P}{\pi}$

④ $\frac{3V_P}{\pi}$

56. 불 대수식 $(A+B) \cdot (A+C)$ 와 등가인 것은?


- ① $B \cdot C$
② $A \cdot B \cdot C$
③ $A+B+C$
④ $A+B \cdot C$

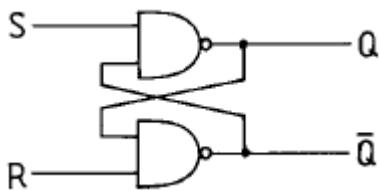57. 다음 회로 $Q^n = 0$ 인 상태에서 $S=1$, $R=0$ 이 가해지면 그 직후의 출력은?




- ① $Q = 1$, $\bar{Q} = 0$ ② $Q = 0$, $\bar{Q} = 1$
③ $Q = 1$, $\bar{Q} = 1$ ④ $Q = 0$, $\bar{Q} = 0$

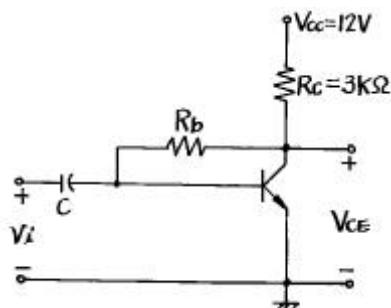58. 다음 회로에서 $V_{CE} = 6.5[V]$ 가 되기 위한 R_b 값으로 가장 적당한 것은?(단, 여기서 $V_{BE}=0.7[V]$, $\beta=100$ 이다.)



- ① 약 129 [kΩ] ② 약 275 [kΩ]
③ 약 320 [kΩ] ④ 약 421 [kΩ]

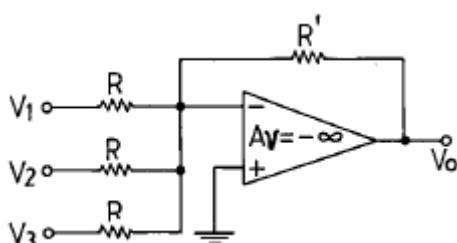59. 다음 그림과 같은 이득이 A_V 인 연산 증폭회로에서 출력전압 V_o 를 나타내는 것은?(단, V_1 , V_2 및 V_3 는 입력 신호 전압이다.)



① $V_o = \frac{R}{R'} (V_1 + V_2 + V_3)$

② $V_o = \frac{R}{3R'} (V_1 + V_2 + V_3)$

③ $V_o = \frac{R'}{R} (V_1 + V_2 + V_3)$

④ $V_o = -\frac{R'}{R} (V_1 + V_2 + V_3)$

60. 미분기의 출력과 입력은 어떤 관계인가?

- ① 출력은 입력의 변화율에 반비례한다.
② 출력은 입력의 변화율에 비례한다.
③ 출력은 입력의 변화율에 무관하다.
④ 출력은 입력의 변화율의 제곱에 비례한다.

4과목 : 물리전자공학

61. 제 4과목: 물리전자공학 Si P-N 다이오드에서의 cut-in 전압은 약 얼마인가?

- ① 0[V] ② 0.7[V]
③ 7[V] ④ 70[V]

62. PN접합의 역전압 의존성을 이용한 소자는?

- ① Tunnel 다이오드 ② Zener 다이오드
③ Varistor ④ Varactor 다이오드

63. 정격 100[V], 50[W] 백열 전구의 필라멘트를 0.1[sec] 사이에 통과하는 전자수는? (단, 전자의 전하량 $e=1.6 \times 10^{-19}[C]$)

- ① 3.125×10^{17} [개/초] ② 6.24×10^{16} [개/초]
③ 62.4×10^{17} [개/초] ④ 3.125×10^{16} [개/초]

64. PN 접합에 순방향 바이어스를 공급할 때 특징이 아닌 것은?

- ① 전장이 약해진다.
② 전위장벽이 높아진다.
③ 공간전하역의 폭이 좁아진다.
④ 다수캐리어에 의한 확산전류는 증대한다.

65. 0°C, 1기압(atm)에 대한 기체 분자 밀도는 약 얼마인가?(단, 볼츠만 상수 $K=1.38 \times 10^{-23}[J/K]$ 이다.)

- ① $2.69 \times 10^{25} [m^{-3}]$ ② $7.2 \times 10^{25} [m^{-3}]
③ 5.45 \times 10^{20} [m^{-3}]$ ④ $11.4 \times 10^{22} [m^{-3}]$

66. 파울리(Pauli)의 배타율 원리가 만족하는 분포 함수는?

- ① Schrodinger ② Maxwell-Boltzmann
③ Fermi-Dirac ④ Poisson

67. 확산 전류 밀도에 관계있는 것은?

- ① 농도의 기울기(gradient)에만 의존한다.
② 이동도에만 의존한다.
③ 농도의 기울기와 이동도에 의존한다.
④ 위의 가,나,다 모두 관계없다.

68. 어느 열음극의 일함수(work function)의 값이 1/2로 되면 열전자 전류밀도는 어떻게 되는가?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} e^{\frac{e\varphi}{KT}} \text{ 배} & \textcircled{2} e^{\frac{e\varphi}{2KT}} \text{ 배} \\ -\frac{e\varphi}{KT} & -\frac{e\varphi}{2KT} \end{array}$$

69. 부성 저항 특성을 나타내는 다이오드는?

- ①** 터널 다이오드
- ②** 바렉터
- ③** 제너 다이오드
- ④** 정류용 다이오드

70. 전류 제어용 소자는?

- ①** 3극 진공관
- ②** 접합 트랜지스터
- ③** 접합 전계효과 트랜지스터
- ④** 절연 게이트 전계효과 트랜지스터

71. "레이저란 원자가 (①)에너지 상태에서 (②)에너지 상태로 전이할 때 발생되는 (③)방출이다." ()안에 들어갈 옮은 표현은? (순서대로 ①, ②, ③)

- | | |
|---------------------|---------------------|
| ① 낮은, 높은, 유도 | ② 높은, 낮은, 유도 |
| ③ 낮은, 높은, 자연 | ④ 높은, 낮은, 자연 |

72. 선형적인 증폭을 위해서 트랜지스터의 동작점은?

- ①** 포화영역 부근에 세워져야 한다.
- ②** 차단영역 부근에 세워져야 한다.
- ③** 활성영역 부근에 세워지기만 하면 된다.
- ④** 차단영역과 포화영역 중간 지점에 세워져야 한다.

73. 일반적인 드리프트 트랜지스터 장·단점에 대한 설명 중 그 내용이 가장 부적당한 것은?

- ①** 컬렉터 용량이 감소한다.
- ②** 이미터 효율이 적어진다.
- ③** 이미터 용량이 증가한다.
- ④** 컬렉터 항복 전압이 낮아진다.

74. 물질의 구성과 관계없는 입자는?

- ①** 전자
- ②** 중성자
- ③** 양자
- ④** 광자

75. Hall 계수에 의해서 구할 수 있는 사항을 가장 잘 표현한 것은?

- ①** 캐리어의 종류만을 구할 수 있다.
- ②** 캐리어 농도와 도전율을 알 수 있다.
- ③** 캐리어 종류와 도전율을 구할 수 있다.
- ④** 캐리어의 종류, 농도는 물론 도전율을 알 경우 이동도도 구할 수 있다.

76. 페르미 준위에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ①** 불순물의 양과 온도가 증가할수록 금지대의 중앙으로부터 멀어진다.
- ②** 불순물의 양과 온도가 증가할수록 진성반도체의 페르미 준위에 가까워진다.
- ③** 불순물의 양이 증가하면 금지대의 중앙으로부터 멀어지고, 온도가 증가하면 그와 반대이다.

④ 불순물의 양이 증가하면 금지대의 중앙으로 가까워지고, 온도가 증가하면 그와 반대이다.

77. 균등자계 B내에 수직으로 속도 v로 입사한 전자의 속도를 2배로 증가시켰을 때, 전자의 운동은 어떻게 변하는가?

- ①** 원운동의 주기는 4배가 된다.
- ②** 원운동의 각속도는 2배가 된다.
- ③** 원운동의 주기는 변하지 않는다.
- ④** 원운동의 반경은 변하지 않는다.

78. 정자계 내에서 자계와 평행한 방향으로 운동하는 하전체는?

- ①** 원 운동을 한다.
- ②** 나선 운동을 한다.
- ③** 지그재그 운동을 한다.
- ④** 상호 작용이 없다.

79. 열전자 방출 현상에서 전류와 일함수와의 관계를 나타낸 식은?

- ①** Einstein의 관계식
- ②** Langmuir – Child의 관계식
- ③** richardson – dushman의 관계식
- ④** Schottky의 관계식

80. 트랜지스터의 제조에서 에피택셜 층(epitaxial layer)이 많이 사용되는 이유는?

- ①** 베이스 전극을 만들기 위해서
- ②** 베이스 영역을 좁게 만들기 위해서
- ③** 낮은 저항의 이미터 영역을 만들기 위해서
- ④** 낮은 저항의 기판에 같은 도전성 형태를 가진 높은 저항의 컬렉터 영역을 만들기 위해서

5과목 : 전자계산기일반

81. 스택(stack) 구조가 갖는 명령 형식은?

- ①** 0-주소명령형식
- ②** 1-주소명령형식
- ③** 2-주소명령형식
- ④** 3-주소명령형식

82. 레지스터(Register)의 설명 중 옳지 않은 것은?

- ①** 누산기(accumulator)도 레지스터의 일종이다.
- ②** CPU 내부에 있으며, 자료를 기억하는 기능을 가지고 있다.
- ③** 레지스터 상호 간에 자료의 전달은 버스를 이용한다.
- ④** 레지스터의 수가 많으면 컴퓨터의 효율이 떨어진다.

83. 명령(instruction)의 구성 부분이 될 수 없는 것은?

- ①** operand
- ②** operation code
- ③** condition code
- ④** address

84. 서브루틴의 리턴 어드레스를 저장하기 위한 데이터 구조는?

- ①** STACK
- ②** QUEUE
- ③** Linked List
- ④** Tree 구조

85. 다음 중 순서 논리 회로에 해당되는 것은?

- ①** 부호기(encoder)
- ②** 반가산기(half adder)
- ③** 플립-플롭(flip-flop)
- ④** 멀티플렉서(multiplexer)

86. 컴퓨터로 업무를 처리할 때 처리할 업무를 분석하여 최종 결과가 나오기까지의 작업 절차를 지시하는 명령문의 집합체를 무엇이라고 하는가?

- ① 컴파일(Compile)
- ② 프로그램(program)
- ③ 알고리즘(algorithm)
- ④ 프로그래머(Programmer)

87. 2의 보수 표현방식에 의해 n 비트의 정수를 표현할 때 허용 범위로 옳은 것은?

- | | |
|----------------------------------|-----------------------------------|
| ① $-(2^{n-1}) \sim (2^{n-1})$ | ② $-(2^{n-1}) \sim (2^{n-1}-1)$ |
| ③ $-(2^{n-1}) \sim -(2^{n-1}-1)$ | ④ $-(2^{n-1}-1) \sim (2^{n-1}-1)$ |

88. 다음에서 컴퓨터의 특징이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 범용성이 우수하다.
- ② 창의성, 응용성이 있다.
- ③ 데이터 처리를 신속, 정확하게 할 수 있다.
- ④ 대용량의 데이터를 기억, 저장, 처리를 할 수 있다.

89. 다음 그림의 병렬 가산기에서 출력되는 F의 값은? (단, 여기에서 \overline{B} 는 B의 1'S complement이며, 음수는 2의 보수로 표현한다.)



- ① $A-B$
- ② $A-B+1$
- ③ $A-B-1$
- ④ $A-1$

90. 다음의 어셈블리 프로그램을 실행하는 동작은?

- | | |
|-----------|-----------|
| ① LDA A | ② CMA |
| ③ STA TMP | ④ LDA B |
| ⑤ CMA | ⑥ AND TMP |
| ⑦ CMA | |

- ① AND
- ② Exclusive OR
- ③ NAND
- ④ OR

91. 자료의 덧셈, 뺄셈 등의 기능을 수행하는 장치는?

- ① 레지스터
- ② 제어장치
- ③ 연산장치
- ④ 기억장치

92. 캐시(cache) 메모리에 관한 설명 중 옳은 것은?

- ① hard disk에 비해서 가격이 저렴하다.
- ② 주기억장치에 비해서 속도가 느리지만 오류 수정 기능이 있다.
- ③ 주기억장치에 비해서 속도가 빠르고, 가격이 비싸다.
- ④ 병렬 처리 컴퓨터에 필수적이다.

93. 연산장치의 일시적 결과 또는 제어 장치가 필요한 제어 정보를 저장하는 장소는?

- ① 보조기억장치
- ② 레지스터

③ 자기테이프

④ 중앙처리장치

94. 흐름도 작성시 주의사항이 아닌 것은?

- ① 모든 문장을 하나의 블럭으로 상세히 그린다.
- ② 되도록이면 선이 얹히지 않게 그린다.
- ③ 적당한 설명을 덧붙인다.
- ④ 서브루틴은 따로 그린다.

95. 타이머(timer)에 의하여 발생하는 인터럽트는?

- | | |
|------------|-------------|
| ① 외부적 인터럽트 | ② 내부적 인터럽트 |
| ③ 트랩(trap) | ④ 프로그램 인터럽트 |

96. 가상 기억체제에서 주소 공간이 1024K이고, 기억 공간은 64K라고 가정할 때, 주기억장치의 주소 레지스터는 몇 비트로 구성되는가?

- | | |
|------|------|
| ① 10 | ② 12 |
| ③ 14 | ④ 16 |

97. 레이스(race) 현상을 방지하기 위하여 사용되는 플립플롭(F/F)은?

- | | |
|-------|----------------|
| ① JK | ② RS |
| ③ RST | ④ Master-slave |

98. 조건에 따라 처리를 반복 실행하는 플로우 차트의 기본형은?

- | | |
|-------|-------|
| ① 분기형 | ② 분류형 |
| ③ 루프형 | ④ 직선형 |

99. CPU를 구성하는 구성 요소로서 ALU에서 처리하는 자료를 항상 기억하며 처리하고자 하는 데이터를 일시 기억하는 레지스터는?

- | | |
|-------|------|
| ① ACC | ② SR |
| ③ IR | ④ SP |

100. 어셈블리 프로그램을 기계어로 바꾸어 주는 것은?

- | | |
|--------|---------|
| ① 어셈블러 | ② 인터프리터 |
| ③ 로더 | ④ 컴파일러 |

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/xe

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
(3)	(1)	(1)	(2)	(3)	(4)	(2)	(3)	(2)	(4)
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
(2)	(2)	(1)	(3)	(1)	(1)	(2)	(2)	(2)	(4)
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
(4)	(1)	(3)	(4)	(3)	(1)	(2)	(2)	(1)	(4)
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
(2)	(1)	(3)	(3)	(3)	(1)	(1)	(1)	(1)	(2)
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
(3)	(4)	(4)	(4)	(1)	(1)	(1)	(3)	(4)	(3)
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
(4)	(1)	(1)	(1)	(1)	(4)	(2)	(3)	(4)	(2)
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
(2)	(4)	(1)	(2)	(1)	(3)	(3)	(2)	(1)	(2)
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
(2)	(4)	(4)	(4)	(4)	(3)	(3)	(4)	(3)	(4)
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
(1)	(4)	(3)	(1)	(3)	(2)	(2)	(2)	(3)	(4)
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
(3)	(3)	(2)	(1)	(1)	(4)	(4)	(3)	(1)	(1)