

1과목 : 전기자기학

1. 비유전률 4, 비투자율 4인 매질내에서의 전자파의 전파속도는 자유공간에서의 빛의 속도의 몇 배인가?

- ① 1/3 ② 1/4
③ 1/9 ④ 1/16

2. Maxwell의 전자기파 방정식이 아닌 것은?

$$\oint_{\text{c}} \mathbf{H} \cdot d\mathbf{l} = n I$$

$$\oint_{\text{s}} \mathbf{E} \cdot d\mathbf{l} = \int_{\text{v}} \left(-\frac{\partial \mathbf{B}}{\partial t} \right) ds$$

$$\oint_{\text{s}} \mathbf{D} \cdot ds = \int_{\text{v}} \rho dv$$

$$\oint_{\text{s}} \mathbf{B} \cdot ds = 0$$

3. 면전하밀도가 $\rho_s [\text{C}/\text{m}^2]$ 인 무한히 넓은 도체판에서 $R[\text{m}]$ 만큼 떨어져 있는 점의 전계의 세기는 몇 V/m 인가?

- | | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| ① $\frac{\rho_s}{\epsilon_0}$ | ② $\frac{\rho_s}{2\epsilon_0}$ |
| ③ $\frac{\rho_s}{4\pi R^2}$ | ④ $\frac{\rho_s}{2R}$ |

4. 전위함수 $V=5x^2y+z[\text{V}]$ 일 때 점(2,-2,2)에서 체적전하밀도 ρ [C/m^3]의 값은?

- ① $5\epsilon_0$ ② $10\epsilon_0$
③ $20\epsilon_0$ ④ $25\epsilon_0$

5. 쌍극자 모멘트가 $M[\text{C}\cdot\text{m}]$ 인 전기쌍극자에 의한 임의의 점 P의 전계의 크기는 전기쌍극자의 중심에서 축방향과 점 P를 잇는 선분사이의 각이 얼마일 때 최대가 되는가?

- ① 0 ② $\pi/2$
③ $\pi/3$ ④ $\pi/4$

6. $x > 0$ 인 영역에서 $\epsilon_1 = 3$ 인 유전체, $x < 0$ 인 영역에 $\epsilon_2 = 5$ 인 유전체가 있다. 유전률 ϵ_2 인 영역에서 전계 $E_2 = 20a_x + 30a_y - 40a_z [\text{V}/\text{m}]$ 일 때, 유전률 ϵ_1 인 영역에서의 전계 E_1 은 몇 V/m 인가?

- ① $(100/3)a_x + 30a_y - 40a_z$ ② $20a_x + 90a_y - 40a_z$
③ $100a_x + 10a_y - 40a_z$ ④ $60a_x + 30a_y - 40a_z$

7. 8m 길이의 도선으로 만들어진 정방형 코일에 $\pi[\text{A}]$ 가 흐를 때 정방형의 중심점에서의 자계의 세기는 몇 A/m 인가?

- ① $\sqrt{2}/2$ ② $\sqrt{2}$
③ $2\sqrt{2}$ ④ $4\sqrt{2}$

8. 전기회로에서 도전도(Ω/m)에 대응하는 것은 자기회로에서 무언인가?

- | | |
|-------|--------|
| ① 자속 | ② 기자력 |
| ③ 투자율 | ④ 자기저항 |

9. N회 감긴 환상코일의 단면적이 $S[\text{m}^2]$ 이고 평균 길이가 l [m]이다. 이 코일의 권수를 반으로 줄이고 인덕턴스를 일정하게 하려고 할 때, 다음 중 옳은 것은?

- ① 단면적을 2배로 한다.
② 길이를 1/4배로 한다.
③ 전류의 세기를 4배로 한다.
④ 비투자율을 2배로 한다.

10. 강자성체의 히스테리시스 루프의 면적은?

- ① 강자성체의 단위 체적당의 필요한 에너지이다.
② 강자성체의 단위 면적당의 필요한 에너지이다.
③ 강자성체의 단위 길이당의 필요한 에너지이다.
④ 강자성체의 전체 체적의 필요한 에너지이다.

11. 환상철심에 권수 N_A 인 A코일과 권수 N_B 인 B코일이 있을 때, A코일의 자기인덕턴스가 $L_A[\text{H}]$ 라면 두 코일의 상호인덕턴스는 몇 H 인가?

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| $\frac{L_A N_A}{N_B}$ | $\frac{L_A N_B}{N_A}$ |
| ① | ② |
| $\frac{N_A}{L_A N_B}$ | $\frac{N_B}{L_A N_A}$ |
| ③ | ④ |

12. 반지름 $a[\text{m}]$, 전하 $Q[\text{C}]$ 을 가진 두 개의 물방울이 합쳐서 한개의 물방울이 되었다. 합쳐진 후의 정전에너지를 합쳐지기 전과 비교하면 어떻게 되는가?

- ① 변화하지 않는다. ② 2배로 감소한다.
③ 1/2로 감소한다. ④ 증가한다.

13. 유전률 $\epsilon=10$ 이고 전계의 세기가 $100\text{V}/\text{m}$ 인 유전체 내부에 축적되는 에너지 밀도는 몇 J/m^3 인가?

- ① 2.5×10^4 ② 5×10^4
③ 4.5×10^9 ④ 9×10^9

14. 면적 $A[\text{m}^2]$, 간격 $d[\text{m}]$ 인 평행판콘덴서의 전극판에 비유전률 ϵ_r 인 유전체를 가득히 채웠을 때 전극판간에 $V[\text{V}]$ 를 가하면 전극판을 떼어내는데 필요한 힘은 몇 N 인가?

- | | |
|--|---|
| $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r V^2 A}{2d^2}$ | $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r V^2 A}{d^2}$ |
| ① | ② |
| $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r V^2 A}{2\pi d^2}$ | $\frac{\epsilon_0 \epsilon_r V^2 A}{2d}$ |
| ③ | ④ |

15. 자계 중에 이것과 직각으로 놓인 도선에 $I[\text{A}]$ 의 전류를 흘리니 $F[\text{N}]$ 의 힘이 작용하였다. 이 도선을 $v[\text{m}/\text{s}]$ 의 속도로 자계와 직각으로 운동시키면 기전력은 몇 V 인가?

$$\textcircled{1} \frac{V}{F}$$

$$\textcircled{2} \frac{F^2 V}{I}$$

$$\textcircled{3} \frac{F V}{I}$$

$$\textcircled{4} \frac{F V^2}{I}$$

16. 10A의 전류가 흐르고 있는 도선이 자계내에서 운동하여 5Wb의 자속을 끊었다고 하면, 이 때 전자력이 한 일은 몇 J인가?

- $\textcircled{1}$ 25 $\textcircled{2}$ 50
 $\textcircled{3}$ 75 $\textcircled{4}$ 100

17. 면적 100cm^2 인 두장의 금속판을 0.5cm 인 일정 간격으로 평행 배치한 후 양판간에 1000V의 전위를 인가하였을 때 단위면적당 작용하는 힘인력은 몇 N/m^2 인가?

- $\textcircled{1}$ 1.77×10^{-1} $\textcircled{2}$ 1.77×10^{-2}
 $\textcircled{3}$ 3.54×10^{-1} $\textcircled{4}$ 3.54×10^{-2}


18. 내도체의 반지름이 $a[\text{m}]$ 이고, 외도체의 내반지름이 $b[\text{m}]$, 외반지름이 $c[\text{m}]$ 인 동축케이블의 단위길이당 자기인덕턴스는 몇 H/m 인가?

$$\begin{array}{ll} \textcircled{1} \frac{\mu_0}{2\pi} \ln \frac{b}{a} & \textcircled{2} \frac{\mu_0}{\pi} \ln \frac{b}{a} \\ \textcircled{3} \frac{2\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a} & \textcircled{4} \frac{\pi}{\mu_0} \ln \frac{b}{a} \end{array}$$

19. 영역 1의 자유공간에서 전파 $E_0^i[\text{V/m}]$ 과 자파 $H_0^i[\text{A/m}]$ 가 비유전율 $\epsilon_r=3$ 을 가진 유전체 영역으로 수직하게 입사 될 때 계면에서의 값으로 옳은 것은?

- $\textcircled{1}$ 반사 전파의 크기는 $-0.268E_0^i$ 이다.
 $\textcircled{2}$ 투과 전파의 크기는 $0.732E_0^i$ 이다.
 $\textcircled{3}$ 반사 자파의 크기는 $1.268H_0^i$ 이다.
 $\textcircled{4}$ 투과 자파의 크기는 $1.268H_0^i$ 이다.

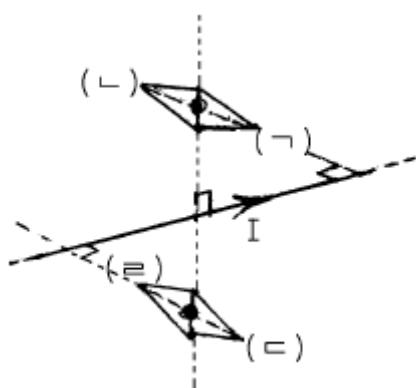
20. 무한장 직선도선에 흐르는 직류전류 I 에 의해, 무한장 직선도선의 전류 상하에 존재하는 자침이, 그림과 같이 자침 중심축을 중심으로 회전하여 정지하였다. (ㄱ) (ㄴ) (ㄷ) (ㄹ)의 극을 순서적으로 잘 배열한 것은?



- $\textcircled{1}$ S, N, S, N $\textcircled{2}$ S, N, N, S
 $\textcircled{3}$ N, S, N, S $\textcircled{4}$ N, S, S, N

2과목 : 회로이론

21. 그림에서 전류 I_1 과 I_2 는?

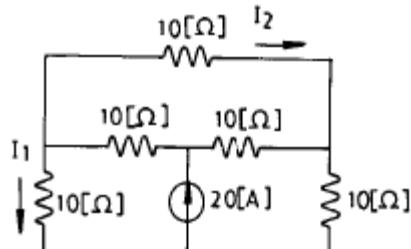

- $\textcircled{1}$ $I_1=2[\text{A}], I_2=0$ $\textcircled{2}$ $I_1=1[\text{A}], I_2=0$
 $\textcircled{3}$ $I_1=1[\text{A}], I_2=1[\text{A}]$ $\textcircled{4}$ $I_1=2[\text{A}], I_2=1[\text{A}]$

22. 임피던스 $Z(s)$ 가 $\frac{s+20}{s^2+2RLs+1}$ 인 2단자 회로에 직류 전원 $20[\text{A}]$ 를 인가 할 때 이 회로의 단자 전압은?

- $\textcircled{1}$ $20[\text{V}]$ $\textcircled{2}$ $40[\text{V}]$
 $\textcircled{3}$ $200[\text{V}]$ $\textcircled{4}$ $400[\text{V}]$

23. 전송선로의 특성 임피던스가 $50[\Omega]$ 이고, 부하저항이 $150[\Omega]$ 이면 부하에서의 반사계수는?


- $\textcircled{1}$ 0 $\textcircled{2}$ 0.5
 $\textcircled{3}$ 0.3 $\textcircled{4}$ 1

24. 수동 4단자 회로망(또는 2단자 쌍 회로망)이 가역적이기 위한 조건이 바르지 못한 것은?(단, 다음의 그림에서 $I_1=Y_{11}V_1+Y_{12}V_2$, $-I_2=Y_{21}V_1+Y_{22}V_2$ 이고 V_1 과 I_1 에 관해서는 $V_1=AV_2+B\bar{I}_2$, $I_1=CV_2+D\bar{I}_2$ 이다.)



- $\textcircled{1}$ $Z_{12}=Z_{21}$ $\textcircled{2}$ $Y_{12}=Y_{21}$
 $\textcircled{3}$ $AB-CD=1$ $\textcircled{4}$ $h_{12}=-h_{21}$

25. 그림과 같은 정 K형 필터가 있다고 할 때, 이 필터는?

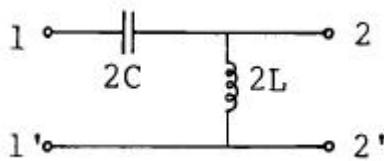

- $\textcircled{1}$ 중역필터 $\textcircled{2}$ 대역필터
 $\textcircled{3}$ 저역필터 $\textcircled{4}$ 고역필터

26. 대칭 4단자 회로망의 영상 임피던스는?

- $\textcircled{1}$ \sqrt{AD} $\textcircled{2}$ \sqrt{AC}

$$\textcircled{3} \quad \sqrt{\frac{B}{C}}$$

$$\textcircled{4} \quad \sqrt{\frac{B}{A}}$$

27. 1 neper는 약 몇 dB인가?

- ① 3.146 ② 8.686
 ③ 7.076 ④ 6.326


28. 라플라스 변환식 $F(S)=1/(S^2+2S+5)$ 의 역 변환은?

- ① $(1/2)e^{-t}\sin 2t$ ② $e^{-t}\sin 2t$
 ③ $e^{-2t}\sin 7t$ ④ $(1/2)e^{-2t}\sin 5t$

29. 다른 두 종류의 금속선으로 된 폐 회로의 두 접합점의 온도를 달리 하였을 때 열기전력이 발생하는 효과는?


- ① peltier 효과 ② Seebeck 효과
 ③ Pinch 효과 ④ Thomson 효과

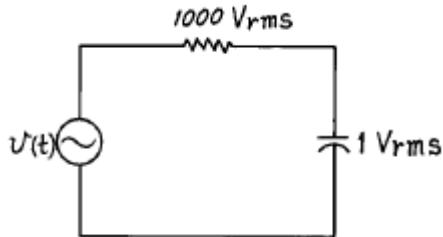30. 어떤 주파수 f에서 R과 C에 걸린 전압이 다음 그림과 같았다. 만약 주파수 f를 2배로 하면 C에 걸린 전압은?



- ① 1.9 Vrms ② 1 Vrms
 ③ 2 Vrms ④ 0.5 Vrms

31. 단위계단함수의 라플라스 변환은?

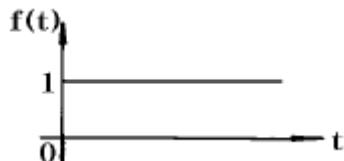


- ① 1 ② S
 ③ 1/S ④ 1/(S-1)

32. 이상 변압기의 조건 중 옳지 않은 것은?

- ① 코일에 관계되는 손실이 0이다.
 ② 두 코일간의 결합계수가 10이다.
 ③ 동순, 철순이 약간 있어야 한다.
 ④ 각 코일의 인덕턴스가 ∞ 이다.


33. 그림과 같은 회로에서 테브난 등가 저항은?

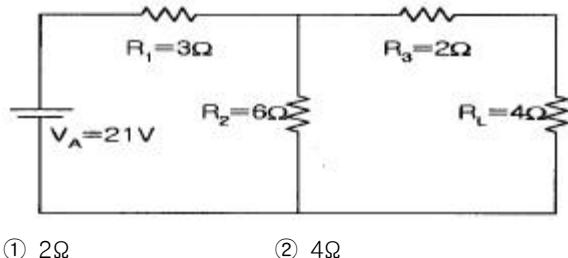

- ① 2Ω ② 4Ω

③ 6Ω

④ 8Ω

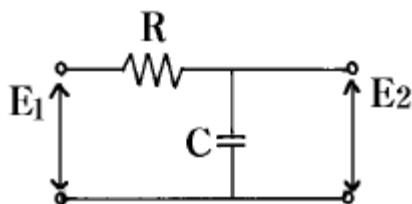34. 다음 회로에서 전압 전달비를 구하면? (단, $S=j\omega$ 이다.)

- ① $1/(RCS + 1)$ ② $R/(RCS + 1)$
 ③ $CS/(RCS + 1)$ ④ $RCS/(RCS + 1)$

35. 4단자 회로망에 있어서 4단자 정수(또는 ABCD 파라미터) 중 정수 A와 C의 정의가 옳은 것은?



$$\textcircled{1} \quad A = \left| \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0}, \quad C = \left| \frac{I_1}{V_2} \right|_{I_2=0}$$

$$\textcircled{2} \quad A = \left| \frac{V_1}{V_2} \right|_{I_2=0}, \quad C = \left| \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_2=0}$$


$$\textcircled{3} \quad A = \left| \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_2=0}, \quad C = \left| \frac{I_1}{I_2} \right|_{I_2=0}$$

$$\textcircled{4} \quad A = \left| \frac{I_1}{I_2} \right|_{I_2=0}, \quad C = \left| \frac{V_1}{I_2} \right|_{I_2=0}$$

36. 그림은 이상적 변압기이다. 성립되지 않는 관계식은? (단,

$$\frac{n_1}{n_2}$$

n_1, n_2 는 1차 및 2차 코일의 권회수, n 는

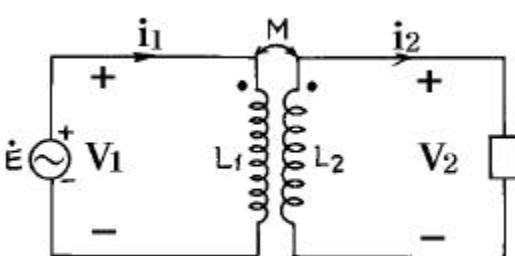


$$\textcircled{1} \quad \frac{V_1}{V_2} = \frac{n_1}{n_2}$$

$$\textcircled{2} \quad V_1 i_1 = V_2 i_2$$

$$\textcircled{3} \quad \frac{i_1}{i_2} = \frac{n_2}{n_1}$$

$$\textcircled{4} \quad n = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$$

37. 그림과 같은 주기적 교류 전류의 실효치는?

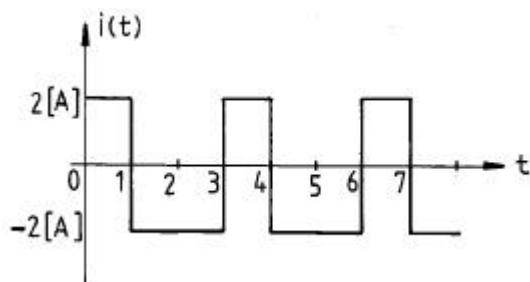

- ① 2 [A]
- ② 4 [A]
- ③ 2/3 [A]
- ④ $\sqrt{2}$ [A]

38. 두 회로간에 쌍대 관계가 옳지 않은 것은?

- ① $K \cdot V \cdot L \rightarrow K \cdot C \cdot L$
- ② 테브낭 정리 \rightarrow 노튼 정리
- ③ 전압원 \rightarrow 전류원
- ④ 폐로전류 \rightarrow 절점전류

39. 저항 3[Ω], 유도리액턴스 4[Ω]의 직렬회로에 60[Hz]의 정현파 전압 180[V]를 가했을 때 흐르는 전류의 실효치는?

- ① 26[A]
- ② 36[A]
- ③ 45[A]
- ④ 60[A]

40. 시정수 T인 RL직렬회로에 $t=0$ 에서 직류전압을 가하였을 때 $t=4T$ 에서의 회로 전류는 정상치의 몇 %인가? (단, 초기치는 0으로 한다.)

- ① 63
- ② 86
- ③ 95
- ④ 98

3과목 : 전자회로

41. 볼 대수의 정리 중에서 옳지 않은 것은?


- ① $C + C \cdot B = C$
- ② $A \cdot (A + B) = A$
- ③ $A + AB + AD = A$
- ④ $A \cdot (A + AB) = A + B$

42. 증폭기의 고주파 특성 결정에 가장 관계가 되는 것은?

- ① 이득-대역폭적
- ② 결합 캐패시터
- ③ 바이пас 캐패시터
- ④ 트랜지스터의 내부 캐패시터

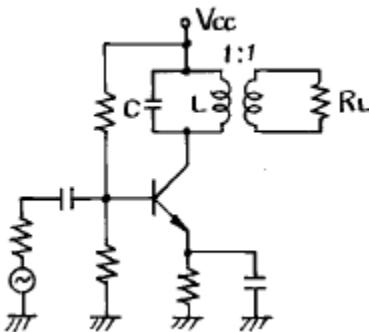43. 그림과 같은 동조증폭기에서 코일의 큐를 Q_c , 부하만의 큐를 Q_L 이라 할 때 이 증폭기 전체의 선택도 Q는 어떤 관계식이

$$Q_o = \frac{\omega_o L}{r}, \quad Q_L = R_L \omega_o C \quad \text{이며, } h_{oe} \text{는 거의 } 0 \text{이다.}$$



$$Q = \frac{1}{Q_o} + \frac{1}{Q_L} \quad \text{②}$$

$$Q = \frac{Q_o Q_L}{Q_o + Q_L} \quad \text{④}$$

44. 직류 전원 공급 장치를 구성하는 회로가 아닌 것은?

- ① 정류기
- ② 필터
- ③ 전압조정기
- ④ 발진기


45. C급 전력 증폭기의 특징으로 옳지 못한 것은?

- ① 차단점 이하에서 바이어스한다.
- ② 전력 손실이 많아 효율이 떨어진다.
- ③ 최대 효율은 A급 및 B급 증폭기보다 높다.
- ④ 입력주기의 짧은 부분에서는 직선영역에서 동작한다.

46. 전계효과 트랜지스터(FET)의 소신호 모델에서 전달 컨덕턴스 g_m 은?

① $\left. \frac{\partial V_{DS}}{\partial i_D} \right _{V_{GS}}$	② $\left. \frac{\partial V_{DS}}{\partial V_{GS}} \right _{i_D}$
③ $\left. \frac{\partial V_{GS}}{\partial i_D} \right _{V_{DS}}$	④ $\left. \frac{\partial i_D}{\partial V_{GS}} \right _{V_{DS}}$

47. 그림의 회로에서 R_o 의 중요한 역할은?

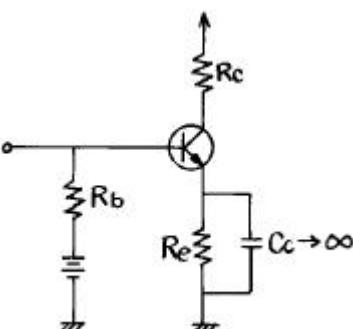

- ① 동작점의 안정화
- ② 주파수 대역폭 증대
- ③ 바이어스 전압감소
- ④ 출력증대

48. 전가산기에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 입력이 가수, 피가수, 자리 올림수 등 3개가 된다.

② 합은 공식으로 $(A + B) \cdot C + A \cdot B$ 로 나타난다.

③ 반가산기 2개로 전가산기를 만들 수 있다.

④ 합의 공식은 $(A \oplus B) \oplus C$ 이다. 이 때 가수 A, 피가수 B, 자리올림수 C이다.

49. 2진 코드(1010_2)를 그레이 코드(Gray Code)로 변환하면?

① 1111

② 1110


③ 1010

④ 1011

$$Av = \frac{V_o}{V_i}$$

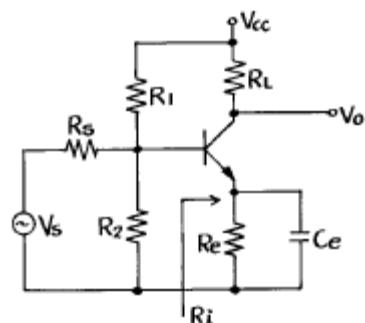50. 다음 회로의 전압이득(A_v)은? (단, $h_{ie} = 1.1$

$[k\Omega], h_{fe} = 60, h_{re} = 2.5 \times 10^{-4}RL = 1[k\Omega], R_1 = 5.5[k\Omega], R_2 = 1.2[k\Omega], R_E = 1[k\Omega]$)



① 약 -45.5

② 약 -54.5

③ 약 -62.7

④ 약 -40.5

51. 포토 커플러(photo coupler)란?

① 태양 전지의 일종이다.

② 빛을 전기로 변환하는 장치이다.

③ 전기를 빛으로 변환하는 장치이다.

④ 발광소자와 수광소자를 하나로 조합한 장치이다.

52. 궤환 발진기에서 바크하우젠(Barkhausen)의 발진 조건을 표시한 것 중 옳은 것은?


① $\beta A = 0$

② $\beta A < 1$

③ $-\beta A = 1$

④ $\beta A > 1$

53. 다음 회로의 이름은?

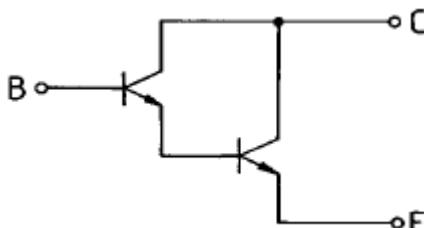

① Cascade 회로

② Darlington 회로

③ Double Ended P-P

④ Single Ended P-P

54. 적분 회로로 사용 가능한 회로는?

① 저역 통과 RC 회로

② 고역 통과 RC 회로

③ 대역 소거 RC 회로

④ 대역 통과 RC 회로

55. 변조도가 100[%]인 AM파의 전력이 30[kW]라면 반송파 성분의 전력은 몇 [kW]가 되는가?


① 20

② 30

③ 40

④ 50

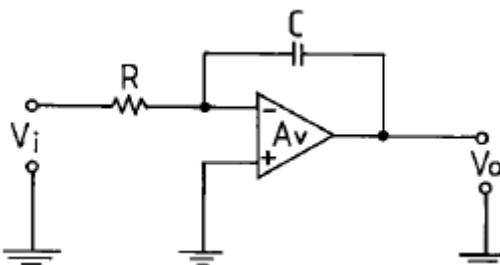56. 그림의 연산증폭기에서 입력 $V_i = -V$ 이면 출력 V_o 는? (단, 연산증폭기는 이상적인 것이라 한다.)



① $-Ve^{-t/RC}$

② $Ve^{-t/RC}$

③ $-\frac{V}{RC} t$

④ $\frac{V}{RC} t$

57. 전력 이득을 가장 크게 얻을 수 있는 결합 방식은?

① RC 결합

② 변성기 결합

③ 임피던스 결합

④ 이득이 모두 같다.

58. 다음 Karnaugh 도로 된 함수를 최소화 하면?

	\overline{CD}	\overline{CD}	CD	CD
\overline{AB}	0	0	0	0
\overline{AB}	0	0	0	0
AB	0	0	1	1
$A\overline{B}$	0	0	1	1

① AB

② \overline{AD}

③ \overline{AB}

④ AC

59. 트랜지스터의 고주파 특성으로 α 차단 주파수(f_a)는 어느 것에 의하여 결정되는가?

① 컬렉터 용량에만 반비례한다.

② 컬렉터에 인가하는 전압에 비례한다.

③ 베이스폭과 컬렉터 용량에 각각 비례한다.

④ 베이스폭의 자승에 반비례하고 확산계수에 비례한다.

60. 수정 발진회로의 특징 중 옳은 것은?

① 효율을 높일 수 있다.

② 출력을 높일 수 있다.

③ 잡음을 감소시킬 수 있다.

④ 발진 주파수의 안정도가 높다.

4과목 : 물리전자공학

61. 실리콘 단결정 반도체에서 N형 불순물로 사용될 수 있는 것은?

- ① 인듐(In) ② 갈륨(Ga)
 ③ 인(P) ④ 알루미늄(Al)
62. 어느 광전 음극의 한계 파장 λ_0 가 5700[A]이라 한다. 이 광전 음극의 일 함수는 약 몇 V인가?
 ① 0.92 ② 0.46
 ③ 2.18 ④ 1.09
63. α 차단 주파수가 10MHz인 트랜지스터에서 이것을 이미터 접지로 사용할 경우 β 차단 주파수는 약 몇 kHz인가? (단, $\alpha = 0.98$ 이다.)
 ① 100 ② 150
 ③ 204 ④ 408
64. 금속 표면에 빛을 조사하면 금속 내의 전자가 방출하는 현상은?
 ① 열전자 방출 ② 냉음극 방출
 ③ 2차전자 방출 ④ 광전자 방출
65. 트랜지스터의 안정도(stability factor)는?
- | | |
|--|--|
| $\textcircled{1} \quad S = \frac{\Delta I_{CO}}{\Delta I_C}$

$\textcircled{3} \quad S = \frac{\Delta I_{CO}}{\Delta I_B}$ | $\textcircled{2} \quad S = \frac{\Delta I_C}{\Delta I_{CO}}$

$\textcircled{4} \quad S = \frac{\Delta I_B}{\Delta I_{CO}}$ |
|--|--|
66. 트랜지스터에서 발생하는 잡음이 아닌 것은?
 ① 열 잡음 ② 산탄 잡음
 ③ 플리커 잡음 ④ 분배 잡음
67. 트랜지스터 증폭기에서 부하 저항이 클수록 전류 이득은?
 ① 변함없다.
 ② 감소한다.
 ③ 증가한다.
 ④ 베이스 접지에서만 증가하고, 이미터 접지나 컬렉터 접지에서는 감소한다.
68. 2종의 금속을 접속하고 직류를 흘리면 그 접합부에 온도 차이가 생기는 효과는?
 ① Early 효과 ② Hall 효과
 ③ Seebeck 효과 ④ Peltier 효과
69. Fermi-Dirac의 분포 함수는? (단, E는 에너지준위, α, β 는 Lagrangean multiplier 이다.)
- | | |
|--|--|
| $\textcircled{1} \quad \frac{1}{1 + e^{\frac{E - E_f}{KT}}}$

$\textcircled{3} \quad P = \frac{1}{e^{\alpha + \beta E}}$ | $\textcircled{2} \quad e\alpha + \beta - 1$

$\textcircled{4} \quad P = e^{-\alpha + \beta + 1}$ |
|--|--|
70. 전자볼트(electron volt, eV)는 전자 한 개가 1볼트의 전위차를 통과할 때 얻는 운동 에너지를 1[eV]로 정한 것이다. 1[eV]는 대략 몇 J(joule)인가?
 ① 9.109×10^{-31} ② 1.759×10^{-11}
 ③ 1.602×10^{-19} ④ 6.547×10^{-34}
71. n채널 전계 효과 트랜지스터(Field Effect Transistor)에 흐르는 전류는 주로 어느 현상에 의한 것인가?
 ① 전자의 확산 현상
 ② 정공의 확산 현상
 ③ 정공의 드리프트 현상
 ④ 전자의 드리프트(drift) 현상
72. 정자계내에서 자계와 수직이 아닌 임의의 각도로 운동 하는 전자의 궤도는?
 ① 직선 운동 ② 원 운동
 ③ 나선 운동 ④ 포물선 운동
73. 전자가 광속도로 운동을 할 때, 이 전자의 질량은?
 ① 0이 된다. ② 무한대가 된다.
 ③ 정지 질량과 같다. ④ 정지 질량보다 감소한다.
74. n채널 J-FET와 그 특성이 비슷한 진공관은?
 ① 2극관 ② 3극관
 ③ 4극관 ④ 5극관
75. 반도체에 대한 설명 중 옳은 것은?
 ① P형 반도체에서 majority carrier는 정공이다.
 ② P형 반도체에서 첨가한 3가의 불순물을 Donor라고 한다.
 ③ N형 반도체에서 첨가한 5가의 불순물을 Acceptor라고 한다.
 ④ N형 반도체에서 majority carrier는 양이온과 자유 전자이다.
76. 터널 다이오드(tunnel diode)의 특징 중 옳지 않은 것은?
 ① 부성 저항 특성이다.
 ② 역바이어스 상태에서는 도체이다.
 ③ 작은 정바이어스 상태에서 저항은 대단히 크다.
 ④ 고속 스위칭 회로와 마이크로 웨이브 발진기에 응용 된다.
77. 확산 정수 D, 이동도 μ , 절대 온도 T 간의 관계식을 옳게 나타낸 것은?
- | | |
|--|--|
| $\textcircled{1} \quad \frac{D}{\mu} = kT$

$\textcircled{3} \quad \frac{\mu}{D} = kT$ | $\textcircled{2} \quad \frac{D}{\mu} = \frac{kT}{e}$

$\textcircled{4} \quad \frac{\mu}{D} = \frac{kT}{e}$ |
|--|--|
78. 온도가 상승하면 불순물 반도체의 페르미 준위는?
 ① 전도대쪽으로 접근한다.
 ② 가전대쪽으로 접근한다.
 ③ 금지대 중앙에 위치한다.

- ④ 금지대 중앙으로 접근한다.
79. 300[eV]로 가속된 전자가 $0.01[\text{Wb}/\text{m}^2]$ 인 균등한 자계중에 자계의 방향과 60° 의 각도를 이루며 사출되었다. 전자가 그리는 궤도의 직경은? (단, 전자의 전하 $e = 1.602 \times 10^{-19}[\text{coul}]$, 전자의 질량 $m = 9.106 \times 10^{-31}[\text{kg}]$ 이다.)
 ① 약 $2.02 \times 10^{-2}[\text{m}]$ ② 약 $1.01 \times 10^{-2}[\text{m}]$
 ③ 약 $2.02 \times 10^{-4}[\text{m}]$ ④ 약 $1.01 \times 10^{-4}[\text{m}]$
80. Ge의 진성 캐리어 밀도는 상온에서 Si보다 높다. 그 이유의 설명으로 가장 옳은 것은?
 ① Ge의 에너지갭이 Si의 에너지갭보다 좁기 때문에
 ② Si의 에너지갭이 Ge의 에너지갭보다 좁기 때문에
 ③ Ge의 캐리어 이동도가 Si보다 크기 때문에
 ④ Ge의 캐리어 이동도가 Si보다 작기 때문에
- 5과목 : 전자계산기일반**
81. 순차 접근(Sequential Access) 방식을 사용하는 장치는?
 ① 반도체 메모리 ② 자기드럼
 ③ 자기테이프 ④ 자기디스크
82. 연산 결과를 일시적으로 기억하고 있는 레지스터는?
 ① 누산기(accumulator)
 ② 기억 레지스터(storage register)
 ③ 메모리 레지스터(memory register)
 ④ 인스트럭션 카운터(instruction counter)
83. 중앙처리장치에서 하는 일이 아닌 것은?
 ① 산술 연산을 한다.
 ② 센서(sensor) 신호의 변환을 담당한다.
 ③ 명령 레지스터에 기억된 명령을 해독한다.
 ④ 명령 처리 순서를 결정하는 각종 제어 신호를 만들어 낸다.
84. 다음의 코드 시스템 중에서 성질이 다른, 즉 오류 수정 가능성이 있는 것은?
 ① Gray 코드 ② 한글 완성형 코드
 ③ parity 코드 ④ Hamming 코드
85. 서브 루틴을 호출할 때 복귀 주소(return address)를 기억하는데 주로 사용하는 것은?
 ① 플래그 ② 프로그램 카운터
 ③ 스택 ④ ALU
86. 컴퓨터 주기억장치의 용량을 1M 바이트의 크기로 구성하고 한다. 1바이트가 8비트이고 패리티 비트를 포함한다면 64Kbit DRAM 칩이 몇 개가 필요한가?
 ① 16 ② 17
 ③ 128 ④ 144
87. 인터럽트(interrupt)의 발생 원인으로 옳지 않은 것은?
 ① 부 프로그램 호출
 ② 오퍼레이터에 의한 동작
 ③ 불법적인 인스트럭션(instruction)의 수행
- ④ 정전 또는 자료 전달 과정에서 오류의 발생
88. 10진법 11을 16진법으로 표현하면?
 ① 11 ② A
 ③ B ④ C
89. 마이크로컴퓨터 시스템 구성에 관련된 내용으로 옳지 않은 것은?
 ① CPU의 실행 속도는 메모리 액세스(access) 시간과 무관하다.
 ② 데이터의 전송 선로인 데이터 버스는 쌍방향이다.
 ③ 인터럽트는 소프트웨어적으로 발생시킬 수 있다.
 ④ DMA는 데이터의 고속 전송을 담당한다.
90. 완충 기억기구(Buffer Storage)의 설명 중 옳지 않은 것은?
 ① 내부 처리 속도를 올리기 위한 기구이다.
 ② 모든 기종에 따라 완충기억기구는 동일한 모델이다.
 ③ 완충기억기구는 시스템의 성능을 대폭 향상시켜준다.
 ④ 주기억장치와 CPU 사이의 동작속도 불균형을 보완하는 기구이다.
91. 시프트 레지스터에서 가장 시간이 적게 걸리는 입·출력 방식은?
 ① 직렬입력-직렬출력 ② 직렬입력-병렬출력
 ③ 병렬입력-직렬출력 ④ 병렬입력-병렬출력
92. 운영체제의 구성 요소와 거리가 가장 먼 것은?
 ① 파일 관리(File Management)
 ② 작업 관리(Job Management)
 ③ 작업 계획(Job Scheduler)
 ④ 라이브러리(Library)
93. 메모리 장치와 주변 장치 사이에서 데이터의 입·출력 전송이 직접 이루어지는 것은?
 ① MIMD ② UART
 ③ MIPS ④ DMA
94. n개의 비트(bit)로 정수를 표시할 때 2의 보수 표현법에 의한 범위를 적절히 나타낸 것은?
 ① $-2^n \sim 2^{n-1}$ ② $-2^{n-1} \sim 2^{n-1}$
 ③ $-2^{n-1} \sim (2^{n-1}-1)$ ④ $-(2^{n-1}-1) \sim (2^{n-1}-1)$
95. 중앙처리장치가 수행하는 명령어들을 기능별 네가지로 분류하였을 때 속하지 않는 것은?
 ① 함수연산기능 ② 전달기능
 ③ 기억기능 ④ 입·출력기능
96. 스택 구조의 컴퓨터에 사용되는 명령어 방식은?
 ① 0-주소 명령어 방식
 ② 1-주소 명령어 방식
 ③ 3-주소 명령어 방식
 ④ 인덱스드 주소 모드 방식
97. 프로그램 카운터가 명령어의 번지와 더해져서 유효번지를 결정하는 어드레싱 모드는?

- | | |
|-----------|---------------|
| ① 레지스터 모드 | ② 간접번지 모드 |
| ③ 상대번지 모드 | ④ 인덱스 어드레싱 모드 |

98. 순서도를 작성하는 일반 규칙으로 옳지 않은 것은?

- ① 한국산업규격의 표준 기호를 사용한다.
- ② 제어 흐름에 따라 위에서 아래로, 왼쪽에서 오른쪽으로 그린다.
- ③ 기호 내부에 처리내용을 자세하게 기술하고, 주석은 기술하지 않도록 한다.
- ④ 문제가 복잡하고 어려울 때는 블록 별로 나누어 단계적으로 그린다.

99. 어셈블리 언어로 프로그램을 작성할 때 절대 번지 대신에 간단한 기호명칭을 사용할 수 있는데 이러한 번지를 무엇이라 하는가?

- | | |
|--------------------|-----------------------------|
| ① self address | ② symbolic address |
| ③ relative address | ④ symbolic relative address |

100. CPU는 4개의 사이클 반복으로 동작을 행한다. 이 중 4개의 사이클에 속하지 않는 것은?

- ① Fetch cycle
- ② Execute cycle
- ③ Interrupt cycle
- ④ Branch cycle

전자문제집 CBT PC 버전 : www.comcbt.com
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : m.comcbt.com
 기출문제 및 해설집 다운로드 : www.comcbt.com/x

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	①	②	③	①	①	②	③	②	①
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	②	①	③	②	①	①	④	④
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	④	②	③	④	③	②	①	②	④
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
③	③	②	①	①	④	①	④	②	④
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	④	④	④	②	④	①	②	①	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	③	②	①	①	④	②	④	④	④
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	③	③	④	②	④	②	④	①	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
④	③	②	④	①	③	②	④	②	①
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	①	②	④	③	④	①	③	①	②
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	④	④	③	③	①	③	③	②	④