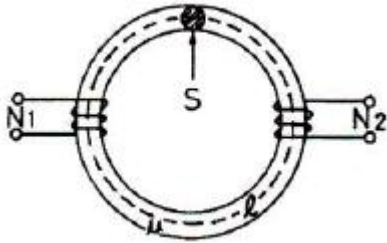


## 1과목 : 전기자기학

1. 그림과 같이 단면적  $S[m^2]$ , 평균 자로의 길이  $\ell[m]$ , 투자율  $\mu[H/m]$ 인 철심에  $N_1$ ,  $N_2$ 의 권선을 감은 무단 솔레노이드가 있다. 누설자속을 무시할 때 권선의 상호 인덕턴스는?



- ①  $\frac{\mu N_1 N_2 S}{\ell^2} [H]$       ②  $\frac{\mu N_1 N_2 S}{\ell} [H]$   
 ③  $\frac{\mu N_1^2 N_2^2 S}{\ell} [H]$       ④  $\frac{\mu N_1 N_2 S^2}{\ell} [H]$
2. 원형코일이 평등자계 내에 자침을 축으로 하여 회전하고 있을 때 코일에 유기되는 기전력의 주파수는?  
 ① 회전속도와 코일의 권수에 의해 결정된다.  
 ② 자계와 자침 축 및 사이 각에 의해 변화된다.  
 ③ 회전수에 의해서만 결정된다.  
 ④ 회전방향과 회전속도에 의해 결정된다.
3. 도전율  $\sigma$ , 유전율  $\epsilon$ 인 매질에 교류전압을 가할 때 전도전류와 변위전류의 크기가 같아지는 주파수(f)는?  
 ①  $f = \frac{\sigma}{2\pi\epsilon}$       ②  $f = \frac{\epsilon}{2\pi\sigma}$   
 ③  $f = \frac{2\pi\epsilon}{\sigma}$       ④  $f = \frac{2\pi\sigma}{\epsilon}$
4. 분극세기  $P$ , 전기장  $E$ , 전속밀도  $D$ 의 관계는? (단,  $\epsilon_0$ 는 진공중 유전율이고,  $\epsilon_r$ 은 유전체의 비유전율이다.)  
 ①  $P = \epsilon_0(\epsilon_r + 1)E$       ②  $E = \frac{D + P}{\epsilon_0}$   
 ③  $P = D - \epsilon_0 E$       ④  $\epsilon_0 = D - E$
5.  $N$ 회 감긴 환상코일의 단면적이  $S[m^2]$ 이고 평균 길이가  $\ell$  [m]이다. 이 코일의 권수를 두 배로 늘이고 인덕턴스를 일정하게 하려고 할 때, 다음 중 옳은 것은?  
 ① 단면적을 1/4한다.  
 ② 길이를 2배로 한다.  
 ③ 비투자율을 1/2로 한다.  
 ④ 전류의 세기를 4배로 한다.
6. 비오-사바르의 법칙에서 자계의 세기  $H$ 와 거리  $r$ 의 관계를 옳게 표현한 것은?  
 ①  $r$ 에 반비례      ②  $r$ 에 비례

③  $r^2$ 에 반비례④  $r^2$ 에 비례

7. 전기장  $E[V/m]$ , 전속밀도  $D[C/m^2]$ , 유전율  $\epsilon[F/m]$ 인 유전체 내에 저장되는 에너지 밀도는 몇  $[J/m^3]$ 인가?

- ①  $ED$       ②  $\frac{1}{2}ED$   
 ③  $\frac{1}{2\epsilon E^2}$       ④  $\frac{1}{2}\epsilon D^2$

8. 비유전율 5, 비투자율 1인 유전체내에서의 전자파의 전파속도는 몇 m/s 인가?

- ①  $1.13 \times 10^7$       ②  $1.34 \times 10^7$   
 ③  $1.13 \times 10^8$       ④  $1.34 \times 10^8$

9. 유기기전력에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

- ① 시간에 따라 변하는 자기장 내에 놓인 폐회로에는 기전력이 유기되어 유도전류가 흐른다.  
 ② 유도기전력의 방향은 자속의 변화를 억제하는 방향으로 생겨서, 변화되기 전 상태를 유지하려는 성질을 갖는다.  
 ③ 유도기전력의 크기는 쇠교자속의 시간적 변화량과 같다. 즉, 자속이 급격히 변화하면 이에 대한 반작용도 커져서 유기기전력도 커진다.  
 ④ 전자유도 현상에 의한 쇠교자속의 변화로 발생된 유도 전류방향은 자속의 변화를 돕는 방향으로 일어난다.

10. 비유전율, 3, 비투자율 3인 매질에서 전자기파의 진행속도는 진공에서의 속도의 몇 배인가?

- ① 1/9배      ② 1/3배  
 ③ 3배      ④ 9배

11. 자기회로에서 자기저항의 관계로 옳은 것은?

- ① 자기회로의 단면적에 비례  
 ② 자기회로의 길이에 비례  
 ③ 자성체의 비투자율에 비례  
 ④ 자성체의 비투자율의 제곱에 비례

12. 자유공간에서 전파  $E(z,t) = 10^3 \sin(\omega t - \beta z) \mathbf{a}_y [V/m]$ 일 때 자파  $H(z,t) [A/m]$ 는?

- ①  $\frac{10^3}{120\pi} \sin(\omega t - \beta z) \mathbf{a}_z$   
 ②  $\frac{10^3}{120\pi} \sin(\omega t - \beta z) \mathbf{a}_x$   
 ③  $-\frac{10^3}{120\pi} \sin(\omega t - \beta z) \mathbf{a}_z$   
 ④  $-\frac{10^3}{120\pi} \sin(\omega t - \beta z) \mathbf{a}_x$

13. 자성체에 외부의 자계  $H_0$ 를 가하였을 때 자화의 세기  $J$ 와의 관계식은? (단,  $N$ 은 감자율,  $\mu$ 는 투자율이다.)

$$\textcircled{1} J = \frac{H_0}{1 + N(\mu_s - 1)}$$

$$\textcircled{2} J = \frac{H_0(\mu_s - 1)}{1 + N}$$

$$\textcircled{3} J = \frac{H_0\mu_0(\mu_s - 1)}{1 + N(\mu_s - 1)}$$

$$\textcircled{4} J = \frac{H_0(\mu_s - 1)}{1 + N\mu_0(\mu_0 - 1)}$$

14. 전류  $I[A]$ 가 흐르는 반지름  $a[m]$ 인 원형코일의 중심선상의 자계의 세기는 몇  $[AT/m]$ 인가? (단, 중심축사의 거리는  $x[m]$ 라 한다.)

$$\textcircled{1} \frac{x^2 I}{2(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\textcircled{2} \frac{a^2 I}{2(a^2 + x^2)^{\frac{3}{2}}}$$

$$\textcircled{3} \frac{xI}{2\sqrt{a^2 + x^2}}$$

$$\textcircled{4} \frac{I}{2} \left( 1 - \frac{x}{\sqrt{a^2 + x^2}} \right)$$

15. 옴의 법칙을 미분형태로 표시하면? (단,  $i$ 는 전류밀도이고,  $\rho$ 는 저항률,  $E$ 는 전기장이다.)

$$\textcircled{1} i = \frac{1}{\rho} E$$

$$\textcircled{2} i = \rho E$$

$$\textcircled{3} i = \text{div} E$$

$$\textcircled{4} i = \nabla \cdot E$$

16. 공간 내 한 점의 자속밀도  $B$ 가 변화할 때 전자유도에 의하여 유기되는 전기  $E$ 에 관련되어 옳은 것은?

$$\textcircled{1} \nabla \cdot E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

$$\textcircled{2} \text{curl} E = -\frac{\partial B}{\partial t}$$

$$\textcircled{3} \nabla \cdot E = \frac{\partial B}{\partial t}$$

$$\textcircled{4} \text{curl} E = \frac{\partial B}{\partial t}$$

17. 평행판 공기콘덴서의 두 전극판을 전위차계에 접속했다. 콘덴서를 저전압으로 전지에 의해 전하한 전위차계가 작은 흔들림  $\theta$ 를 나타내었다. 충전 후 전지를 분리하고 비유전율  $\epsilon_s = 3$ 인 전체를 콘덴서에 채우면 전위차계의 지시  $\theta'$ 는 어떻게 되는가?

$$\textcircled{1} \theta' = 9\theta$$

$$\textcircled{2} \theta' = \theta/3$$

$$\textcircled{3} \theta' = \theta$$

$$\textcircled{4} \theta' = 3\theta$$

18. 각각  $\pm Q[C]$ 으로 대전된 두 도체간의 전위차를 전위계수로 표시한 것으로 알맞은 것은?

$$\textcircled{1} (P_{11} + P_{12} - P_{22})Q \quad \textcircled{2} (P_{11} - P_{12} + P_{22})Q$$

$$\textcircled{3} (P_{11} - 2P_{12} + P_{22})Q \quad \textcircled{4} (P_{11} + 2P_{12} - P_{22})Q$$

19. 2동심 구도체의 안반지름  $a[m]$ 와 바깥반지름  $b[m]$ 간의 도전을  $\sigma[V/m]$ 인 저항으로 채워져 있을 때 두 구도체간의 저항은 몇  $[\Omega]$ 인가?

$$\textcircled{1} \frac{4\pi\sigma ab}{b-a}$$

$$\textcircled{2} \frac{b-a}{\pi\sigma ab}$$

$$\textcircled{3} \frac{b-a}{2\pi\sigma ab}$$

$$\textcircled{4} \frac{b-a}{4\pi\sigma ab}$$

20. 철심이 든 환상 솔레노이드의 권수는 500회, 평균 반지름은 10cm, 철심의 단면적은 10cm<sup>2</sup>, 비투자율은 4000이다. 이 환상 솔레노이드에 2A의 전류를 흘릴 때 철심 내의 자속은?

$$\textcircled{1} 8 \times 10^{-3} [Wb]$$


$$\textcircled{2} 8 \times 10^{-4} [Wb]$$

$$\textcircled{3} 4 \times 10^{-3} [Wb]$$

$$\textcircled{4} 4 \times 10^{-4} [Wb]$$

## 2과목 : 회로이론

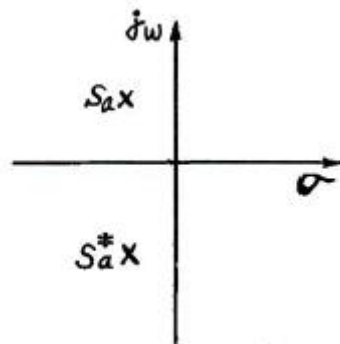21. S 평면 상에서 전달함수의 극점(pole)이 그림과 같은 위치에 있으면 이 회로망의 상태는?



$$\textcircled{1} \text{ 발진하지 않는다.}$$

$$\textcircled{2} \text{ 점점 더 크게 발진한다.}$$

$$\textcircled{3} \text{ 지속 발진한다.}$$

$$\textcircled{4} \text{ 감쇠 진동한다.}$$

22. 단위 세기의 임펄스 함수인  $\delta(t)$ 의 Fourier 변환은?

$$\textcircled{1} 0$$

$$\textcircled{2} 1$$

$$\textcircled{3} u(t)$$

$$\textcircled{4} 1 - u(t)$$

23. 2개의 4단자망을 직렬로 접속했을 때 성립하는 식은?

$$\textcircled{1} Z = Z_1 + Z_2$$

$$\textcircled{2} Z = Z_1 Z_2$$

$$\textcircled{3} Y = Y_1 + Y_2$$

$$\textcircled{4} Z = Y_1 + Y_2$$

24. RLC 병렬회로가 공진 주파수보다 작은 주파수 영역에서 동작할 때, 이 회로는?

$$\textcircled{1} \text{ 유도성 회로가 된다.}$$

$$\textcircled{2} \text{ 용량성 회로가 된다.}$$

$$\textcircled{3} \text{ 저항성 회로가 된다.}$$

$$\textcircled{4} \text{ 탕크 회로가 된다.}$$

25. 다음 그림과 같은 구형파(square wave)의 실효값은?




- ①  $T/2$                       ②  $1/2$   
③  $1/\sqrt{2}$                   ④  $T/\sqrt{2}$

26. 구동점 임피던스(driving-point impedance) 함수에 있어서 극(pole)은?

- ① 아무런 상태도 아니다.  
② 개방회로 상태를 의미한다.  
③ 단락회로 상태를 의미한다.  
④ 전류가 많이 흐르는 상태를 의미한다.

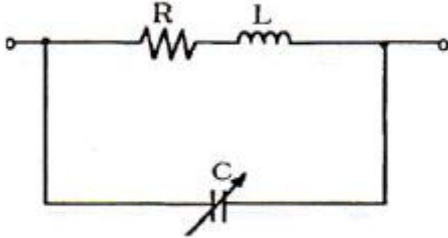27. 다음과 같은 회로에 100[V]의 전압을 인가하였다. 최대전력이 되기 위한 용량성 리액턴스  $X_C$ 의 값은? (단,  $R=10[\Omega]$ ,  $\omega L=5[\Omega]$ 이다.)



- ①  $12[\Omega]$                       ②  $12.5[\Omega]$   
③  $20[\Omega]$                       ④  $25[\Omega]$

28. 저항  $1[\Omega]$ 과 리액턴스  $2[\Omega]$ 을 병렬로 연결한 회로의 역률은 약 얼마인가?

- ① 0.2                          ② 0.5  
③ 0.9                          ④ 1.5

29. 인덕턴스  $L_1$ ,  $L_2$ 가 각각  $4[mH]$ ,  $9[mH]$ 인 두 코일간의 상호인덕턴스  $M$ 이  $4[mH]$ 라고 하면 결합계수  $k$ 는 약 얼마인가?

- ① 0.67                          ② 1.44  
③ 1.52                          ④ 2.47


30. R-L 직렬회로에서  $t=0$ 일 때, 직류 전압 100[V]를 인가하면 흐르는 전류  $i(t)$ 는? (단,  $R=50[\Omega]$ ,  $L=10[H]$ 이다.)

- ①  $2(1-e^{-5t})[A]$                       ②  $2(1-e^{-5t})[A]$   
③  $4(1-e^{-\frac{t}{5}})[A]$                       ④  $4(1+e^{-\frac{t}{5}})[A]$

31.  $te^{-t}$ 의 laplace 변환을 하면?

- ①  $1/(S+1)$                       ②  $2/(S+1)$   
③  $2/(S+1)^2$                       ④  $1/(S+1)^2$

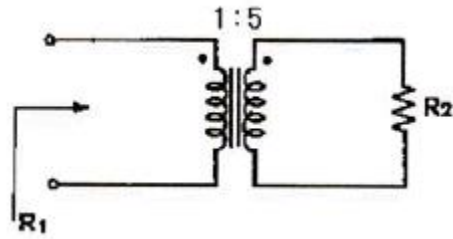32. 다음 그림의 변압기에서  $R_1$ 에서 본 등가 저항을 구하면? (단, 이상 변압기로 가정)




- ①  $25R_2$                       ②  $\sqrt{5}R_2$   
③  $R_2/25$                       ④  $R_2/\sqrt{5}$

33.  $\cos(\omega t + \theta)$ 의 Laplace 변환은?


- ①  $\frac{s \cdot \sin \theta + \omega \cdot \cos \theta}{s^2 + \omega^2}$   
②  $\frac{s \cdot \cos \theta + \omega \cdot \sin \theta}{s^2 + \omega^2}$   
③  $\frac{s \cdot \sin \theta - \omega \cdot \cos \theta}{s^2 + \omega^2}$   
④  $\frac{s \cdot \cos \theta - \omega \cdot \sin \theta}{s^2 + \omega^2}$

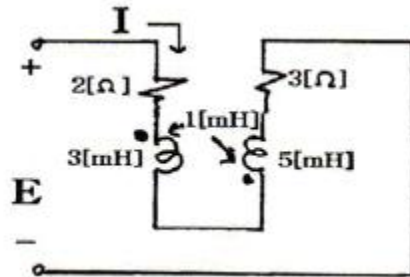34. 다음 회로에 흐르는 전류  $I$ 는 약 몇 [A]인가? (단,  $E : 100[V]$ ,  $\omega : 1000[rad/sec]$ )



- ① 3.52                          ② 4.63  
③ 7.24                          ④ 8.95

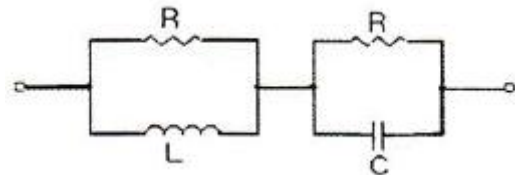35. 그림과 같은 회로가 정저항 회로가 되기 위한  $C$  값은 몇 [ $\mu F$ ]인가? (단,  $R=1[k\Omega]$ ,  $L=200[mH]$ 이다.)




- ①  $0.1[\mu F]$                       ②  $0.2[\mu F]$   
③  $1[\mu F]$                           ④  $2[\mu F]$

36. 내부저항  $r[\Omega]$ 인 전원이 있다. 부하  $R$ 에 최대 전력을 공급하기 위한 조건은?


- ①  $r=2R$                           ②  $R=r$   
③  $R=r^2$                           ④  $R=r^3$

37. 다음과 같은 병렬공진 주파수는?

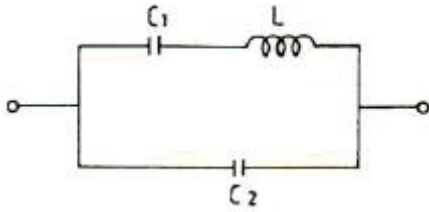

- ①  $\frac{1}{2\pi\sqrt{L\left(\frac{C_1 \cdot C_2}{C_1 + C_2}\right)}}$
- ②  $\frac{1}{2\pi\sqrt{L(C_1 + C_2)}}$
- ③  $\frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_2}}$
- ④  $\frac{1}{2\pi\sqrt{L \cdot C_1}}$

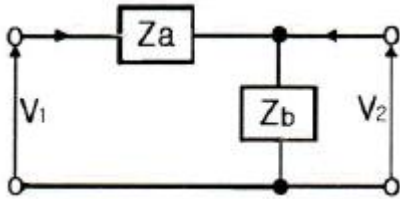38. 다음 4단자 회로망에서의 y-Parameter  $Y_{11}$ ,  $Y_{21}$ 은?



- ①  $Y_{11} = \frac{1}{Z_a}, Y_{21} = \frac{1}{Z_b}$
- ②  $Y_{11} = \frac{1}{Z_b}, Y_{21} = \frac{1}{Z_a}$
- ③  $Y_{11} = \frac{1}{Z_a}, Y_{21} = -\frac{1}{Z_a}$
- ④  $Y_{11} = \frac{1}{Z_b}, Y_{21} = -\frac{1}{Z_b}$

39. 도선의 반지름이 4배로 늘어나면 그 저항은 어떻게 되는가?

- ① 4배 늘어난다.      ② 1/4로 줄어든다.
- ③ 1/16로 줄어든다.      ④ 2배 늘어난다.

40. RLC 직렬 공진회로에서 선택도 Q를 표시하는 식은? (단,  $\omega_r$ 은 공진 각 주파수이다.)

- ①  $\omega_r C/R$       ②  $\omega_r L/R$
- ③  $\omega_r/R$       ④  $\omega_r R/L$

41. 다음 중 정현파 발진기가 아닌 것은?

- ① LC 하틀리 발진기      ② LC 동조형 반결합 발진기
- ③ 이상형발진기      ④ 블로킹발진기

42. A급 증폭기에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 총실도가 좋다.
- ② 효율은 50% 이하이다.
- ③ 차단(cut off) 영역 부근에서 동작한다.
- ④ 평균 전력손실이 B급이나 C급에 비해 크다.

43. 입력 저항이 가장 크게 될 수 있는 회로는?

- ① 부트스트랩 회로
- ② cascade 증폭기 회로
- ③ 트랜지스터 chopper 회로
- ④ 베이스 접지형 증폭기 회로


44. 수정발진기의 주파수 변동 원인과 그 대책에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 동조점의 불안정 : Q가 작은 수정공진자 사용
- ② 주위온도의 변화 : 항온조 사용
- ③ 부하의 변동 : 완충 증폭기 사용
- ④ 전원전압의 변동 : 정전압회로 사용

45. 트랜지스터의 고주파 특성으로 차단주파수  $f_a$ 는?

- ① 베이스 주행시간에 비례한다.
- ② 베이스 폭의 자승에 비례한다.
- ③ 정공의 확산계수에 반비례한다.
- ④ 베이스 폭의 자승에 반비례하고 정공의 확산계수에 비례한다.

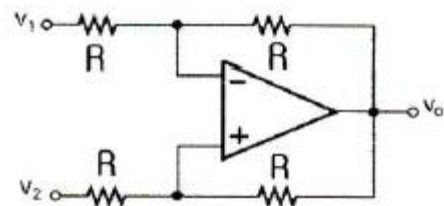46. 다음 회로에서 입력전압  $V_1$ ,  $V_2$ 와 출력전압  $V_o$ 의 관계는?



- ①  $V_o = V_1 - V_2$       ②  $V_o = V_2 - V_1$
- ③  $V_o = 1/2(V_2 - V_1)$       ④  $V_o = 1/2(V_2 + V_1)$


47. FM 통신방식과 AM 통신방식을 비교했을 때, FM 통신방식에서 잡음 개선에 대한 설명으로 가장 적합한 것은?

- ① 변조지수와 잡음 개선과는 관계없다.
- ② 변조지수가 클수록 잡음 개선율이 커진다.
- ③ 변조지수가 클수록 잡음 개선율이 적어진다.
- ④ 신호파의 크기가 작을수록 잡음 개선율이 커진다.

48. 연산증폭기에서 차동출력을 0[V]가 되도록 하기 위하여 입력단자 사이에 걸어주는 것은?

- ① 입력 오프셋 전류      ② 입력 바이어스 전류
- ③ 출력 오프셋 전압      ④ 입력 오프셋 전압

49. 다음 회로에서 게환율  $\beta$ 는 약 얼마인가?

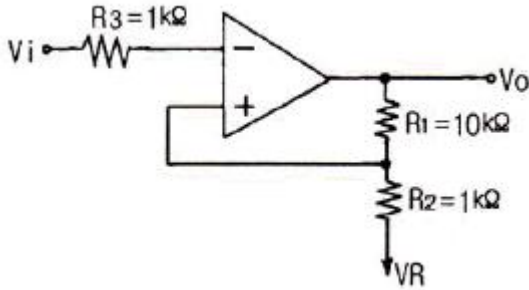

- ① 0.01                      ② 0.09  
③ 0.25                      ④ 0.52

50. 이미터 접지 트랜지스터 증폭기에서  $\beta=9$ , 베이스 전류가  $0.9[\text{mA}]$ , 컬렉터 누설전류가  $0.1[\text{mA}]$ 이면 컬렉터 전류는 몇  $[\text{mA}]$ 인가?

- ①  $6.2[\text{mA}]$                       ②  $7.5[\text{mA}]$   
③  $9.1[\text{mA}]$                       ④  $10.5[\text{mA}]$


51. 펄스 반복주파수  $600[\text{Hz}]$ , 펄스폭  $1.5[\mu\text{s}]$ 인 펄스의 충격 계수 D는?

- ①  $3 \times 10^{-4}$                       ②  $6 \times 10^{-4}$   
③  $9 \times 10^{-4}$                       ④  $12 \times 10^{-4}$

52. 전력증폭기에 대한 설명으로 옳은 것은?

- ① C급의 효율은  $70 \sim 90[\%]$  정도이다.  
② 전력효율은  $\eta = (\text{교류출력} / \text{교류입력}) \times 100[\%]$ 이다.  
③ 최대 컬렉터손실이란 트랜지스터의 내부에서 전력 에너지로 소비되는 최대전력을 말한다.  
④ A급의 효율이 가장 낮아 전력증폭기에는 사용 못하고 단지 반송파 증폭이나 체배용으로 사용한다.

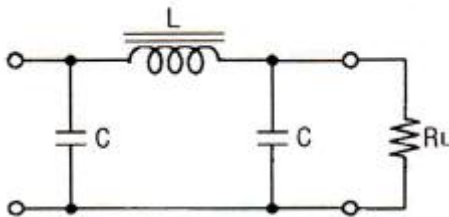53. 다음 회로에서 리플 함유율을 작게 하는 방법으로 적합하지 않은 것은?




- ① L을 크게 한다.  
② C를 크게 한다.  
③  $R_L$ 을 작게 한다.  
④ 교류입력 전원의 주파수를 높게 한다.

54. 다음 중 연산증폭기를 이용한 시미트(Schmitt) 트리거 회로를 사용하는 목적으로 가장 적합한 것은?


- ① 톱니파를 만들기 위하여  
② 정전기를 방지하기 위하여  
③ 입력신호에 대하여 전압보상을 하기 위하여  
④ 입력전압 노이즈에 의한 오동작을 방지하기 위하여

55. 다음 회로의 명칭으로 가장 적합한 것은?

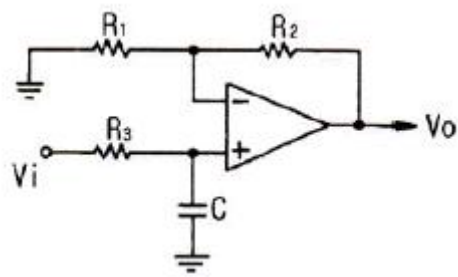

- ① 저역통과 필터                      ② 고역통과 필터  
③ DC-AC 변환기                      ④ 시미트 트리거

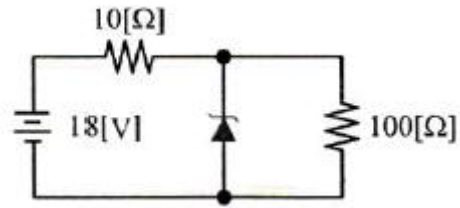56. 다음 회로에서 제너 다이오드에 흐르는 전류는? (단, 제너 다이오드의 제너 전압은  $10[\text{V}]$ 이다.)



- ①  $0.6[\text{A}]$                       ②  $0.7[\text{A}]$   
③  $0.8[\text{A}]$                       ④  $1.2[\text{A}]$

57. 적분 회로로 사용 가능한 회로는?

- ① 고역통과 RC 회로                      ② 대역통과 RC 회로  
③ 대역소거 RC 회로                      ④ 저역통과 RC 회로


58. 전류 게환 증폭기의 출력 임피던스는 게환이 없을 때와 비교하면 어떻게 되는가?

- ① 증가한다.  
② 감소한다.  
③ 변화가 없다.  
④ 입력신호의 크기에 따라 증가 또는 감소한다.

59. 어떤 연산증폭기의 개루프 전압이득은  $100000$ 이고, 동상이득은  $0.2$ 일 때 동상신호제거비(CMRR)은 약 몇  $[\text{dB}]$ 인가?

- ①  $57[\text{dB}]$                       ②  $60[\text{dB}]$   
③  $114[\text{dB}]$                       ④  $120[\text{dB}]$

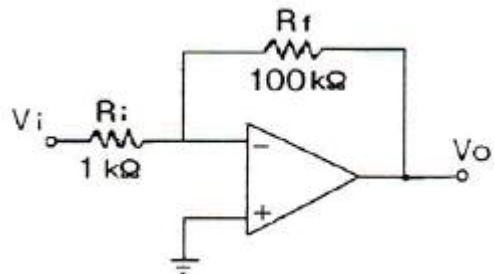60. 다음 연산증폭기 회로에서 출력임피던스는 약 몇  $[\Omega]$ 인가? (단, 개루프 전압증폭도 A는  $10000$ 이고, 출력임피던스는  $50[\Omega]$ 이다.)



- ①  $0.1[\Omega]$                       ②  $0.5[\Omega]$   
③  $1.0[\Omega]$                       ④  $5.0[\Omega]$



61. 서미스터(Thermistor)는 저항이 무엇에 대하여 비직선적으로 변하는 소자인가?

- ① 전류                      ② 전압  
③ 온도                    ④ 주파수

62. 균등 전기장 내 전자의 운동에 관한 설명 중 옳지 않은 것은?

- ① 전자는 전기장과 반대 방향의 일정한 힘을 받는다.  
② 전자의 운동 속도는 인가된 전위차  $V$ 의 제곱근에 반비례한다.  
③ 전기장  $E$ 에 의한 전자의 운동 에너지는  $\frac{1}{2}mv^2[J]$ 이다.  
④ 전위차  $V$ 에 의한 가속전자의 운동에너지는  $eV[J]$ 이다.

63. 금속의 일함수란?

- ① 표면 전위 장벽  $E_B$ 와 Fermi 준위  $E_F$ 와의 차이에 해당하는 에너지이다.  
② 금속에서의 열전자 방출에 관한 전류와 온도와 관계식이다.  
③ 전자의 구동 에너지와 같다.  
④ 최소 한도의 전자류 방출에 필요한 금속의 양이다.

64. 진성 반도체에서 전자나 전공의 농도가 같다고 할 때 전도대의 준위를  $0.4[eV]$ , 가전자대의 준위가  $0.8[eV]$ 라 하면 Fermi 준위는 몇  $[eV]$ 인가?

- ①  $0.32[eV]$                       ②  $0.6[eV]$   
③  $1.2[eV]$                       ④  $1.44[eV]$

65. 정격  $100[V]$ ,  $50[W]$  백열전구의 필라멘트를  $0.1[sec]$  사이에 통과하는 전자수는? (단, 전자의 전하량  $e=1.6 \times 10^{-19}[C]$ )

- ①  $3.125 \times 10^{17}$  [개/초]                      ②  $6.24 \times 10^{16}$  [개/초]  
③  $62.4 \times 10^{17}$  [개/초]                    ④  $3.125 \times 10^{16}$  [개/초]

66. 접합형 다이오드의 공핍층을 설명한 것으로 옳지 않은 것은?

- ① 이온이 존재한다.  
② 다수 반송자가 많은 층이다.  
③ 전자도 정공도 없는 층이다.  
④ 전자와 정공의 확산에 의해 생긴다.

67. 실리콘 단결정 반도체에서 P형 불순물로 사용될 수 있는 것은?

- ① P(인)                      ② As(비소)  
③ B(붕소)                    ④ Sb(안티몬)

68. 저온에서 반도체 내의 캐리어(carrier) 에너지 분포를 나타내는데 가장 적절한 것은?

- ① 2차 분포함수  
② Fermi-Dirac 분포함수  
③ Bose-Einstein 분포함수  
④ Maxwell-Blotzmann 분포함수

69. 평행판 A, B 사이의 거리가  $1[cm]$ 이며, 판 B에 대한 판 A의 전위는  $+100[V]$ 이다. 초기속도 0으로 판 B를 출발한 전자가 판 A에 도달하는데 걸리는 시간은 약 몇  $[sec]$ 인가?

- ①  $3.37 \times 10^{-7}$                       ②  $1.69 \times 10^{-7}$   
③  $1.69 \times 10^{-9}$                       ④  $3.37 \times 10^{-9}$

70. 궤도전자의 파동함수로서 전자의 에너지를 결정하는 것은?

- ① 주양자수                      ② 방위양자수  
③ 자기양자수                    ④ 스핀양자수

71. 파울리(pauli)의 배타 원리에 관한 설명으로 옳은 것은?

- ① 전자는 낮은 준위의 양자상태에서 높은 준위의 양자상태로 되려는 성질이 있다.  
② 동일한 양자 상태에 다수의 전자가 있기를 원한다.  
③ 동일한 양자 상태에 1개의 전자가 있기를 원한다.  
④ 전자의 스핀(spin)은 평형을 이루도록 상호 작용을 한다.

72. 다음 에너지 대역에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 전도대와 가전자대 사이 영역을 금지대라 한다.  
② 원자간 거리가 멀어져 고립되면 에너지 준위의 갈라짐이 발생한다.  
③ 가전자로 채워져 있는 허용 에너지대를 가전자대라 한다.  
④ 금지 대역폭(energy band gap)의 크기에 따라 도체, 반도체, 절연체로 구분한다.

73. 금속체 내에 있는 전자가 표면장벽을 넘어서 금속 밖으로 방출되기 위하여 필요한 최소의 에너지를 가리키는 것은?

- ① 광에너지                      ② 운동에너지  
③ 페르미준위                    ④ 일함수

74. 반도체 내의 캐리어의 이동도( $\mu$ )와 확산 계수( $D$ ) 사이의 관계로 옳은 것은?

- ①  $\frac{D}{\mu} = \frac{kT}{e}$                       ②  $\frac{\mu}{D} = \frac{kT}{e}$   
③  $D = \frac{kT}{e}$                       ④  $\frac{D}{\mu} = \frac{1}{kTe}$

75. FET에서 차단주파수  $f_T$ 를 높이는 방법으로 옳지 않은 것은?

- ①  $g_m$ 을 크게 한다.                      ②  $n$  채널을 사용한다.  
③ 채널 길이를 길게 한다.                    ④ 정전용량을 적게 한다.

76. 물이 담긴 컵 안에 잉크 방울을 떨어뜨렸을 때 잉크가 주변으로 번져나가는 것을 볼 수 있다. 이러한 현상은 입자들이 농도가 높은 곳에서 낮은 곳으로 이동하여 균일하게 분포하려는 성향에 기인하는 것인데 이런 입자의 움직임을 무엇이라 하는가?

- ① 확산                      ② 드리프트  
③ 이동성                      ④ 이온 결합성

77. 다음 중 플라스마(Plasma)와 같은 기체 상태의 경우 적용될 수 있는 분포식은?

- ① Einstein의 관계식  
② Schrödinger 방정식  
③ Maxwell-Boltzmann 방정식  
④ 1차원의 Poisson 방정식

78. 선형적인 증폭을 위하여 트랜지스터의 동작점은?

- ① 포화영역 부근에 세워져야 한다.


- ② 차단영역 부근에 세워져야 한다.  
 ③ 활성영역 부근에 세워지기만 하면 된다.  
 ④ 차단영역과 포화영역 중간 지점에 세워져야 한다.
79. 전기의 세기  $E=10^5$  [V/m]의 평등 자계 중에 놓인 전자에 가해지는 전자의 가속도는 약 얼마인가?  
 ①  $1.602 \times 10^{-14}$  [m/s<sup>2</sup>]      ② 1600 [m/s<sup>2</sup>]  
 ③  $5.93 \times 10^5$  [m/s<sup>2</sup>]      ④  $1.75 \times 10^{16}$  [m/s<sup>2</sup>]
80. 진성반도체에서 온도가 상승하면 페르미 준위는 어떻게 되는가?  
 ① 가전자대 쪽으로 접근한다.  
 ② 도너 준위에 접근한다.  
 ③ 전도대 쪽으로 접근한다.  
 ④ 금지대 중앙에 위치한다.

### 5과목 : 전자계산기일반

81. 순서도의 사용에 대한 설명 중 옳지 않은 것은?  
 ① 프로그램 코딩의 직접적인 자료가 된다.  
 ② 프로그램의 내용과 일처리 순서를 파악하기 쉽다.  
 ③ 프로그램 언어마다 다르게 표현되므로 공통적으로 사용할 수 없다.  
 ④ 오류 발생시 그 원인을 찾아 수정하기 쉽다.
82. 4단계 파이프라인에서 클록주기가 1[μs]일 때 10개의 명령어를 실행하는데 걸리는 시간은?  
 ① 7[μs]      ② 13[μs]  
 ③ 18[μs]      ④ 25[μs]
83. 서브루틴을 호출하는 "CALL" 명령어가 실행되는 동안에 수행되는 동작이 아닌 것은?  
 ① 스택포인터 내용을 감소시킨다.  
 ② 복귀할 주소를 스택에 저장한다.  
 ③ 호출할 주소를 PC에 적재한다.  
 ④ 호출할 주소를 스택으로부터 인출한다.
84. 연산장치에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 누산기, 가산기, 데이터 레지스터, 상태 레지스터 등으로 구성되어 있다.  
 ② 기억 레지스터, 명령 레지스터, 명령 해독기, 명령 계수기 등으로 구성되어 있다.  
 ③ 프로그램과 데이터를 보관하고 있다가 필요할 때 꺼내어 사용하는 기능이다.  
 ④ 처리 대상이 되는 데이터와 처리 과정에 있는 데이터 또는 최종 결과를 저장한다.
85. 다음 중 명령어의 주소 지정방식이 아닌 것은?  
 ① 즉치(immediate) 주소지정      ② 오퍼랜드 주소지정  
 ③ 레지스터 주소지정      ④ 인덱스 주소지정
86. 마스크(mask)를 이용하여 비수치 데이터의 불필요한 부분을 제거하는데 사용하는 연산은?  
 ① AND      ② OR  
 ③ EX-OR      ④ NOR

87. 마이크로프로세서 내부에 존재하지 않는 장치는?  
 ① 제어장치(control unit)  
 ② 산술논리장치(arithmetic logic unit)  
 ③ 레지스터(register)  
 ④ 기억장치 직접 접근 제어기(direct memory access controller)
88. DMA에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 데이터의 입출력 전송이 직접 메모리 장치와 주변 장치 사이에서 이루어지는 인터페이스이다.  
 ② 기억장치와 외부장치와의 교환을 직접 행할 수 있도록 제어하는 회로이다.  
 ③ DMA는 정보 전송시 중앙처리장치의 레지스터를 경유하여 작동된다.  
 ④ DMA 동작은 DMA 인터페이스를 위한 장치 주소와 명령 코드를 포함한 입출력 명령으로 구성된 프로그램에 의해 이루어진다.
89. 부프로그램(Subprogram)에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 큰 프로그램을 모듈 프로그램으로 나누어 계층 구조를 갖도록 구성한다.  
 ② 주프로그램 설계시 부프로그램의 자세한 설계는 필요하지 않다.  
 ③ 부프로그램은 주프로그램에 상관없이 처리될 수 있다.  
 ④ 하나의 부프로그램은 여러 개의 부프로그램을 포함할 수 있다.
90. CPU가 프로그램을 수행하는 동안 결과를 캐시기억장치에 쓸 경우 주기억장치와 캐시기억장치의 데이터가 서로 일치하지 않은 경우가 발생할 수 있는 방식은?  
 ① 나중 쓰기(write-back) 방식  
 ② 즉시 쓰기(write-through) 방식  
 ③ 최소 최근 사용(LRU) 방식  
 ④ 최소 사용 빈도(LFU) 방식
91. 2진수  $(111110.1000)_2$ 를 10진수와 16진수로 나타낸 것 중 옳은 것은?  
 ①  $(62.5)_{10}$ ,  $(3E.8)_{16}$       ②  $(60.5)_{10}$ ,  $(3E.4)_{16}$   
 ③  $(62.5)_{10}$ ,  $(3E.4)_{16}$       ④  $(60.5)_{10}$ ,  $(3E.8)_{16}$

92. [그림]에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

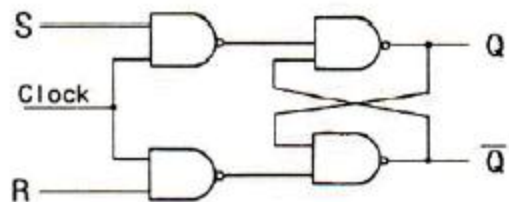

- ① 클럭신호가 0에서 1로 바뀔 때만 변화가 일어난다.  
 ② 래치를 보완한 회로이다.  
 ③ SR 래치이다.  
 ④ RS 플립플롭이다.
93. 2진 카운터에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 입력 펄스에 따라 레지스터의 상태가 미리 정해진 순서대로 변경된다.

- ② 입력 펄스의 시간 간격은 일정해야 한다.
- ③ 카운터는 동기적 혹은 비동기적으로 동작한다.
- ④ 비동기 카운터를 리플(ripple) 카운터라고 한다.

94. 컴퓨터의 CPU가 앞으로 수행될 명령어를 기억 장치에서 미리 인출하여 Cpu 내부의 대기열에 넣어 놓음으로써 수행속도를 향상시키는 기법을 무엇이라고 하는가?

- ① Spooling                      ② Instruction prefetch
- ③ Paging                        ④ Synchronization

95. 하나의 프로세서를 여러 개의 서브프로세서로 나누어 각 서브프로세서가 동시에 서로 다른 데이터를 취급하도록 하는 개념과 거리가 먼 것은?

- ① 멀티프로세싱              ② 멀티프로그래밍
- ③ 파이프라인링              ④ 어레이 프로세싱

96. 다음은 실행 사이클 중에서 어떤 명령을 나타낸것인가?

```
MAR ← MBR(AD)
MBR ← M, AC ← 0
AC ← AC + MBR
```

- ① STA 명령                    ② AND 명령
- ③ LDA 명령                    ④ JMP 명령

97. C 프로그램에서 선행처리기에 대한 설명 중 틀린 것은?

- ① 컴파일하기 전에 처리해야 할 일들을 수행하는 것이다.
- ② 상수를 정의하는 데에도 사용한다.
- ③ 프로그램에서 "#" 표시를 사용한다.
- ④ 유틸리티 루틴을 포함한 표준 함수를 제공한다.

98. 전파 지연 시간이 가장 적은 IC는?

- ① TTL                          ② ECL
- ③ CMOS                      ④ Schottky TTL

99. 컴퓨터의 구조 중 스택 구조에 대한 설명으로 옳지 않은 것은?

- ① 스택 메모리의 번지 레지스터로서 스택 포인터가 있으며 LIFO로 동작한다.
- ② 메모리에 항목을 저장하는 것을 PUSH라 하고 빼내는 동작을 POP이라고 한다.
- ③ PUSH, POP 동작시 SP를 증가시키거나 감소시키는 문제는 스택의 구성에 따라 달라질 수 있다.
- ④ PUSH, POP 명령에서 스택과 오퍼랜드 사이의 정보 전달을 위해서는 번지 필드가 필요 없다.

100. 다음 명령 형식 중 데이터의 처리가 누산기(accumulator)에서 이루어지는 형식은?

- ① 스택 구조 형식              ② 1번지 명령 형식
- ③ 2번지 명령 형식              ④ 3번지 명령 형식

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)

전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)

기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/x](http://www.comcbt.com/x)

전자문제집 CBT란?

종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.

PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동

교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
②	③	①	③	①	③	②	④	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
②	④	③	②	①	②	②	③	④	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
④	②	①	①	③	②	④	③	①	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	④	②	②	①	③	③	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	③	①	①	④	②	②	④	②	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
③	①	③	④	①	②	④	①	③	②
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
③	②	①	②	①	②	③	②	④	①
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
③	②	④	①	③	①	③	④	④	④
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
③	②	④	①	②	①	④	③	③	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
①	③	②	②	②	③	④	②	④	②