

1과목 : 전기응용

- 반사율  $\rho$ , 투과율  $\tau$ , 반지름  $r$ 의 완전 확산성 구형 글로브의 중심에 광도  $I$ 의 점 광원을 켜를 때 광속 발산도는?  
 ①  $\tau I/r^2(1-\rho)$                       ②  $\rho I/r^2(1-\tau)$   
 ③  $4\pi\rho I/r^2(1-\tau)$                   ④  $\rho\pi I/r^2(1-\rho)$
  - 반직접 조명에서 하향광속의 배광은 몇[%]인가?  
 ① 0 - 30                                  ② 30 - 60  
 ③ 60 - 90                                ④ 90 - 100
  - 1 [B.T.U]는 몇 [Kcal]인가?  
 ① 0.252                                  ② 0.035  
 ③ 4.18                                    ④ 3.968
  - 유도가열은 어느 용도에 가장 적합한가?  
 ① 목재의 접착                          ② 금속의 용접  
 ③ 금속의 열처리                        ④ 비닐의 접착
  - 전자 빔 가열의 특징이 아닌 것은?  
 ① 고용점 재료 및 금속박 재료의 용접이 쉽다.  
 ② 진공 중에서 가열이 가능하다.  
 ③ 에너지의 밀도나 분포를 자유로이 조절할 수 있다.  
 ④ 신속하고 효율이 좋으며 표면 가열이 가능하다.
  - 무인 엘리베이터의 자동제어는?  
 ① 정치제어                              ② 추종제어  
 ③ 프로그래밍제어                      ④ 비율제어
- $$G(s) = \frac{S+3}{(S^2+5S+4)}$$
- 의 특성근은?  
 ① 0    ② -3  
 ③ 4, 1, 3                                ④ -1, -4
  - 총 중량이 30[t]이고 전동기 4대를 가진 전동차가 20[%]의 직선궤도를 올라가고 있다. 지금 속도 30[km/h], 가속도 1[km/h/s]라면 각 전동기의 출력[kw]은 약 얼마인가? (단, 열차저항은 6[Kg/t], 기어장치효율은 0.95로 한다)  
 ① 25                                        ② 37  
 ③ 43                                        ④ 51
  - 부하에 관계없이 회전수가 일정하며, 몇단계로 회전수를 바꾸는 전동기로서 직류분권 및 타여자 전동기, 농형 유도전동기는 어떤 속도전동기에 속하는가?  
 ① 정속도전동기                        ② 변속도전동기  
 ③ 다단속도전동기                      ④ 가감속도전동기
  - 유도로에서 주강 500[kg] 을 통전 30분만에 158700[kcal]의 열량을 가하여 용해시켰다. 이때 소요전력은 몇[kW]인가? (단, 유도로의 효율은 75 % 로 한다.)  
 ① 119                                      ② 158  
 ③ 317                                      ④ 492
  - 역저지 3극 다이리스터의 통칭은?

- |         |         |
|---------|---------|
| ① SSS   | ② SCS   |
| ③ LASCR | ④ TRIAC |
- 제너다이오드에 관한 설명중 틀린 것은?  
 ① 정전압 소자이다.  
 ② 인가되는 전압의 크기에 따라 전류방향이 달라진다.  
 ③ 정.부의 온도계수를 가진다.  
 ④ 과전류 보호용으로 사용된다.
  - 직류 급전방식에 대한 설명중 맞지 않는 것은?  
 ① 전압의 불평형에 따른 문제가 없다.  
 ② 통신선에 대한 유도장애가 거의없다.  
 ③ 교류급전 방식에 비하여 변전소의 설치간격이 짧다.  
 ④ 주파수 변동에 따른 속도의 변화가 많아 별도의 제어장치가 필요하다.
  - 전반 조명의 특색으로 맞는 것은?  
 ① 휘도가 낮다.  
 ② 작업위치가 바뀌어도 등기구의 위치를 옮기지 않아도 된다.  
 ③ 충분한 조도를 얻을 수 있다.  
 ④ 효율이 좋다.
  - 발열체의 구비조건이다. 이 중에서 틀린 것은?  
 ① 저항의 온도계수가 양(+)수로서 작을 것  
 ② 압연성이 풍부하고 가공이 용이할것  
 ③ 내식성이 작을 것  
 ④ 내열성이 클 것
  - 2차 전지는 어떤 것인가?  
 ① 자동차용 전지                      ② 공기 전지  
 ③ 수은 전지                              ④ 리튬 전지
  - 제품 제조과정이 다음과 같은 화학 반응식을 갖는 가열방식은?  

$$\text{CaO} + 3\text{C} \rightarrow \text{CaC}_2(\text{제품}) + \text{CO}$$

 ① 직접 저항가열                      ② 유도가열  
 ③ 유전가열                              ④ 간접 저항가열
  - 일반적으로 태양의 색온도는 몇 [K]인가?  
 ① 6500                                    ② 7500  
 ③ 8500                                    ④ 9500
  - 형광등의 초특성은 어느때 측정할 값인가?  
 ① 제조직후                              ② 점등50시간후  
 ③ 점등100시간후                      ④ 점등200시간후
  - 다음 중 전기철도의 주전동기의 특성이 아닌 것은?  
 ① 병렬운전이 가능할 것  
 ② 전원전압의 변화에 대한 영향이 적을 것  
 ③ 속도가 상승함에 따라 토크가 클 것  
 ④ 오름 구배에서 토크의 저하가 적을 것

**2과목 : 전력공학**

21. 송전선로에서 매설지선의 설치 목적은?  
 ① 코로나 전압의 감소 ② 뇌해의 방지  
 ③ 기계적 강도의 증가 ④ 절연강도의 증가
22. 우리나라의 특고압 배전방식으로 가장 많이 사용되고 있는 것은?  
 ① 단상2선식 ② 3상3선식  
 ③ 3상4선식 ④ 2상4선식
23. 피뢰기의 구조에서 전·자기적인 충격으로부터 보호하는 구성 요소는?  
 ① 설드링 ② 특성 요소  
 ③ 직렬갭 ④ 소호 리액터
24. 송전선용 표준철탑 설계의 경우 일반적으로 가장 큰 하중은?  
 ① 풍압 ② 애자, 전선의 중량  
 ③ 빙설 ④ 전선의 인장강도
25. 단상2선식의 교류 배전선이 있다. 전선 한 줄의 저항은 0.15Ω, 리액턴스는 0.25Ω이다. 부하는 무유도성으로 100V, 3kW일 때 급전점의 전압은 약 몇 V 인가?  
 ① 100 ② 110  
 ③ 120 ④ 130
26. 재폐로 차단기에 대한 설명으로 옳은 것은?  
 ① 배전선로용은 고장구간을 고속 차단하여 제거한 후 다시 수동조작에 의해 배전이 되도록 설계된 것이다.  
 ② 재폐로계전기와 함께 설치하여 계전기가 고장을 검출하여 이를 차단기에 통보, 차단하도록 된 것이다.  
 ③ 3상 재폐로 차단기는 1상의 차단이 가능하고 무전압 시간을 약 20~30초로 정하여 재폐로하도록 되어있다.  
 ④ 송전선로의 고장구간을 고속 차단하고 재송전하는 작업을 자동적으로 시행하는 재폐로 차단장치를 장비한 자동 차단기이다.
27. 전원이 양단에 있는 방사상 송전선로의 단락보호에 사용되는 계전기의 조합 방식은?  
 ① 방향거리계전기와 과전압계전기의 조합  
 ② 방향단락계전기와 과전류계전기의 조합  
 ③ 선택점지계전기와 과전류계전기의 조합  
 ④ 부족전류계전기와 과전압계전기의 조합
28. 전력계통의 전압 조정설비의 특징에 대한 설명 중 틀린 것은?  
 ① 병렬콘덴서는 진상능력을 가지며 병렬리액터는 진상능력이 없다.  
 ② 동기조상기는 무효전력의 공급과 흡수가 모두 가능하여 진상 및 지상용량을 갖는다.  
 ③ 동기조상기는 조정의 단계가 불연속이나 직렬콘덴서 및 병렬리액터는 그것이 연속적이다.  
 ④ 병렬리액터는 장거리 초고압 송전선 또는 지중선 계통의 충전용량 보상용으로 주요 발·변전소에 설치 된다.
29. % 임피던스에 대한 설명 중 옳은 것은?

- ① 터빈발전기의 % 임피던스는 수차의 % 임피던스보다 적다.  
 ② 전기기계의 % 임피던스가 크면 차단용량이 작아진다.  
 ③ % 임피던스는 % 리액턴스보다 작다.  
 ④ 직렬리액터는 % 임피던스를 적게 하는 작용이 있다.
30. 중성점 저항접지방식에서 1선 지락시의 영상전류를  $I_0$ 라고 할 때 저항을 통하는 전류는 어떻게 표현되는가?  
 ①  $1/3I_0$  ②  $\sqrt{3}I_0$   
 ③  $3I_0$  ④  $6I_0$
31. 동일한 2대의 단상변압기를 V결선하여 3상전력을 100kVA까지 배전할 수 있다면 똑같은 단상변압기 1대를 추가하여  $\Delta$ 결선하게 되면 3상전력을 약 몇 kVA 까지 배전할 수 있겠는가?  
 ① 57.7 ② 70.5  
 ③ 141.4 ④ 173.2
32. 배전선로의 부하율이 F 일 때 손실계수 H 는?  
 ① F 와  $F^2$  의 합 ② F 와 같은 값  
 ③ F 와  $F^2$  의 중간 값 ④  $F^2$  과 같은 값
33. 송전선로에 근접한 통신선에서 발생하는 유도장해에 관한 설명으로 옳지 않은 것은?  
 ① 정전유도의 원인은 전력선의 영상전압에 의해 발생한다.  
 ② 전자유도의 원인은 전력선의 영상전류에 의해 발생한다.  
 ③ 유도장해를 억제하기 위하여 송전선에 충분한 연가를 한다.  
 ④ 유도되는 전압은 통신선의 길이에 비례한다.
34. 그림과 같은 4단자 정수를 가진 2개의 회로가 직렬로 연결되어 있을 때 합성 4단자 정수는?



- $A = A_1A_2 + B_1C_2, B = A_1B_2 + B_1D_2$   
 ①  $C = A_2C_1 + D_1C_2, D = B_2C_1 + D_1D_2$
- $A = A_1A_2 + B_1C_1, B = A_1B_2 + B_1D_2$   
 ②  $C = A_2C_1 + D_1C_2, D = B_1C_2 + D_1D_2$
- $A = A_1A_2 + B_2C_1, B = A_1B_2 + B_1D_2$   
 ③  $C = A_1C_2 + D_1C_2, D = B_2C_1 + D_1D_2$
- $A = A_1A_2 + B_1C_2, B = A_2B_1 + B_1D_1$   
 ④  $C = A_1C_2 + D_1C_2, D = B_1C_1 + D_1D_2$

35. 일반적인 경우 그 값이 1 이상인 것은?  
 ① 수용률 ② 전압강하율  
 ③ 부하율 ④ 부등률
36. 낙차 350m, 회전수 600rpm인 수차를 325m의 낙차에서 사용할 때의 회전수는 약 몇 rpm 인가?

- ① 500                      ② 560
- ③ 578                      ④ 600

37. 위진 역률 80%, 1000kW의 3상 부하가 있다. 이것에 전력용 콘덴서를 설치하여 역률을 95%로 개선하는데 필요한 전력용콘덴서의 용량은 약 몇 kVA 가 되겠는가?

- ① 376                      ② 398
- ③ 422                      ④ 464

38. 송전선로에서 복도체를 사용하는 주된 이유는?

- ① 많은 전력을 보내기 위하여
- ② 코로나 발생을 억제하기 위하여
- ③ 전력손실을 적게하기 위하여
- ④ 선로정수를 평형시키기 위하여

39. 전력계통의 안정도의 종류에 속하지 않는 것은?

- ① 상대 안정도              ② 정태 안정도
- ③ 과도 안정도              ④ 동태 안정도

40. 고압 배전선로의 선간전압을 3300V에서 5700V로 승압하는 경우, 같은 전선으로 전력손실을 같게 한다면 약 몇 배의 전력을 공급할 수 있겠는가?

- ① 1.5                      ② 2
- ③ 3                      ④ 4

**3과목 : 전기기기**

41. 동기 발전기에서 전기자 전류를 I,유기기전력과 전기자 전류와의 위상각을  $\theta$  라하면 횡축 반작용을 하는 성분은?

- ①  $I \cot \theta$                       ②  $I \tan \theta$
- ③  $I \sin \theta$                       ④  $I \cos \theta$

42. 전동기에서 회전력이 작용하는 방향으로 맞는 것은?

- ① 인덕턴스가 증가하는 방향
- ② 자기저항이 증가하는 방향
- ③ 시스템의 에너지가 증가하는 방향
- ④ 전류가 증가하는 방향

43. 변압기의 백분률 리액턴스 강하가 저항강하의 3배라고 하면 정격전류에 있어서 전압 변동률이 0 이 될 앞선 역률의 크기는?

- ① 약 0.80                      ② 약 0.85
- ③ 약 0.90                      ④ 약 0.95

44. 부하에 관계없이 변압기에 흐르는 전류로서 자속만을 만드는 것은?

- ① 1차전류                      ② 철손전류
- ③ 여자전류                      ④ 자화전류

45. 가동 복권발전기의 내부 결선을 바꾸어 직권발전기로 사용하려면?

- ① 직권계자를 단락 시킨다      ② 분권계자를 개방시킨다
- ③ 직권계자를 개방시킨다      ④ 외부권 복권형으로 한다

46. 3상 수은정류기의 직류 부하전류(평균)에 100[A] 되는 1상 양극 전류 실효치[A]는?

- ①  $100\sqrt{3}$                       ② 100/3
- ③  $100\sqrt{3}/\pi$                       ④  $100/\sqrt{3}$

47. 일정전압으로 운전하는 직류전동기의 손실이  $x+yi^2$ 으로 될때 어떤 전류에서 효율이 최대가 되는가? (단, x, y는 정수이다.)

$$\begin{aligned} \text{① } I &= \sqrt{\frac{x}{y}} & \text{② } I &= \sqrt{\frac{y}{x}} \\ \text{③ } I &= \frac{x}{y} & \text{④ } I &= \frac{y}{x} \end{aligned}$$

48. 회전자 입력 10[Kw], 슬립4[%]인 3상 유도전동기의 2차동손[Kw]은?

- ① 약 0.4                      ② 약 0.3
- ③ 약 0.5                      ④ 약 0.6

49. 3300[V], 60[Hz]의 Y결선의 3상 유도전동기가 있다. 철손을 1020[W]라 하면 1상의 여자콘덕턴스는?

- ①  $56.1 \times 10^{-5} [\text{U}]$               ②  $18.7 \times 10^{-5} [\text{U}]$
- ③  $9.37 \times 10^{-5} [\text{U}]$               ④  $6.12 \times 10^{-5} [\text{U}]$

50. 다음은 유도발전기의 원리를 설명한 것이다. 틀린것은?

- ① 회전자권선은 유도전동기와 반대로 회전자속을 자른다.
- ② 유도기전력 및 전류의 방향은 유도전동기와 반대로 된다.
- ③ 회전자전류와 회전자속의 토크의 방향은 회전자의 회전방향과 같게 된다.
- ④ 고정자의 부하전류의 방향은 전동기의 경우와 반대이다.

51. 직류기의 양호한 정류를 얻는 조건이 아닌 것은?

- ① 정류 주기를 크게 할것
- ② 정류 코일의 인덕턴스를 작게 할것
- ③ 리액턴스 전압을 작게 할것
- ④ 브러시 접촉 저항을 작게 할것

52. 1차(고정자측) 1상당 저항이  $r_1[\Omega]$ , 리액턴스  $x_1[\Omega]$ 이고 1차에 환산한 2차측(회전자측) 1상당 저항은  $r_2'[\Omega]$ , 리액턴스  $x_2'[\Omega]$ 가 되는 권선형 유도 전동기가 있다. 2차 회로는 Y로 접속되어 있으며, 비례추이를 이용하여 최대 토크로서 기동시킬려고 하면 2차에 1상당 얼마의 외부저항(1차에 환산한 값)을 연결하면 되는가?

$$\begin{aligned} \text{① } & \sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2')^2} \\ \text{② } & \sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2')^2} - r_2' \\ \text{③ } & \sqrt{(r_1 + r_2')^2 + (x_1 + x_2')^2} \\ \text{④ } & \sqrt{r_1^2 + (x_1 + x_2')^2} + r_2' \end{aligned}$$

53. 단상 변압기가 있다. 전부하에서 2차 전압은 115[V]이고, 전압 변동률은 2[%]이다. 1차 단자 전압은? (단, 1차 2차

권선비는 20 : 1이다)

- ① 2346 [V]                      ② 2326 [V]
- ③ 2356 [V]                      ④ 2336 [V]

54. 단상 직권 정류자 전동기의 회전 속도를 높이는 이유는?

- ① 리액턴스 강하를 크게 한다.
- ② 전기자에 유도되는 역기전력을 적게 한다.
- ③ 역률을 개선한다.
- ④ 토크를 증가시킨다.

55. 직류 전동기를 전 부하 전류 이하 동일 전류에서 운전할 경우 회전수가 큰 순서대로 나열하면?

- ① 직권, 화동(가동) 복권, 분권, 차동 복권
- ② 직권, 차동 복권, 분권, 화동(가동) 복권
- ③ 차동 복권, 분권, 화동(가동) 복권, 직권
- ④ 화동(가동) 복권, 분권, 차동 복권, 직권

56. 변압기의 결선중에서 6상측의 부하가 수은정류기일때 주로 사용되는 결선은?

- ① 포오크 결선(fork connection)
- ② 환상 결선(ring connection)
- ③ 2중3각 결선(double star connection)
- ④ 대각 결선(diagonal connection)

57. 동기 발전기의 운전중 갑자기 단자 부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락전류는?

- ① 계속 증가한다
- ② 발전기가 즉시 정지한다
- ③ 일정한 큰 전류가 흐른다
- ④ 처음은 큰 전류가 흐르나 점차로 감소한다

58. 차단기의 트립 방식이 아닌 것은?

- ① 전압 트립 방식                      ② 과전류 트립 방식
- ③ 부족 전압 트립 방식              ④ 인덕터 트립 방식

59. 동기 발전기 단자부근에서 단락이 일어났다고 하면 단락 전류는?

- ① 서서히 증가한다.
- ② 처음은 크나 점차로 감소한다.
- ③ 처음부터 일정한 큰 전류가 흐른다.
- ④ 발전기는 즉시 정지한다.

60. 브러시 홀더(brush holder)는 브러시를 정류자면의 적당한 위치에서 스프링에 의하여 항상 일정한 압력으로 정류자 면에 접촉하여야 한다. 가장 적당한 압력[kg/cm<sup>2</sup>]은?

- ① 1 ~ 2 [kg/cm<sup>2</sup>]                      ② 0.5 ~ 1 [kg/cm<sup>2</sup>]
- ③ 0.15 ~ 0.25 [kg/cm<sup>2</sup>]              ④ 0.01 ~ 0.15 [kg/cm<sup>2</sup>]

**4과목 : 회로이론**

61. 가정용 전원의 전압이 기본파가 100[V]이고 제7고조파가 기본파의 4[%], 제11고조파가 기본파의 3[%]이었다면 이 전원의 일그러짐 률은 몇 [%]인가?

- ① 11                                      ② 10
- ③ 7                                         ④ 5

62. 대칭좌표법에 의하여 3상 회로에 대한 해석중 잘못된 것은?

- ①  $\Delta$ 결선이든 Y결선이든 세 선전류의 합은 영(零)이면 영상분도 영(零)이다.
- ② 선간전압의 합이 영(零)이면 그 영상분은 항상 영(零)이다.
- ③ 선간전압이 평형이고 상순이 a-b-c이면 Y결선에서 상전압의 역상분은 영(零)이 아니다.
- ④ Y결선중 성접지시에 중성선 정상분의 선전류에 대하여서  $\infty$ 의 임피던스를 나타낸다.


63. 3상 전력을 측정하는데 두 전력계 중에서 하나가 0이었다 이때의 역률은 어떻게 되는가?

- ① 0.5                                      ② 0.8
- ③ 0.6                                      ④ 0.4

64. 임피던스 Z(s)가  $Z(s) = S + 20/S^2 + 2RLs + 1$ 로 주어지는 2단자 회로에 직류전류원 15[A]를 가할 때 이 회로의 단자전압 [V]은?

- ① 200                                      ② 300
- ③ 400                                      ④ 600

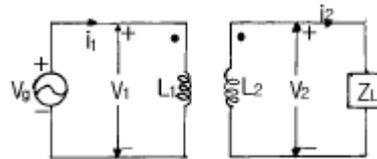65. 그림과 같은 이상변압기에 대하여 성립되지 아니하는 관계식은? (단,  $n_1, n_2$ 는 1차 및 2차 코일의 권수) ( $n$ 은 권수비;  $n = n_1/n_2$ )



- ①  $V_1 i_1 = V_2 i_2$                       ②  $\frac{i_2}{i_1} = \frac{n_1}{n_2} = n$

- ③  $\frac{V_2}{V_1} = \frac{n_2}{n_1} = \frac{1}{n}$               ④  $n = \sqrt{\frac{L_2}{L_1}}$

66. 3상 회로에 있어서 대칭분 전압이  $V_0 = -8 + j3[V], V_1 = 6 - j8[V], V_2 = 8 + j12[V]$ 일때 a상의 전압[V]은?

- ① 6+j7                                      ② 8+j12
- ③ 6+j14                                    ④ 16+j4


67. 어떤 R-L-C 병렬회로가 병렬공진되었을 때 합성 전류는?

- ① 최대가 된다.                              ② 최소가 된다.
- ③ 전류는 흐르지 않는다.                      ④ 전류는 무한대가 된다.

68. 대칭 3상 회로가 있다. Y결선된 전원 한상의 전압의 순시값이  $V_a = \sqrt{2} 220 \sin \omega t + \sqrt{2} 50 \sin (3\omega t + 30^\circ)[V]$ 일 때 상전압 및 선간전압의 실효값[V]은?

- ① 225.61, 390.77                      ② 225.61, 381.05
- ③ 270, 467.65                              ④ 270, 390.77

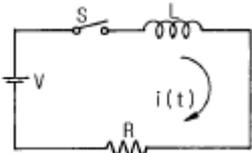69. 다음과 같은 회로에서  $L=50[mH], R=20[K\Omega]$ 인 경우 회로의 시정수를 구하면 얼마인가?




- ① 4.0 [μ sec]                      ② 3.5 [μ sec]
- ③ 3.0 [μ sec]                      ④ 2.5 [μ sec]

70. 전원과 부하가 다같이 Δ 결선된 3상 평형 회로가 있다. 전원 전압이 200[V], 부하 임피던스가 6+j8[Ω]인 경우 선전류[A]는?

- ① 20                                      ② 20/√3
- ③ 20√3                                ④ 10√3

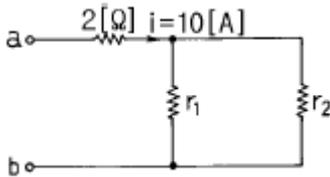71. 그림 ab간에 40[V]의 전압을 가할 때 10[A]의 전류가 흐른다. r<sub>1</sub> 및 r<sub>2</sub> 에 흐르는 전류비를 1:2로 하려면 r<sub>1</sub> 및 r<sub>2</sub>의 저항[Ω]은 각각 얼마인가?




- ① r<sub>1</sub> = 6, r<sub>2</sub> = 3                      ② r<sub>1</sub> = 3, r<sub>2</sub> = 6
- ③ r<sub>1</sub> = 4, r<sub>2</sub> = 2                      ④ r<sub>1</sub> = 2, r<sub>2</sub> = 4

72. RC저역 필터회로의 전달함수 G(jω)는 ω =0일 때 얼마인가?

- ① 0                                        ② 1
- ③ 0.5                                      ④ 0.707

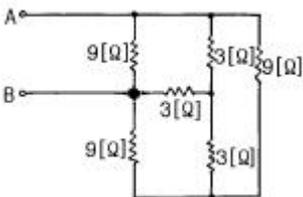73. 9[Ω]과 3[Ω]의 저항 3개를 그림과 같이 연결 하였을 때 A,B 사이의 합성저항은 얼마인가?



- ① 6[Ω]                                      ② 4[Ω]
- ③ 3[Ω]                                      ④ 2[Ω]

74. 파고율의 관계식이 바르게 표시된 것은?

- ① 최대값/실효값                      ② 실효값/최대값
- ③ 평균값/실효값                      ④ 실효값/평균값


75. 전달함수 C(s) = G(s)R(s)에서 입력함수를 단위 임펄스 즉 δ(t)로 가할때 계의 응답은?

- ① C(s)=G(s)δ(s)                      ② C(s)=G(s)/δ(s)
- ③ C(s)=G(s)/s                        ④ C(s)=G(s)

76. ℒ[sint]=1/S<sup>2</sup>+1을 이용하여 ①ℒ[sin at] 및 ②ℒ[cos wt]를 구하면?


- ① ① a/S+a, ② S/S+ω                      ② ① 1/S<sup>2</sup>-a<sup>2</sup>, ② 1/S<sup>2</sup>-ω<sup>2</sup>
- ③ ① a/S<sup>2</sup>+a<sup>2</sup>, ② S/S<sup>2</sup>+ω<sup>2</sup>                      ④ ① 1/S+a, ② 1/S-ω

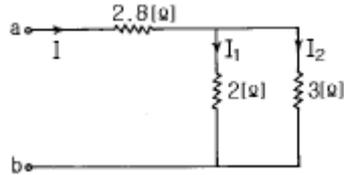77. 그림에서 a,b 단자에 200[V]를 가할때 저항 2[Ω]에 흐르는 전류 I<sub>1</sub>[A]는?




- ① 40                                        ② 30
- ③ 20                                        ④ 10

78. 그림과 같은 L형 회로의 4단자 ABCD 정수중 A는?

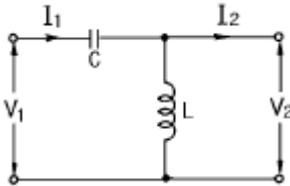

- ① 1+1/ωLC                                ② 1-1/ω<sup>2</sup>LC
- ③ 1+1/jωL                                ④ 1/2√LC

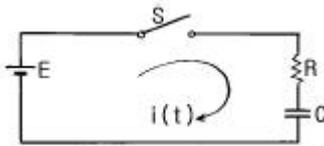79. 그림과 같은 회로에서 저항 R[Ω]과 정전용량 C[F]의 직렬 회로에서 잘못 표현된 것은?



- ① 회로의 시정수는 τ =CR [초] 이다.
- ② t=0에서 직류전압 E[V]를 가했을때 t[초]후의 전류

$$i = \frac{E}{R} \varepsilon^{-\frac{1}{CR}t} \quad [A] \text{이다.}$$

- ③ t=0에서 직류전압 E[V]를 가했을때 t[초]후의 전류

$$i = \frac{E}{R} (1 - \varepsilon^{-\frac{1}{CR}t}) \quad [A] \text{이다.}$$

- ④ R-C 직렬회로에서 직류전압 E[V]를 충전하는 경우 회로

의 전압 방정식은  $Ri + \frac{1}{C} \int i dt = E$  이다.

80. f(t)=δ(t)-be<sup>-bt</sup>의 라플라스 변환은? (단, δ(t)는 임펄스 함수이다.)

- ① b/s+b                                      ② s/s+b
- ③ 1/s(s+b)                                ④ s(1-b)+5/s(s+b)

**5과목 : 전기설비**

81. 고압용 또는 특별고압용의 개폐기로 부하전류를 차단하기 위한 것이 아닌 개폐기는 부하전류가 있을 때 개로할 수 없도록 시설하여야 한다. 다만 부하전류의 유무를 확인할 수 있으면 그러하지 않아도 되는 부하전류의 유무를 확인할 수 있는 조치나 장치로 볼 수 없는 것은?

- ① 부하전류 계측장치 및 전자유도장해 경감장치
- ② 터블렛 등을 사용함으로써 부하전류가 통하고 있을 때에



99. 1수용장소의 인입선에서 분기하여 지지물을 거치지 않고 다른 수용장소의 인입구에 이르는 부분의 전선을 무엇이 라고 하는가?  
 ① 가공인입선                      ② 지중인입선  
 ③ 연접인입선                      ④ 옥축배선
100. 고압 가공 전선과 가공 약전류 전선이 접근하여 시설되는 경우 양자간의 수평 이격거리는 특별한 경우를 제외하고 몇 cm 이상이어야 하는가? (단, 전선은 케이블이 아니라고 한다.)  
 ① 40                                      ② 60  
 ③ 80                                      ④ 120

전자문제집 CBT PC 버전 : [www.comcbt.com](http://www.comcbt.com)  
 전자문제집 CBT 모바일 버전 : [m.comcbt.com](http://m.comcbt.com)  
 기출문제 및 해설집 다운로드 : [www.comcbt.com/xe](http://www.comcbt.com/xe)

전자문제집 CBT란?  
 종이 문제집이 아닌 인터넷으로 문제를 풀고 자동으로 채점하며 모의고사, 오답 노트, 해설까지 제공하는 무료 기출문제 학습 프로그램으로 실제 시험에서 사용하는 OMR 형식의 CBT를 제공합니다.  
 PC 버전 및 모바일 버전 완벽 연동  
 교사용/학생용 관리기능도 제공합니다.

오답 및 오탈자가 수정된 최신 자료와 해설은 전자문제집 CBT에서 확인하세요.

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
①	③	①	③	④	③	④	②	③	④
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	④	②	③	①	①	①	③	③
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	①	①	②	④	②	③	②	③
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	③	④	①	④	③	③	②	①	③
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
④	①	④	④	②	②	①	④	③	③
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
④	②	①	③	①	①	④	④	②	③
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
④	③	①	②	④	①	②	②	④	③
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
①	②	③	①	④	③	②	②	③	②
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
①	③	②	①	①	②	②	②	②	①
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
④	③	③	④	④	①	④	②	③	③